

1. Dva pločasta kondenzatora istih dimenzija razlikuju se po dielektričnoj konstanti dielektrika. Kondenzator  $C_2$  ima dielektrik čija je dielektrična konstanta deset puta veća od dielektrične konstante dielektrika kondenzatora  $C_1$ .

- Ako se kondenzatori vežu na red i priključe na napon  $U = 11V$  izračunati napone na krajevima ovih kondenzatora.
- Ako se kondenzatori vežu u paralelnu vezu i priključe na naponski izvor izračunati odnos količina nanelektrisanja  $Q_1/Q_2$  kojima su opterećeni kondenzatori  $C_1$  i  $C_2$ .

2. Dvanaest jednakih naponskih generatora elektromotorne sile  $E_1 = 2V$  i unutrašnje otpornosti  $r_{u1} = 0.01\Omega$  povezani su tako da je napon praznog hoda dobijene baterije  $E_B = 12V$ .


- Nacrtati šemu povezivanja ovih naponskih generatora u bateriju.
- Izračunati parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora koji zamenjuje ovu bateriju.
- Izračunati otpornost  $R_p$  potrošača koji se vezuje na bateriju tako da stepen korisnog dejstva sistema baterija – potrošač iznosi  $\eta = 0.8$ .

3. Za električni potrošač naizmenične struje poznati su sledeći podaci:

$$P=1100W, U=220V, I=10A. \text{ Odrediti:}$$


- Faktor snage potrošača
- Impedansu potrošača u kompleksnom obliku. (struja kasni za naponom)

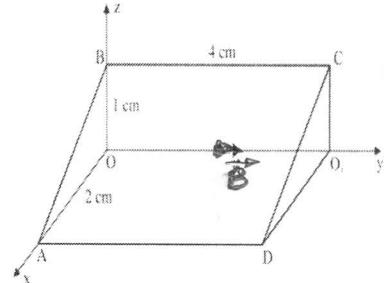4. Zatvorena površ u obliku trostrane prizme, zadatih dimenzija, prikazana na slici nalazi se u homogenom magnetnom polju. Vektor magnetske indukcije ima intenzitet  $B = 1T$  a pravac i smer su prikazani na slici. Napisati definicionu formulu za magnetski fluks homogenog magnetnog polja kroz ravnu površinu i zatim izračunati magnetske flukseve  $\Phi_{OAB}, \Phi_{ABCD}, \Phi_{ADOO_1}, \Phi_{BCOO_1}, \Phi_{O_1CD}$ .



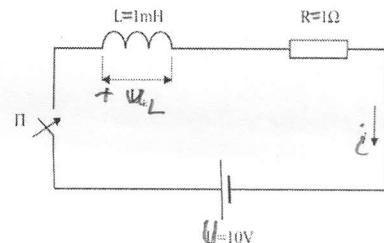
5. Za prelazni proces u kolu na slici koji započinje u trenutku zatvaranja prekidača skicirati:


- grafik promene struje  $i$  u vremenu  $t$
  - grafik promene napona  $U_L$  u vremenu  $t$
- Na graficima jasno naznačiti granične vrednosti koje odgovaraju  $t=0$  i  $t \rightarrow \infty$



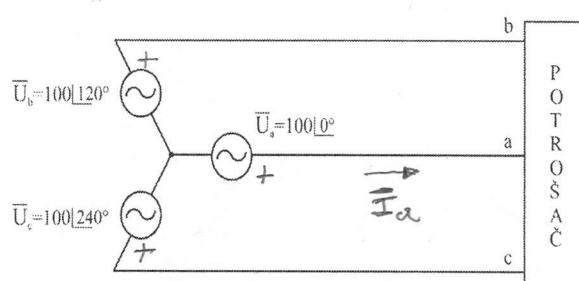6. U trofaznom kolu prikazanom na slici primenom fazorskog računa (geometrijski) ili primenom računanja sa kompleksnim brojevima napone  $\bar{U}_{ab}, \bar{U}_{bc}, \bar{U}_{ca}$ .

Ako je  $\bar{I}_a = 10\angle 30^\circ [A]$  a potrošač ima iste impedanse po fazama, izračunati njegovu prividnu aktivnu i reaktivnu snagu.



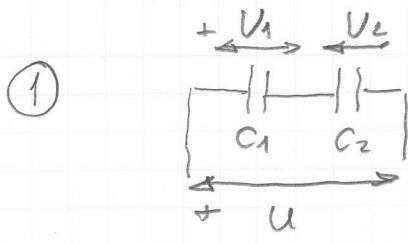

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$


$$C_2 = 10 \cdot C_1$$

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} \quad U_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_2}{C_1} = 10 \quad \boxed{U_1 = 10U_2}$$

$$\boxed{U_1 + U_2 = 11}$$
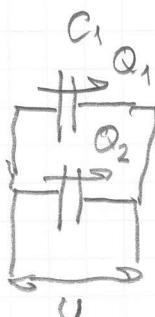
$$\begin{cases} U_2 = 1V \\ U_1 = 10V \end{cases}$$




$$U = Q_1 C_1 = Q_2 C_2$$

$$Q_1 \cdot C_1 = Q_2 \cdot 10 C_1$$

$$\boxed{\frac{Q_1}{Q_2} = 10}$$

$E_1, r_{u1}$

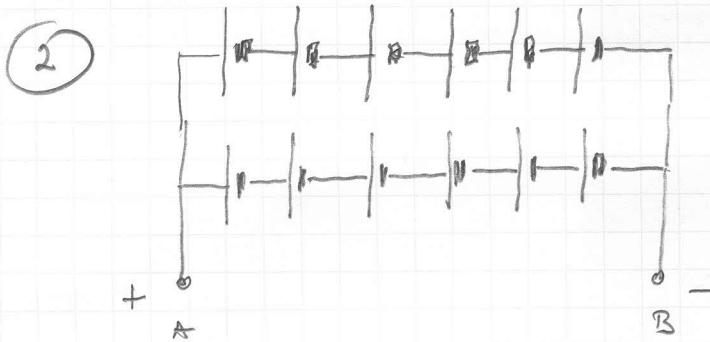

$$U_{AB} = E_T = G E_1 = 12V$$

$$R_T = \frac{6 \cdot r_{u1} \cdot 6 \cdot r_{u2}}{6 \cdot r_{u1} + 6 \cdot r_{u2}} = 3 r_{u1} = 0.03 \Omega$$

$$\eta = \frac{R}{(R_T + R)} = 0.8$$

$$2R = 8 R_T \Rightarrow 4R_T = R$$

$$R_T = 0.12 \Omega$$

③

$$\cos \varphi = \frac{P}{VI} = \frac{1}{2}$$

$$Z = \frac{V}{I} = 22 \Omega$$

$$R = Z \cos \varphi = 11 \Omega$$

$$X = Z \sin \varphi = 11\sqrt{3} \Omega$$

$$\bar{Z} = R + jX = 11(1+j\sqrt{3}) \Omega$$

④



$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cos(\vec{B}, \vec{n}) \quad 0^\circ \leq \angle \vec{B}, \vec{n} \leq 180^\circ$$

3a)  $\omega_{\text{бре}} \text{ SOAB}$   $\angle(\vec{B}, \vec{n}) = 180^\circ$


3a)  $\omega_{\text{брюн}} \text{ ABCD, BC OO}_1, \text{ AD OO}_1 \quad \angle \vec{B}, \vec{n} = 90^\circ \text{ и } 270^\circ$   
 $\cos(90^\circ) = 0$

$$\Phi_{\text{OAB}} = -B \cdot S = -1 \cdot 1 \cdot 10^{-4} = -1 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_{\text{OCD}} = B \cdot S = 1 \cdot 1 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_{\text{ABCDO}} = \Phi_{\text{BCOO}_1} = \Phi_{\text{ADOO}_1} = 0$$

⑤

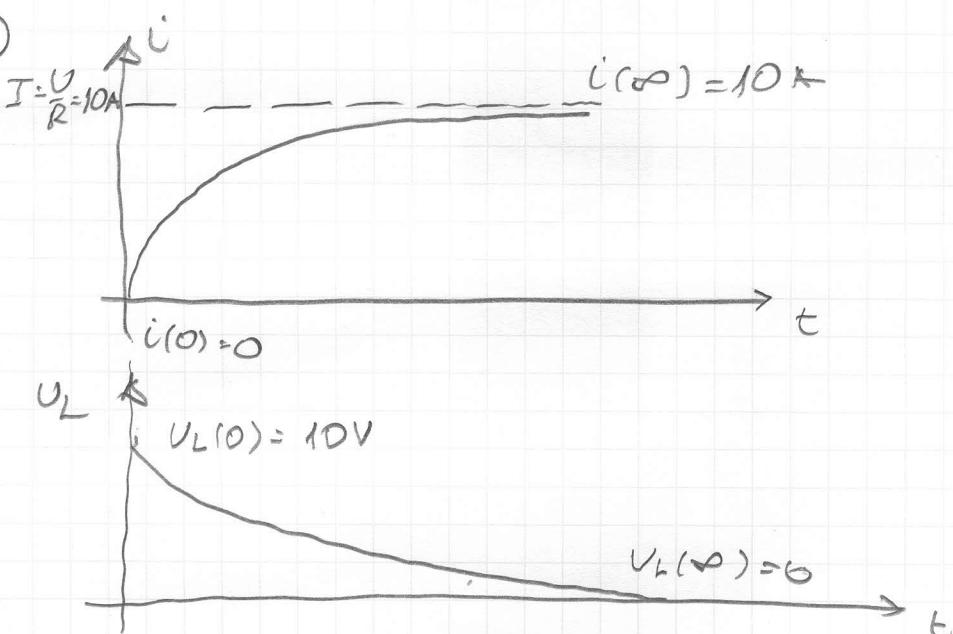

⑥

$$\bar{U}_{aB} = \bar{U}_a - \bar{U}_b$$

$$\bar{U}_{bC} = \bar{U}_b - \bar{U}_c$$

$$\bar{U}_{ca} = \bar{U}_c - \bar{U}_a$$

$$\bar{U}_{ab} = 100\sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\bar{U}_{bc} = 100\sqrt{3} \angle 90^\circ$$

$$U_{ca} = 100\sqrt{3} \angle 210^\circ$$

$$P_a = 3 U_a I_a \cos \varphi = 1500\sqrt{3} \text{ W} \quad P_r = 3 U_a I_a \sin \varphi = 1500 \text{ VAr}$$

$$\varphi = \angle(\bar{U}_a, \bar{I}_a) = 30^\circ \quad P_r = 3 U_a I_a = 3000 \text{ VA} \quad U_a = 100 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{a_s} = 100\sqrt{3} \angle -30^\circ$$

↓

$$\bar{U}_{bc} = 100\sqrt{3} \angle -30^\circ + 120^\circ = \bar{U}_b = 100 \angle 60^\circ$$

$$U_{ca} = 100\sqrt{3} \angle -30^\circ + 240^\circ$$

