

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


28. januar 2016.

GRUPA 1


1. Na Slici 1 je prikazan poprečni presek dva beskonačno dugačka paralelna provodnika, na rastojanju d , kroz koje protiču struje intenziteta $I_1 = I$ i $I_2 = 4I$ u označenim smerovima. Provodnici se nalaze u vazduhu u istoj ravni.

- a) Odrediti i nacrtati rezultujući vektor magnetne indukcije u tački A. (**4 poena**)
- b) Odrediti i nacrtati vektor podužne sile kojom provodnik sa strujom I_2 deluje na drugi provodnik. (**2 poena**)


2. Na jezgro površine poprečnog preseka A , magnetne permeabilnosti μ , dužine srednje linije l i debljine vazdušnog procepa l_0 , namotan je namotaj sa N navojaka kroz koje protiče struja intenziteta I_0 (Slika 2). Odrediti induktivnost namotaja (**4 poena**) i intenzitet vektora magnetne indukcije u vazdušnom procepu (**5 poena**).

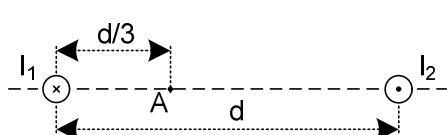

Slika 1

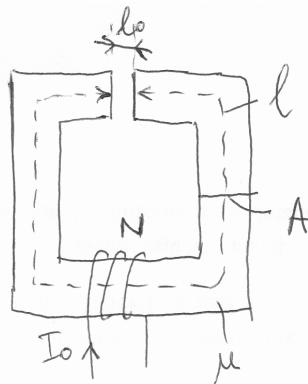

Slika 2

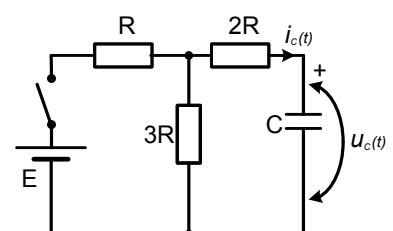

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznate su vrednosti elemenata: E , R i C . Prekidač je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.


- a) Odrediti izraze za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (**8 poena**)
- b) Odrediti trenutak t_1 kada napon kondenzatora opadne na polovicu svoje maksimalne vrednosti. (**2 poena**)

4. Dva potrošača vezana su paralelno i priključena na naizmenični napon efektivne vrednosti $U = 100 \text{ V}$. Prvi potrošač je pretežno induktivan i ima impedansu $Z_1 = 50\sqrt{2} \Omega$ i faktor snage $\cos\varphi_1 = \sqrt{2}/2$. Drugi potrošač reaktivnu i pravidnu snagu $Q_2 = -300 \text{ var}$ i $S_2 = 500 \text{ VA}$.

- a) Odrediti efektivne vrednosti struja I_1 i I_2 u potrošačima. (**2 p.**)
- b) Odrediti ukupnu aktivnu, ukupnu reaktivnu i ukupnu pravidnu snagu celokupnog potrošača. (**3 p.**)
- c) Odrediti vrednost struje koju paralelna veza potrošača uzima iz mreže. (**2 p.**)
- d) Odrediti kompleksu impedansu drugog potrošača. (**3 p.**)

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 1 \text{ kV}$ priključen je trofazni potrošač povezan u trougao. Impedansa svake faze iznosi $\bar{Z}_f = 8 + j6 \Omega$. Odrediti: efektivnu vrednost linijske struje, faktor snage i reaktivnu snagu potrošača. (**5 poena**)


GRUPA 1

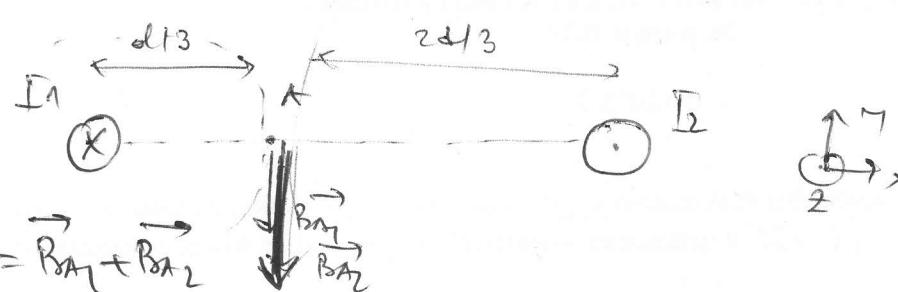1) 

a) $\vec{B}_A = \vec{B}_{A1} + \vec{B}_{A2}$

$$\vec{B}_{A1} = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{3}} \hat{j} \quad \vec{B}_{A2} = -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{d}{3}} \hat{j} \quad = -\frac{3\mu_0 I_1}{4\pi d} \hat{j} = \frac{-g_{not}}{2\pi d} \hat{j}$$

$$\vec{B}_A = -\frac{3\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{j} - \frac{3\mu_0 I_2}{4\pi d} \hat{j} = -\frac{3\mu_0}{4\pi d} (I_1 + I_2) \hat{j} \quad [T]$$

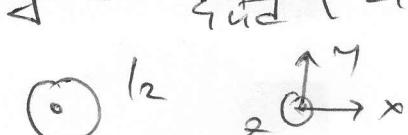
b) 

$$\vec{F}_{2\rightarrow 1} = I_1 (\vec{l}_1 \times \vec{B}_2)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R} (\hat{j}) = -\frac{2\mu_0 I^2}{\pi R} \hat{i} \quad [\text{N}]$$

$$\vec{l}_1 = -\vec{k}$$

$$\vec{F}_{2\rightarrow 1} = I_1 (-\vec{n}) \times \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R} (\hat{j}) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \hat{i} \quad [\text{N}]$$

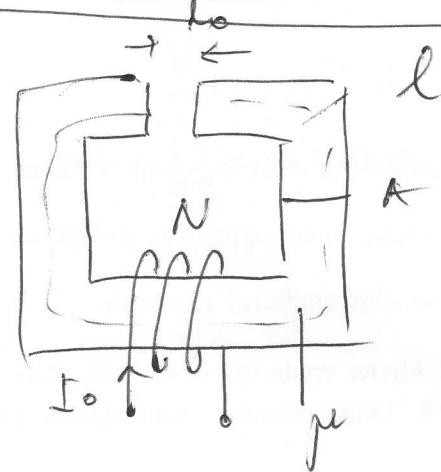2) 

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$Hl + H_w l_o = NI_0$$

$$\frac{Bl}{\mu} + \frac{B l_o}{\mu_0} = NI_0$$


$$\frac{\phi l}{\mu A} + \frac{\phi l_o}{\mu_0 A} = NI_0$$

$$\phi = \frac{NI_0}{\frac{l}{\mu A} + \frac{l_o}{\mu_0 A}}$$

a) $I = \frac{\Psi}{I_0} = \frac{N\phi}{I_0} = \frac{N^2}{\frac{l}{\mu A} + \frac{l_o}{\mu_0 A}} \quad [A]$

c) $B_o = B = \frac{\phi}{A} = \frac{NI_0}{\frac{l}{\mu} + \frac{l_o}{\mu_0}} \quad [T]$

3.

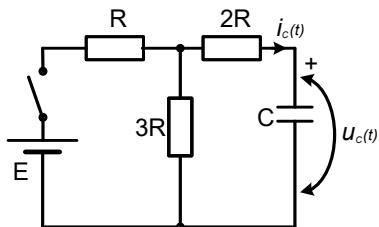

Kada je prekidač zatvoren u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje i nema struje kroz kondenzator pa postoji samo struja kroz otpornike R i $3R$:

$$I = \frac{E}{R+3R} = \frac{E}{4R}$$

$$U_{C_0} = 3R \frac{E}{4R} = \frac{3}{4}E$$


U prelaznom procesu postoji samo deo kola sa otpornicima $3R$ i $2R$ i kondenzatorom C , pa je jednačina u prelaznom procesu:

$$3Ri_C(t) + 2Ri_C(t) + u_C(t) = 0 \Rightarrow 5Ri_C(t) + u_C(t) = 0, \text{ dok je veza između napona i struje na kondenzatoru:}$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}, \text{ odnosno dobija se diferencijalna jednačina: } \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{5RC} = 0, \text{ gde je vremenska konstanta}$$

$$\tau = 5RC, \text{ i čije je rešenje: } u_C(t) = \frac{3}{4}Ee^{-t/\tau},$$

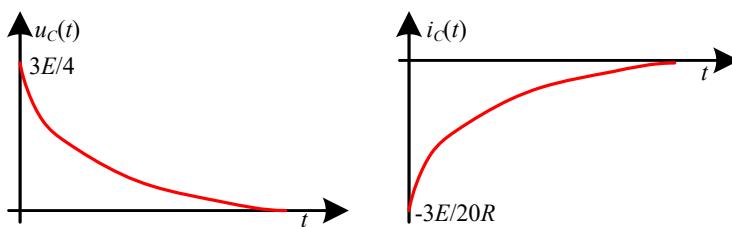
$$\text{struja } i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{3CE}{4} \frac{-1}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{3CE}{4} \frac{-1}{5RC} e^{-t/\tau} = -\frac{3E}{20R} e^{-t/\tau}$$



$$\text{b) Maksimalna vrednost napona je } u_{C_{\max}} = \frac{3}{4}E, \text{ trenutak } t_1 \text{ u kom napon opadne na polovinu svoje maksimalne}$$

$$\text{vrednosti ispunjava uslov: } u_C(t_1) = \frac{3}{4}Ee^{-t_1/\tau} = \frac{1}{2} \frac{3}{4}E \Rightarrow e^{-t_1/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow t_1 = -\tau \ln \frac{1}{2} = \tau \ln 2 = 5RC \ln 2$$

4.

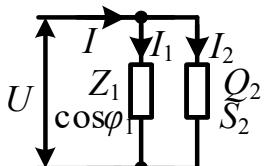

$$\text{a) Kako je poznata efektivna vrednost napona i impedsa prvog prvog potrošača efektivna vrednost struje kroz prvi potrošač je: } I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{100}{50\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ A (1 p)}$$

Poznata je pravividna snaga i efektivna vrednost napona drugog potrošača, pa je efektivna vrednost struje:

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{500}{100} = 5 \text{ A (1 p)}$$

b) Na osnovu poznate vrednosti za faktor snage dobija se: $\sin \varphi = +\sqrt{1-\cos^2 \varphi} = \sqrt{1-1/2} = \sqrt{2}/2$, znak + se uzima jer je dato da je potrošač induktivan. Rezistansa i reaktansa prvog potrošača su:

$$R_1 = Z_1 \cos \varphi_1 = 50\sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = 50 \Omega, X_1 = Z_1 \sin \varphi_1 = 50\sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = 50 \Omega, \text{ pa su aktivna i reaktivna snaga prvog}$$

$$\text{potrošača: } P_1 = R_1 I_1^2 = 50\sqrt{2}^2 = 100 \text{ W, } Q_1 = X_1 I_1^2 = 50\sqrt{2}^2 = 100 \text{ var}$$

$$Q_2 = -300 \text{ var, } P_2 = \sqrt{S_2^2 - Q_2^2} = \sqrt{500^2 - (-3)^2 \cdot 100^2} = 100\sqrt{25-9} = 100\sqrt{16} = 400 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 100 + 400 = 500 \text{ W, } Q = Q_1 + Q_2 = 100 - 300 = -200 \text{ var (2 p)}$$


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{500^2 + (-200)^2} = 100\sqrt{5^2 + 2^2} = 100\sqrt{29} \text{ VA (1 p)}$$

$$\text{c) } I = \frac{S}{U} = \frac{100\sqrt{29}}{100} = \sqrt{29} \text{ A (2 p)}$$

$$\text{d) } Z_2 = \frac{U}{I_2} = 20 \Omega, \cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{400}{500} = 0.8, \sin \varphi_2 = \frac{Q_2}{S_2} = \frac{-300}{500} = -0.6,$$

$$\overline{Z_2} = Z_2 \cos \varphi_2 + j Z_2 \sin \varphi_2 = (16 - j12) \Omega \quad (3 \text{ p})$$

5.

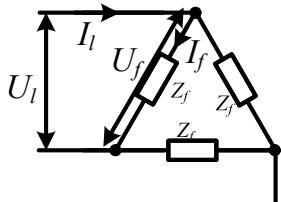

Za trofazni potrošač vezan u trougao važi: $U_f = U_l$, $I_f = I_l / \sqrt{3}$, osim toga, važi: $Z_f = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \Omega$, kao i $I_f = U_f / Z_f = 1000 / 10 = 100 \text{ A}$, pa je efektivna vrednost linijske struje $I_l = I_f \sqrt{3} = 100\sqrt{3} \text{ A}$ (3 p)

Faktor snage je $\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R_f}{Z_f} = \frac{8}{10} = 0.8$ (1 p)

Reaktivna snaga $Q = 3X_f I_f^2 = 3 \cdot 6 \cdot 10000 = 180 \text{ kvar}$ (1 p)


DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE
28. januar 2015.

GRUPA 2


1. Na Slici 1 je prikazan poprečni presek dva beskonačno dugačka paralelna provodnika, na rastojanju d , kroz koje protiču struje intenziteta $I_1=2I$ i $I_2=4I$ u označenim smerovima. Provodnici se nalaze u vazduhu u istoj ravni.

- a) Odrediti i nacrtati rezultujući vektor magnetne indukcije u tački A. (**4 poena**)
- b) Odrediti i nacrtati vektor podužne sile kojom provodnik sa strujom I_1 deluje na drugi provodnik. (**2 poena**)


2. Na jezgro površine poprečnog preseka S , relativne magnetne permeabilnosti μ_r , dužine srednje linije l i debljine vazdušnog procepa l_0 , namotan je namotaj sa N navojaka kroz koje protiče struja intenziteta I_1 (Slika 2). Odrediti induktivnost namotaja (**4 poena**) i magnenti fluks u vazdušnom procepu (**5 poena**).

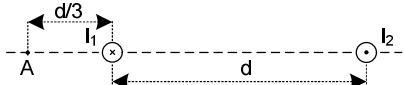

Slika 1

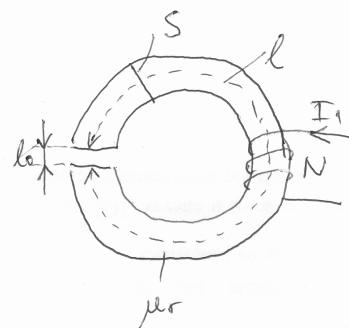

Slika 2

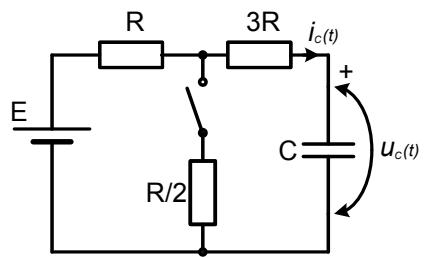

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznate su vrednosti elemenata: E , R i C . Prekidač je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.


- a) Odrediti izraze za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (**8 poena**)
- b) Odrediti trenutak t_1 kada napon kondenzatora poraste na vrednost dvostruko veću od svoje minimalne vrednosti. (**2 poena**)

4. Dva potrošača vezana su paralelno i priključena na naizmeničan napon efektivne vrednosti $U = 100 \text{ V}$. Prvi potrošač pretežno je kapacitivan i ima aktivnu otpornost $R_1 = 25\Omega$ i faktor snage $\cos\varphi_1 = \sqrt{2}/2$. Drugi potrošač ima reaktivnu i prividnu snagu $Q_2 = 800 \text{ var}$ i $S_2 = 1000 \text{ VA}$.

- a) Odrediti efektivne vrednosti struja I_1 i I_2 u potrošača. (**2 poena**)
- b) Odrediti ukupnu aktivnu, ukupnu reaktivnu i ukupnu prividnu snagu celokupnog potrošača. (**3 poena**)
- c) Odrediti vrednost struje koju paralelna veza potrošača uzima iz mreže. (**2 poena**)
- d) Odrediti kompleksnu impedansu drugog potrošača. (**3 poena**)

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 1500 \text{ V}$ priključen je trofazni potrošač povezan u zvezdu. Impedansa svake faze potrošača iznosi $\bar{Z}_f = 400 - j300 \Omega$. Odrediti: efektivnu vrednost linijске struje, faktor snage i aktivnu snagu potrošača. (**5 poena**)

GRUPA 2

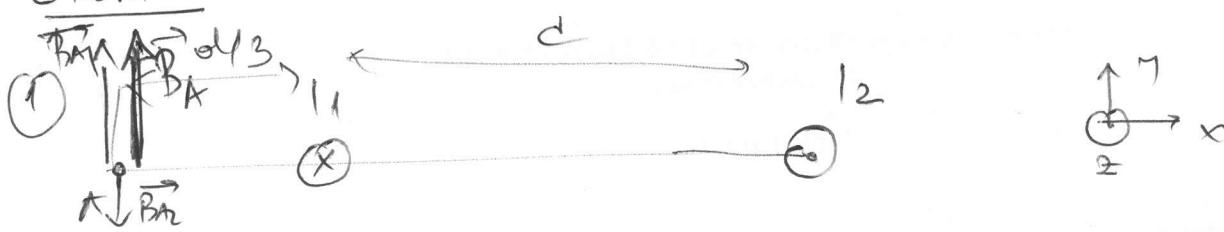

a) $\vec{B}_A = \vec{B}_{AA} + \vec{B}_{BA} =$

$$\vec{B}_{AA} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_3} \hat{j} = \frac{3\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{j} \quad \vec{B}_{BA} = -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_3} \hat{j} = -\frac{3\mu_0 I_2}{8\pi d} \hat{j}$$

$$\vec{B}_A = \frac{3\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{j} - \frac{3\mu_0 I_2}{8\pi d} \hat{j} = \frac{3\mu_0}{8\pi d} (4I_1 - I_2) \hat{j} = \frac{3\mu_0}{8\pi d} (8I - 4I) \hat{j} = \frac{3\mu_0 I}{8\pi d} \hat{j}$$

$\vec{B}_A = \frac{3\mu_0 I}{8\pi d} \hat{j} [+]$

b) I_1 (X)


Diagram showing two parallel wires carrying currents I_1 and I_2 . A coordinate system (x , y) is shown at the bottom right. The wires are labeled B_{AA} and B_{BA} .

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 \vec{l}_{o2} \times \vec{B}_1$$

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{j} \quad \vec{l}_{o2} = \vec{k}$$

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 \vec{k} \times \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{j} \right) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \vec{k} \times \hat{j} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \vec{i}$$
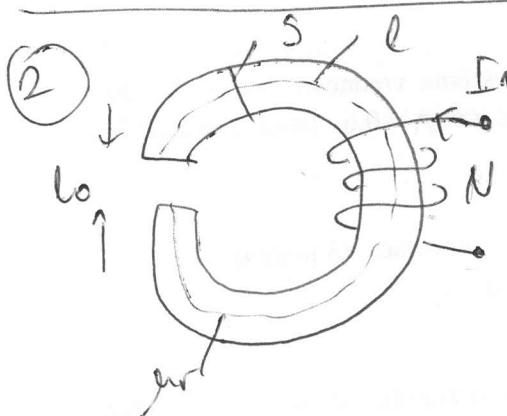
$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0 8I^2}{2\pi d} \vec{i} = \frac{4\mu_0 I^2}{\pi d} \vec{i} \quad \left[\frac{N}{m} \right]^{-2}$$



$$\phi \vec{H} dl = \sum I$$

$$Hl + H_0 l_0 = NI_1$$

$$\frac{Bl}{\mu_0 \mu_r} + \frac{B l_0}{\mu_0} = NI_1$$


$$\frac{\phi l}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{\phi l_0}{\mu_0 S} = NI_1$$

$$\boxed{\phi = \frac{NI_1}{\frac{l}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{l_0}{\mu_0 S}}}$$

a) $L = \frac{\Psi}{I_1} = \frac{N\phi}{I_1} = \frac{N^2}{\frac{l}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{l_0}{\mu_0}}$

b) $\phi_0 = \phi = \frac{NI_1}{l/\mu_0 \mu_r S + l_0/\mu_0 S}$

3.

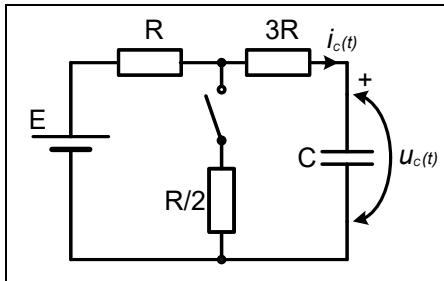


Kada je prekidač zatvoren u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje i nema struje kroz kondenzator pa postoji samo struja kroz otpornike R i $R/2$:
 $I = \frac{E}{R + R/2} = \frac{2E}{3R}$. Napon na kondenzatoru je tada $U_{C_0} = \frac{R}{2} \frac{2E}{3R} = \frac{1}{3}E$
U prelaznom procesu postoji samo deo kola sa generatorom E , otpornicima R i $3R$ i kondenzatorom C , pa je jednačina u prelaznom procesu:
 $E - Ri_C(t) - 3Ri_C(t) - u_C(t) = 0 \Rightarrow 4Ri_C(t) + u_C(t) = E$

Veza između napona i struje na kondenzatoru: $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, odnosno dobija se diferencijalna jednačina:

$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{4RC} = \frac{E}{4RC}, \text{ gde je vremenska konstanta } \tau = 4RC, \text{ i čije je rešenje: } u_C(t) = E \left(1 - \frac{2}{3}e^{-t/\tau}\right), \text{ struja}$$

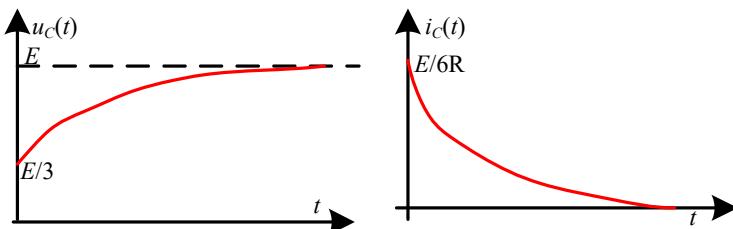
$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -\frac{2CE}{3\tau} e^{-t/\tau} = \frac{2CE}{3} \frac{1}{4RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{6R} e^{-t/\tau}$$



b) Minimalna vrednost napona je $u_{C_{\min}} = \frac{1}{3}E$, trenutak t_1 u kom napon poraste na dvostruku vrednost od svoje minimalne vrednosti ispunjava uslov:

$$u_C(t_1) = E \left(1 - \frac{2}{3}e^{-t_1/\tau}\right) = 2 \frac{1}{3}E \Rightarrow 2e^{-t_1/\tau} = 1 \Rightarrow t_1 = -\tau \ln \frac{1}{2} = \tau \ln 2 = 4RC \ln 2$$

4.

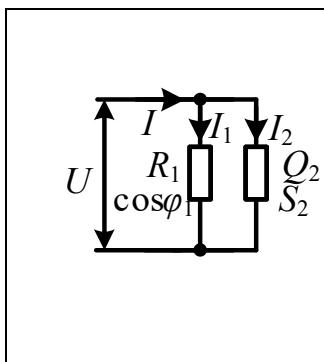

a) Impedansa prvog potrošača su: $Z_1 = \frac{R_1}{\cos \varphi_1} = \frac{25}{\sqrt{2}/2} = 25\sqrt{2} \Omega$, pa je efektivna

$$\text{vrednost struje kroz prvi potrošač je: } I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{100}{25\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \text{ A (1 p)}$$

Poznata je pravividna snaga i efektivna vrednost napona drugog potrošača, pa je efektivna vrednost struje:

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ A (1 p)}$$

b) Na osnovu poznate vrednosti za faktor snage dobija se: $\sin \varphi = -\sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = -\sqrt{1 - (\sqrt{2}/2)^2} = -\sqrt{2}/2$, znak - se uzima jer je dato da je potrošač kapacitivan. Reaktansa prvog potrošača je $X_1 = Z_1 \sin \varphi_1 = 25\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -25 \Omega$. Aktivna i reaktivna snaga prvog potrošača su onda:

$$P_1 = R_1 I_1^2 = 25 \cdot (2\sqrt{2})^2 = 200 \text{ W}, Q_1 = X_1 I_1^2 = -25 \cdot (2\sqrt{2})^2 = -200 \text{ var}$$

$$Q_2 = 800 \text{ var}, P_2 = \sqrt{S_2^2 - Q_2^2} = \sqrt{1000^2 - 800^2} = 100\sqrt{100 - 64} = 100\sqrt{36} = 600 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 200 + 600 = 800 \text{ W}, Q = Q_1 + Q_2 = -200 + 800 = 600 \text{ var (2 p)}$$


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{800^2 + 600^2} = 100\sqrt{8^2 + 6^2} = 1000 \text{ VA (1 p)}$$

$$c) I = \frac{S}{U} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ A (1 p)}$$

$$d) Z_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{100}{10} = 10 \Omega, \cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{600}{1000} = 0.6, \sin \varphi_2 = \frac{Q_2}{S_2} = \frac{800}{1000} = 0.8$$

$Z_2 = Z_2 \cos \varphi_2 + jZ_2 \sin \varphi_2 = 10 \cdot 0.6 + j10 \cdot 0.8 = (6 + j8) \Omega$ (3 p)

5.

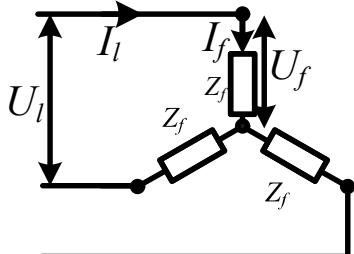

Za trofazni potrošač vezan u zvezdu važi:
$U_f = U_l / \sqrt{3} = 1500 / \sqrt{3} \text{ V}, \quad I_f = I_l,$ osim toga, važi:
$Z_f = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \Omega$, kao i
$I_f = U_f / Z_f = 1500 / \sqrt{3} / 500 = \sqrt{3} \text{ A}$, pa je efektivna vrednost linijske struje $I_l = I_f = \sqrt{3} \text{ A}$ (3 p)
Faktor snage je $\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R_f}{Z_f} = \frac{4}{5} = 0.8$ (1 p)
Aktivna snaga $P = 3R_f I_f^2 = 3 \cdot 400 \cdot (\sqrt{3})^2 = 3600 \text{ W}$ (1 p)


DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE
28. januar 2016.

GRUPA 3


1. Na Slici 1 je prikazan poprečni presek dva beskonačno dugačka paralelna provodnika, na rastojanju d , kroz koje protiču struje intenziteta $I_1 = 5I$ i $I_2 = 2I$ u označenim smerovima. Provodnici se nalaze u vazduhu u istoj ravni.

- a) Odrediti i nacrtati rezultujući vektor magnetne indukcije u tački A. (**4 poena**)
- b) Odrediti i nacrtati vektor poduzne sile kojom provodnik sa strujom I_1 deluje na drugi provodnik. (**2 poena**)


2. Na jezgro površine poprečnog preseka S , magnetne permeabilnosti μ , dužine srednje linije d i debljine vazdušnog procepa d_0 , namotan je namotaj sa N navojaka kroz koji protiče struja intenziteta I_2 (Slika 2). Odrediti induktivnost namotaja (**4 poena**) i magnentički fluks u jezgru (**6 poena**).

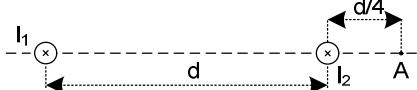

Slika 1

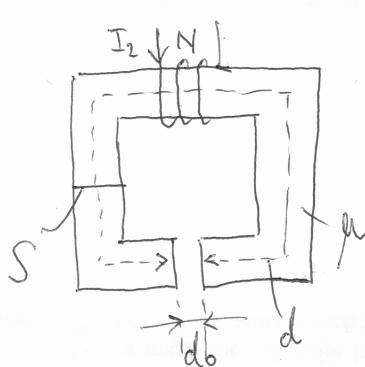

Slika 2

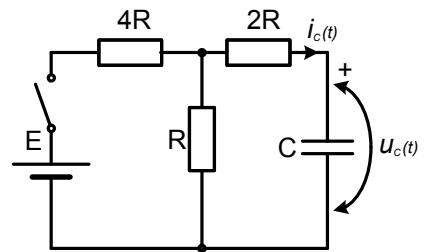

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznate su vrednosti elemenata: E , R i C . Prekidač je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

- a) Odrediti izraze za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (**8 poena**)
- b) Odrediti trenutak t_1 kada napon kondenzatora opadne na četvrtinu svoje maksimalne vrednosti. (**2 poena**)

4. Dva potrošača vezana su paralelno i priključena na naizmenični napon efektivne vrednosti $U = 20 \text{ V}$. Prvi potrošač je kapacitivan i ima impedansu $Z_1 = 10 \Omega$ i faktor snage $\cos\varphi_1 = 0.8$. Drugi potrošač ima reaktivnu i prividnu snagu $Q_2 = 32 \text{ W}$ i $S_2 = 40 \text{ VA}$.

- a) Odrediti efektivne vrednosti struja I_1 i I_2 u potrošačima. (**2 poena**)
- b) Odrediti ukupnu aktivnu, ukupnu reaktivnu i ukupnu prividnu snagu celokupnog potrošača. (**3 poena**)
- c) Odrediti vrednost struje koju paralelna veza potrošača uzima iz mreže. (**2 poena**)
- d) Odrediti kompleksu impedansu drugog potrošača. (**3 poena**)

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 300 \text{ V}$ priključen je trofazni potrošač povezan u trougao. Impedansa svake faze potrošača iznosi $\bar{Z}_f = 60 - j80 \Omega$. Odrediti: efektivnu vrednost linijske struje, faktor snage i reaktivnu snagu potrošača. (**5 poena**)

①


$$\text{a) } \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{5d}{4}} (-j) = -\frac{2\mu_0 I}{\pi d} j$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{d}{4}} (-j) = -\frac{4\mu_0 I}{\pi d} j$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = -\frac{6\mu_0 I}{\pi d} j$$

$$\delta) \vec{F}_{12} = \frac{I_1 l_2 \times \vec{B}_{12}}{l_2} = 2I (-k) \times \frac{\mu_0 5I}{2\pi d} (-j) \\ = \frac{5\mu_0 I^2}{\pi d} (-i)$$

②

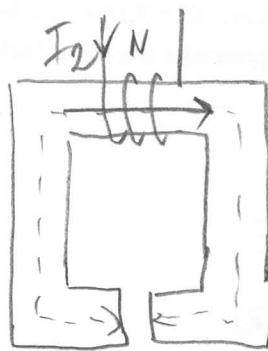


$$\text{a) } L = \frac{N^2}{R_{\text{neu}}} = \frac{N^2}{R_m + R_{m0}} = \frac{N^2}{\frac{d}{\mu S} + \frac{do}{\mu_0 S}} = \frac{N^2 S}{\frac{d}{\mu} + \frac{do}{\mu_0}}$$

$$\delta) \phi = \frac{NI_2}{R_{\text{neu}} + R_{m0}} = \frac{NI_2}{\frac{d}{\mu S} + \frac{do}{\mu_0 S}}$$



3.


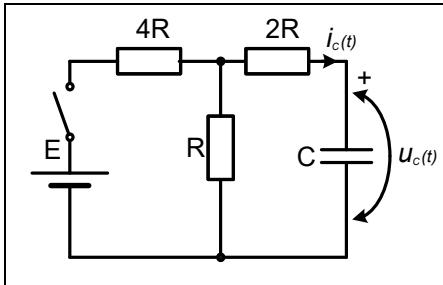


Kada je prekidač zatvoren u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje i nema struje kroz kondenzator pa postoji samo struja kroz otpornike $4R$ i R :
 $I = \frac{E}{4R + R} = \frac{E}{5R}$. Napon na kondenzatoru je tada $U_{C_0} = R \frac{E}{5R} = \frac{1}{5}E$
U prelaznom procesu postoji samo deo kola sa otpornicima R i $2R$ i kondenzatorom C , pa je jednačina u prelaznom procesu:
 $Ri_C(t) + 2Ri_C(t) + u_C(t) = 0 \Rightarrow 3Ri_C(t) + u_C(t) = 0$

Veza između napona i struje na kondenzatoru: $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, odnosno dobija se diferencijalna jednačina:

$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{3RC} = 0, \text{ gde je vremenska konstanta } \tau = 3RC, \text{ i čije je rešenje: } u_C(t) = \frac{1}{5}Ee^{-t/\tau}, \text{ struja}$$

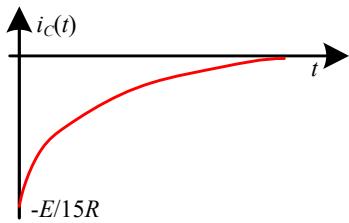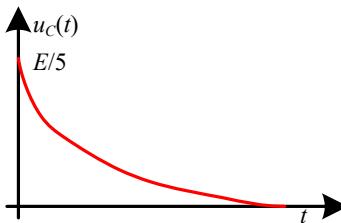
$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{CE}{5\tau} e^{-t/\tau} = \frac{CE}{5 \cdot 3RC} e^{-t/\tau} = -\frac{E}{15R} e^{-t/\tau}$$



b) Maksimalna vrednost napona je $u_{C_{\max}} = \frac{1}{5}E$, trenutak t_1 u kom napon opadne na četvrtinu svoje maksimalne

$$\text{vrednosti ispunjava uslov: } u_C(t_1) = \frac{1}{5}Ee^{-t_1/\tau} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5}E \Rightarrow e^{-t_1/\tau} = \frac{1}{4} \Rightarrow t_1 = -\tau \ln \frac{1}{4} = \tau \ln 4 = 3RC \ln 4$$

4.

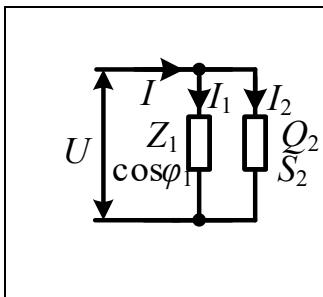

a) Kako je poznata efektivna vrednost napona i impedansa prvog potrošača
efektivna vrednost struje kroz prvi potrošač je: $I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}$ (1 p)

Poznata je pravividna snaga i efektivna vrednost napona drugog potrošača, pa je
efektivna vrednost struje:

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{40}{20} = 2 \text{ A} \quad (1 \text{ p})$$

b) Na osnovu poznate vrednosti za faktor snage dobija se: $\sin \varphi = -\sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = -\sqrt{1 - 0.8^2} = -0.6$, znak - se
uzima jer je dato da je potrošač kapacitivan. Rezistansa i reaktansa prvog potrošača su:
 $R_1 = Z_1 \cos \varphi_1 = 10 \cdot 0.8 = 8 \Omega$, $X_1 = Z_1 \sin \varphi_1 = 10 \cdot (-0.6) = -6 \Omega$ Pa su aktivna i reaktivna snaga prvog
potrošača: $P_1 = R_1 I_1^2 = 8 \cdot 2^2 = 32 \text{ W}$, $Q_1 = X_1 I_1^2 = -6 \cdot 2^2 = -24 \text{ var}$

$$Q_2 = 32 \text{ var}, P_2 = \sqrt{S_2^2 - Q_2^2} = \sqrt{40^2 - (32)^2} = 8\sqrt{5^2 - 4^2} = 8\sqrt{9} = 24 \text{ W}$$


$$P = P_1 + P_2 = 32 + 24 = 56 \text{ W}, \quad Q = Q_1 + Q_2 = -24 + 32 = 8 \text{ var} \quad (2 \text{ p})$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{56^2 + 8^2} = 8\sqrt{7^2 + 1^2} = 8\sqrt{50} = 40\sqrt{2} \text{ VA} \quad (1 \text{ p})$$

$$c) I = \frac{S}{U} = \frac{40\sqrt{2}}{20} = 2\sqrt{2} \text{ A} \quad (2 \text{ p})$$

$$d) R_2 = \frac{P_2}{I_2^2} = \frac{24}{4} = 6 \Omega, \quad X_2 = \frac{Q_2}{I_2^2} = \frac{32}{4} = 8 \Omega, \quad \overline{Z_2} = R_2 + jX_2 = (6 + j8)\Omega \quad (3 \text{ p})$$

5.

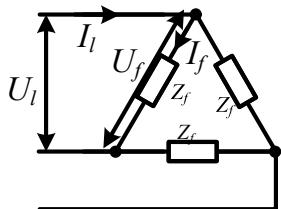

Za trofazni potrošač vezan u trougao važi: $U_f = U_l$, $I_f = I_l / \sqrt{3}$, osim toga, važi:
 $Z_f = \sqrt{60^2 + (-80)^2} = 100\Omega$, kao i $I_f = U_f / Z_f = 300 / 100 = 3\text{ A}$, pa je
efektivna vrednost linijske struje $I_l = I_f \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\text{ A}$ (3 p)

Faktor snage je $\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R_f}{Z_f} = \frac{6}{10} = 0.6$ (1 p)

Reaktivna snaga $Q = 3X_f I_f^2 = 3 \cdot (-80) \cdot 9 = -2160\text{ var}$ (1 p)

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


28. januar 2016.

GRUPA 4


1. Na Slici 1 je prikazan poprečni presek dva beskonačno dugačka paralelna provodnika, na rastojanju d , kroz koje protiču struje intenziteta $I_1=3I$ i $I_2=I$ u označenim smerovima. Provodnici se nalaze u vazduhu u istoj ravni.

- a) Odrediti i nacrtati rezultujući vektor magnetne indukcije u tački A. (**4 poena**)
- b) Odrediti i nacrtati vektor poduzne sile kojom provodnik sa strujom I_2 deluje na drugi provodnik. (**2 poena**)


2. Na jezgro površine poprečnog preseka A , relativne magnetne permeabilnosti μ_r , dužine srednje linije d i debljine vazdušnog procepa d_0 , namotan je namotaj sa N navojaka kroz koje protiče struja intenziteta I_3 (Slika 2). Odrediti induktivnost namotaja (**4 poena**) i intenzitet vektora magnetne indukcije u jezgru (**5 poena**).

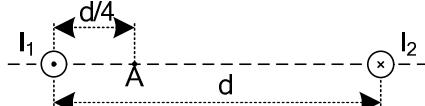

Slika 1

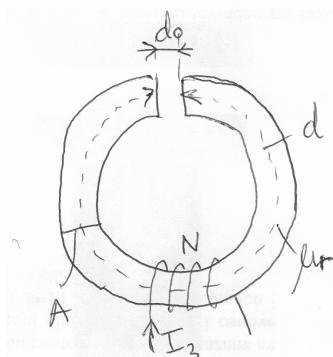

Slika 2

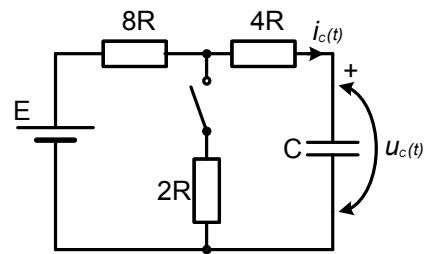

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznate su vrednosti elemenata: E , R i C . Prekidač je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

- a) Odrediti izraze za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (**8 poena**)
- b) Odrediti trenutak t_1 kada napon kondenzatora poraste na vrednost četri puta veću od svoje minimalne vrednosti. (**2 poena**)

4. Dva potrošača vezana su paralelno i priključena na naizmeničan napon efektivne vrednosti $U = 100 \text{ V}$. Prvi potrošač pretežno je induktivan i ima aktivnu otpornost $R_1 = 3 \Omega$ i faktor snage $\cos\varphi_1 = 0.6$. Drugi potrošač ima reaktivnu i pravidnu snagu $Q_2 = -800 \text{ var}$ i $S_2 = 1000 \text{ VA}$.

- a) Odrediti efektivne vrednosti struja I_1 i I_2 u potrošača. (**2 poena**)
- b) Odrediti ukupnu aktivnu, ukupnu reaktivnu i ukupnu pravidnu snagu celokupnog potrošača. (**3 poena**)
- c) Odrediti vrednost struje koju paralelna veza potrošača uzima iz mreže. (**2 poena**)
- d) Odrediti kompleksnu impedansu drugog potrošača. (**3 poena**)

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 500 \text{ V}$ priključen je trofazni potrošač povezan u zvezdu. Impedansa svake faze potrošača iznosi $\bar{Z}_f = 300 + j400 \Omega$. Odrediti: efektivnu vrednost linijske struje, faktor snage i aktivnu snagu potrošača. (**5 poena**)


①

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{4}} \hat{j} = \frac{\mu_0 3I}{2\pi d/4} \hat{j} = \frac{6\mu_0 I}{\pi d} \hat{j}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{3d}{4}} \hat{j} = \frac{2\mu_0 I}{3\pi d} \hat{j}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{20\mu_0 I}{3\pi d} \hat{j}$$

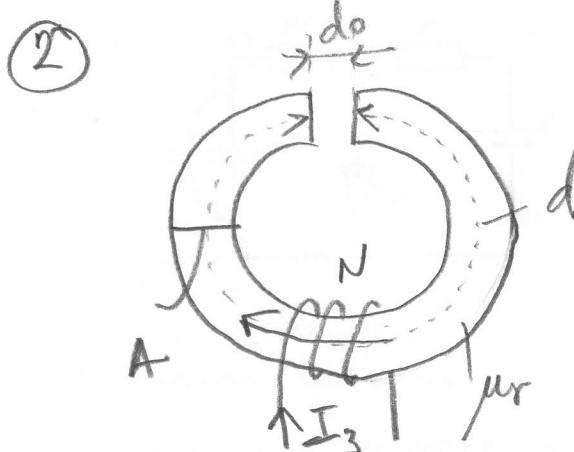
5) $\vec{F}_{21} = \frac{I_1 l_1 \times \vec{B}_{21}}{l_1} = \pi R^2 \times \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \hat{j} = \frac{3\mu_0 I^2}{2\pi d} (-\hat{i})$



a)

$$L = \frac{N^2}{R_{inner}} = \frac{N^2}{R_{inner} + R_{gap}} = \frac{N^2}{\frac{d}{\mu_r \mu_0 A} + \frac{do}{\mu_0 A}}$$

$$L = \frac{\mu_0 A N^2}{d/\mu_r + do}$$

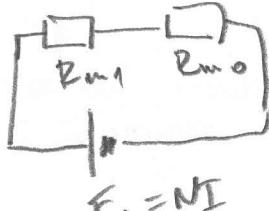


$$\phi = \frac{NI}{R_{inner} + R_{gap}} = \frac{NI}{\frac{d}{\mu_r \mu_0 A} + \frac{do}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 A NI}{d/\mu_r + do}$$

~~$$B = \frac{\phi}{\mu_r \mu_0} = \frac{ANI}{d + \mu_r do}$$~~

$$B = \Phi/A = \mu_0 NI/(d/\mu_r + do)$$

3.

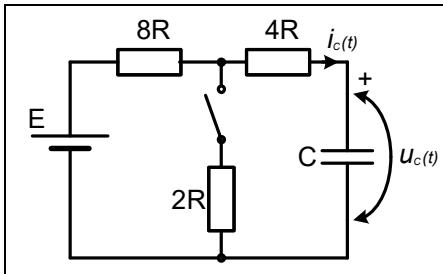


Kada je prekidač zatvoren u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje i nema struje kroz kondenzator pa postoji samo struja kroz otpornike $8R$ i $2R$:
 $I = \frac{E}{8R + 2R} = \frac{E}{10R}$. Napon na kondenzatoru je tada $U_{C_0} = 2R \frac{E}{10R} = \frac{1}{5}E$
U prelaznom procesu postoji samo deo kola sa generatorom E , otpornicima $8R$ i $4R$ i kondenzatorom C , pa je jednačina u prelaznom procesu:
 $E - 8Ri_C(t) - 4Ri_C(t) - u_C(t) = 0 \Rightarrow 12Ri_C(t) + u_C(t) = E$

Veza između napona i struje na kondenzatoru: $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, odnosno dobija se diferencijalna jednačina:

$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{12RC} = \frac{E}{12RC}, \text{ gde je vremenska konstanta } \tau = 12RC, \text{ i čije je rešenje: } u_C(t) = E \left(1 - \frac{4}{5} e^{-t/\tau} \right), \text{ struja}$$

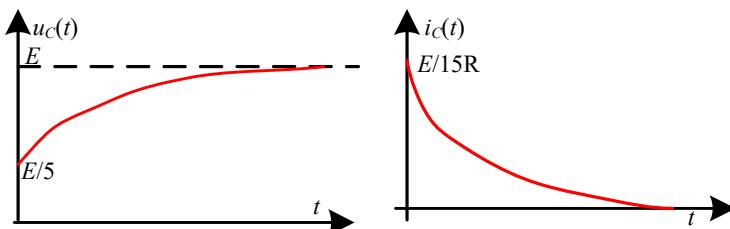
$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -\frac{4CE}{5\tau} e^{-t/\tau} = \frac{4CE}{5} \frac{1}{12RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{15R} e^{-t/\tau}$$



b) Minimalna vrednost napona je $u_{C_{\min}} = \frac{1}{5}E$, trenutak t_1 u kom napon poraste na četiri puta veću vrednost od svoje minimalne vrednosti ispunjava uslov:

$$u_C(t_1) = E \left(1 - \frac{4}{5} e^{-t_1/\tau} \right) = 4 \frac{1}{5} E \Rightarrow 4e^{-t_1/\tau} = 1 \Rightarrow t_1 = -\tau \ln \frac{1}{4} = \tau \ln 4 = 12RC \ln 4$$

4.

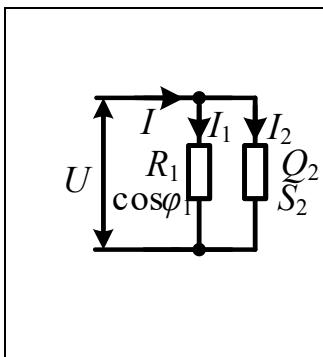

a) Impedansa prvog potrošača su: $Z_1 = \frac{R_1}{\cos \varphi_1} = \frac{3}{0.6} = 5 \Omega$, pa je efektivna vrednost

$$\text{struje kroz prvi potrošač je: } I_1 = \frac{U}{Z_1} = \frac{100}{5} = 20 \text{ A} \quad (1 \text{ p})$$

Poznata je pravidljiva snaga i efektivna vrednost napona drugog potrošača, pa je efektivna vrednost struje:

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ A} \quad (1 \text{ p})$$

b) Na osnovu poznate vrednosti za faktor snage dobija se: $\sin \varphi = +\sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$, znak + se uzima jer je dato da je potrošač induktivan. Reaktansa prvog potrošača je $X_1 = Z_1 \sin \varphi_1 = 5 \cdot 0.8 = 4 \Omega$

Aktivna i reaktivna snaga prvog potrošača: $P_1 = R_1 I_1^2 = 3 \cdot 20^2 = 1200 \text{ W}$, $Q_1 = X_1 I_1^2 = 4 \cdot 200^2 = 1600 \text{ var}$

$$Q_2 = -800 \text{ var}, P_2 = \sqrt{S_2^2 - Q_2^2} = \sqrt{1000^2 - (-800)^2} = 100\sqrt{100 - 64} = 100\sqrt{36} = 600 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 1200 + 600 = 1800 \text{ W}, \quad Q = Q_1 + Q_2 = 1600 - 800 = 800 \text{ var} \quad (2 \text{ p})$$


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1800^2 + 800^2} = 200\sqrt{9^2 + 4^2} = 200\sqrt{97} \text{ VA} \quad (1 \text{ p})$$

$$\text{c) } I = \frac{S}{U} = \frac{200\sqrt{97}}{100} = 2\sqrt{97} \text{ A} \quad (2 \text{ p})$$

$$\text{d) } Z_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{100}{10} = 10 \Omega, \quad \cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{600}{1000} = 0.6, \quad \sin \varphi_2 = \frac{Q_2}{S_2} = \frac{-800}{1000} = -0.8$$

$$\overline{Z}_2 = Z_2 \cos \varphi_2 + j Z_2 \sin \varphi_2 = 10 \cdot 0.6 - j 10 \cdot 0.8 = (6 - j 8) \Omega \quad (3 \text{ p})$$

5.

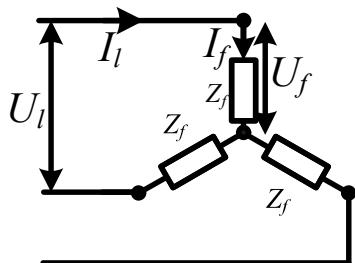

Za trofazni potrošač vezan u zvezdu važi:
$U_f = U_l / \sqrt{3} = 500 / \sqrt{3} \text{ V}$, $I_f = I_l$, osim toga, važi:
$Z_f = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500 \Omega$, kao i
$I_f = U_f / Z_f = 500 / \sqrt{3} / 500 = 1 / \sqrt{3} \text{ A}$, pa je efektivna vrednost linijске struje $I_l = I_f = 1 / \sqrt{3} \text{ A}$ (3 p)
Faktor snage je $\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R_f}{Z_f} = \frac{300}{500} = 0.6$ (1 p)
Aktivna snaga $P = 3R_f I_f^2 = 3 \cdot 300 \cdot (1 / \sqrt{3})^2 = 300 \text{ W}$ (1 p)