

ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1. Napisati vektorski izraz za Kulonov zakon i objasni značenje pojedinih članova izraza.
Kada važi Kulonov zakon?
2. Šta je Faradejev kavez?
3. Kako se može detektovati postojanje elektrostatičkog polja?
4. Koje su osnovne karakteristike homogenog elektrostatičkog pola i kako se geometrijski predstavlja homogeno elektrostatičko polje.
5. U prostoru u kome vlada homogeno elektrostatičko polje intenziteta $K = 5 \frac{V}{cm}$
= uneta je ravna površ površine $S = 0.2 \text{ m}^2$. U kojim granicama je elektrostatički fluks kroz ovu površinu. Kada je vrednost fluksa maksimalna a kada je nula. Skicirati elemente za odgovor.
6. Primenom Gausove teoreme odrediti intenzitet i skicirati linije sila elektrostatičkog polja ravnomočno nanelektrisane provodne ravni. Posmatrati slučajeve pozitivno i negativno opterećene provodne ravni.
7. Definicija kondenzatora. Izvesti izraz za kapacitet pločastog kondenzatora,
8. Od čega i kako zavisi energija koju je moguće akumulirati u kondenzatoru koji je opterećen količinom nanelektrisanja Q .
9. Izvesti izraz za silu privlačnog dejstva između ploča pločastog kondenzatora koji je opterećen količinom nanelektrisanja Q .
10. Koja je osnovna karakteristika idealnog naponskog generatora.
11. Koja je osnovna karakteristika idealnog strujnog generatora
12. Koji parametri određuju realni naponski generator.
13. Koji parametri određuju realni strujni generator.
14. Kada se može izvršiti ekvivalentna transformacija naponskog u strujni generator.
15. Struja kroz otpornik na slici iznosi $I = 1A$ u odnosu na naznačeni referentni smer. Ako je $R = \Omega$ koliki je napon U koji je označen na slici.
16. Skicirati šemu mešovite veze jednosmernih naponskih izvora koja je sačinjena od pet paralelnih grana a u svakoj grani se nalaze šest redno vezanih jednosmernih izvora. Svaki od naponskih izvora ima ems E i unutrašnju otpornost r_u
() $E = V = \Omega \cdot I = 0.1 \text{ V}$. Primenom Tevenenove teoreme odrediti parametre ekvivalentnog generatora kojim zamjenjujemo ovaku mešovitu vezu izvora.
17. Tri jednosmerna naponska izvora ems $E = 4V$ i unutrašnje otpornosti $0,1 \text{ } \Omega$ čine jednu granu složene veze izvora koja je formirana od šest grana vezanih paralelno. Odrediti struje u pojedinim granama ovakve mešovite veze. izvora. Kolike struje su u granama kad se ems jednog izvora u prvoj grani mešovite veze smanji i sada iznosi $1,5V$. Sve ostale ems složene veze izvora su nepromenjene.
18. Postaviti jednačine konturnih struja za električnu mrežu koja ima dve nezavisne konture i ne sadrži strujne izvore kao elemente u granama. Objasniti značenja nepoznatih konturnih struja? Objasniti značenja koeficijenata uz nepoznate veličine. Objasniti značenje slobodnih koeficijenata u sistemu jednačina. Kako se određuju stvarne struje u granama po ovom metodu .
19. Postaviti jednačine nezavisnih napona(metod napona između čvorova) za električnu mrežu koja sadrži tri čvora. Objasniti značenje nepoznatih veličina u sistemu jednačina.

Objasniti značenje koeficijenata uz nepoznate kao i koeficijenata slobodnih članova u sistemu jednačina. Kako se određuju struje u granama po ovom metodu .

20. Tevenenova teorema, formulacija i primer

21. Nortonova teorema, formulacija i primer

Кулонов закон.

Електростатичко поље. Сложено електростатичко поље.

Флукс вектора електростатичког поља. Гаусов закон. Проводна плоча.

Потенцијал електростатичког поља.

Кондензатор. Плочasti кондензатор.

Енергија оптерећеног кондензатора.

Сила привлачења плоча плочастог кондензатора.

Везивање кондензатора у групе.

Електрична струја. Пратећи ефекти електричне струје.

Електрично коло. Електромоторна сила.

Интензитет и густина електричне струје.

Омов закон.

Режими рада извора електричне струје.

Електрични рад и снага генератора и потрошача.

Степен корисног дејства система генератор-потрошач.

Напон између прикључака генератора и електричног отпорника.

Одређивање струје у сложеном електричном колу.

Кирхофови закони.

Делитељ напона и делитељ струје.

Напонски и струјни генератор.

Метода контурних струја.

Метода напона између чворова.

Тевененова теорема.

Нортонова теорема.

Теорема суперпозиције.

Теорема компензације.

Електростатичке мреже.

1. Koja je veličina u magnetizmu je analogna tačkastom nanelektrisanju u elektrostatičkom polju.

2. Napiši zakon privlačenja dva strujna elementa na osnovu analogije sa Kulonovim zakonom.

3. Napiši izraz za podužnu силу којом dva paralelna проводника на растојању u којима су струје i , deluju један на другог. На основу tog израза definisati struju od .

4. Napiši izraz за магнетно поље које потиче од струjnog elementa polazeći od analogije sa elektrostatičkim пољем usled tačkastog nanelektrisanja.

5. Napiši izraz за fluks магнетног поља i objasni značenje pojedinih veličina u izrazu.

6. Jedna затvoreна кружна контура u магнетном пољу магнетне индукције predstavlja oslonac за dve површи od којих je jedna полусфера okrenuta na gore a друга полусфера okrenuta na dole.Razlika fluksa kroz ove dve površine je :..(objasniti)

7. Definiši sopstvenu i međusobnu induktivnost električnog kola.
8. Kada se električno kolo nalazi u vremenski promenljivom magnetnom polju dolazi do sledeće pojave: (Objasniti)
9. Opiši pojavu koja se dešava kada se provodnik dužine kreće brzinom koja se opisuje vektorom u magnetnom polju magnetne indukcije . Skiciraj karakteristične slučajeve.
10. Šta je to uzajamna induktivnost dva električna kola.
11. Na primeru torusa na koji su namotana dva namotaja sa i navojka u kojima su struje i izvesti izraze za sopstvene i međusobne induktivnosti.
12. Definisati magnetno kolo i navesti osnovne magnetne veličine koje ga karakterišu.
13. Koja magnetna veličina je nepromenljiva u svim delovima prostog magnetnog kola bez rasipanja.
14. Analogija magnetnih veličina magnetnog kola i električnih veličina električnog kola.
15. Koji je uslov potreban da bi se na krajevima kalema induktivnosti pojavio napon koji je promenljiv u vremenu. Nacrtati sliku i naznačiti referentne veličine.
16. Izvesti izraz za ekvivalentnu induktivnost dva kalema induktivnosti i koji su vezani na red i koji su magnenotno spregnuti međusobnom induktivnošću
17. Izvesti izraz za ekvivalentnu induktivnost dva kalema induktivnosti i koji su vezani paralelno i koji su magnenotno spregnuti međusobnom induktivnošću .
18. Veličina koja određuje tip magnetnih materijala naziva se (dati kraće objašnjene vrsta magnetih materijala).
19. Koje veličine i na koji način određuju da lije nekakav magnetski materijal linearan ili ne.
20. Izvesti izraz za energiju magnetnog polja u kalemu induktivnosti koji se priključuje na generator elektromotorne sile i unutrašnje otpornosti . Objasniti pojave koje se dešavaju.

Био-Саваров закон.

Магнетна индукција у центру круга.

Магнетна индукција у околини праволинијског проводника.

Магнетна индукција на оси кружног навојка.

Магнетна индукција на оси соленоида.

Сила која делује на струјну контуру у магнетном пољу.

Електромагнетна сила између два струјна елемента.

Сила између два паралална проводника са струјама.

Моменат магнетних сила на круту струјну контуру.

Линије магнетног поља.

Флукс вектора магнетне индукције.

Магнетно поље у присуству супстанце. Магнетне особине материјала.

Закон укупне струје – Амперов закон.

Магнетна индукција у унутрашњости торусног намотaja.

Индуктивност електричног кола.

Узајамна индуктивност два кола.

Коефицијент индуктивне спреге.

Магнетно коло.

1. Princip rada alternatora, izvođenje izraza za sinusoidalnu ems.
2. Koje su tri veličine na osnovu kojih je potpuno određena prostoperiodična naizmenična veličina.
3. Efektivna i srednja vrednost naizmenične veličine
4. Predstavljanje prostoperiodičnih veličina pomoću fazora i operacije između fazorskih veličina.
5. Kompleksne predstave prostoperiodičnih veličina. Operacije sabiranja oduzimanja deljenja i množenja kompleksnih predstava naizmeničnih veličina.
6. Otpornik u kolu naizmenične struje
7. Induktivnost u kolu prostoperiodične struje. Definicija induktivne reaktanse.
8. Kondenzator u kolu prostoperiodične struje. Definicija kapacitivne reaktanse.
9. Redna veza R,L,C. Fazorski dijagram naponu. Impedansa R,L,C redne veze.
10. Paralelna veza R,L,C. Fazorski dijagram struja. Admitansa R,L,C paralelne veze
11. Redno rezonantno kolo. Izraz za impedansu i fazni ugao. Izrazi za efektivne vrednosti struje, naponu na otporniku, naponu na reaktansama u funkciji promenljive učestanosti. Skicirati i odgovarajuće dijagrame.
12. Paralelno rezonantno kolo. Izraz za admitansu kola i fazni stav. Izvesti izraze za struju kroz otpornik, induktivnost i kapacitivnost u funkciji učestanosti.
13. Snage u kolu naizmenične struje. Definicije
14. Izračunavanje snage primenom kompleksnog računa.
15. Popravka faktora snage.
16. Princip rada trofaznog alternatora. Trofazni naizmenični naponi
17. Veze trofaznih generatora u zvezdu i trougao. Linijske i fazne vrednosti karakterističnih veličina.
18. Simetrični trofazni potrošač sa vezom faza u zvezdu (trougao). Linijske i fazne vrednosti karakterističnih veličina. Fazorski dijagrami naponu i struja kada je impedansa faze pretežno induktivna.
19. Snage u trofaznom kolu naizmenične struje.

1. Skicirati na dijagramu promenu struje u funkciji vremena pri uključenju RL opterećenja na izvor jednosmernog napona.
2. Skicirati na dijagramu promenu napona na otporniku i promenu napona na induktivitetu u prelaznom procesu koji započinje uključenjem RL opterećenja na izvor jednosmernog napona.
3. Napisat izraze za struju, napon na otporniku i napon na induktivitetu u prelaznom procesu koji započinje uključenjem RL opterećenja na izvor jednosmernog napona.
4. Skicirati na dijagramu promenu struje u funkciji vremena u prelaznom procesu koji započinje kad se RL opterećenje isključi sa napajanja i kratko spoji

5. Napisat izraze za struju, napon na otporniku i napon na induktivitetu u prelaznom procesu koji započinje isključenjem RL opterećenja sa izvora jednosmernog napona i njegovim kratkim spajanjem
6. Napisati izraze koji opisuju energetski bilans u prelaznom procesu koji započinje uključenjem RL opterećenja na izvor jednosmernog napona.
7. Napisati izraze koji opisuju energetski bilans u prelaznom procesu koji započinje isključenjem RL opterećenja sa izvori jednosmernog napona i kratkim spajanjem krajeva redne veze RL.
8. Skicirati na dijagramu promenu napona na otporniku i kondenzatoru u prelaznom procesu koji započinje priključenjem redno vezanih elemenata RC na izvor stalnog jednosmernog napona. Razmatrati slučaj kad je kondenzator bio neopterećen pre priključenja na naponski izvor.
9. Skicirati na dijagramu promenu struje u prelaznom procesu koji započinje priključenjem redno vezanih elemenata RC na izvor stalnog jednosmernog napona. Razmatrati slučaj kad je kondenzator bio neopterećen pre priključenja na naponski izvor.
10. Skicirati dijagram i napisati izraz za promene količine nanelektrisanja na oblogama kondenzatora u prelaznom procesu koji započinje priključivanjem redne veze otpornika i kondenzatora na izvor jednosmernog napona. Razmatrati slučajeve:
 - kada je kondenzator bio prethodno neopterećen
 - kada je kondenzator bio opterećen količinom nanelektrisanja Q_0
11. Napisati izraze koji opisuju energetski bilans u prelaznom procesu koji započinje uključenjem RC opterećenja na izvor jednosmernog napona.
12. Napisati izraze koji opisuju energetski bilans u prelaznom procesu koji započinje isključenjem RC opterećenja sa izvori jednosmernog napona i kratkim spajanjem krajeva redne veze RC.

Napomena : U gore navedenom tekstu RL označavai rednu vezu elemenata otpornika otpornosti R i kalema (induktiviteta) induktivnosti L. Analogno ovome RC je redna veza otpornika otpornosti R i kondenzatora kapacitivnosti C.