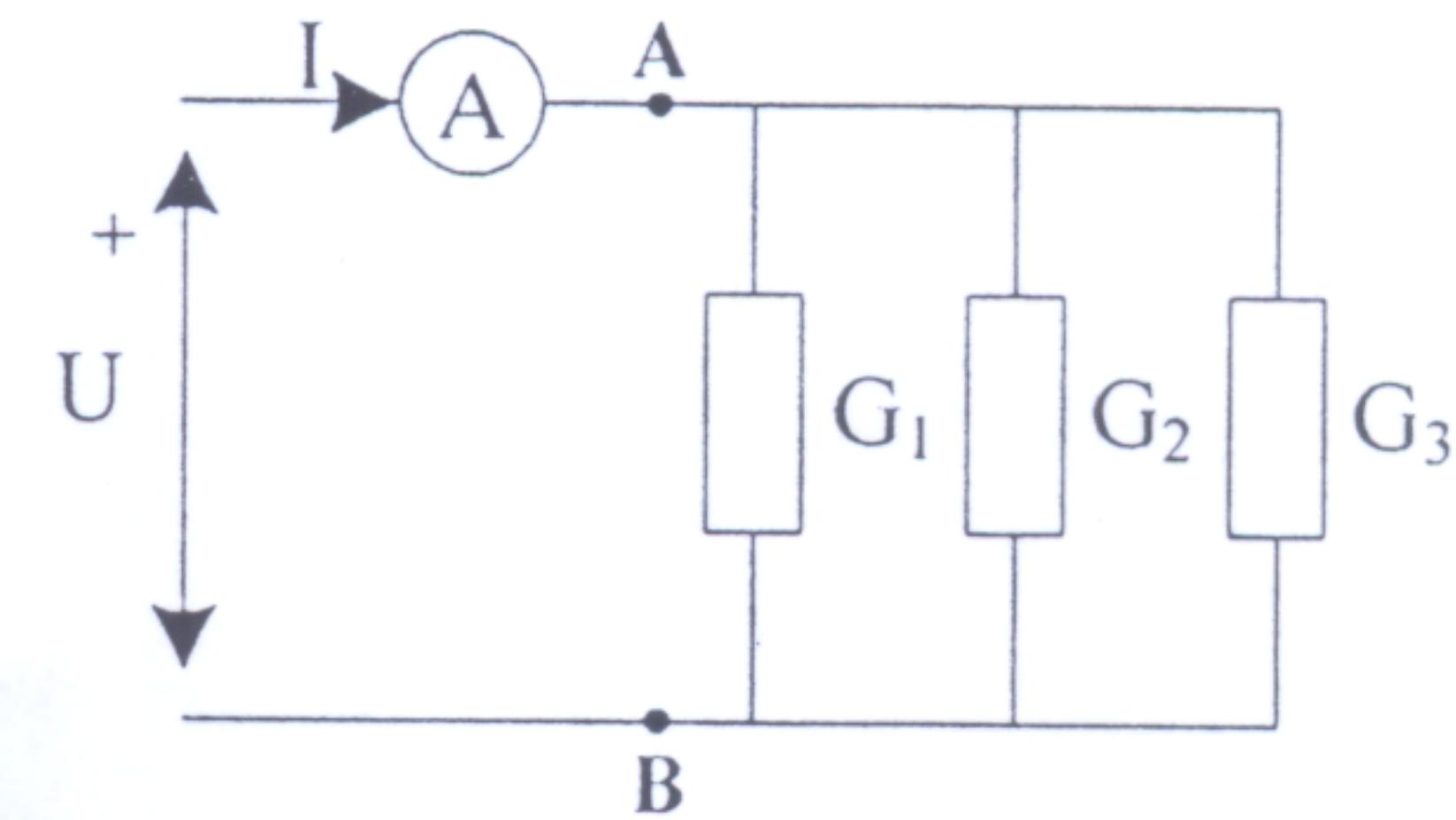


1. Tri provodnosti G_1, G_2, G_3 vezane su paralelno kao na slici i priključene na napon $U = 12 V$. Struja koju pokazuje idealni ampermetar je $I = 6 A$.

- Odrediti ekvivalentnu provodnost G_e između krajeva A i B.
- Ako je poznat odnos $G_1 : G_2 : G_3 = 1 : 2 : 3$ odrediti vrednosti ovih provodnosti.




2. U kolu naizmenične struje, otpornik, induktivnost i kondenzator ($R = 1 \Omega$, $L = 1 mH$, $C = 100 \mu F$) povezani su na red i vezani na izvor naizmeničnog napona čija je efektivna vrednost $U = 10 V$. Ukoliko je kolo u rezonanciji:

- odrediti kružnu učestanost naizmeničnog napona,
- odrediti efektivnu vrednost struje u kolu,
- odrediti efektivne vrednosti napona na induktivnosti i na kondenzatoru.

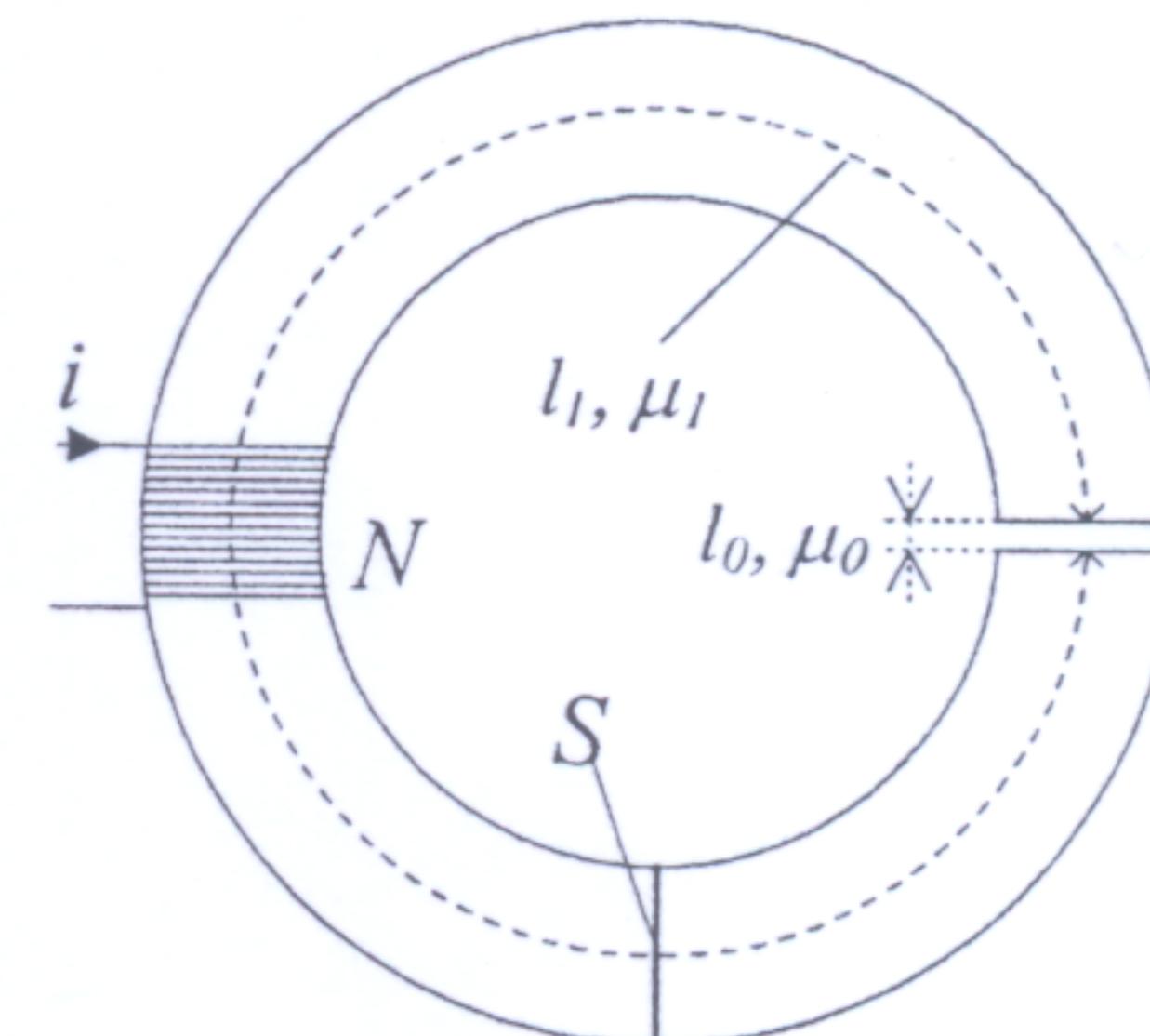
3. Za magnetno kolo bez magnetnog rasipanja koje je prikazano na slici, poznato je: $N, i, l_1, l_o, S, \mu_1, \mu_o$. Odrediti:

- Magnetni otpor R_m
- Magnetni fluks Φ
- Sopstvenu induktivnost namotaja.



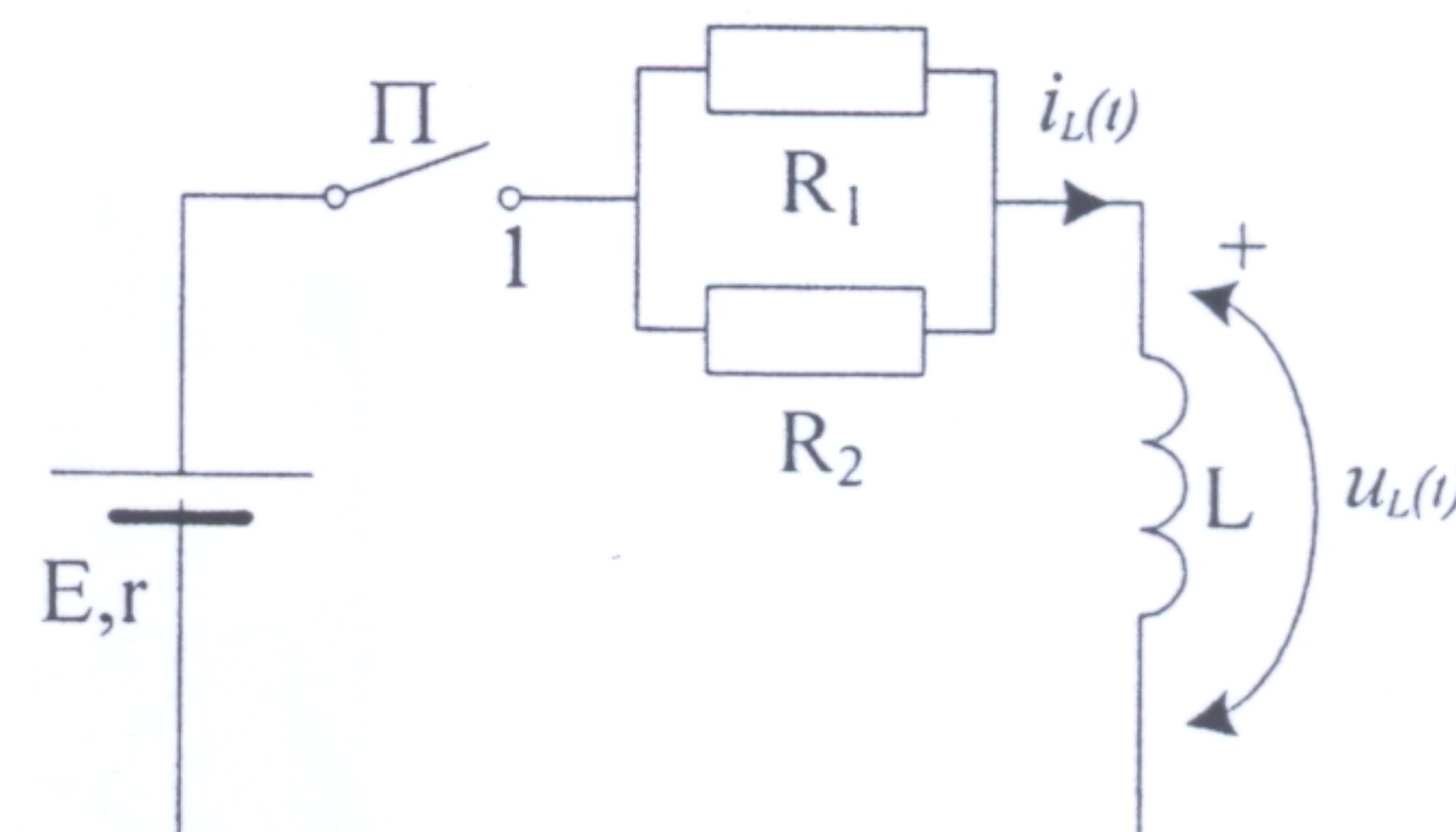4. U kolu na slici prelazni proces započinje prebacivanjem prekidača Π u položaj 1. Poznate su sledeće vrednosti: $E = 12 V$, $r = 1 \Omega$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $L = 10 mH$. Odrediti:

- Maksimalnu vrednost struje kroz induktivnost,
- Maksimalnu vrednost napona na induktivitetu,
- Vremensku konstantu prelaznog procesa.




5. U kolu naizmenične struje na slici poznato je:

$$u(t) = \sqrt{2} * 100 * \sin(100 * \pi * t), Y_L = 1 S, Y_C = 1 S \text{ i } G = \frac{1}{100} S.$$

Odrediti:

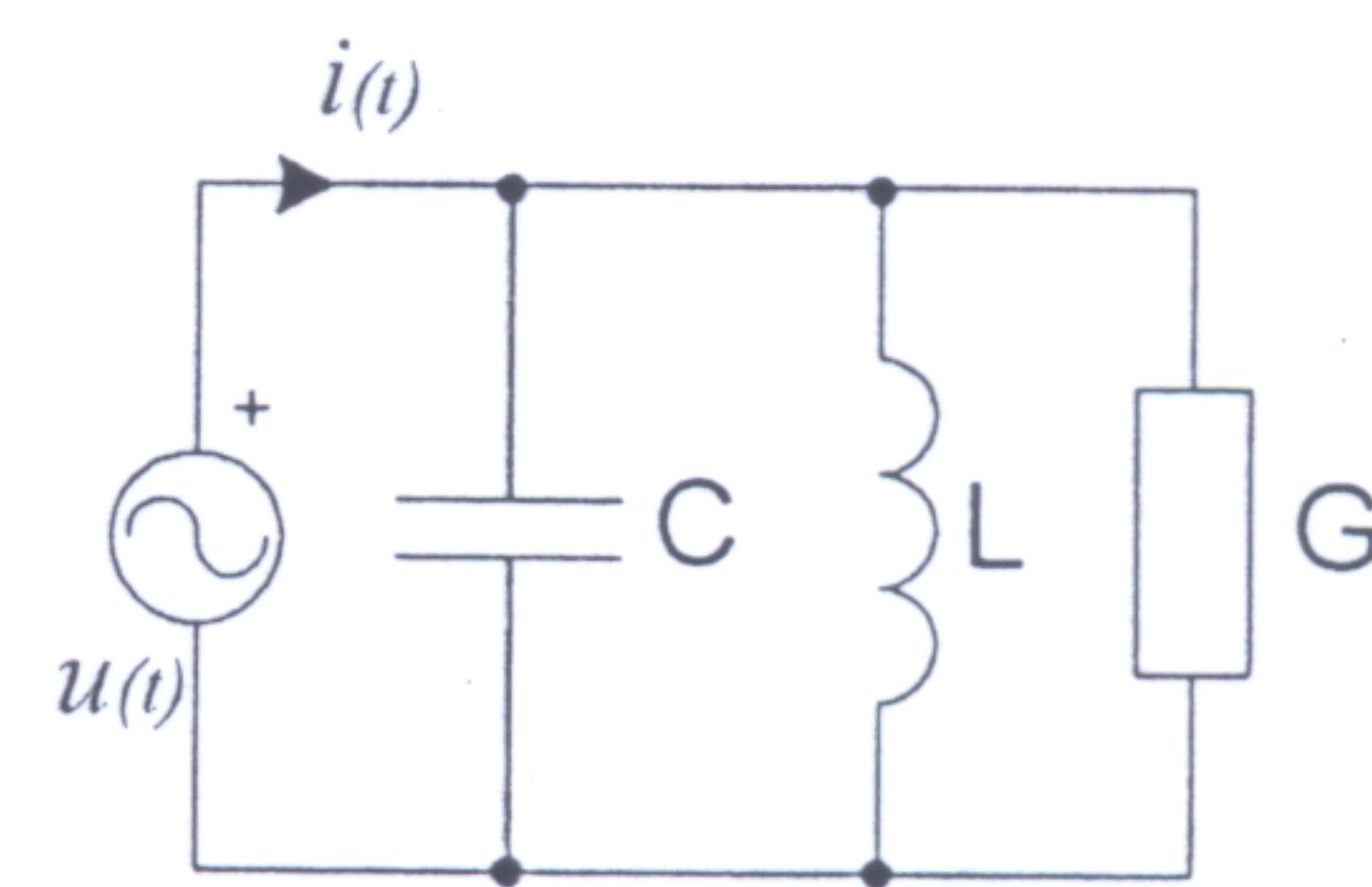
- vrednost ekvivalentne kompleksne admitanse \bar{Y} ,
- izraz za trenutnu vrednost struje $i(t)$.



$$\textcircled{1} \quad G_E = \frac{I}{U} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} [\text{s}] \quad \textcircled{3}$$

$$G_E = G_1 + G_2 + G_3 = G_1 + 2G_1 + 3G_1 = 6G_1$$
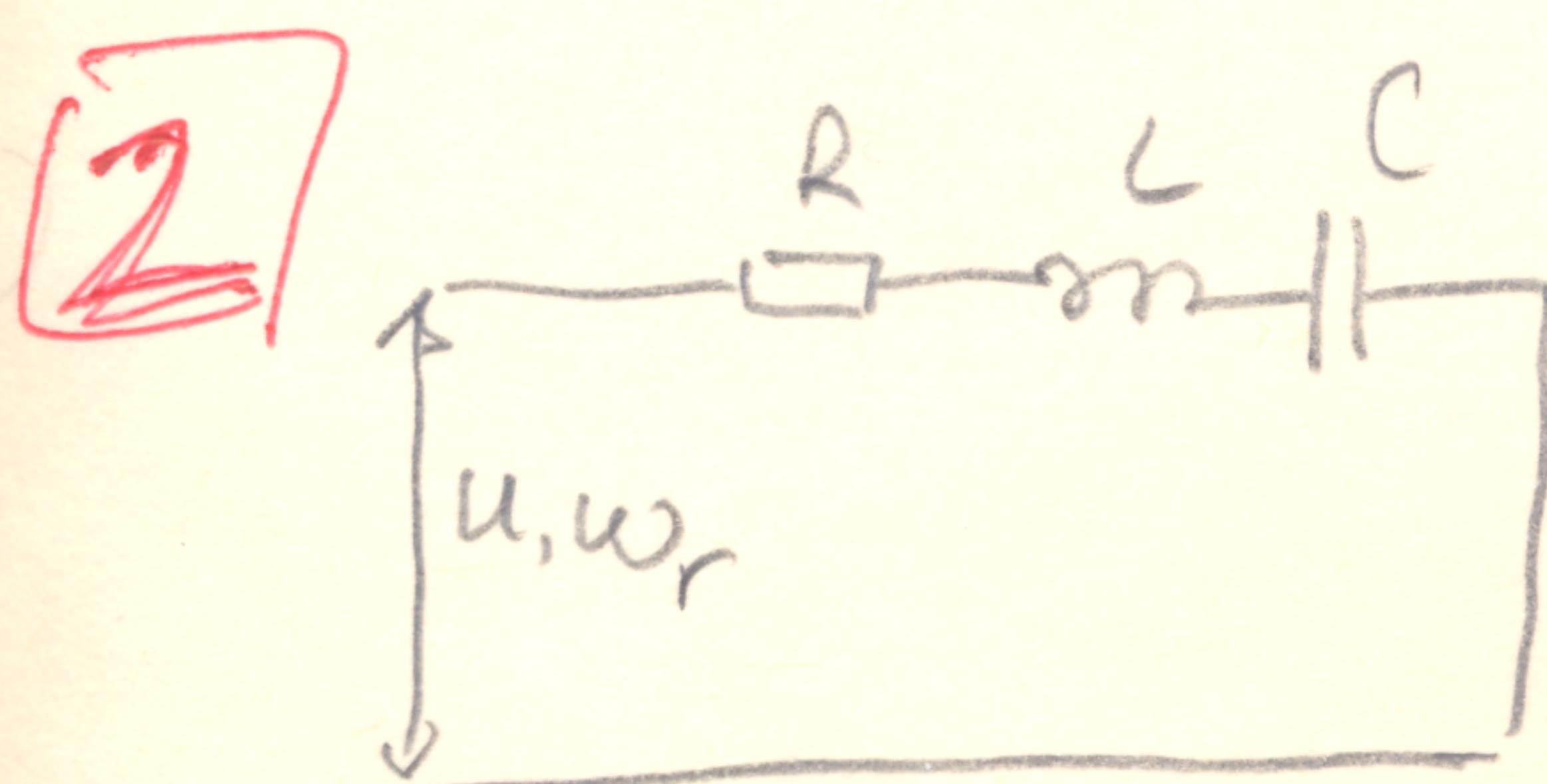
$$G_1 = \frac{G_E}{6} = \frac{1}{12} [\text{s}] \quad G_2 = 2G_1 = \frac{1}{6} [\text{s}] \quad G_3 = 3G_1 = \frac{1}{4} [\text{s}] \quad \textcircled{7}$$



$$* \quad w_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^{-3}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2}}} \\ = \sqrt{10^2} = \sqrt{10} \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}} \quad \textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} \quad * I = \frac{U}{R} = 10 \text{ A}$$

$$\textcircled{4} \quad U_L = w_r L I = \sqrt{10} \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 10\sqrt{10} \text{ V}$$

$$U_C = \frac{1}{w_r C} I = \frac{1}{\sqrt{10} \cdot 10^3 \cdot 10^{-4}} I = \frac{10}{\sqrt{10}} \cdot 10 = 10 \cdot \sqrt{10}$$

$$\textcircled{3} \quad * R_{m1} = \frac{1}{\mu_0} \frac{l_0}{s} \quad R_{m2} = \frac{1}{\mu_1} \frac{l_1}{s} \quad R_{m1} + R_{m2} = \frac{1}{\mu_0} \frac{l_0}{s} + \frac{1}{\mu_1} \frac{l_1}{s} \quad \textcircled{3}$$

$$* \quad \phi = \frac{NI}{R_{m1}} = \frac{NI}{\frac{1}{\mu_0} \frac{l_0}{s} + \frac{1}{\mu_1} \frac{l_1}{s}} \quad \textcircled{3}$$

$$L = \frac{NI\phi}{I} = \frac{N^2}{\frac{1}{\mu_0} \frac{l_0}{s} + \frac{1}{\mu_1} \frac{l_1}{s}} \quad \textcircled{4}$$

6) $I_{L\max} = \frac{E}{R + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{12}{1+2} = 4 \text{ A}$ ③

$$U_{L\max} = E \quad ④$$

$$Z = \frac{L}{2R} = \frac{10}{3} \cdot 10^{-3} \text{ [S]} \quad ③$$

5) $\bar{Y}_e = \bar{Y}_c + \bar{Y}_L + \bar{Y}_R = j \cdot \cancel{\frac{1}{100}} - j \cdot 1 + \frac{1}{100}$

$$\bar{Y}_e = \frac{1}{100} [\text{S}] = G \quad ⑤$$

5) $i(t) = u(t) \cdot G = \frac{\sqrt{2} 100}{100} \sin(100\pi \cdot t) = \sqrt{2} \sin(100\pi \cdot t)$