

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


24. januar 2018.

GRUPA 1


1. Na Slici 1 prikazana je kontura koja se sastoji iz kružnog luka, koji predstavlja $\frac{3}{4}$ kružnice poluprečnika r , i pravolinjskog provodnika, kroz koju protiče struje intenziteta I_1 u označenom smeru. Kontura se nalazi u vazduhu. Odrediti i nacrtati rezultujući vektor jačine magnetenog polja u tački A (centar kružnog luka). (5 poena)

2. Na Slici 2 prikazano je magnetno kolo, koje se sastoji od torusnog jezgra, magnetne permeabilnosti μ_1 i dužine srednje linije d_1 , na koje je namotan namotaj sa N navojaka kroz koji protiče struja intenziteta I . Poprečni presek torusa je površine S i oblika kvadrata, a jezgro ima vazdušni procep deblijine d_0 .

- a) Odrediti fluks vektora magnetne indukcije u magn. kolu i gustinu energije magnetnog polja u procepu. (8 poena)
b) Ako se u procep unese pravolinijski provodnik, kroz koji protiče struja intenziteta I_0 , odrediti i skicirati vektor sile kojom magnetsko polje u procepu deluje na provodnik. (7 poena)

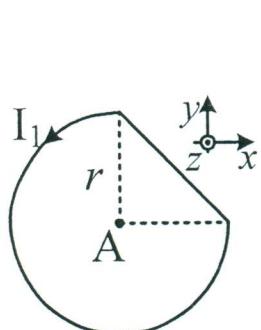

Slika 1

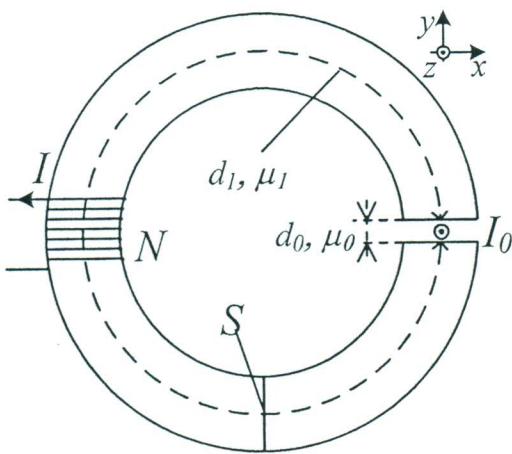

Slika 2


3. U prostom kolu naizmenične struje, pretežno induktivni potrošač priključen je na naponski izvor, parametara $U = 200\text{V}$, $\omega = 300 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Aktivna snaga i faktor snage potrošača iznose $P = 4\text{kW}$ i $\cos\varphi = 0.8$.

- a) Odrediti efektivnu vrednost struje potrošača i njegovu kompleksnu impedansu. (7 poena)
b) Odrediti kapacitivnost kondenzatora, koji je potrebno vezati paralelno potrošaču, tako da se postigne faktor snage jednak 1. (6 poena)


4. U kolu na slici 3 poznato je: $e(t) = 100\sqrt{2} \sin(1000t + \pi/2)$ V, $L = 100$ mH, $C = 50$ μ F.

- a) Izračunati kompleksnu impedansu \bar{Z}_e i kompleksnu admitansu \bar{Y}_e ekvivalentnog potrošača između tačaka A i B. (4 poena)

- b) Odrediti kompleksnu vrednost ems i svih struja u kolu i nacrtati odgovarajući fazorski dijagram. (5 poena)
d) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu ekvivalentnog potrošača. (3 poena)

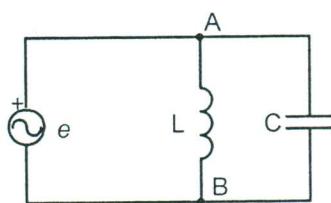

Slika 3

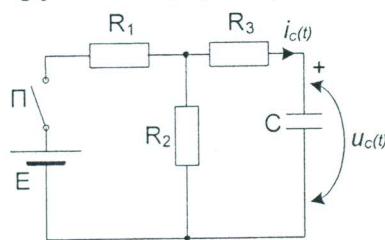

Slika 4

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 300V$, $50Hz$ priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u zvezdu sa kompleksnom impedansom svake faze $\bar{Z} = 50\sqrt{3} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}} \Omega$. Odrediti efektivnu vrednost linijске struje, aktivnu, reaktivnu i pravidnu snagu potrošača. (5 poena)

6. U kolu na Slici 4 poznate su vrednosti elemenata: E , $R_1 = 2R$, $R_2 = R_3 = R$ i C . Prekidač Π je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

- a) Odrediti izraz za napon i struju kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (6 poena)

- b) Odrediti vrednost napona na otporniku R_3 u trenutku $t_1=4RC$. (2 poena)

- c) Odrediti elektrostatičku energiju kondenzatora u trenutku $t_1=4RC$. (2 poena)

GRUPA 1

①

$$\vec{B}_A = \vec{B}_{A1} + \vec{B}_{A2}$$

$$\vec{B}_{A1} = \frac{3}{4} \frac{\mu_0 I_1}{2r} \vec{k} = \frac{3\mu_0 I_1}{8r} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{A2} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi r_1^2} (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2) (\vec{k})$$

$$r_1 = \frac{1}{2} \sqrt{2}, \alpha_1 = 45^\circ, \alpha_2 = 45^\circ \Rightarrow \vec{B}_{A2} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi \frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (\vec{k})$$

$$\vec{B}_{A2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r \sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} (\vec{k}) = + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \vec{k}$$

$$\vec{B}_A = \frac{3\mu_0 I_1}{8r} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1}{2r} \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{\pi} \right) \vec{k}$$

$$\vec{H}_A = \frac{\vec{B}_A}{\mu_0} = \frac{I_1}{2r} \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{\pi} \right) \vec{k}$$

②

$$a) \oint \vec{H} d\vec{l} = 2\pi I$$

$$H d\ell_1 + H d\ell_0 = NI$$

$$\frac{B d\ell_1}{\mu_1} + \frac{B d\ell_0}{\mu_0} = NI$$

$$\frac{\phi d\ell_1}{\mu_1 S} + \frac{\phi d\ell_0}{\mu_0 S} = NI$$

$$\phi = \frac{NIS}{\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0}}$$

$$w_0 = \frac{1}{2} B_o H_o = \frac{1}{2} \frac{\phi}{S} \frac{\phi}{S\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{\phi^2}{\mu_0 S^2} = \frac{1}{2} \frac{N^2 I^2 S^2}{\mu_0 \left(\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0} \right)^2 S^2}$$

$$w_0 = \frac{N^2 I^2}{4\pi R \left(\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0} \right)^2}$$

$$b) \vec{F} = I_o \vec{l}_o \times \vec{B}_o$$

$$\vec{l}_o = \sqrt{S} \vec{k}$$

$$\vec{B}_o = \frac{\phi}{S} = \frac{NI}{\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0}} \vec{k}$$

$$\vec{F} = \frac{NI I_o \sqrt{S}}{\sqrt{\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0}}} \vec{j} \times \vec{k}$$

$$\vec{F} = - \frac{NI I_o \sqrt{S}}{\left(\frac{d\ell_1}{\mu_1} + \frac{d\ell_0}{\mu_0} \right)} \vec{i}$$

③ a) $\beta = S \cos \varphi \Rightarrow S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{4 \text{ kW}}{0,8} = 5 \text{ kVA}$

$$S = UI \Rightarrow \boxed{I = \frac{S}{U} = \frac{5000 \text{ VA}}{200 \text{ V}} = 25 \text{ A}}$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{200 \text{ V}}{25 \text{ A}} = 8 \Omega$$

$$\sin \varphi = + \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0,6$$

$$\bar{Z} = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi = 8 \cdot 0,8 + j 8 \cdot 0,6 = \boxed{(6,4 + j 4,8) \Omega = \bar{Z}}$$

b)

$$P_u = P + P_C = P$$

$$P_C = 0$$

$$Q_u = Q + Q_C$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = 3 \text{ kVA} \Rightarrow Q - u C U^2 = 0$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = -u C U^2 \Rightarrow Q_u = Q - u C U^2$$

$$\cos \varphi_u = 1 \Rightarrow \sin \varphi_u = 0 \Rightarrow Q_u = S_u \cdot \sin \varphi_u = 0 \Rightarrow Q - u C U^2 = 0$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{u C U^2} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{300 \cdot 10000} = \frac{1}{4} \cdot 10^{-3} = \frac{1000}{4} \cdot 10^{-6} = \boxed{250 \mu\text{F} = C}$$

a)

$$e(t) = 100 \sqrt{2} \sin(1000t + \pi/2) \Rightarrow E = \frac{100 \sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2}$$

$$E = 100 e^{j\pi/2}$$

$$E = j100 \text{ V}$$

$$Y_C = j \omega C = j \cdot 1000 \cdot 50 \cdot 10^{-6} = j50 \mu\text{S}$$

$$Y_L = -j \frac{1}{\omega L} = -j \frac{1}{1000 \cdot 100 \cdot 10^{-3}} = -j10 \mu\text{S}$$

$$Y_e = Y_{AB} = Y_C + Y_L = j40 \mu\text{S} \Rightarrow Z_e = \frac{1}{Y_e} = \frac{1}{j40 \cdot 10^{-3}} = -j25 \Omega$$

b) $I_L = \frac{E}{Z_L} = \bar{E} \cdot \bar{Y}_L = j100 \cdot (-j10 \mu\text{S}) = 1 \text{ A}$

$\bar{I}_C = \frac{E}{Z_C} = \bar{E} \cdot \bar{Y}_C = j100 (j50 \mu\text{S}) = -5 \text{ A}$

$\bar{I} = \bar{I}_L + \bar{I}_C = -4 \text{ A}$

c) $S = \bar{U} \bar{I}^* = \bar{E} \bar{I}^* = j100 \cdot (-4) = -j400 \text{ VA} = P + jQ$

$P = 0 \text{ W}$, $Q = -400 \text{ VA}$, $S = 400 \text{ VA}$

5)

$$3 \times 300 \text{ V} \Rightarrow U_L = 300 \text{ V}$$

$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{300}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$\bar{Z} = 50 \sqrt{3} e^{-j\pi/6} \Rightarrow Z = 50 \sqrt{3} \Omega$$

$$I_f = \frac{U_f}{Z} = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 50 \sqrt{3}} = 2 \text{ A}$$

$$I_L = I_f = 2 \text{ A}$$


$$Z = 50 \sqrt{3} e^{-j\pi/6} \Rightarrow \varphi = -\pi/6 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \varphi = -\frac{1}{2}$$

$$S = 3 U_f I_f = 3 \cdot \frac{300}{\sqrt{3}} \cdot 2 = \boxed{600 \sqrt{3} \text{ VA} = S}$$

$$P = S \cos \varphi = 600 \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 900 \text{ W}$$

$$Q = S \sin \varphi = -300 \sqrt{3} \text{ VA}$$

⑥ a)

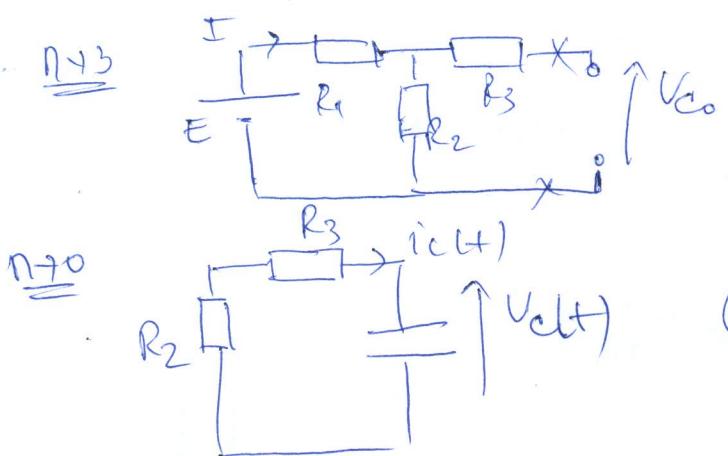

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{E}{2R + R} = \frac{E}{3R}$$

$$V_{co} = R_2 I = R \cdot \frac{E}{3R} = \frac{E}{3}$$

$$(R_2 + R_3) i_c(t) + u_{cl}(t) = 0$$

$$2R i_c(t) + u_{cl}(t) = 0$$


$$i_c(t) = C \frac{du_{cl}(t)}{dt}$$

$$2RC \frac{du_{cl}}{dt} + u_{cl} = 0$$

$$\frac{du_{cl}}{dt} + \frac{u_{cl}(t)}{2RC} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$u_{cl}(t) = Ae^{-t/RC} + B$$
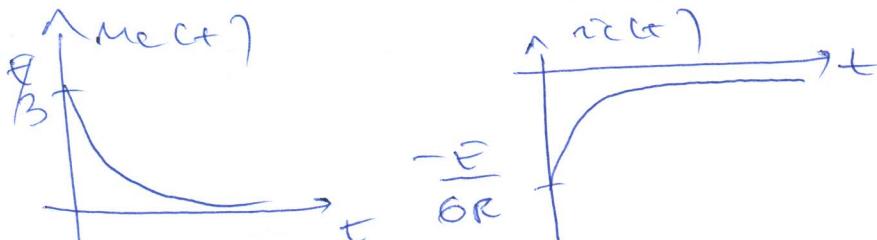
$$i_c(t) = C \frac{du_{cl}(t)}{dt} = \frac{CE}{3} - \frac{1}{3} e^{-t/RC} = -\frac{CE}{3 \cdot 2RC} e^{-t/RC} = -\frac{E}{6R} e^{-t/RC}$$



$$b) i_c(t_1 = 4RC) = -\frac{E}{6R} e^{-\frac{4RC}{2RC}} = -\frac{E}{6R} e^{-2}$$

$$u_{R3}(t) = R_3 i_c(t) = -\frac{E}{6} e^{-2} [A]$$

$$c) W_c(t) = \frac{1}{2} C u_c^2(t)$$

$$W_c(t) = \frac{1}{2} C u_c^2(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \frac{E^2}{9} e^{-\frac{2t}{RC}}$$

$$W_c(t) = \frac{CE^2}{18} e^{-\frac{8RC}{2RC}} = \frac{CE^2}{18} e^{-4} [J]$$

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE



24. januar 2018.

GRUPA2

1. Na Slici 1 prikazana je kontura obika jednakokrakog pravouglog trougla, čija je kateta dužine a , kroz koju protiče struje intenzitet I_2 u označenom smeru. Kontura se nalazi u vazduhu. Odrediti i nacrtati rezultujući vektor jačine magnetnog polja u tački **C** (čini kvadrat sa temenima trougla). (5 poena)

2. Na Slici 2 prikazano je magnetno kolo, koje se sastoji od torusnog jezgra, magnetne permeabilnosti μ_l i dužine srednje linije l_1 , na koji je namotan namotaj sa N navojaka kroz koji protiče struja intenziteta I . Poprečni presek torusa je površine A i oblika kvadrata, a jezgro ima vazdušni procep debeljine l_0 .

- a) Odrediti fluks vektora magnetne indukcije u magn. kolu i gustinu energije magnetnog polja u torusu. (8 poena)
- b) Ako se u procep unese pravolinijski provodnik, kroz koji protiče struja intenziteta I_0 , odrediti i skicirati vektor sile kojom magnetno polje u procepu deluje na provodnik. (7 poena)

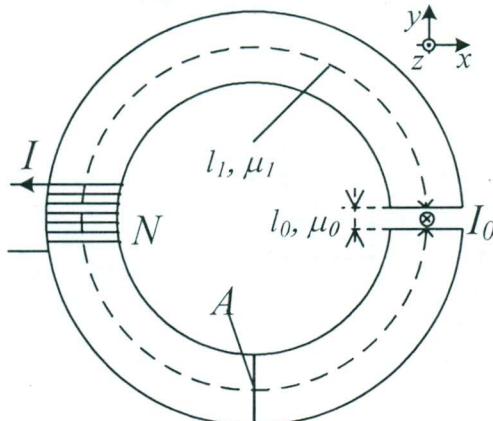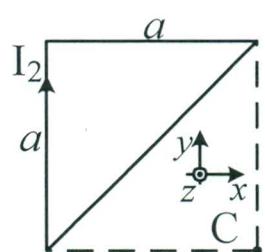

Slika 1


Slika 2

3. U prostom kolu naizmenične struje, pretežno induktivni potrošač priključen je na naponski izvor parametara $U = 100V$, $\omega = 200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Aktivna snaga i faktor snage potrošača iznose $P = 300W$ i $\cos\varphi = 0.6$.


- a) Odrediti efektivnu vrednost struje potrošača i njegovu kompleksnu impedansu. (7 poena)
- b) Odrediti kapacitivnost kondenzatora, koji je potrebno vezati paralelno potrošaču, tako da se postigne faktor snage jednak 1. (6 poena)

4. U kolu na slici 3 poznato je: $e(t) = 50\sqrt{2} \sin(5000t - \pi/2)V$, $C = 20\mu\text{F}$, $L = 1\text{mH}$.

- a) Izračunati kompleksnu impedansu Z_e i kompleksnu admitansu Y_e ekvivalentnog potrošača između tačaka C i D. (4 poena)
- b) Odrediti kompleksnu vrednost ems i svih struja u kolu i nacrtati odgovarajući fazorski dijagram. (5 poena)
- d) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu ekvivalentnog potrošača. (3 poena)

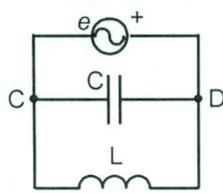

Slika 3

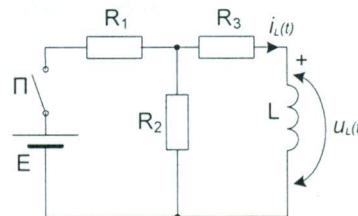


Slika 4

5. Na sistem trofaznog napona $3 \times 100\sqrt{3}V$, 50Hz priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u trougao sa kompleksnom impedansom svake faze $Z = 20\sqrt{3} \cdot e^{\frac{j\pi}{3}}\Omega$. Odrediti efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu potrošača. (5 poena)

6. U kolu na Slici 4 poznate su vrednosti elemenata: E , $R_1 = R_2 = 2R$, $R_3 = R$ i L . Prekidač Π je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

- a) Odrediti izraz za struju i napon kalema nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (6 poena)
- b) Odrediti vrednost napona na otporniku R_3 u trenutku $t_1 = L/R$. (2 poena)
- c) Odrediti magnetnu energiju kalema u trenutku $t_1 = L/R$. (2 poena)

GRUPA 2

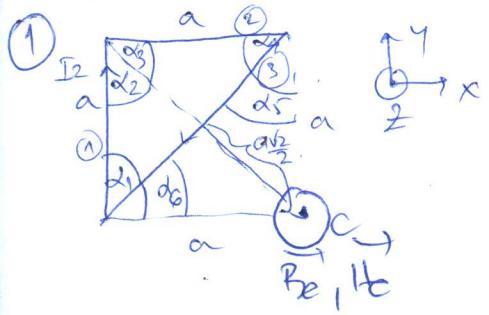

$$\vec{B}_{\text{c}} = \vec{B}_{\text{c}1} + \vec{B}_{\text{c}2} + \vec{B}_{\text{c}3}$$

$$\vec{B}_{\text{c}1} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2) (-\vec{k}) = -\frac{\mu_0 I_2 \sqrt{2}}{8\pi a} \vec{k}$$


$$\vec{B}_{\text{c}2} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} (\cos \alpha_3 + \cos \alpha_4) (-\vec{k}) = -\frac{\mu_0 I_2 \sqrt{2}}{8\pi a} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{\text{c}3} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} (\cos \alpha_5 + \cos \alpha_6) \vec{k} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \cdot \sqrt{2} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{\text{c}} = -\frac{\mu_0 I_2 \sqrt{2}}{4\pi a} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$$

$$\vec{H}_{\text{c}} = \frac{\vec{B}_{\text{c}}}{\mu_0} = \frac{I_2}{2\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$$

②

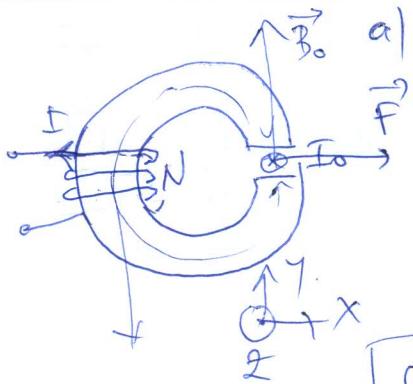

a)

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \Sigma I$$

$$H_0 l_0 + H_1 l_1 = NI$$

$$\frac{B_0 l_0}{\mu_0} + \frac{B_1 l_1}{\mu_1} = NI$$

$$\frac{\phi_0}{\mu_0 A} + \frac{\phi_1}{\mu_1 A} = NI$$

$$\boxed{\phi = \frac{NI A}{\frac{l_0}{\mu_0} + \frac{l_1}{\mu_1}}}$$

$$w_1 = \frac{1}{2} B_0 H_1 = \frac{1}{2} \frac{\phi_1}{A} \frac{\phi_1}{A \mu_1} = \frac{1}{2} \frac{\phi_1^2}{A^2 \mu_1} = \frac{N^2 I^2}{2 \mu_1 \left(\frac{l_0}{\mu_0} + \frac{l_1}{\mu_1} \right)}$$

b)

$$\vec{F} = I_0 \vec{l}_0 \times \vec{B}_0$$

$$\vec{B}_0 = \frac{\Phi}{A} = \frac{NI}{\frac{l_0}{\mu_0} + \frac{l_1}{\mu_1}}$$

$$\vec{l}_0 = \sqrt{A} (-\vec{i})$$

$$\vec{F} = \frac{NI_0 I \sqrt{A}}{\frac{l_0}{\mu_0} + \frac{l_1}{\mu_1}} (-\vec{i} \times \vec{j})$$

$$\boxed{\vec{F} = \frac{NI_0 I \sqrt{A}}{\frac{l_0}{\mu_0} + \frac{l_1}{\mu_1}} \vec{i}}$$

③ a) $U = 100V, \omega = 2\pi \frac{v_{\text{ref}}}{S}, P = 300W, \cos \varphi = 0,6$

$$P = S \cos \varphi \Rightarrow S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{300W}{0,6} = 500 \text{ VA}$$


$$S = U I \Rightarrow I = \frac{S}{U} = \frac{500 \text{ VA}}{100V} = \boxed{5A = I}$$

$$\alpha = \sin \varphi$$

$$\boxed{Q = 400 \text{ VAR}}$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{100V}{5A} = 20 \Omega \quad \sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0,8$$
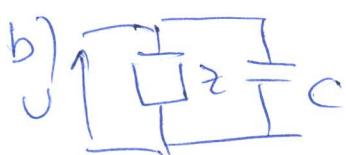
$$\vec{Z} = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi = 20 \cdot 0,6 + j 20 \cdot 0,8 = \boxed{(12 + j 16)\Omega}$$



$$P_u = P_c + P_R = P \quad (P_c = 0)$$

$$Q_u = \alpha + \alpha_e$$


$$Q_e = \frac{U^2}{X_e} = -w C U^2$$

$$\Rightarrow Q_u = \alpha - w C e^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\cos \varphi_u = 1 \Rightarrow \sin \varphi_u = 0$$

$$Q_u = S_u \sin \varphi_u \Rightarrow Q_u = 0$$

$$\boxed{C = \frac{Q}{w U^2} = \frac{400}{200 \cdot 10000} = 20 \mu F}}$$

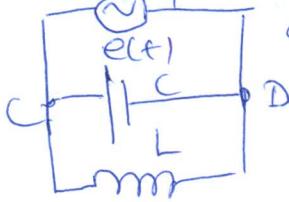4) 

a) $\bar{Y}_C = j\omega C = j5000 \cdot 20\mu F = j100mS$

$\bar{Y}_L = -j\frac{1}{\omega L} = -j\frac{1}{5000 \cdot 10^{-3}} = -j\frac{1}{5} = -j200mS$

$\bar{Y}_e = \bar{Y}_C + \bar{Y}_L = -j100mS$

$\bar{Z}_e = \frac{1}{\bar{Y}_e} = -j\frac{1}{100 \cdot 10^{-3}} = j1000 = \bar{Z}_e$

b) $\bar{E} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/2} = 50e^{-j\pi/2} = -j50V$

$I_C = \frac{\bar{E}}{Z_e} = \bar{E} \cdot \bar{Y}_C = -j50 \cdot j100 \cdot 10^{-3} = 5A$

$I_L = \frac{\bar{E}}{Z_L} = \bar{E} \cdot \bar{Y}_L = -j50 \cdot (-j200 \cdot 10^{-3}) = 10A$

$\bar{I} = I_C + I_L = 5A$

c) $S = \bar{E} \cdot \bar{I}^* = -j50(-5) = j250VA$
 $P = 0W \quad Q = 250VAr \quad S = 250VA$

5) 

$U_L = U_f = 100\sqrt{3}V$

$\bar{Z} = 20\sqrt{3}e^{j\pi/3} \Rightarrow z = 20\sqrt{3}\Omega$

$I_f = \frac{U_f}{z} = \frac{100\sqrt{3}}{20\sqrt{3}} = 5A$

$I_l = I_f\sqrt{3} = 5\sqrt{3}A$

$\bar{E} = 20\sqrt{3}e^{j\pi/3} \Rightarrow \varphi = \pi/3 \Rightarrow \cos\varphi = \frac{1}{2}, \sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$




$S = 3U_f I_f = 3 \cdot 100\sqrt{3} \cdot 5 = 1500\sqrt{3}VA$

$P = S \cos\varphi = 1500\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = 750\sqrt{3}W$

$Q = S \sin\varphi = 1500\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 750 \cdot 3 = 2250VAr$

⑥

DAB

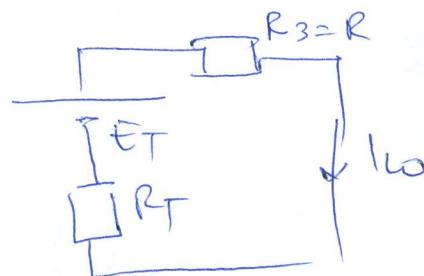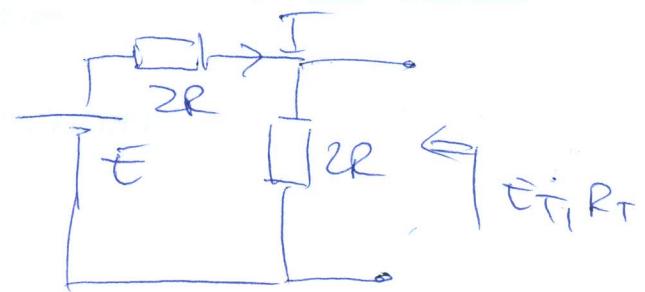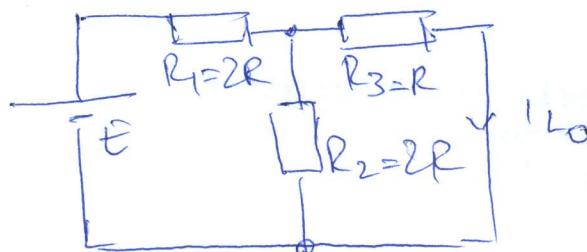


$$I = \frac{E}{4R}$$

$$E_T = 2R \cdot I = \frac{E}{2}$$

$$R_T = 2R \parallel 2R = R$$
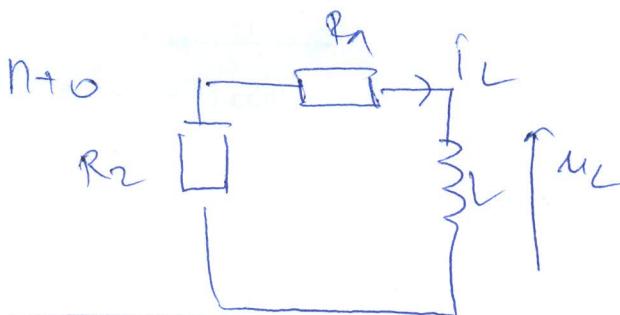
$$I_{L0} = \frac{E_T}{R_T + R_3} = \frac{\frac{E}{2}}{R + R} = \frac{E}{4R}$$



$$T = \frac{L}{3R}$$

$$k = 0$$

$$(R_1 + R_2) i_L + M_L = 0$$


$$3R i_L + M_L = 0$$

$$M_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\Rightarrow 3R i_L + L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{i_L}{4/3R} = 0$$

$$K$$

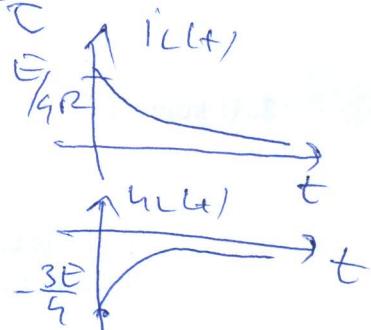

b) $i_L(0) = i_L(t=0) = \frac{E}{4R} e^{-\frac{4R}{4/3R} t} = \frac{E}{4R} e^{-3}$

$$M_{R3}(t_1) = R_3 i_L(t_1) = R i_L(t_1) = \frac{E}{4} e^{-3} [V]$$

c) $W_L(t_1 = \frac{L}{R}) = \frac{1}{2} L i_L^2(t_1) = \frac{1}{2} L \cdot \frac{E^2}{16R^2} (e^{-3})^2 = \frac{LE^2}{32R^2} e^{-6} [J]$