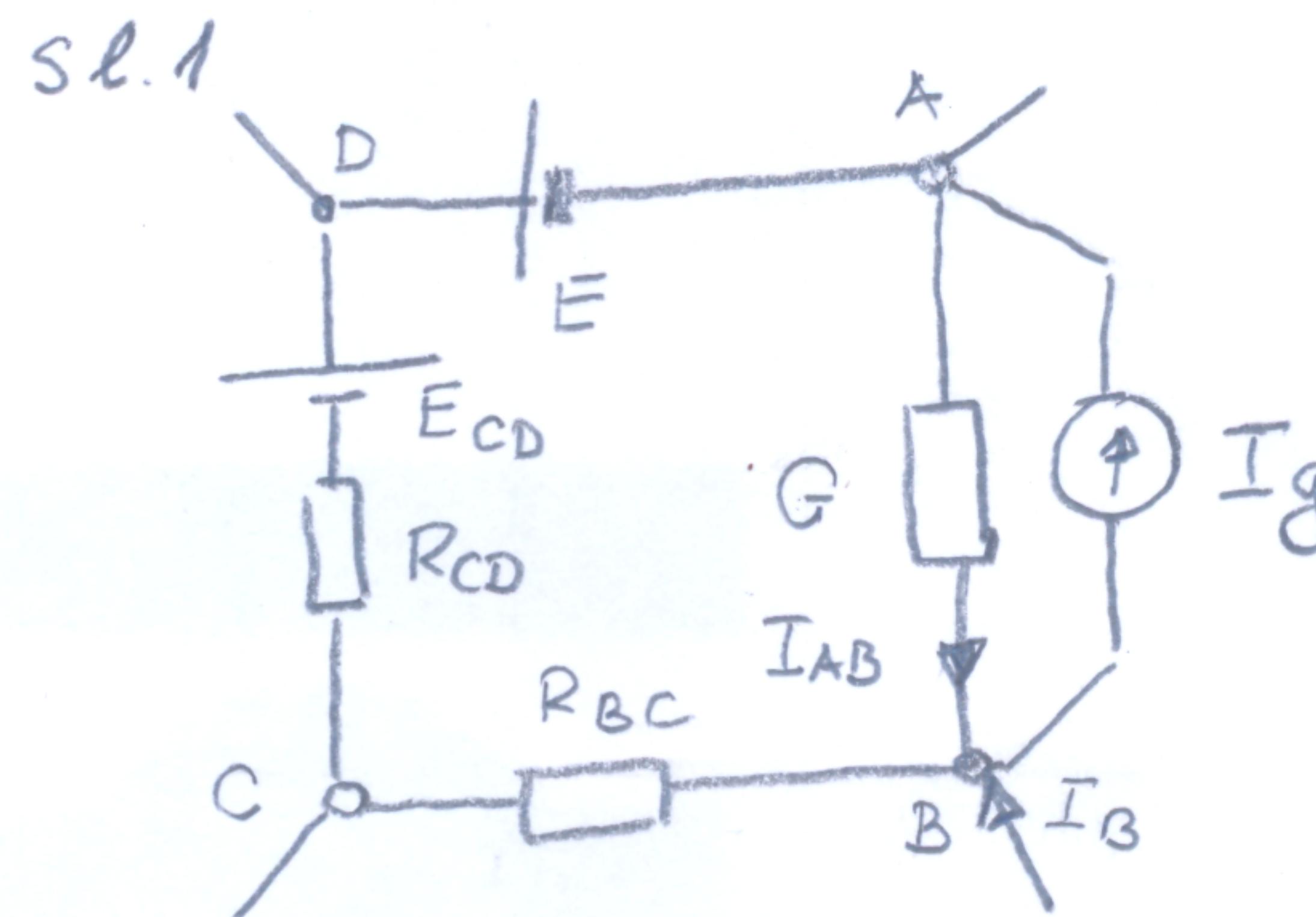


1.Jedan pločasti kondenzator ima ploče površine  $S$ , rastojanje između ploča je  $d$ , a dielektrik ima dielektričnu konstantu  $\epsilon$ . Ploče su ravnomerno nanelektrisane površinskom gustinom nanelektrisanja  $\sigma$ . Drugi pločasti kondenzator ima ploče površine  $3S$ , dok je rastojanje između ploča takođe  $d$ , a dielektrična konstanta dielektrika  $5\epsilon$ . Ako su ploče drugog kondenzatora nanelektrisane sa površinskom gustinom nanelektrisanja  $\sigma/2$  izračunati odnos intenziteta električnih polja  $K_1:K_2$ , napona  $U_1:U_2$  i kapacitivnosti  $C_1:C_2$  prvog i drugog kondenzatora.

2 Na slici 1. prikazana je jedna kontura složenog električnog kola sa poznatim strujama:


$I_g = 5A; I_{AB} = 1A; I_B = 4A$ . Poznata je takođe vrednost ems  $E=10V$ , provodnost  $G = 0.1S$  i otpornosti  $R_{BC} = 1\Omega$

Primenom prvog Kirhofovog zakona i izraza za napon između dve tačke u kolu, odrediti vrednost napona između D i C,  $U_{DC}$ .



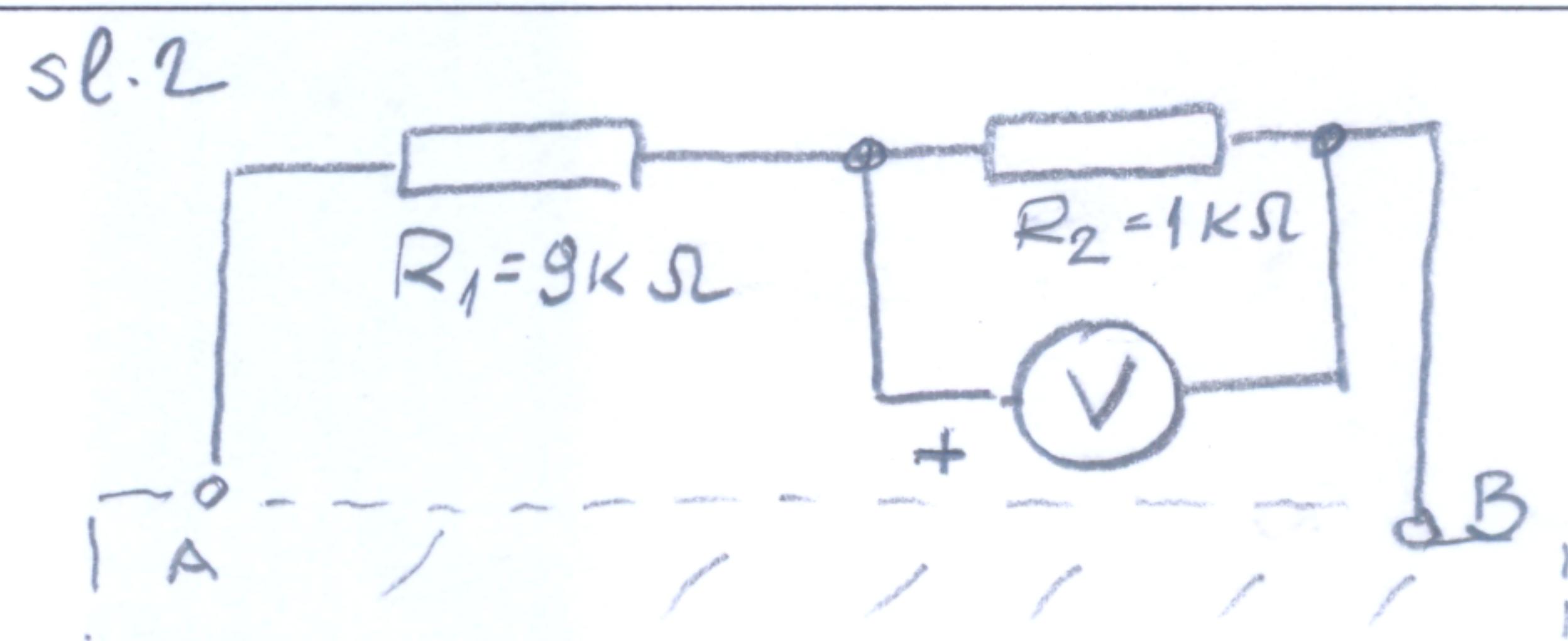
3.U kolu na slici 2. idealni voltmeter pokazuje napon  $U_V = 10V$ .

Koliki napon vlada između krajeva A i B. ?



4. Trostrana prizma ACOA<sub>1</sub>C<sub>1</sub>O<sub>1</sub> nalazi se u homogenom magnetnom polju čiji je vektor magnetne indukcije istog smera i pravca kao osa x, (sl.3) Poznat je intenzitet vektora magnetne indukcije  $B[T]$  i poznate su dimenzije ivica prizme. Odrediti flukseve kroz svaku stranu prizme kao i ukupan fluks kroz površinu prizme.

sl. 3

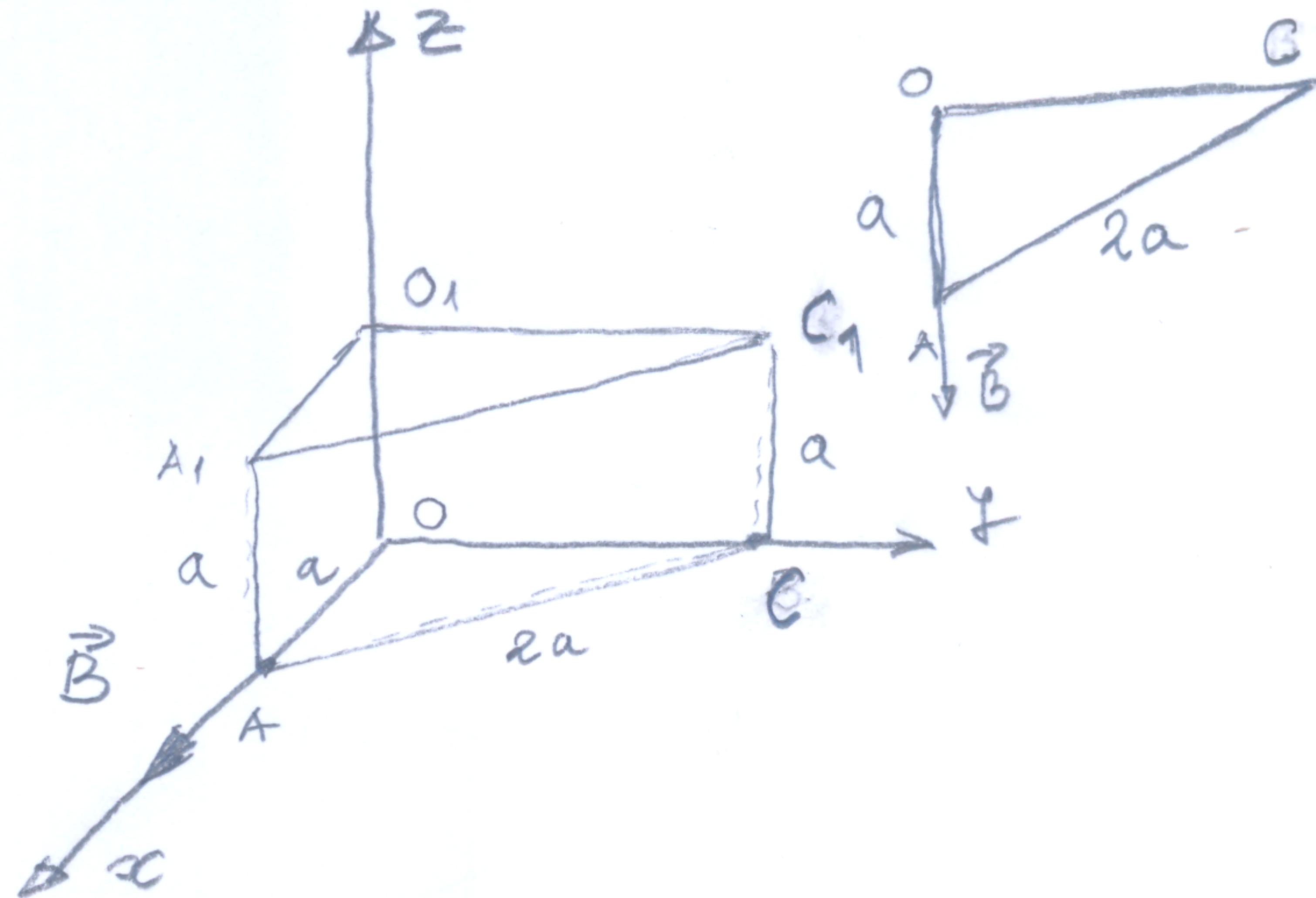

5.Kalem induktivnosti  $L = 1/(100\pi)$  [H] priključen je na naizmenični napon učestanosti  $f = 50Hz$  i efektivne vrednosti  $U = 10V$ . Izračunati sledeće vrednosti: $X_L, \bar{Z}_L, I, \bar{I}, P, Q, \bar{S}$ .

6. U rednom R,L,C kolu naizmenične struje koje je priključeno na naizmenični napon:  $u(t) = \sqrt{2} * U * \sin(\omega t)$  uspostavljena je fazna rezonancija. Ako su poznate vrednosti  $U, R, L, C$  izračunati sledeće veličine: Učestanost  $\omega$ , efektivnu vrednost struje  $I$  u kolu, efektivnu vrednost napona na induktivnosti  $L$ .

**NAPOMENA:** Uz svaku fizičku veličinu koja se traži neophodno je dodati odgovarajuću jedinicu. U vežbankama je potrebno zadatke raditi po redosledu 1,2,3,4,5,6.

# ГРУПА 1

① - ⑯  $K_1 = \frac{S_1}{\varepsilon_1} = \frac{5}{\varepsilon} [V] \quad K_2 = \frac{S_2}{\varepsilon_2} = \frac{5/2}{5\varepsilon} = \frac{1}{10\varepsilon} [V] \Rightarrow K_1 : K_2 = \frac{5}{\varepsilon} : \frac{1}{10\varepsilon} = 10$

$U_1 = K_1 d_1 = \frac{5}{\varepsilon} d [V] \quad U_2 = K_2 d_2 = \frac{1}{10\varepsilon} d [V] \Rightarrow U_1 : U_2 = 10$

$C_1 = \varepsilon_1 \frac{S_1}{d_1} = \varepsilon \frac{S}{d} [F] \quad C_2 = \varepsilon_2 \frac{S_2}{d_2} = 5\varepsilon \frac{3S}{d} = 15\varepsilon \frac{S}{d} = 15 C_1 [F] \quad C_1 : C_2 = 1 : 15$

② Тримеком ИКЗ на връзка със

⑯  $I_{BC} = I_{AB} + I_B - I_g = 4 + 4 - 5 = 0 A$

Тримеком изброява за първи път идентична измер

гбо извора и ката

$U_{DC} = E + \frac{I_{AB}}{G} + I_{BC} \cdot R_{BC} = 10 + \frac{1}{0.1} = 20 V$

③ - ⑩

$V_{AB} = (R_1 + R_2) I_{AB} = (R_1 + R_2) \frac{U_V}{R_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right) U_V = \left(\frac{9}{1} + 1\right) U_V = 10 \cdot U_V = 100 V$

④ - ⑯

Тримеко се формула  $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cos(\vec{B}, \vec{S})$  на

бакът същия призел на сънда?

$\phi_{ACO} = \phi_{AIC_1 O_1} = 0 [Wb] \text{ юп } \vec{B} \perp \vec{n}_{ACO} \quad \vec{B} \perp \vec{n}_{AIC_1 O_1} \Rightarrow \omega(\vec{B}, \vec{S}) = 0$

На всички изходи  $\phi_{AAIC_1 O_1} = 0$


$\phi_{OO_1 CC_1} = \vec{B} \cdot \vec{S}_{OO_1 CC_1} = B \cdot a \cdot a\sqrt{3} \cdot \cos(180^\circ)$

$\phi_{OO_1 CC_1} = -Ba^2\sqrt{3}$  юп та ~~изменята~~ на изброяването

уменето за изхода изваден го съвръх (от призъл)

$\phi_{AAIC_1 C_1} = \vec{B} \cdot \vec{S}_{AAIC_1 C_1} = B \cdot a \cdot 2a \cdot \cos(30^\circ) = Ba^2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = Ba^2\sqrt{3}$

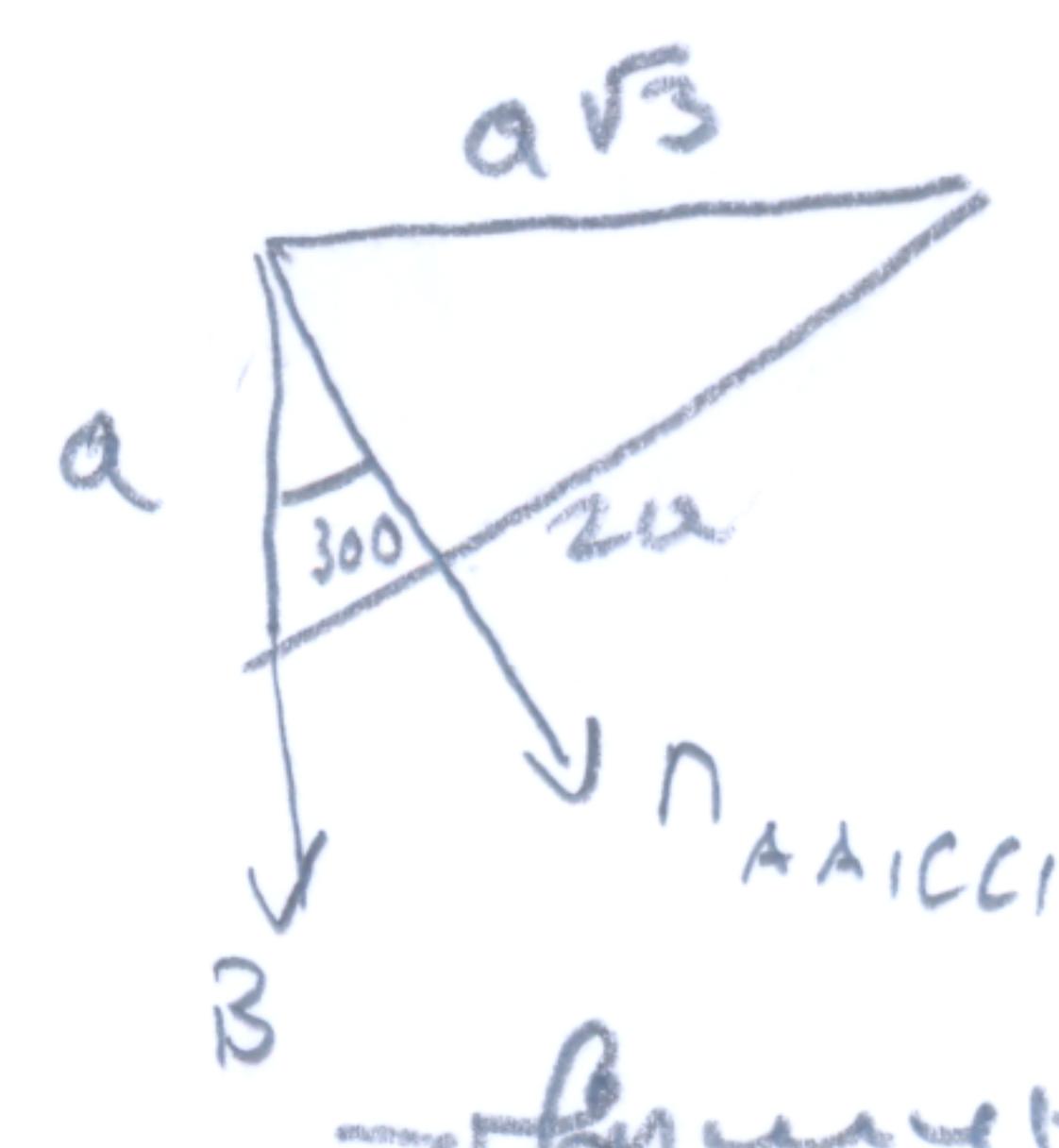$\sum \phi = -Ba^2\sqrt{3} + Ba^2\sqrt{3} + 3 \cdot 0 = 0 Wb$



$$\textcircled{5} \quad \textcircled{20} \quad X_L = \omega L = \frac{1}{\frac{1}{100\pi}} \cdot 100\pi = 1 \Omega \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 100\pi \left[ \frac{1}{s} \right]$$

$$X_L = 1 \Omega$$

$$\bar{Z}_L = j X_L = j \cdot 1 \Omega$$

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{10}{1} = 10 \text{ A}$$

$$\bar{I} = -j I = -j 10 \text{ A}$$

$$P = U I \cos \varphi = 0 \text{ W} \quad (\varphi = 90^\circ)$$

$$Q = U I \sin \varphi = UI = 100 \text{ var}$$


$$\bar{S} = \bar{U} \bar{I}^* = 10 (j 10) = j 100 \text{ VA}$$

$\textcircled{6} \quad \textcircled{20}$  Kámo je základná frekvencia

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R} =$$
 
$$U_L = X_L I = \omega_R L I = \frac{L}{\sqrt{LC}} I = \sqrt{\frac{L}{C}} I$$




1.Jedan pločasti kondenzator ima ploče površine  $S$ , rastojanje između ploča je  $d$ , a dielektrična konstanta  $\epsilon$ . Ploče su ravnomerno nanelektrisane površinskom gustom nanelektrisanja  $\sigma$ . Drugi pločasti kondenzator ima ploče površine  $3S$ , dok je rastojanje između ploča  $2d$ , a dielektrična konstanta dielektrika  $3\epsilon$ . Ako su ploče drugog kondenzatora nanelektrisane sa površinskom gustom nanelektrisanja  $\sigma/3$ , izračunati odnos intenziteta električnih polja  $K_1:K_2$ , napona  $U_1:U_2$  i kapacitivnosti  $C_1:C_2$  prvog i drugog kondenzatora.

2 Na slici 1. prikazana je jedna kontura složenog električnog kola sa poznatim strujama:


$I_g = 5A; I_{AB} = 2A; I_B = 4A$ . Poznata je takođe vrednost ems  $E=10V$  kao i provodnost  $G = 0.1S$  i otpornosti  $R_{BC} = 1\Omega$

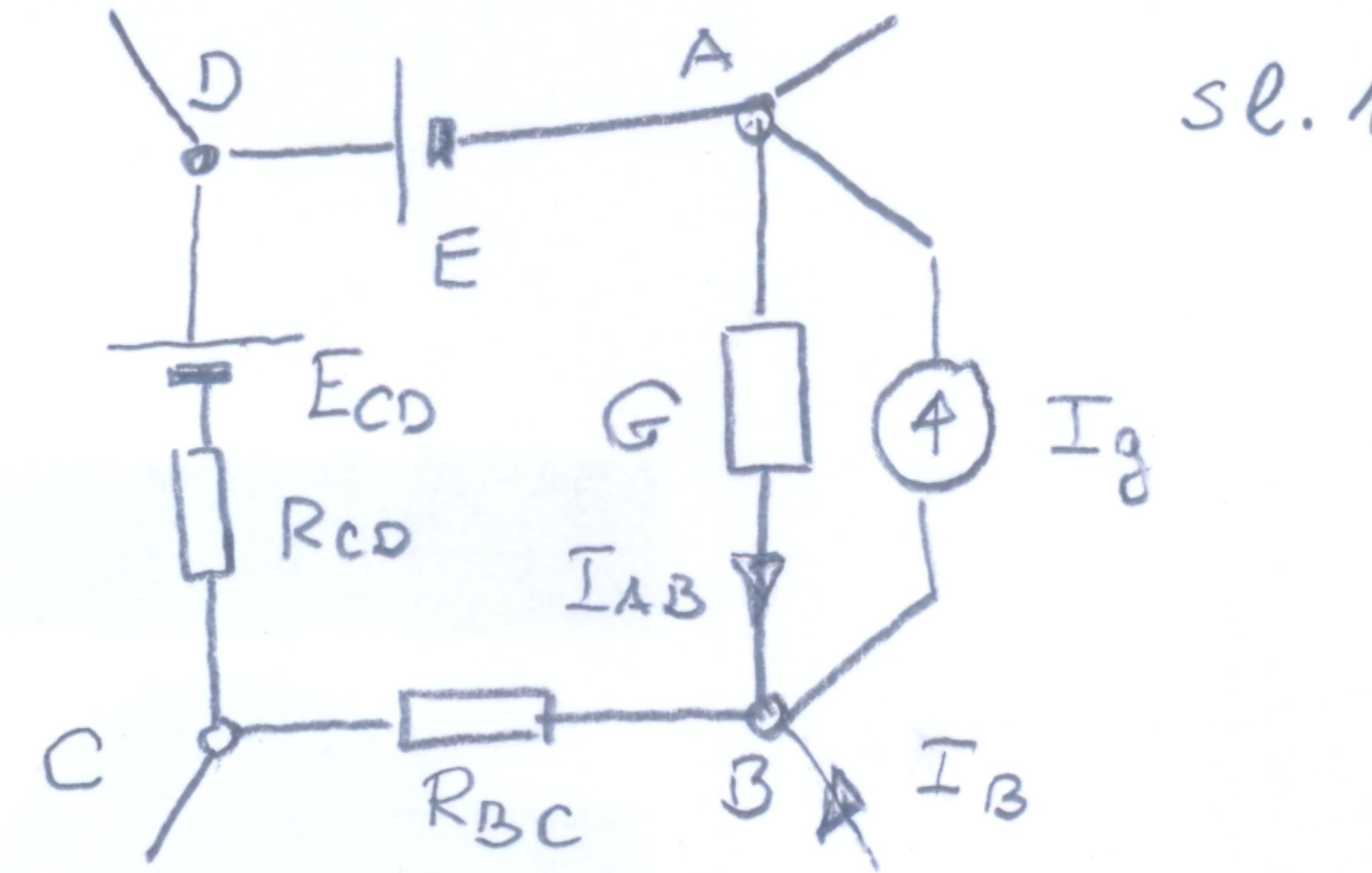Primenom prvog Kirhofovog zakona i izraza za napon između dve tačke u kolu, odrediti vrednost napona između C i D,  $U_{CD}$ .




3.U kolu na slici 2. idealni ampermetar pokazuje struju intenziteta  $I_A = 1A$ .

Koliki je intenzitet struje  $I$ ?

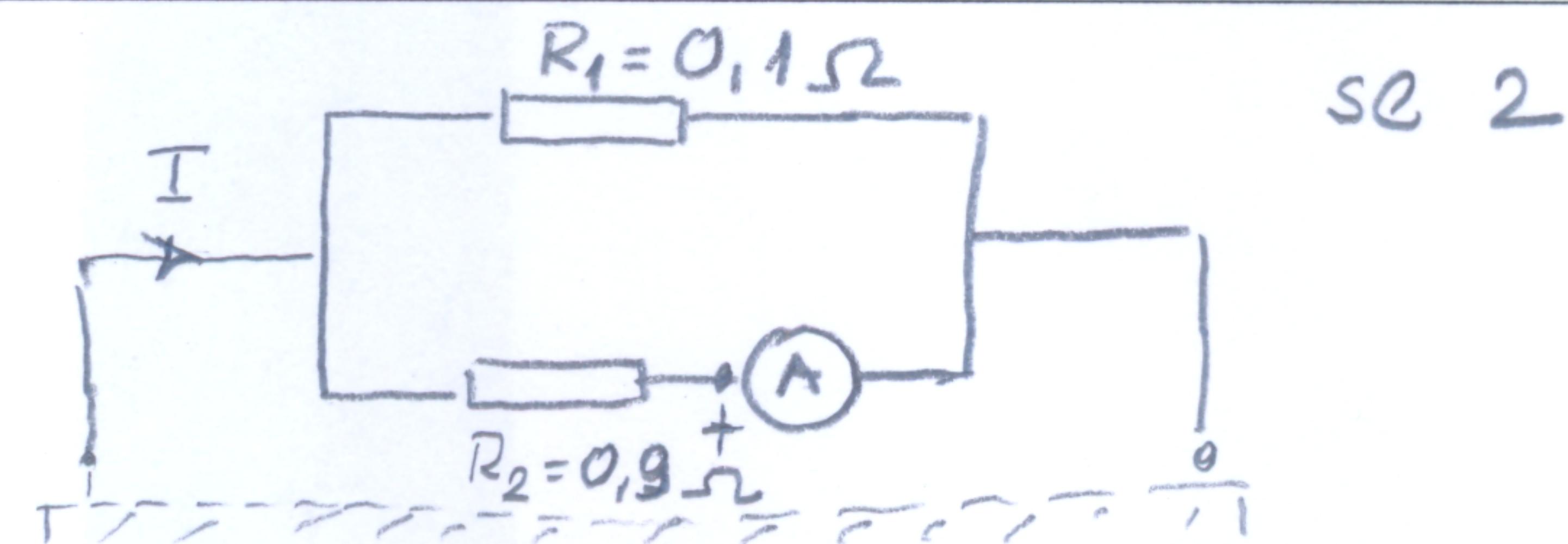

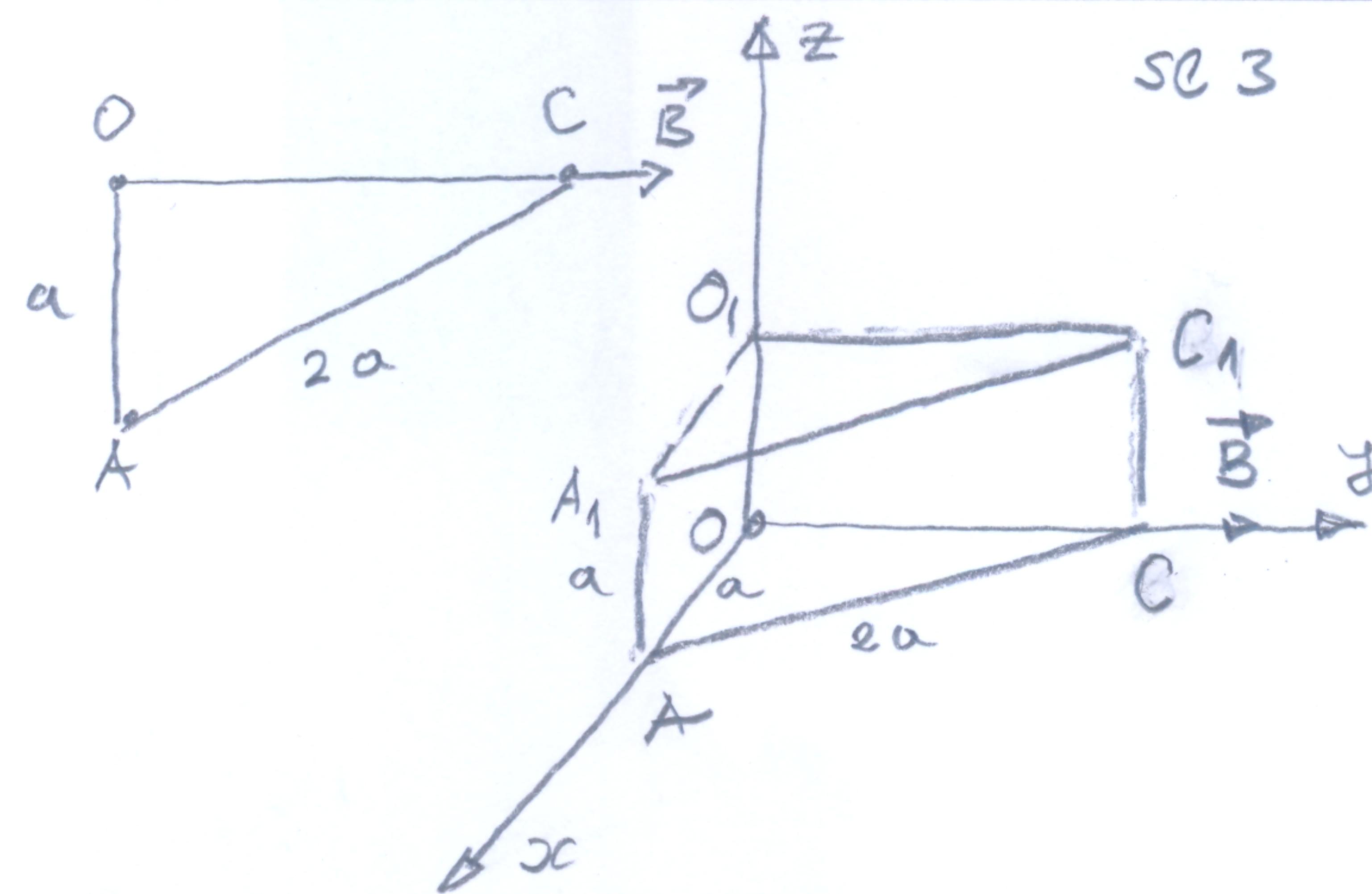4. Trostrana prizma ACOA<sub>1</sub>C<sub>1</sub>O<sub>1</sub> nalazi se u homogenom magnetnom polju čiji je vektor magnetne indukcije istog smera i pravca kao osa  $y$ , (sl.3) Poznat je intenzitet vektora magnetne indukcije  $B/T$  i poznate su dimenzije svih ivica prizme. Odrediti flukseve kroz svaku stranu prizme kao i ukupan fluks kroz površinu prizme.



5.Kondenzator kapaciteta  $C = \frac{100}{\pi} [\mu F] [H]$  priključen je na naizmenični napon učestanosti  $f = 50Hz$  i efektivne vrednosti  $U = 10V$ . Izračunati sledeće vrednosti: $X_C, \bar{Z}_C, I, \bar{I}, P, Q, \bar{S}$ .

6. U rednom  $R, L, C$  kolu naizmenične struje priključenom na naizmenični napon:  $u(t) = \sqrt{2} * U * \sin(\omega t)$  uspostavljena je fazna rezonancija. Ako su poznate vrednosti  $U, I, L, C$  izračunati sledeće veličine: Učestanost  $\omega$  naizmeničnog napona napajanja, otpornost otpornika  $R$  i efektivnu vrednost napona na kondenzatoru kapaciteta  $C$ .

**NAPOMENA:** Uz svaku fizičku veličinu koja se traži neophodno je dodati odgovarajuću jedinicu .U vežbankama je potrebno zadatke raditi po redosledu 1,2,3,4,5,6

ГРУПА 2

① - 15

$$K_1 = \frac{G}{E} \quad K_2 = \frac{\sqrt{3}}{3E} \quad K_1 : K_2 = \frac{G}{E} : \frac{G}{9E} = \frac{G}{E} \cdot \frac{9E}{G} = 9$$

$$U_1 = K_1 \cdot l \quad U_2 = K_2 \cdot 2l \quad U_1 : U_2 = \frac{G \cdot l}{E} : \frac{G \cdot 2l}{9E} = \frac{1}{2} \cdot \frac{9E}{2E} = \frac{9}{4} = 4,5$$

$$C_1 = E \frac{S}{d} \quad C_2 = 3E \frac{3S}{2l} \quad C_1 : C_2 = E \frac{S}{l} : \frac{9ES}{2l} = \frac{E}{9} \cdot \frac{2l}{S} = \frac{2}{9}$$

② - 15

Дієві керхосюві залася використовують в було В

$$I_B + I_{AB} - I_g = I_{BC} \quad 4+2-5 = I_{BC} \Rightarrow I_{BC} = 1A$$


Напруженість 168 наявні  $U_{CD} = \sum_{D}^C (E) - \sum_{D}^C (RE)$  гаї

$$U_{CD} = -R_{DC} I_{BC} - \frac{I_{AB}}{G} - E = -1 - 20 - 10 = -31V$$

③

- 10

1/3 супре 2 супре

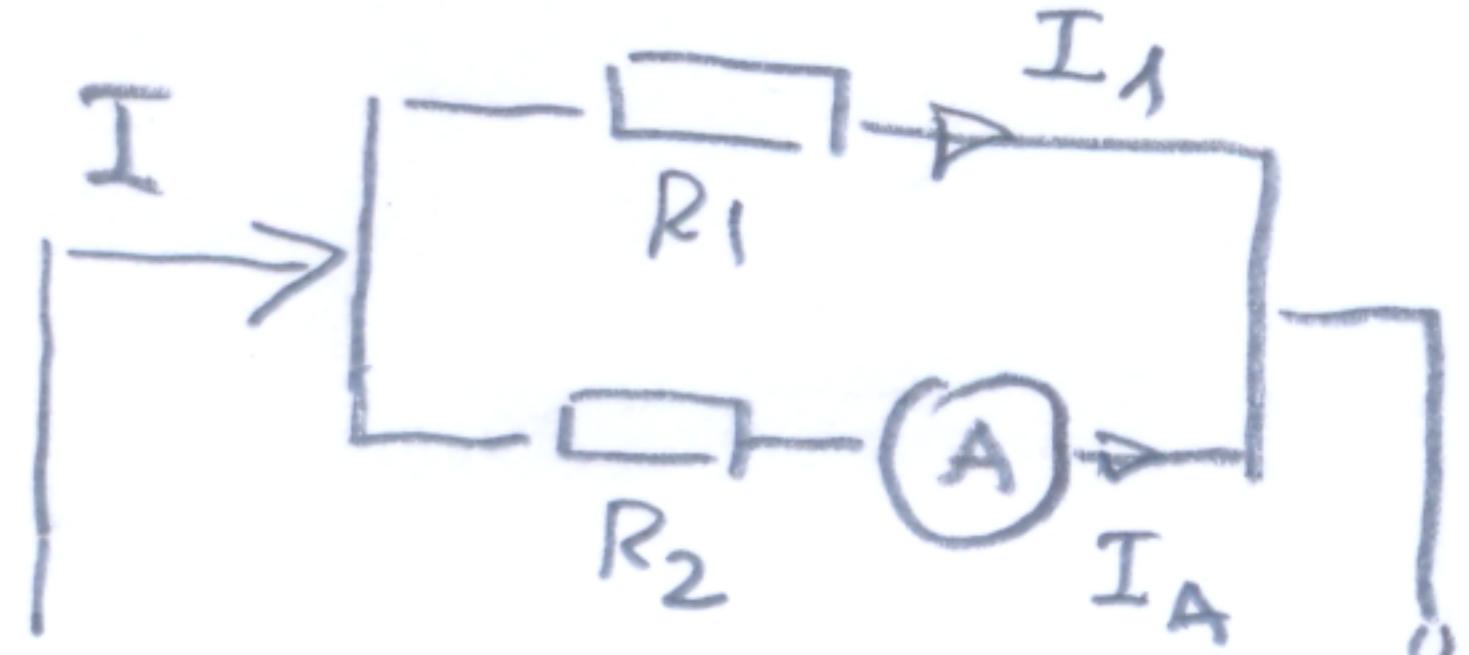

$$I = I_1 + I_A$$

$$R_2 I_A = R_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{R_2}{R_1} I_A$$

$$I = \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) I_A = \left( \frac{0,9}{0,1} + 1 \right) I_A = 10 I_A = 10A$$

④ - 20


Діяльність є від формулі  $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\vec{B}, \vec{S})$

$$\Phi_{ACO} = \Phi_{AIC_1O_1} = 0(Wb) \text{ із } \vec{S}_{ACO} \text{ та } \vec{S}_{AIC_1O_1} \perp \vec{B}$$

$$\Phi_{OO_1CC_1} = 0(Wb) \text{ із } \vec{S}_{OO_1CC_1} \perp \vec{B}$$

Діяльність передавання волого нормальна до обробчих  
із зменшеною швидкістю стоків спрости обробчі
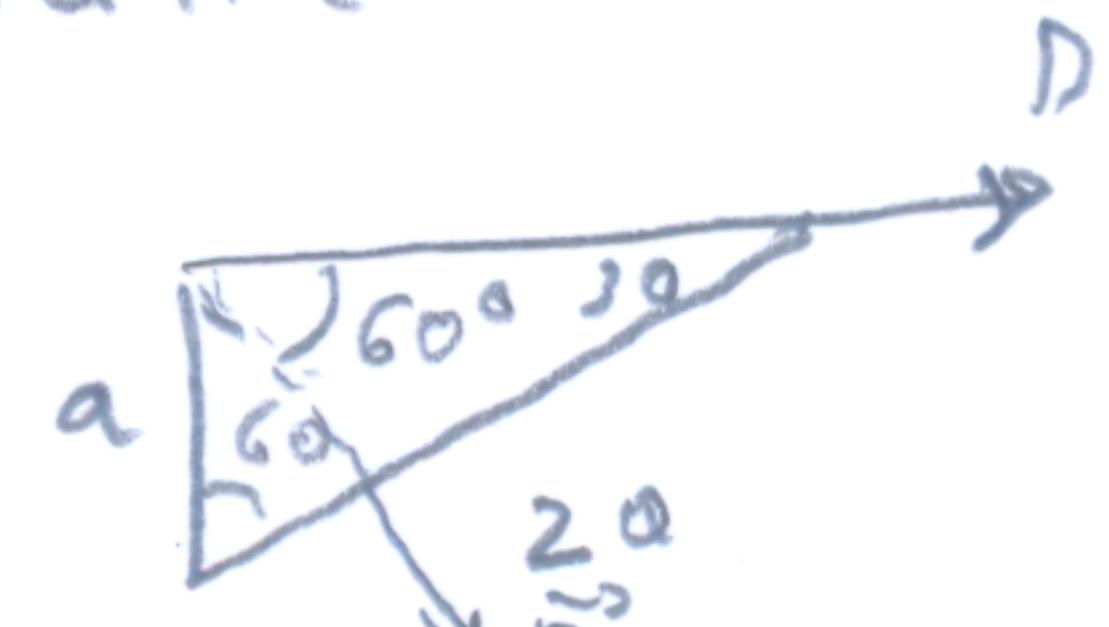
$$\Phi_{AA_1OO_1} = B \cdot a^2 \cos(180^\circ) = -Ba^2 (Wb)$$



$$\Phi_{AA_1CC_1} = \vec{B} \cdot \vec{S}_{AA_1CC_1} = B \cdot 2a^2 \cdot \cos(\vec{B}, \vec{S}_{AA_1CC_1}) = B \cdot 2a^2 \cdot \cos(60^\circ) = Ba^2$$

$$\sum \Phi = -Ba^2 + Ba^2 = 0 \text{ Умова нейтральність роботи залася}$$

⑤-⑩

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot \frac{100}{\pi} \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{10^2} = 100 \Omega$$


$$\omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi$$

$$C = \frac{100}{\pi} \cdot 10^{-6} [F]$$


$$Z_C = -jX_C = -j100 [\Omega]$$

$$I = \frac{U}{Z_C} = \frac{10}{100} = 0.1 A$$

$$I = j0.1 A$$

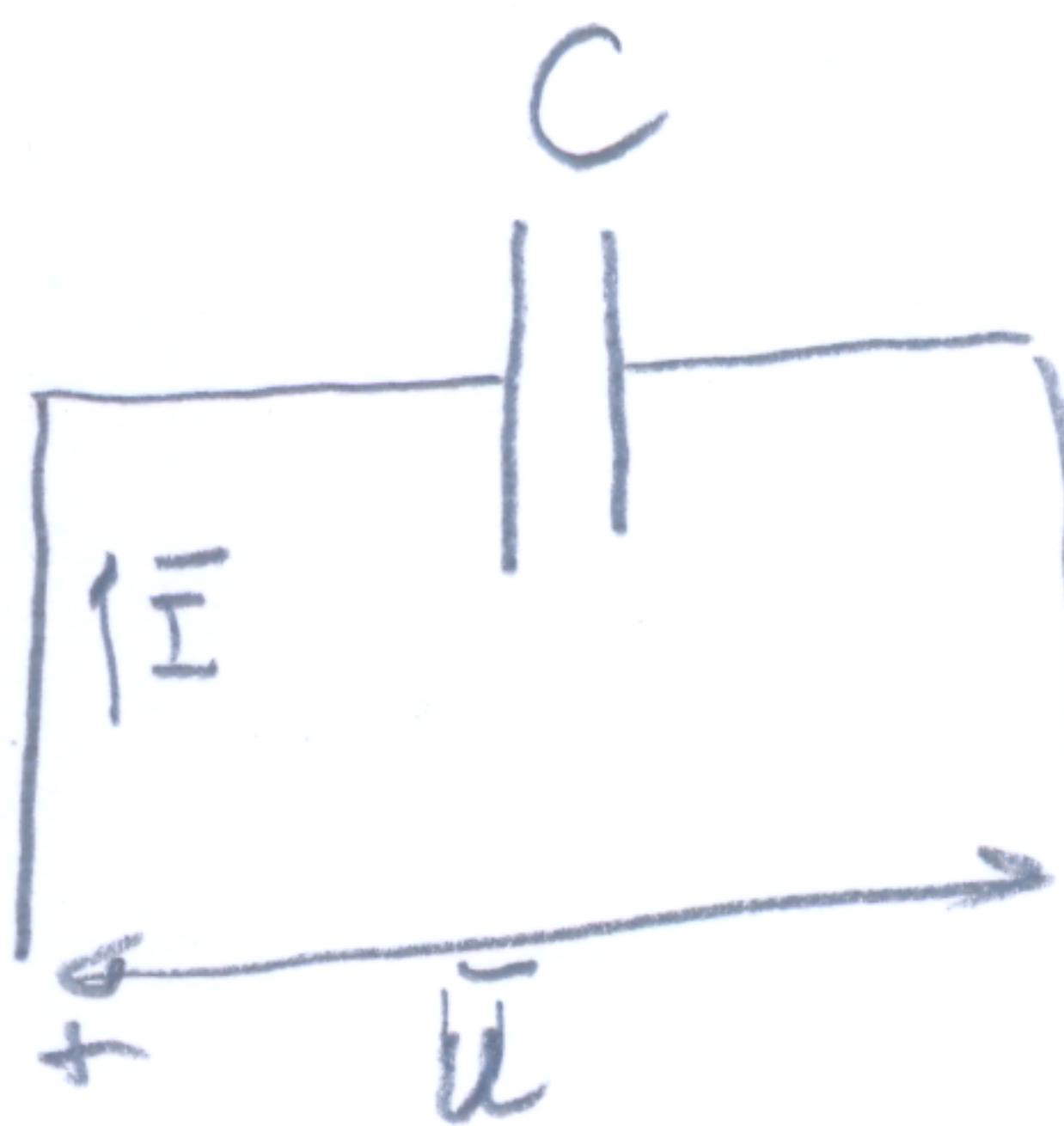

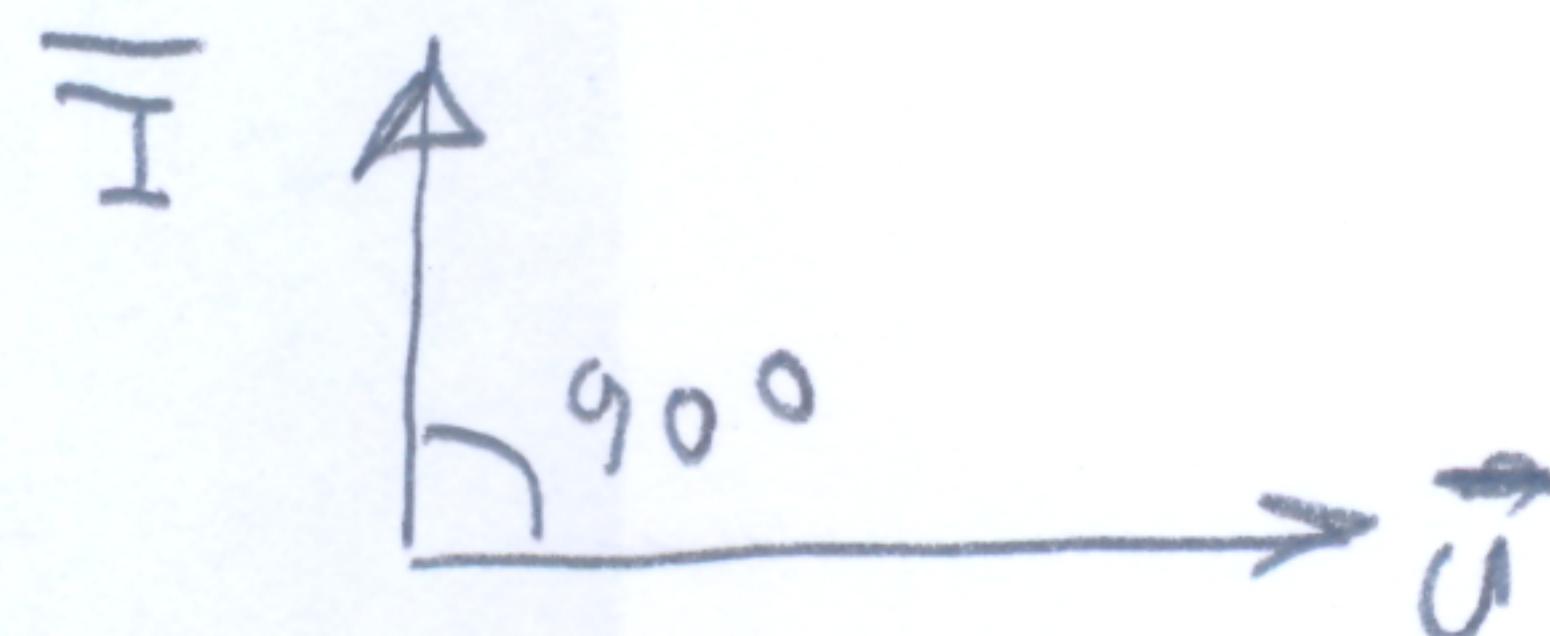
$$P = UI \cos \varphi = 0 [W] \quad \varphi = 90^\circ$$



$$Q = VI \sin \varphi = 1.05 \text{ var}$$

$$S = UI^* = 10 \cdot (-j0.1) = -j1 \text{ VA}$$

⑥-⑩

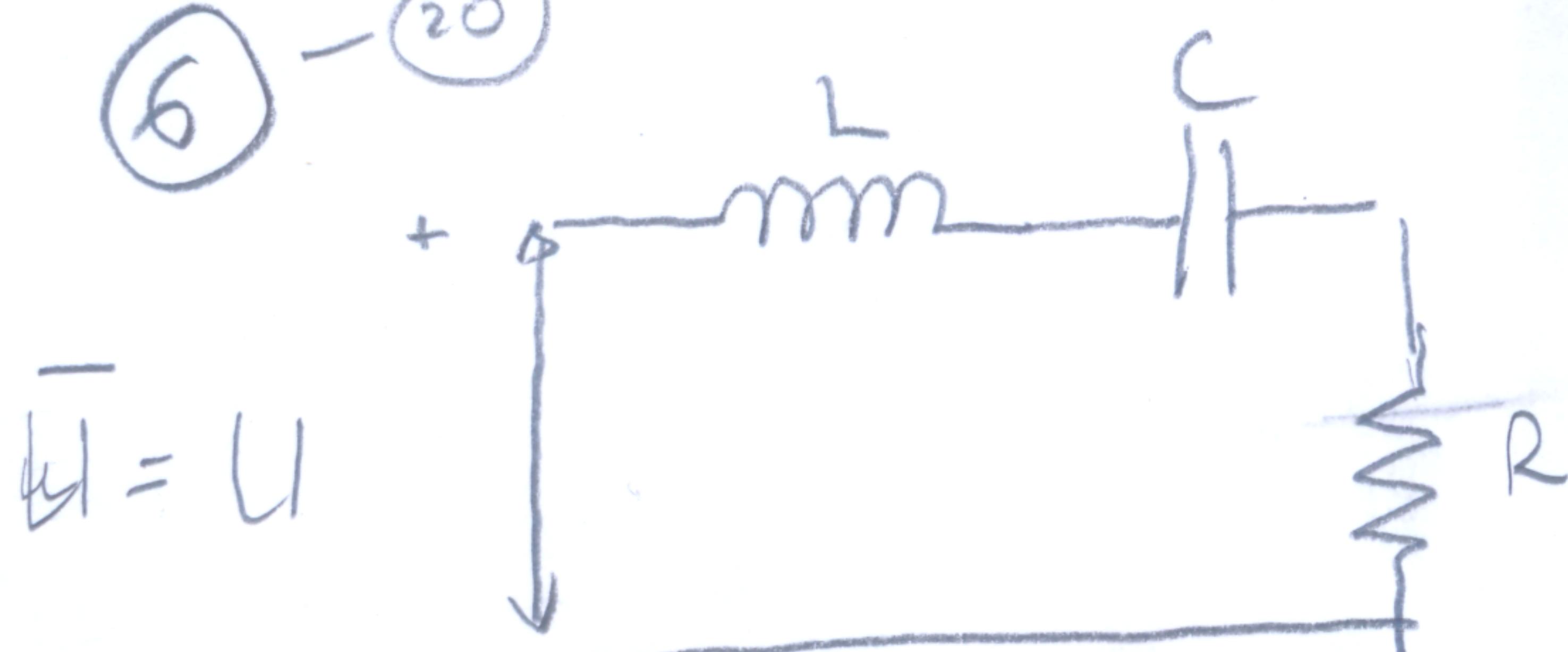

Узъ нулево резонансни  
съгън  $\omega = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Какъ жи съм резонансни  $\omega_L = \omega_C \Rightarrow I = \frac{V}{R} \Rightarrow$

$$R = \frac{U}{I}$$

Единствената бройка която има квадратен корен

$$j0 \quad U_C = X_C I = \frac{1}{\omega_R C} \cdot I = \frac{\sqrt{LC}}{C} I = \sqrt{\frac{L}{C}} I$$