

# Pripremni zadaaci za kolokvijum iz Elektrotehnike

## Naizmenične struje


1. Periodičan vremenski promenljiv električni napon se menja po zakonu  $u(t) = 10(\sin \omega t)^2$ . Osnovna perioda  $T$  ovog napona je:

- a)  $T = \frac{2\pi}{\omega}$       b)  $T = \frac{\pi}{\omega}$       c)  $T = \frac{4\pi}{\omega}$       d)  $T = \frac{\omega}{\pi}$

2. Srednja vrednost električnog napona  $u(t) = 1 + \sin \omega t$  je

- a)  $U_{sr} = 0$       b)  $U_{sr} = 2\pi$       c)  $U_{sr} = 1$       d)  $U_{sr} = \frac{1}{\pi}$

3. U kolu na slici 1 efektivna vrednost impedanse  $Z$  je

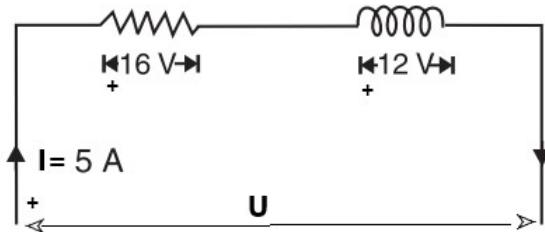


Slika 1

- a)  $Z = 5\Omega$       b)  $Z = 4\Omega$       c)  $Z = \frac{28}{5}\Omega$       d)  $Z = 2\Omega$

4. Potrošač čija je impedansa  $\bar{Z} = 4 - j3$  priključen je na napon  $\bar{U} = 25e^{j0}$ . Kompleksna prividna snaga  $\bar{S}$  je:

- a)  $\bar{S} = 100 - j75VA$       b)  $\bar{S} = 100 + j75VA$       c)  $\bar{S} = 75 + j100VA$       d)  $\bar{S} = 1000 + 625VA$

5. U kolu na slici (2) faktor snage  $\cos \phi$  je

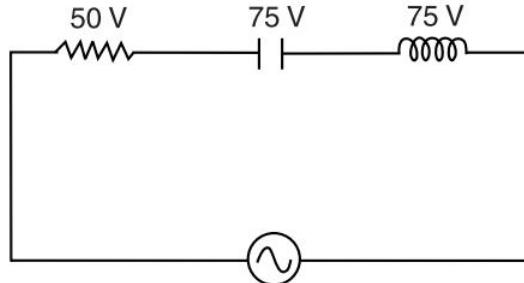

Slika 2

- a)  $\cos \phi = 0$       b)  $\cos \phi = 1$       c)  $\cos \phi = \frac{1}{3}$       d)  $\cos \phi = \frac{2}{3}$


6. Impedansa kola naizmenične struje iznosi  $\bar{Z} = 3 - j4$ . Susceptansa tog kola je:

- a)  $-0.25$       b)  $0.2$       c)  $0.16$       d)  $0.25$

7. Kada je potrošač priključen na naizmenični napon  $u(t) = 100 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$  trenutna vrednost struje potrošača je  $i(t) = 5 \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$ . Impedansa  $\bar{Z}$  tog potrošača je

- a)  $20\Omega$       b)  $20e^{-j\frac{\pi}{3}}\Omega$       c)  $\frac{20}{\sqrt{2}}e^{-j\frac{\pi}{6}}\Omega$       d)  $20e^{j\frac{\pi}{6}}\Omega$

8. U kolu na slici (3) struja kroz ampermetar  $I_A$  i napon koji pokazuje voltmeter  $U_V$  su:

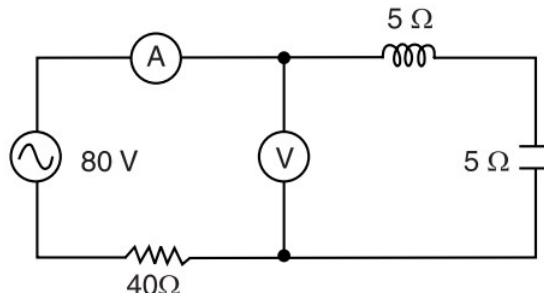


Slika 3

a)  $I_A = \frac{8}{5} A, U_V = 104V$   
c)  $I_A = 2A, U_V = 20V$

b)  $I_A = 8A, U_V = 80V$   
d)  $I_A = 2A, U_V = 0V$


9. Impedansa  $\bar{Z}$  kola na slici (4) je

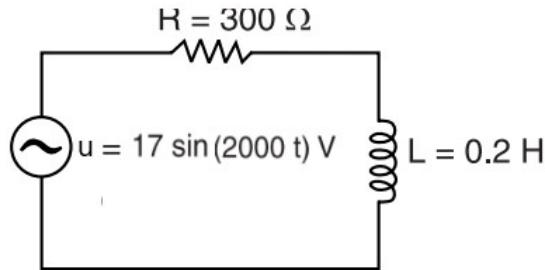

Slika 4

a)  $\bar{Z} = 300 + j0.2\Omega$       b)  $\bar{Z} = 300 + j400\Omega$       c)  $\bar{Z} = 300 + j4000\Omega$       d)  $\bar{Z} = 300 - j400\Omega$


10. Aktivna snaga kola na slici 5 je:

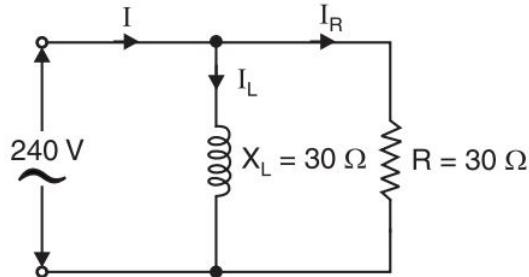

Slika 5

a)  $P = 1920W$       b)  $P = 3840W$       c)  $P = 192W$       d)  $P = 960W$


11. Admitansa  $Y$  kola na slici je:

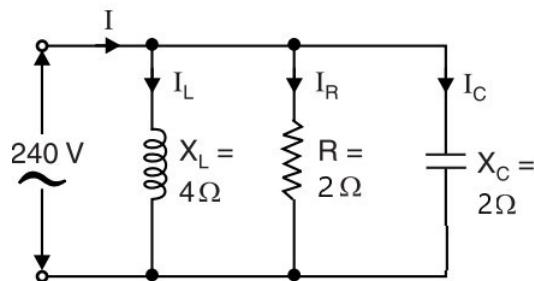

Slika 6

a)  $\bar{Y} = j0.25S$       b)  $\bar{Y} = 0.5 + j0.25S$       c)  $\bar{Y} = 0.5 - j0.25S$       d)  $Y = 0.5S$

12. Kolo na slici (7) je :

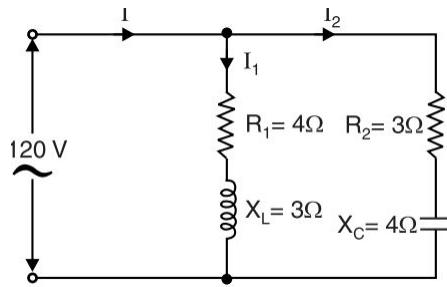


Slika 7

- a) Pretežno inuktivno
- b) Pretežno kapacitivno
- c) Antirezonantno
- d) Ne može se odrediti priroda kola

13. Ako admitansa potrošača iznosi  $0.1S$  a konduktansa tog potrošača  $0.03$  tada je faktor snage tog potrošača:

- a)  $\cos \phi = \frac{1}{3}$
- b)  $\cos \phi = \frac{3}{100}$
- c)  $\cos \phi = \frac{3}{10}$
- d)  $\cos \phi = 1$


14. Ako ekvivalentna admitansa kola na slici (8) iznosi  $\bar{Y} = 1e^{j\frac{\pi}{6}}$  tada je vrednost otpornika  $R$  u paralelnoj grani:

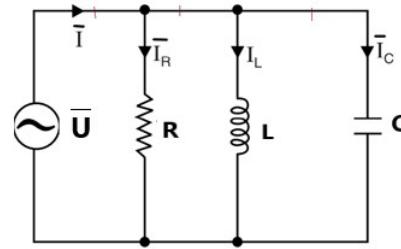

Slika 8: Caption

- a)  $R = 1\Omega$
- b)  $R = \frac{1}{2}\Omega$
- c)  $R = 2\Omega$
- d)  $R = \frac{2}{\sqrt{3}}\Omega$

15. Za trofazni naizmenični sistem prikazan na slici (9) kompleksna predstava privedne snage  $\bar{S}$  je:

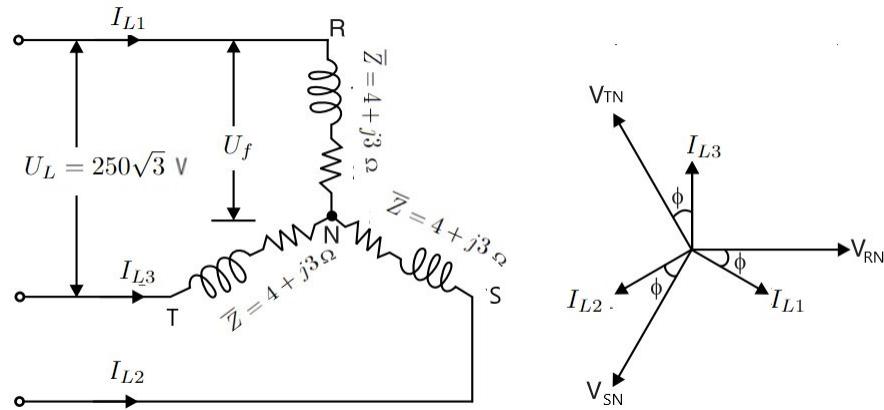

Slika 9: Caption

- a)  $\bar{S} = 10000 + j7500VA$
- b)  $\bar{S} = 10000 - j7500VA$
- c)  $\bar{S} = \sqrt{3}(10000 + j7500)VA$
- d)  $\bar{S} = \sqrt{3}(10000 - j7500)VA$