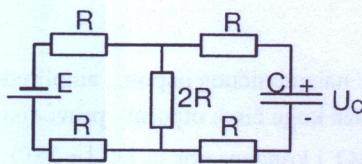



Ime i prezime, smer, broj indeksa

1. (1.5 p.) Napon U_C kondenzatora C u kolu sa slike iznosi:



- A) $U_C = -2E/3$ B) $U_C = -E/2$ C) $U_C = 2E/3$ D) $U_C = E/3$

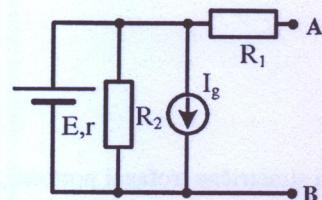2. (1.5 p.) Na slici je prikazan deo složenog kola, sa poznatim parametrima: $I_g = 1\text{ A}$, $E = 6\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 6\Omega$ i $r = 3\Omega$. Parametri Tevenenovog generatora, između tačaka A i B, su:



- A) $E_T = 6\text{ V}, R_T = 15\Omega$ B) $E_T = -6\text{ V}, R_T = 6\Omega$ C) $E_T = -2\text{ V}, R_T = 12\Omega$ D) $E_T = 2\text{ V}, R_T = 8\Omega$


3. (1.5 p.) Ravna strujna kontura kružnog oblika, prečnika D sa strujom I , izložena je dejstvu homogenog magnetnog polja, koje je predstavljeno vektorom magnetne indukcije \vec{B} , tako da je fluks tog magnetnog polja kroz ravan strujne konture jednak nuli. Intezitet momenata elektromagnetskih sila koje deluju na ovu strujnu konturu iznosi:

- A) $M = D^2\pi IB$ B) $M = 0$ C) $M = D\pi IB$

D) $M = \frac{D^2\pi}{4} IB$

4. (2 p.) U kolu na slici poznate su vrednosti elektromotorne sile E , otpornosti r , R i induktivnosti L . Prekidač P je isključen i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. Prelazni proces počinje u trenutku $t=0$ uključivanjem prekidača P . Struje otpornika i kalema u trenutku koji teži beskonačnosti (na kraju prelaznog procesa) su redom:

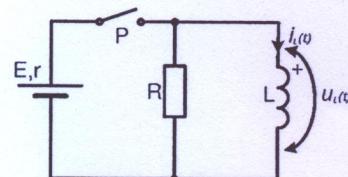- A) 0 i 0 B) $E/(r+R)$ i 0 C) 0 i $E/(r+R)$




D) 0 i E/r

5. (1.5 p.) Potrošač u kolu naizmenične struje sastoji se iz otpornika, kondenzatora i kalem-a, koji su vezani redno. Poznate su sledeće vrednosti: $R=6\Omega$, $|X_C|=12\Omega$ i $|X_L|=4\Omega$. Ukupna impedansa redne veze ovih elemenata iznosi:


- A) $2\sqrt{73}\Omega$ B) 22Ω C) 10Ω D) 2Ω

6. (1.5 p.) Na izvor naizmeničnog napona, amplitude $100\sqrt{2}$ V, priključen je potrošač koga čine: otpornik provodnosti $G = 0.02\text{ S}$, kalem sa $|X_L| = 25\Omega$ i kondenzator sa $|X_C| = 25\Omega$. Efektivna vrednost struje generatora iznosi:

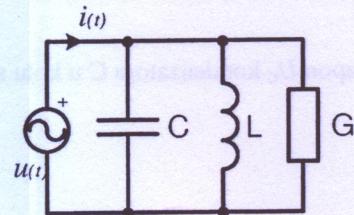- A) $I = 10\text{ A}$ B) $I = 10\sqrt{2}\text{ A}$ C) $I = 2\text{ A}$ D) $I = 2\sqrt{2}\text{ A}$





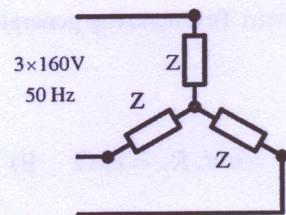7. (1.5 p.) Za simetričan trofazni potrošač, povezan u zvezdu i priključen na simetrični sistem trofaznog napona, poznato je: $P = 2400\text{ W}$, $U_l = 160\text{ V}$ i $\sin\varphi = 1/2$. Vrednosti linijske struje I_l i reaktivne snage Q su:



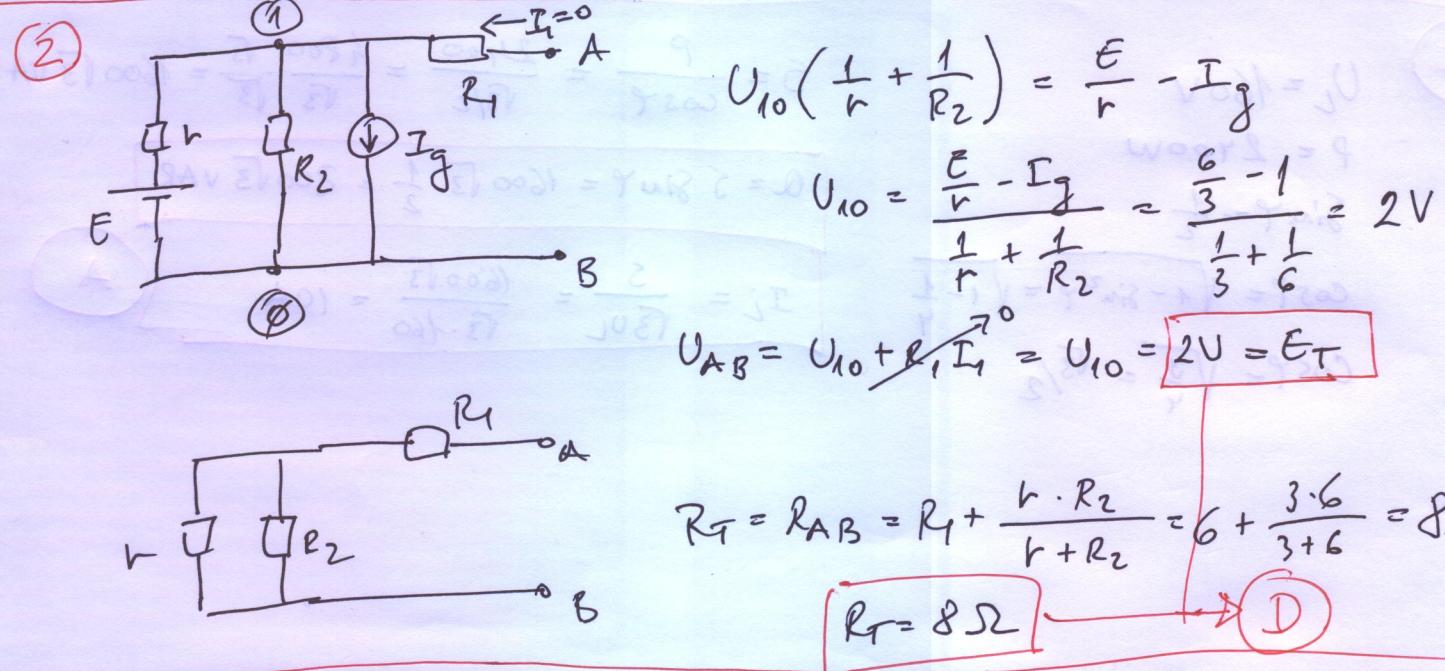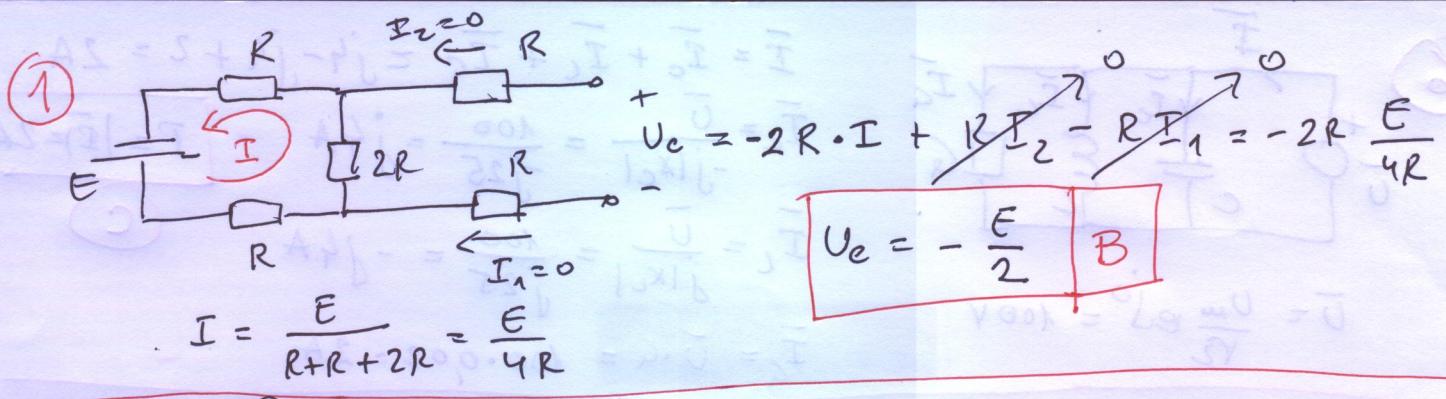- A) $I_l = 10\text{ A}$
 $Q = 800\sqrt{3}\text{ var}$ B) $I_l = 30\text{ A}$
 $Q = 800\sqrt{3}\text{ var}$ C) $I_l = 10/\sqrt{3}\text{ A}$
 $Q = 800\sqrt{3}\text{ var}$ D) $I_l = 10\sqrt{3}\text{ A}$
 $Q = 2400\sqrt{3}\text{ var}$

Izrada testa traje 50 minuta. Zaokružuje se samo jedan odgovor. Netačan odgovor ili više zaokruženih odgovora računaju se sa -0.5 poena. Nijedan zaokružen odgovor ne nosi negativne poene.





③

$$\vec{M} = I \vec{S} \times \vec{B}$$

$$M = |\vec{M}| = I \cdot \underbrace{\left(\frac{D}{2}\right)^2 \pi}_{S} \cdot B \cdot \sin(90^\circ) = \frac{D^2 \pi}{4} I B$$

$$M = \frac{D^2 \pi}{4} I B \quad \text{D}$$

④ Na kraju prelaznog procesa:

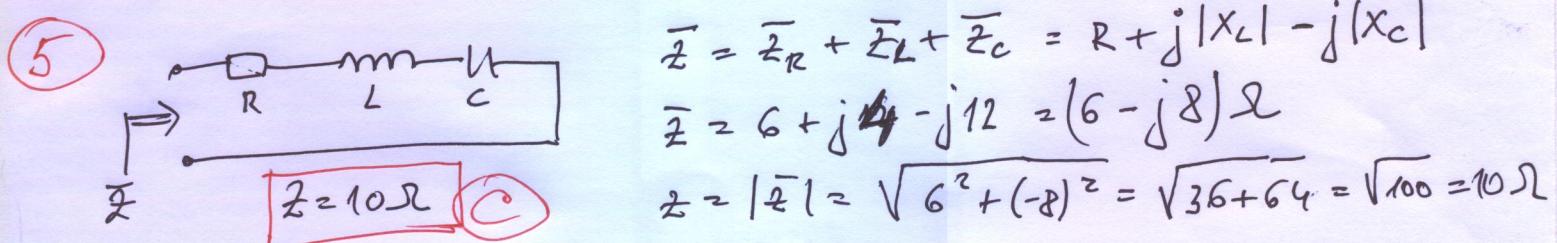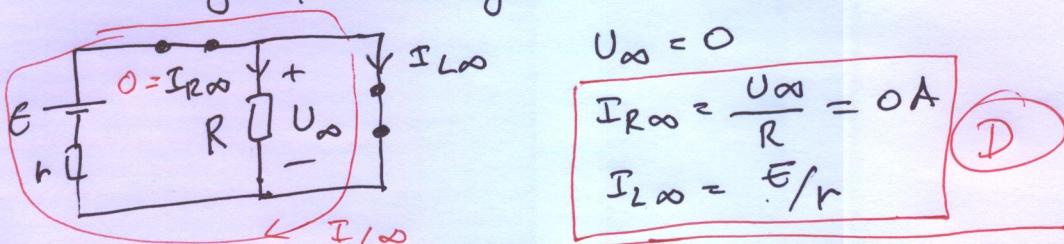

(6)

$$\bar{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j0^\circ} = 100 \text{ V}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_c + \bar{I}_L + \bar{I}_G = j4 - j4 + 2 = 2 \text{ A}$$

$$\bar{I}_c = \frac{\bar{U}}{-j|x_c|} = \frac{100}{-j25} = j4 \text{ A}$$

$$\bar{I}_L = \frac{\bar{U}}{j|x_L|} = \frac{100}{j25} = -j4 \text{ A}$$

$$\bar{I}_G = \bar{U} \cdot G = 100 \cdot 0,02 = 2 \text{ A}$$

(C)

(7)

$$U_L = 160 \text{ V}$$

$$P = 2400 \text{ W}$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{2}$$

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \sqrt{3}/2$$

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{3}{4}} = \sqrt{3}/2$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{2400}{\sqrt{3}/2} = \frac{4800}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1600\sqrt{3} \text{ VA}$$

$$Q = S \sin \varphi = 1600\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = 800\sqrt{3} \text{ VAR}$$

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} U_L} = \frac{1600\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot 160} = 10 \text{ A}$$


(A)

$$SS = \frac{dI}{dt} + Q = -\frac{dI}{dt} + 19 = 20 \text{ A} = 20$$


$$SS = 20$$

$$SS = \frac{dI}{dt} + Q = -\frac{dI}{dt} + 19 = 20 \text{ A} = 20$$

$$SS = 20$$

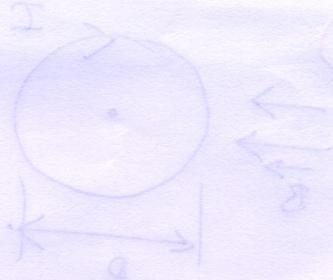
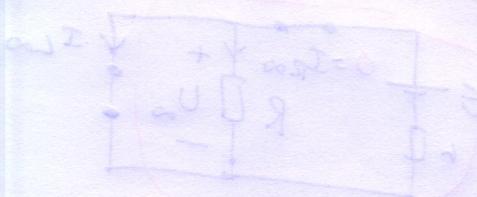
$$A_0 = \frac{\omega_0 U}{R} = \omega_0 I$$



$$[x]i - [x]j + s = \bar{s} + \bar{s} + \bar{s} = \bar{s}$$

$$s(8j - a) = s(j - 4j + 2) = \bar{s}$$

$$s(a) = \omega_0 k = \omega_0 (j + 2s) = s(8j + 2s) / j = s - \bar{s}$$

