


Elektrotehnika

01. februar 2021.


1. Sistem na Slici 1 čine: kondenzator kapaciteta $C_1=8\mu F$, koji je prethodno opterećen do napona $U_{10}=100V$, dvopolni prekidač Π u isključenom položaju i kondenzator kapaciteta $C_2=4\mu F$ koji je neopterećen. Izračunati:

- Ukupnu energiju sistema pri otvorenom prekidaču. (4 poena)
- Napon na kondenzatorima i količine nanelektrisanja na kondenzatorima nakon što se prekidač uključi, poveže kondenzatore i pošto se uspostavi stacionarno stanje. (12 poena)
- Energiju sistema u ovom slučaju. (4 poena)


2. Primenom Tevenenove teoreme odrediti napon U_{BC} i snagu otpornika R_2 u kolu na Slici 2. Poznato je: $E_1=10 V$, $E_2=40 V$, $R_1=R_3=R_4=R_5=10 \Omega$, $R_2=25 \Omega$, $I_g = 1A$. (20 poena)

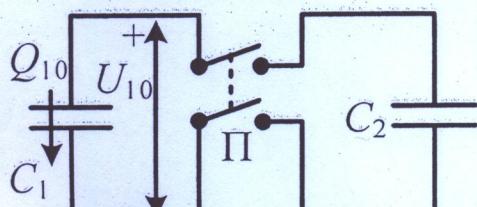

Slika 1

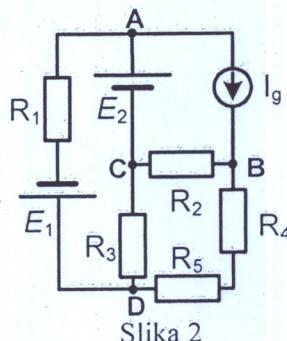

Slika 2

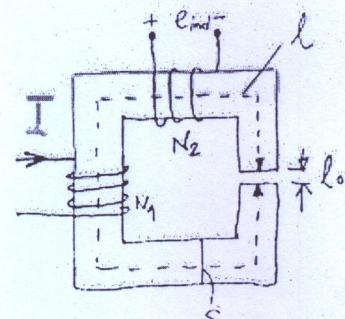


Slika 3

3. Na Slici 3 je prikazano magnetno kolo sa dva namotaja. Namotaj sa N_2 navojaka je otvorenih krajeva, a kroz namotaj sa N_1 navojaka protiče struja konstantnog intenziteta I . Jezgro je površine poprečnog preseka S , dužine srednje linije l i sadrži vazdušni procep debljine l_0 . Magnetna permeabilnost jezgra iznosi μ .

- Odrediti izraz za intenzitet vektora jačine magnetnog polja u jezgru. (10 poena)
- Odrediti izraz za induktivnost namotaja sa N_2 navojaka. (5 poena)
- Odrediti elektromotornu силу indukovana na krajevima namotaja sa N_2 navojaka. (5 poena)

4. U kolu na Slici 4 poznati su parametri elemenata: E , $R_1=R$, $R_2=2R$, $R_3=3R$ i C . Prekidač Π je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t=0$, prekidač se otvara.

- Odrediti izraz za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača (12 p) i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame (4 p).
- Odrediti snagu generatora E u trenutku $t_1=8RC$. (4 p)

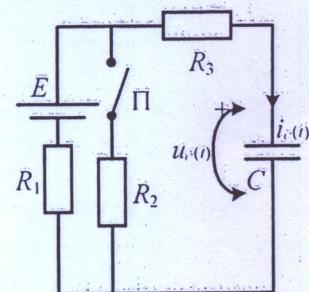


Slika 4

5. Kroz pretežno induktivni potrošač, koji je priključen na izvor naizmeničnog napona $U=1000V$, $\omega=500\text{ rad/s}$, protiče struja efektivne vrednosti $I=5A$. Aktivna snaga potrošača iznosi $P=3\text{ kW}$. Odrediti kapacitivnost kondenzatora koji treba priključiti paralelno potrošaču da bi se faktor snage podigao na vrednost $\cos\phi=0.8$. (20 poena)


6. Na Slici 5 prikazan je simetrični trofazni, pretežno kapacitivni, potrošač, priključen na trofazni sistem napona $3 \times 400V$. Poznata je aktivna snaga trofaznog potrošača $P=6\sqrt{3}\text{ kW}$ i efektivna vrednost linijske struje $I_f=10\sqrt{3}\text{ A}$. Odrediti:

- Kompleksnu impedansu potrošača, \bar{Z}_f . (15 poena)
- Faktor snage potrošača, $\cos\phi$. (5 poena)

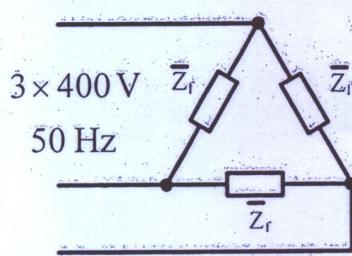

Slika 5

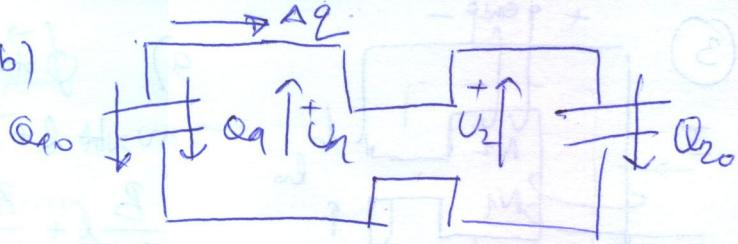① a) $Q_{10} = C_1 U_{10} = 800 \mu C$
 $W_{10} = \frac{1}{2} Q_{10} U_{10} = 40 mJ$
 $W_{20} = 0$
 $W_0 = W_{10} + W_{20} = 40 mJ$



b) $Q_1 = Q_{10} - \Delta q$
 $Q_2 = +\Delta q$
 $U_1 = U_2 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$

$$\frac{Q_{10} - \Delta q}{C_1} = \frac{\Delta q}{C_2} \Rightarrow \Delta q = \frac{Q_{10}}{1 + C_1/C_2} = \frac{800}{3} \mu C$$

$$Q_1 = Q_{10} - \Delta q = \frac{1600}{3} \mu C$$


$$Q_2 = \Delta q = \frac{800}{3} \mu C$$

$$U_1 = U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{200}{3} V$$


c) $W_{11} = \frac{1}{2} Q_1 U_1 = \frac{160}{9} mJ$
 $W_{21} = \frac{1}{2} Q_2 U_2 = \frac{80}{9} mJ$

$$W_1 = W_{q1} + W_{21} = \frac{240}{9} mJ = \frac{80}{3} mJ$$


②

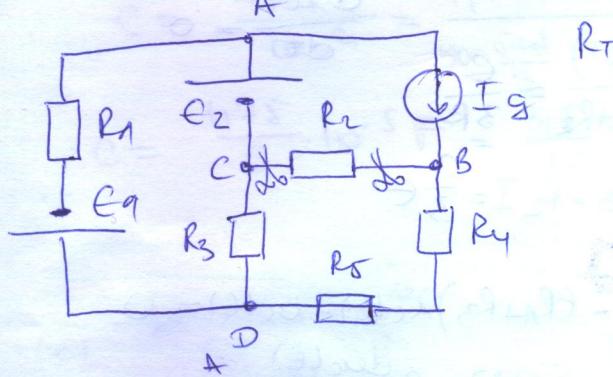

R_T

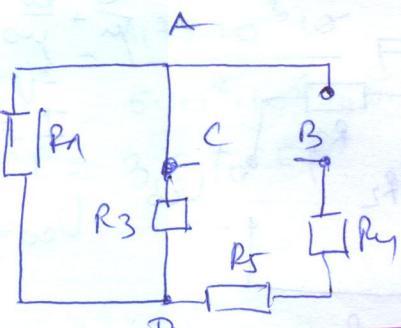
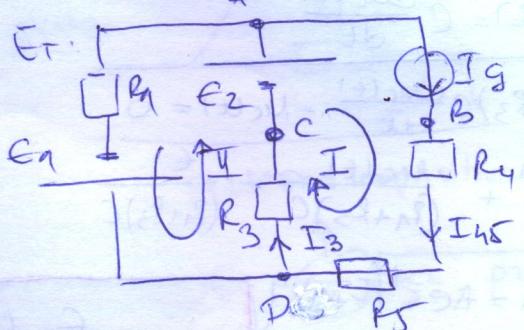
$$R_T = R_4 + R_5 + R_3 \parallel R_1 = 10 + 10 + 5 = 25 \Omega$$



$$E_T = U_{BC}$$

$$I_I = I_g = 1 A$$

$$R_3 I_I + (R_1 + R_3) I_{II} = E_1 + E_2$$

$$I_{II} = \frac{E_1 + E_2 - R_3 I_g}{R_1 + R_3} = 2 A$$

$$I_{45} = I_I = 1 A$$


$$I_3 = I_I + I_{II} = 3 A$$


$$E_T = R_3 I_3 + (R_4 + R_5) I_{45} = 50 V$$

$$I = \frac{E_T}{R_T + R_2} = \frac{50}{25 + 25} = 1 A$$

$$U_{BC} = R_2 I = 25 V$$

$$P_{R_2} = R_2 I^2 = 25 W$$

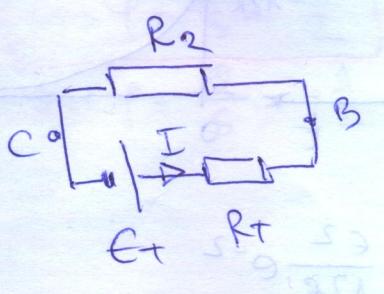

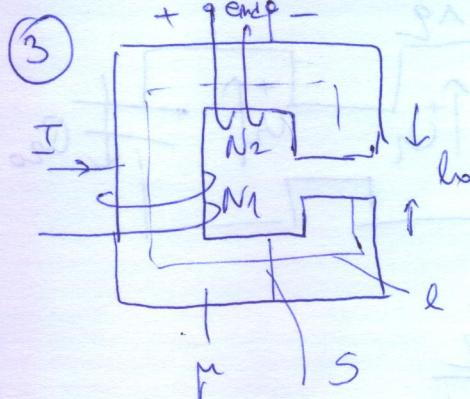

a) $\oint \vec{H} d\vec{l} = 2I$
 $H \cdot l + H \cdot l_0 = N_1 I$

$$\frac{B}{\mu} l + \frac{B}{\mu_0} l_0 = N_1 I$$

$$B = \frac{N_1 I}{\frac{l}{\mu} + \frac{l_0}{\mu_0}}$$

$$\phi = B \cdot S = B_0 S$$

$$\Rightarrow B = B_0$$

$$H = \frac{B}{\mu}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{B}{\mu_0}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{N_1 I}{\mu \left(\frac{l}{\mu} + \frac{l_0}{\mu_0} \right)} \Rightarrow H = \frac{N_1 I}{l + \frac{\mu}{\mu_0} l_0}$$


b)

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{me} + R_{mo}} = \frac{BN_2^2}{\frac{l}{\mu S} + \frac{l_0}{\mu_0 S}} = \boxed{\frac{N_2^2 S}{\frac{l}{\mu} + \frac{l_0}{\mu_0}}}$$

c)

$$C_{ind} = -N_2 \frac{d\phi_S}{dt} = -N_1 N_2 S \frac{dI}{dt} = 0 \quad \text{jep je } I(t) = I = \text{const}$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = 0$$

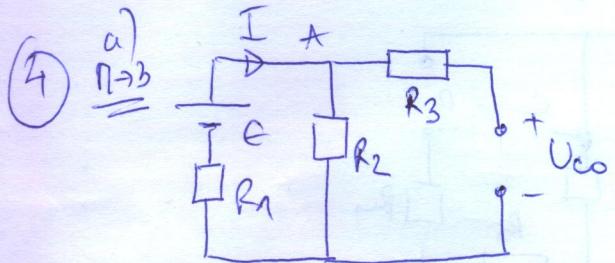

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{E}{3R}$$

$$U_{CO} = U_{KB} = R_2 I = \frac{2}{3} E$$

$$E - (R_1 + R_3) i_{cl}(t) - U_{cl}(t) = 0$$

$$i_{cl}(t) = C \frac{dU_{cl}(t)}{dt}$$



$$E - (R_1 + R_3) C \frac{dU_{cl}(t)}{dt} - U_{cl}(t) = 0$$

$$\frac{dU_{cl}(t)}{dt} + \frac{U_{cl}(t)}{(R_1 + R_3) C} = \frac{E}{(R_1 + R_3) C}$$

$$U_{cl}(t) = Ae^{-t/\tau} + B$$

$$\begin{cases} B = K \cdot \tau = E \\ A + B = U_{CO} \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{E}{3}$$
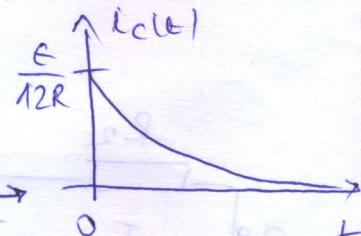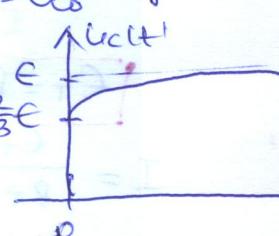
$$U_{cl}(t) = E - \frac{E}{3} e^{-t/\tau}$$



$$\tau = C(R_1 + R_3) = 4RC$$

$$K = \frac{E}{C(R_1 + R_3)} = \frac{E}{4RC}$$

$$i_{cl}(t) = C \frac{dU_{cl}(t)}{dt} = -\frac{E}{3} \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-t/\tau}$$

$$= \frac{CE}{3 \cdot 4RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{12R} e^{-t/\tau} = i_{cl}(t)$$

b) $P_{el}(t) = i_e(t) \cdot E = i_{cl}(t) \cdot E$

$$P_{el}(t) = E \cdot i_{cl}(t) = \frac{E^2}{12R} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E^2}{12R} e^{-\frac{8RC}{4RC}} = \frac{E^2}{12R} e^{-2}$$

$$P_{el}(t) = \frac{E^2}{12R e^2}$$

$$\begin{aligned}
 ⑤ \quad U &= 1000 \text{ V} & P &= 3 \text{ kW} \\
 \omega &= 500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} & S &= UI = 5 \text{ kVA} \\
 I &= 5 \text{ A} & Q &= +\sqrt{S^2 - P^2} = 4 \text{ kVAr} \\
 && \uparrow \text{induktivan}
 \end{aligned}$$

Kada se veže kondenzator:


$$\begin{aligned}
 P_{\text{uk}} &= P + P_C^{>0} = P = 3 \text{ kW} & \cos \varphi &= 0,8 = \frac{P}{S} = \frac{4}{5} \\
 S_{\text{uk}} &= \frac{P_{\text{uk}}}{\cos \varphi} = \frac{3}{0,8} = \frac{3}{4} \text{ kVA} & \sin \varphi &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0,6 = \frac{3}{5} \\
 Q_{\text{uk}} &= +\sqrt{S_{\text{uk}}^2 - P_{\text{uk}}^2} & \text{uzima se induktivno} \\
 &= \sqrt{\frac{15^2}{4^2} - 3^2} \text{ kVAr} & = \frac{\sqrt{225 - 16 \cdot 9}}{4} \text{ kVAr} = \frac{\sqrt{225 - 16 \cdot 9}}{4} \text{ kVAr} \\
 &= \frac{\sqrt{81}}{4} \text{ kVAr} = \frac{9}{4} \text{ kVAr} = 2,25 \text{ kVAr} & = Q + Q_C = Q - \omega C U^2
 \end{aligned}$$

$$Q_C = Q_{\text{uk}} - Q = -1,75 \text{ kVAr}$$

$$C = \frac{-Q_C}{\omega U^2} = \frac{1,75 \text{ kVAr}}{500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} (10^3)^2 \text{ V}^2} = \frac{1,75 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{5 \cdot 10^2 \cdot 10^6 \text{ F}} = 3,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = \frac{1,75}{5} \cdot 10^{-5} \text{ F} = \frac{3,5}{10} \cdot 10^{-5} \text{ F} = 3,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$\boxed{C = 3,5 \mu\text{F}}$$

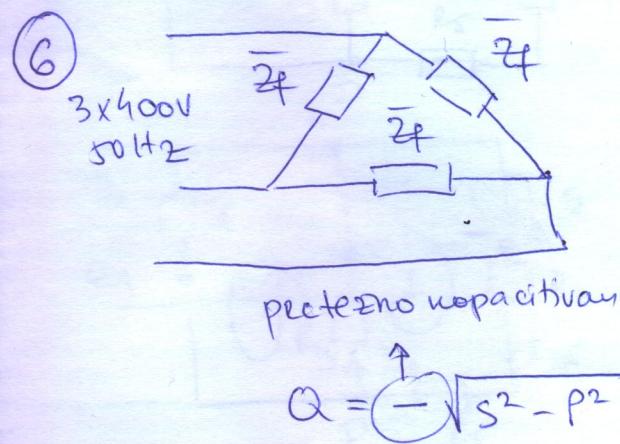

$$Z_f = \frac{U_f}{I_f} = \frac{400 \text{ V}}{10 \text{ A}} = 40 \Omega$$

$$\boxed{\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{S} = -\frac{1}{2}$$

$$U_f = U_L = 400 \text{ V}$$

$$I_L = 10 \sqrt{3} \text{ A}$$

$$I_f = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = 10 \text{ A}$$

$$S = 3U_f I_f = 1200 \text{ VA} = 12 \text{ kVA}$$

$$P = 6\sqrt{3} \text{ kW}$$

$$= -\sqrt{12^2 - 6^2 \cdot 3} = -\sqrt{6^2 (4-3)} = -6 \text{ kVAr}$$

$$\widehat{Z}_f = Z_f \cos \varphi + j Z_f \cdot \sin \varphi$$

$$\widehat{Z}_f = 40 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{\widehat{Z}_f = (20\sqrt{3} - j 20) \Omega}$$