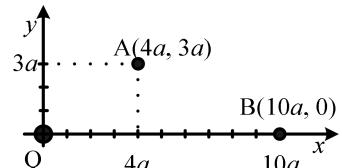


PRVI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

21. novembar 2024.


GRUPA 1

- 1.** Tačkasto naelektrisanje Q nalazi se u materijalu relativne dielektrične permitivnosti ϵ_r . Naelektrisanje se nalazi u koordinatnom početku kao na Slici 1. Odrediti napon U_{AB} ako su koordinate tačaka $A(4a, 3a)$ i $B(10a, 0)$, gde je a poznata pozitivna konstanta. **(4 poena)**



Slika 1

- 2.** U kolu na Slici 2, poznate su kapacitivnosti kondenzatora C_1 i C_2 i elektromotorna sila E . Prekidač je otvoren, kondenzator C_1 je opterećen početnom količinom naelektrisanja Q_{10} , a kondenzator C_2 je nenelektrisan. Odrediti količinu naelektrisanja Δq , koja će proteći nakon zatvaranja prekidača. **(4 poena)**

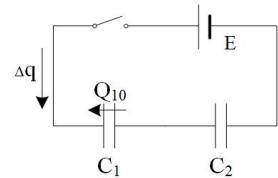


Slika 2

- 3.** U kolu na Slici 3, poznati su parametri elemenata: E_1 , r_{u1} , R_1 , G_2 , I_{g3} i R_4 .


a) Primenom metode potencijala čvorova (napona između čvorova), odrediti struje I_1 , I_2 i I_4 u skladu sa zadatim referentnim smerovima. **(3 poena)**

b) Odrediti snagu idealnog strujnog generatora I_{g3} . **(1 poen)**

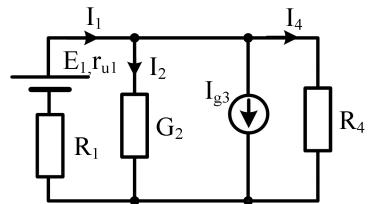


Slika 3

- 4.** Na Slici 4 je prikazan deo složenog električnog kola, levo od tačaka P i Q. Nacrtati ekvivalentni Tevenenov generator za deo kola prikazan na slici i odrediti njegove parametre. Poznati su parametri elemenata u kolu: R_1 , R_2 , R_3 i I_g . **(4 poena)**

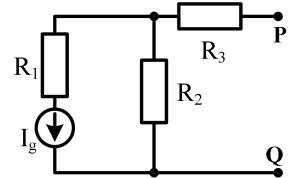


Slika 4

- 5.** Primenom metode superpozicije, za kolo na Slici 5, odrediti napon na otporniku R_3 . Poznato je: R_1 , R_2 , R_3 , E i I_g . **(4 poena)**

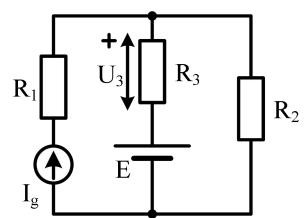

Slika 5

- 6.** U kolu na Slici 6, poznati su parametri elemenata: E_1 , r_{u1} , R_2 , R_3 i C . Ako se kolo nalazi u stacionarnom stanju, odrediti elektrostatičku energiju kondenzatora. **(4 poena)**

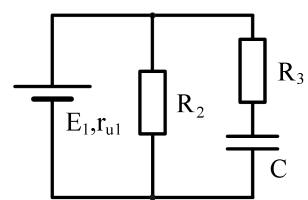

Slika 6

Izrada kolokvijuma traje 45 minuta. Na vežbanci napisati broj grupe zadatka. Papir sa tekstom zadatka predaje se u vežbanci tj. ne sme se izneti.

$$① U_{AB} = V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \sqrt{(3a)^2 + (4a)^2}} - \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \sqrt{(10a)^2 + 0^2}}$$

$$U_{AB} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{5a} - \frac{1}{10a} \right) = \frac{Q}{40\pi \epsilon_0 \epsilon_r a}$$

$$②$$

$E = U_1 + U_2$

$E = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$

$E = \frac{\Delta Q - Q_{10}}{C_1} + \frac{\Delta Q}{C_2}$

$\Delta Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = E + \frac{Q_{10}}{C_1}$

$\Delta Q = \frac{E + \frac{Q_{10}}{C_1}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$

$$③$$

$G_{11} V_1 = \textcircled{1} I$

$\left(\frac{1}{R_1 + r_{u1}} + G_2 + \frac{1}{R_4} \right) V_1 = \frac{E_1}{R_1 + r_{u1}} - I_{g3}$

$V_1 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + r_{u1}} - I_{g3}}{\frac{1}{R_1 + r_{u1}} + G_2 + \frac{1}{R_4}}$

$I_1 = \frac{E_1 - V_1}{R_1 + r_{u1}}, \quad I_2 = G_2 V_1, \quad I_4 = \frac{V_1}{R_4}$

$$b) P_{Ig3} = V_3 I_{g3} = -V_1 I_{g3}$$

$$④$$

$V_{QP} = R_2 I_g$

$E_T = V_{QP} = R_2 I_g$

$R_T = R_2 + R_3$

$$⑤$$

$U'_3 = I_g \cdot (R_2 || R_3)$

$U''_3 = \frac{I_g R_2 R_3}{R_2 + R_3}$

$U_3 = U'_3 + U''_3 = \frac{I_g R_2 R_3}{R_2 + R_3} - \frac{E R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_3 (R_2 I_g - E)}{R_2 + R_3}$

$$⑥$$

$I = \frac{E_1}{R_2 + r_{u1}}$

$U_C = R_2 I = \frac{R_2 E_1}{R_2 + r_{u1}}$

$W_C = \frac{1}{2} C U^2$


$W_C = \frac{C (R_2 E_1)^2}{2 (R_2 + r_{u1})^2}$

PRVI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

21. novembar 2024.


GRUPA 2

1. Tačkasto nanelektrisanje Q nalazi se u materijalu dielektrične permitivnosti ϵ . Nanelektrisanje se nalazi u koordinatnom početku kao na Slici 1. Odrediti napon U_{BA} ako su koordinate tačaka B(0,2a) i A(8a,6a), gde je a poznata pozitivna konstanta. (4 poena)

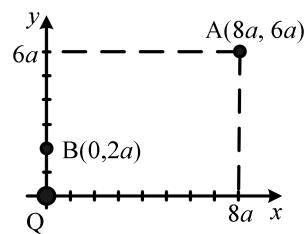

Slika 1

2. U kolu na Slici 2, poznate su kapacitivnosti kondenzatora C_1 i C_2 i elektromotorna sila E . Prekidač je otvoren, kondenzator C_2 je opterećen početnom količinom nanelektrisanja Q_{20} , a kondenzator C_1 je nenelektrisan. Odrediti količinu nanelektrisanja Δq , koja će proteći nakon zatvaranja prekidača. (4 poena)

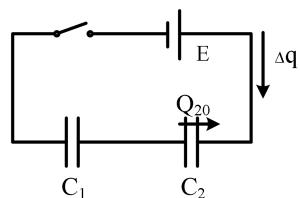


Slika 2

3. U kolu na Slici 3, poznati su parametri elemenata: I_{g1} , E_2 , R_2 , G_3 , R_4 i R_5 .


a) Primenom metode potencijala čvorova (napona između čvorova), odrediti struje I_2 , I_3 i I_4 , u skladu sa zadatim referentnim smerovima. (3 poena)

b) Odrediti snagu otpornika čija je provodnost G_3 . (1 poen)

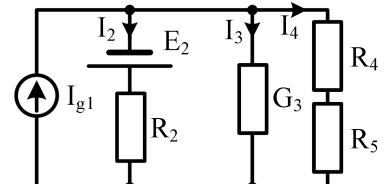


Slika 3

4. Na Slici 4 je prikazan deo složenog električnog kola, levo od tačaka W i Z. Nacrtati ekvivalentni Tevenenov generator za deo kola prikazan na slici i odrediti njegove parametre. Poznati su parametri elemenata u kolu: R_1 , R_2 , R_3 , E i r . (4 poena)

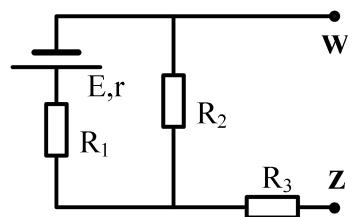


Slika 4

5. Primenom metode superpozicije, za kolo na Slici 5, odrediti napon na otporniku R_2 . Poznato je: R_1 , R_2 , R_3 , E i I_g . (4 poena)

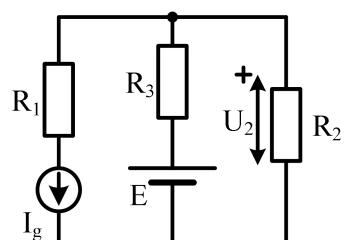

Slika 5


6. U kolu na Slici 6, poznati su parametri elemenata: E_1 , R_1 , R_2 , I_g i C . Ako se kolo nalazi u stacionarnom stanju, odrediti elektrostatičku energiju kondenzatora. (4 poena)

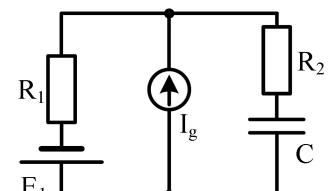

Slika 6

Izrada kolokvijuma traje 45 minuta. Na vežbanci napisati broj grupe zadatka. Papir sa tekstrom zadatka predaje se u vežbanci tj. ne sme se izneti.

Ímpetu 2 - punto a

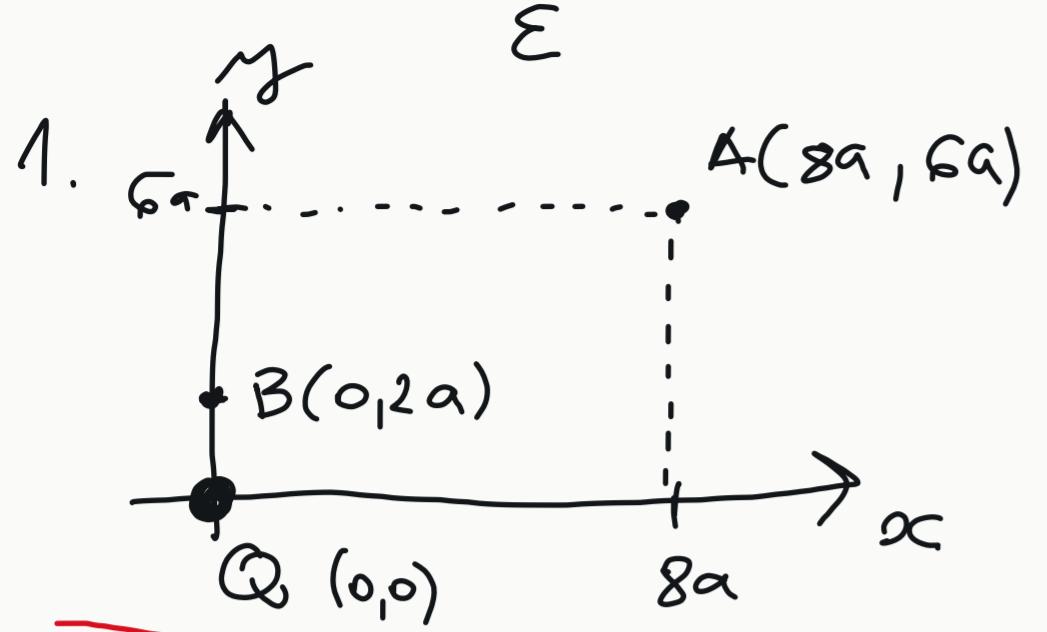


$$U_{BA} = V_B - V_A$$

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon r_A} = \frac{Q}{4\pi\epsilon \sqrt{(8a)^2 + (6a)^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot 10a}$$

$$V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon r_B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot 2a}$$

$$U_{BA} = \frac{Q}{4\pi\epsilon a} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{10}\right) = \frac{Q}{10\pi\epsilon a}$$

2.

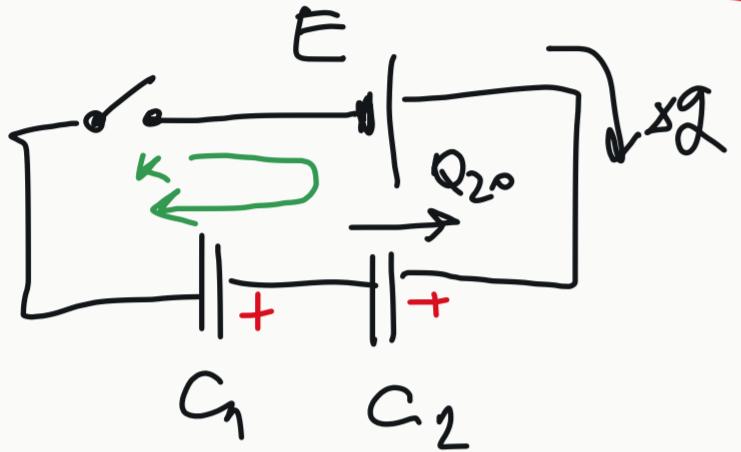


$$\text{I2} \Leftrightarrow E - U_{C_2} - U_{C_1} = 0$$

$$E - \frac{Q_2}{C_2} - \frac{Q_1}{C_1} = 0 ; Q_2 = -Q_{20} + \Delta Q, Q_1 = \Delta Q$$

$$-\frac{Q_{20} + \Delta Q}{C_2} + \frac{\Delta Q}{C_1} = E$$

$$\Delta Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = E + \frac{Q_{20}}{C_2} \rightarrow \Delta Q = \frac{E + \frac{Q_{20}}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

3.

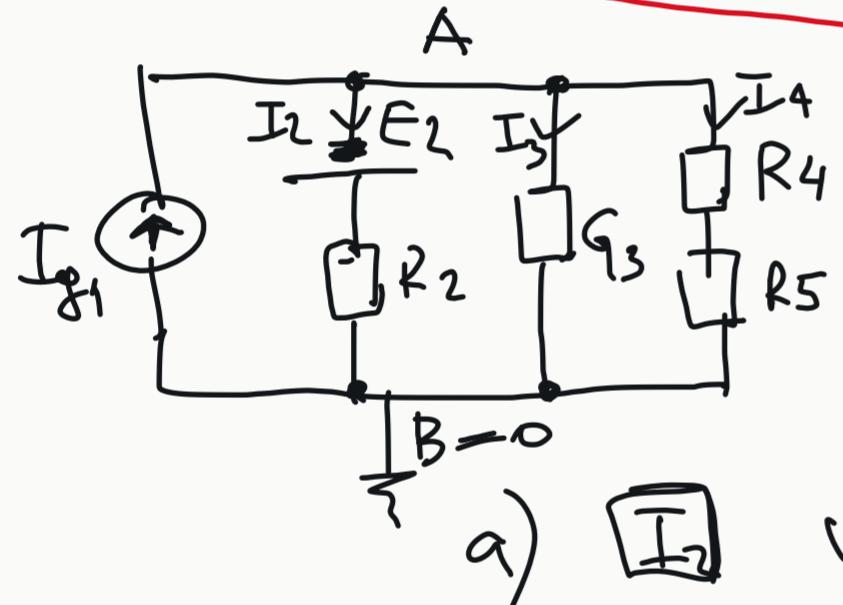

$$\left(\frac{1}{R_2} + G_3 + \frac{1}{R_4 + R_5} \right) V_A = I_g - \frac{E_2}{R_2} \quad (B=0)$$

$$V_A = \frac{I_g - E_2 / R_2}{1/R_2 + G_3 + 1/(R_4 + R_5)}$$

a) $\boxed{I_2}$ $V_A = R_2 I_2 - E_2 \rightarrow I_2 = \frac{V_A + E_2}{R_2}$

$\boxed{I_3}$ $U_{A0} = V_A = R_3 I_3 = \frac{I_3}{G_3} \rightarrow I_3 = G_3 V_A$




$\boxed{I_4}$ $U_{A0} = V_A = (R_4 + R_5) I_4 \rightarrow I_4 = \frac{V_A}{R_4 + R_5}$

$\delta)$


$$P_{G_3} = R_3 I_3^2 = \frac{1}{G_3} (G_3 V_A)^2$$

$$P_{G_3} = G_3 V_A^2$$

4.

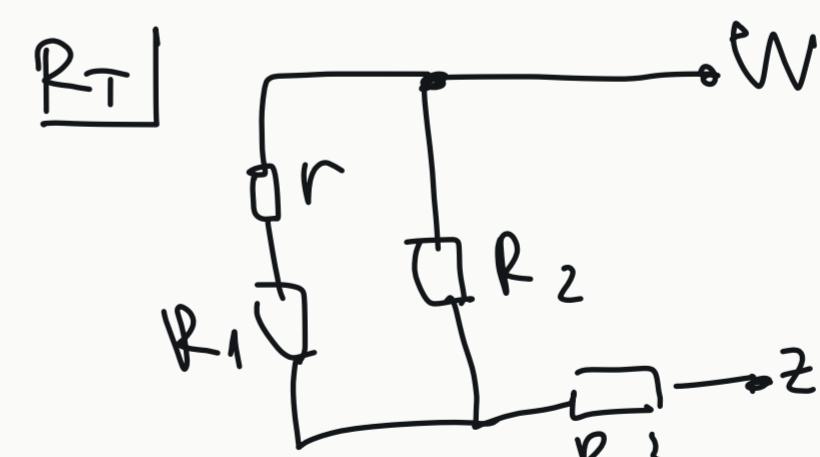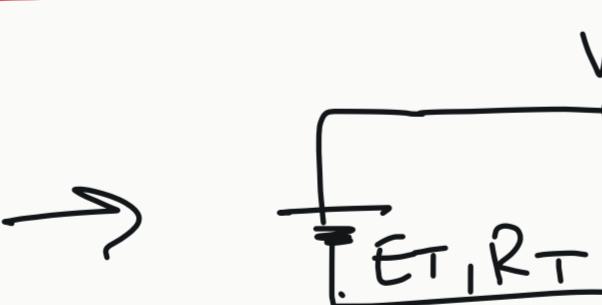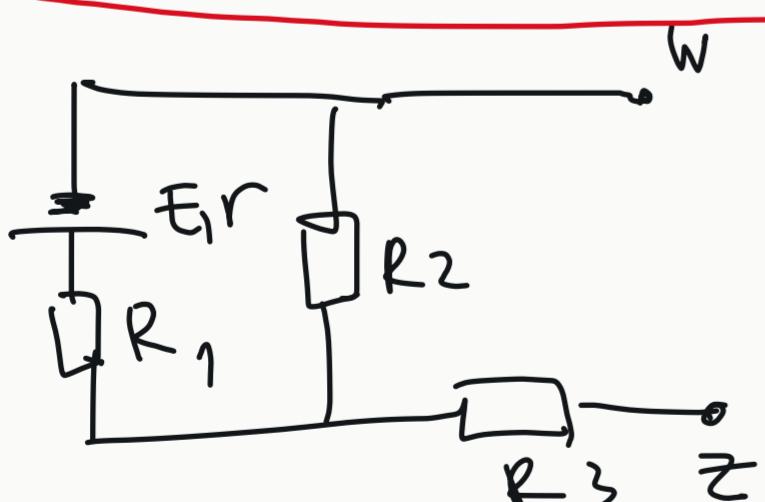

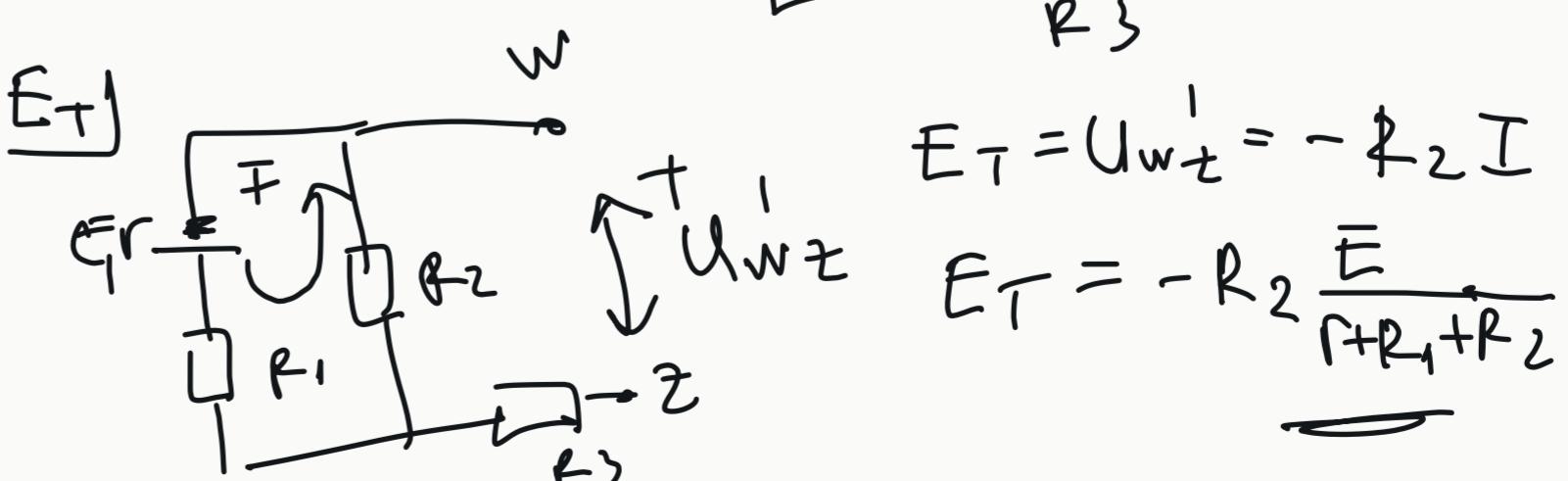
$$R_T = R_{WZ} = R_3 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{r + R_1}}$$



$$E_T = U_{WZ} = -R_2 I$$

$$E_T = -R_2 \frac{E}{r + R_1 + R_2}$$

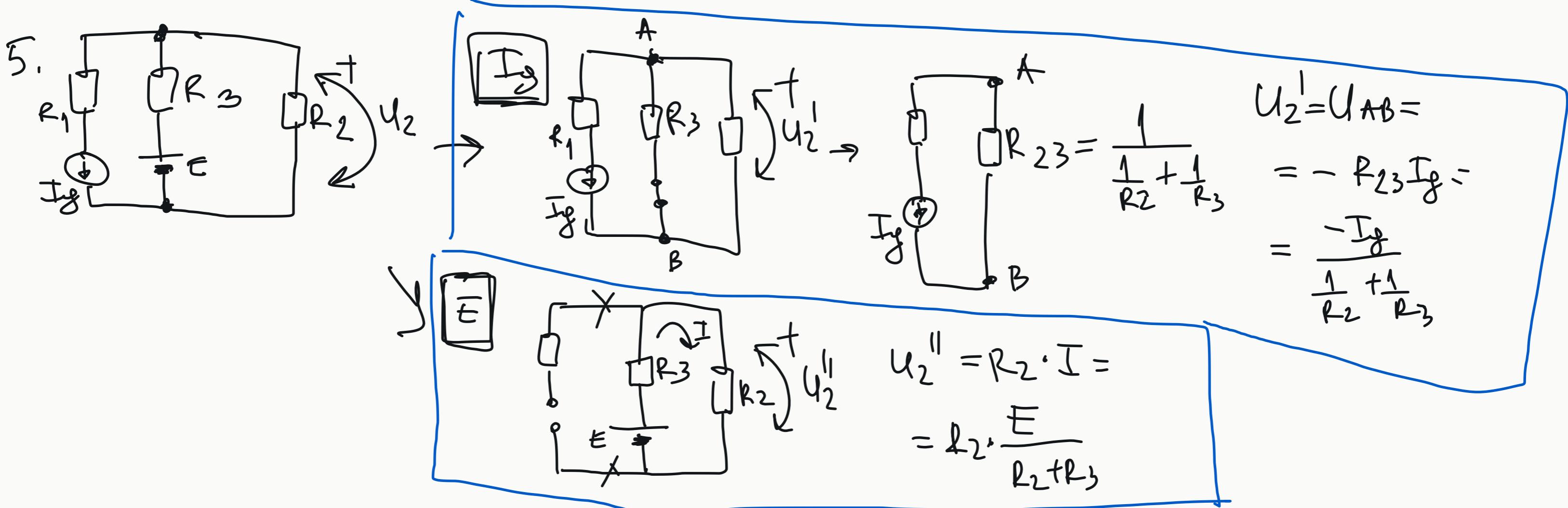

$$U_2 = U_2' + U_2'' = -\frac{I_g R_2 R_3}{R_2 + R_3} + \frac{R_2 E}{R_2 + R_3} = \frac{R_2(E - R_3 I_g)}{R_2 + R_3}$$

