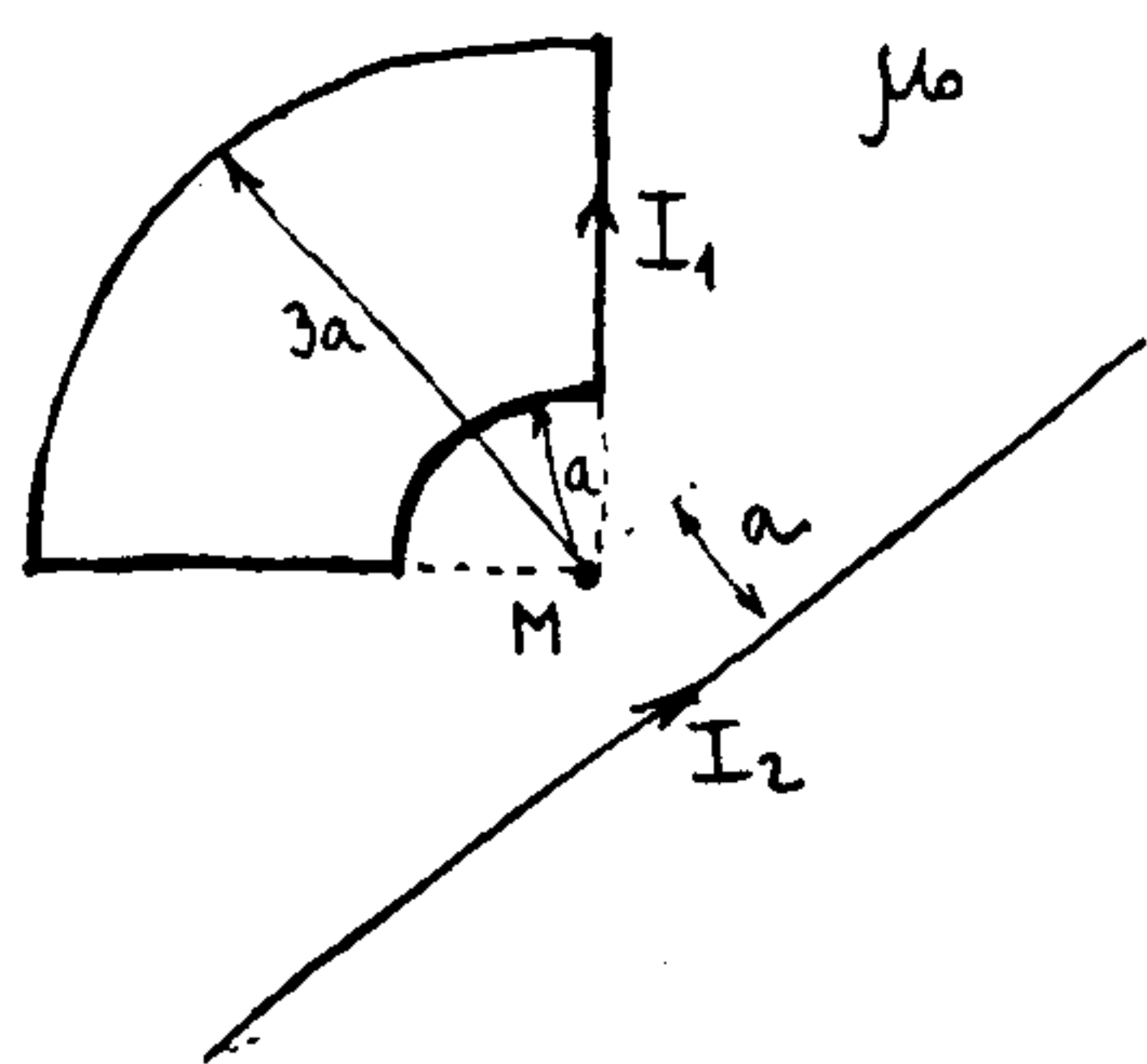


DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


29.12.2014.

GRUPA 2


1. U istoj ravni u vazduhu nalaze se kontura kroz koju protiče struja intenziteta  $I_1$  i beskonačno dugačak pravolinijski provodnik sa strujom  $I_2$  (Slika 1). Kontura se sastoji od dva kružna luka (četvrtine kružnica) poluprečnika  $a$  i  $3a$  i dva pravolinijska segmenta. Odrediti vektor magnetne indukcije u tački M, koja se nalazi u centru kružnih lukova, i na rastojanju  $a$  od provodnika. (5 poena)



Slika 1

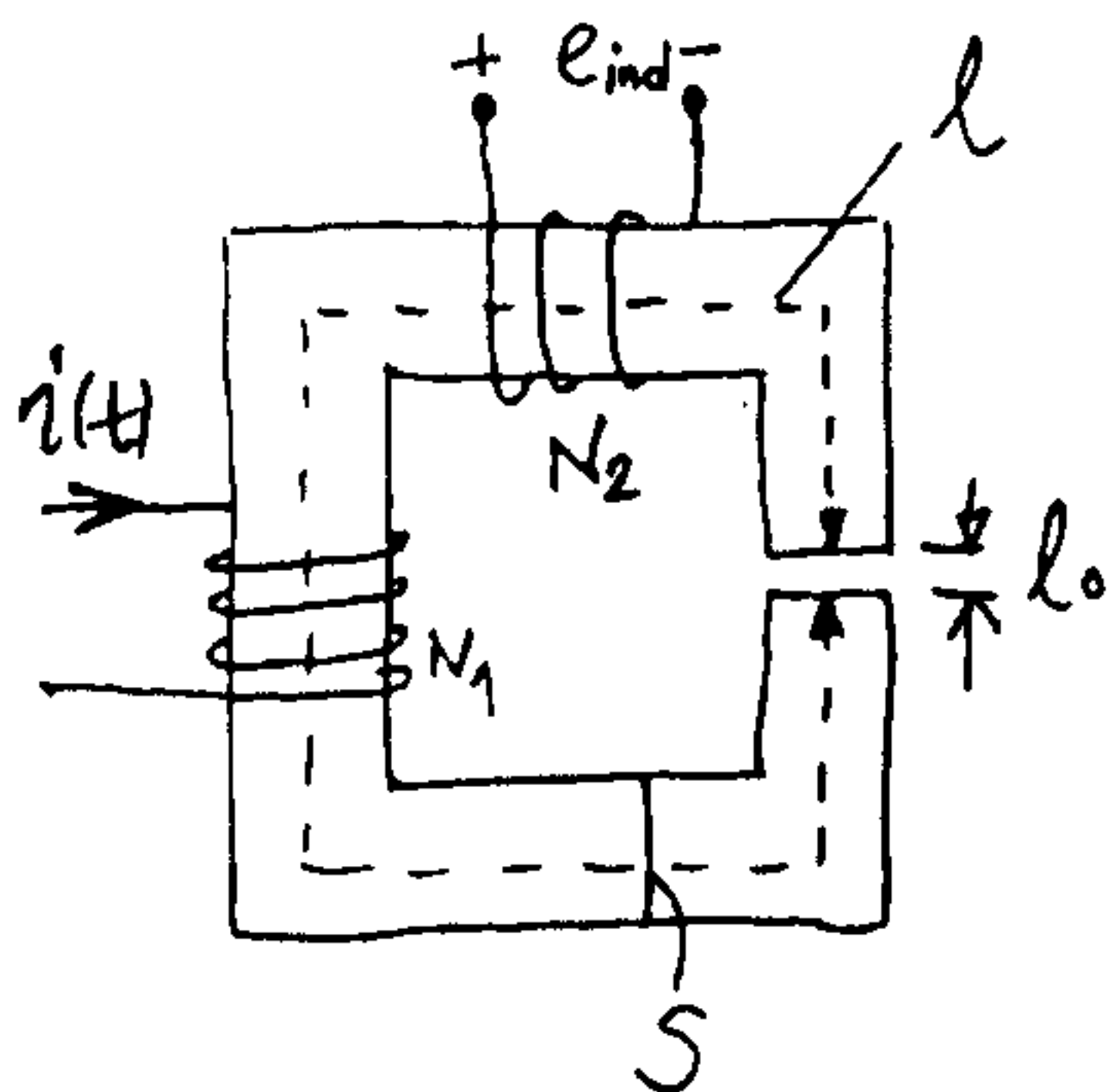

Slika 2

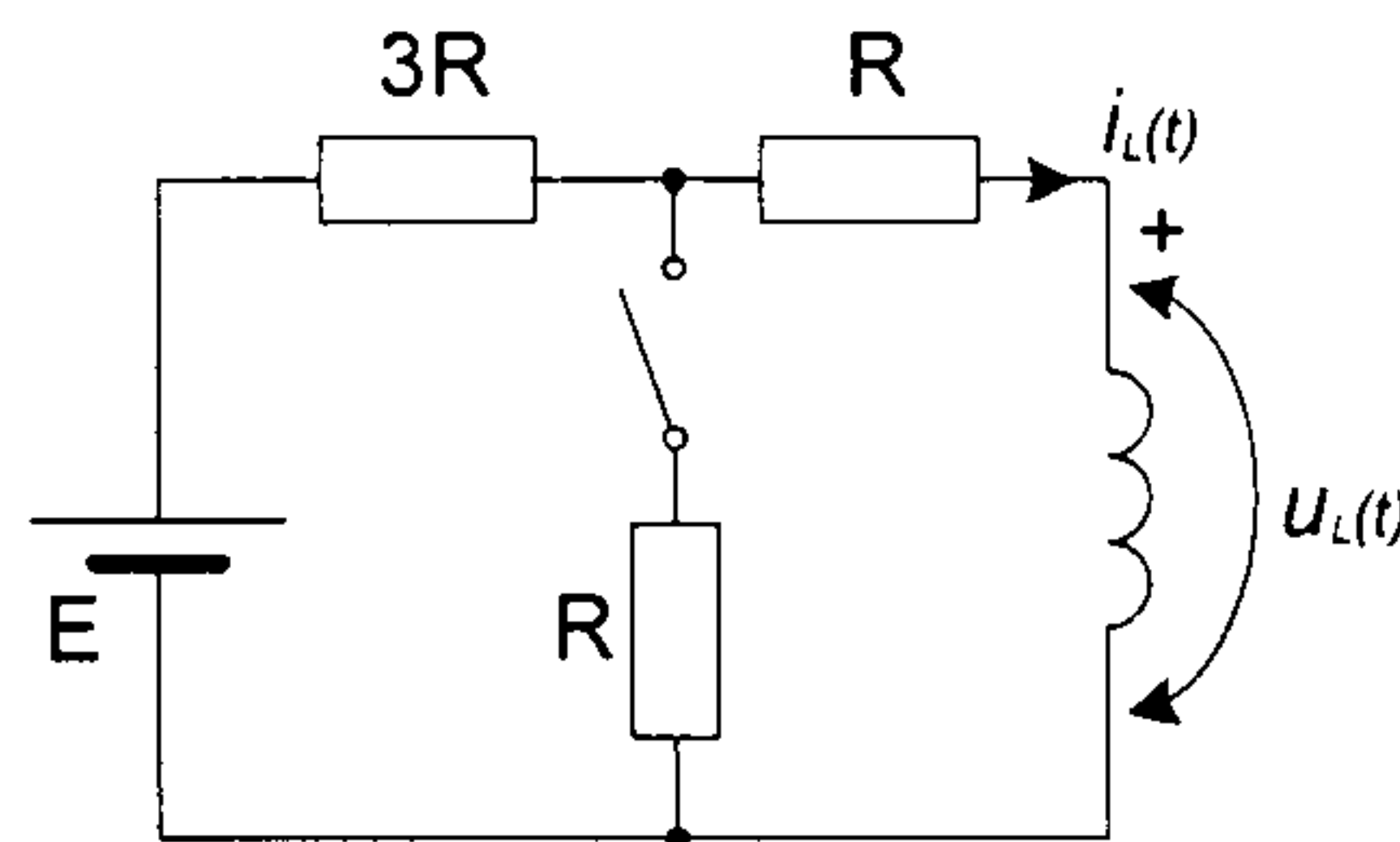

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznato je  $E$ ,  $R$ , i  $L$ . Prekidač je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku  $t = 0$ , prekidač se otvara. Odrediti izraz za intenzitet struje  $i_L(t)$  i napon kalema  $u_L(t)$  nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost energije magnetnog polja kalema u toku prelaznog procesa. (7 poena)

4. Dva prijemnika vezana su paralelno i priključena na naizmeničan napon efektivne vrednosti  $U = 500\text{ V}$ . Prvi prijemnik je pretežno kapacitivan i ima aktivnu otpornost  $R_1 = 25\Omega$  i faktor snage  $\cos \varphi_1 = \sqrt{2}/2$ . Drugi prijemnik je pretežno induktivan, aktivne i prividne snage  $P_2 = 600\text{ W}$  i  $S_2 = 750\text{ VA}$ .

a) Odrediti kompleksnu impedansu prvog prijemnika. (1 poen)

b) Odrediti efektivne vrednosti struja  $I_1$  i  $I_2$  u prijemnicima. (2 poena)

c) Odrediti ukupnu aktivnu, ukupnu reaktivnu i ukupnu kompleksnu prividnu snagu celokupnog potrošača. (3 poena)


5. Na Slici 4 je prikazano kolo naizmenične struje koje se napaja naponom trenutne vrednosti:  $u(t) = 20\sin(\omega t + \pi/2)\text{ V}$ , gde je  $\omega = 1000\text{ rad/s}$ . Poznate su sledeće vrednosti elemenata u kolu:  $R = 10\Omega$ ,  $L = 10\text{ mH}$ .

a) Odrediti kompleksne izraze za označene struje; (3 p.)

b) Predstaviti na fazorskom dijagramu napon generatora i struje u granama; (1 p.)

c) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu celokupnog potrošača; (2 p.)


d) Odrediti trenutnu vrednost struje otpotnika i struje generatora. (3 p.)

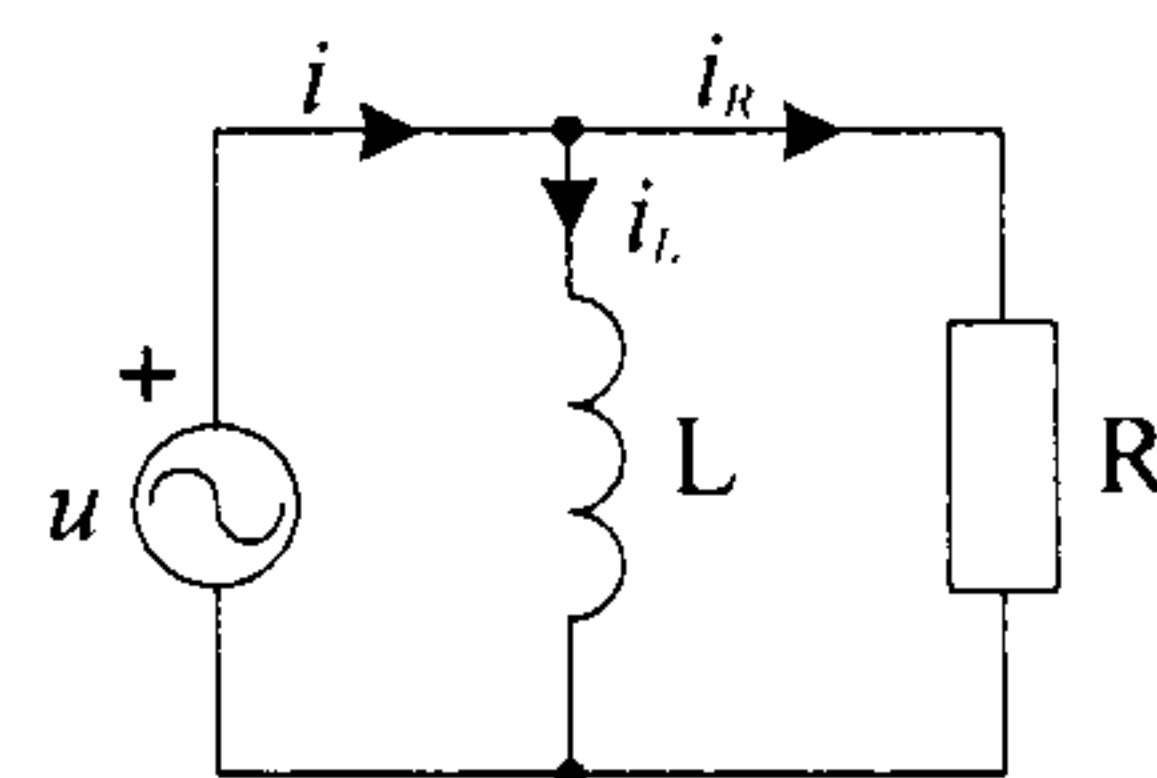

Slika 4

6. Na sistem trofaznog napona  $3 \times 5\text{ kV}$  priključen je trofazni potrošač povezan u zvezdu. Impedansa svake faze potrošača iznosi  $\bar{Z}_f = 300 - j400\Omega$ . Odrediti: efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu potrošača. (5 poena)

GRUPA 2

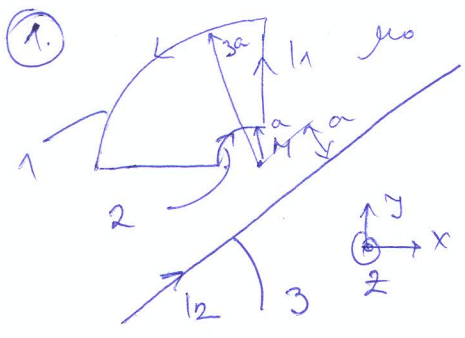

$$\vec{B}_M = \vec{B}_{M1} + \vec{B}_{M2} + \vec{B}_{M3}$$

$$\vec{B}_{M1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2 \cdot 3\pi} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1}{24a} \vec{k}$$


$$\vec{B}_{M2} = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I_1}{2 \cdot a} (-\vec{r}) = -\frac{\mu_0 I_1}{8a} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{M3} = \frac{\mu_0 I_2}{2a} \vec{k}$$

$$\vec{B}_M = \left( \frac{\mu_0 I_1}{24a} - \frac{3\mu_0 I_1}{3 \cdot 8a} + \frac{\mu_0 I_2}{2a} \right) \vec{k} = \left( -\frac{2\mu_0 I_1}{24a} + \frac{\mu_0 I_2}{2a} \right) \vec{k}$$

$$\vec{B}_M = \frac{\mu_0}{12a} \left( -I_1 + \frac{6I_2}{a} \right) \vec{k}$$

5p

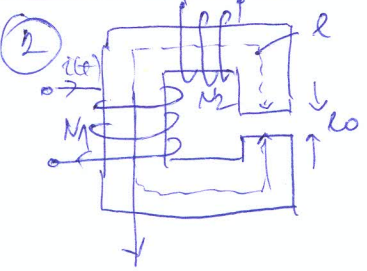

a)  $\oint \vec{H} d\vec{l} = \Sigma I$

$$H_1 l + H_0 l_0 = N_1 i(t)$$

$$\frac{B l}{\mu} + \frac{B_0 l_0}{\mu_0} = N_1 i(t)$$

$$\frac{\phi l}{S \mu} + \frac{\phi l_0}{S \mu_0} = N_1 i(t)$$


$$\phi(t) = \frac{N_1 i(t) S}{l/\mu + l_0/\mu_0}$$

a) 3p  
b) 2p  
c) 3p

b)  $L_1 = \frac{N_1 \phi(t)}{i(t)} \Rightarrow L_1 = \frac{N_1^2 S}{l/\mu + l_0/\mu_0}$

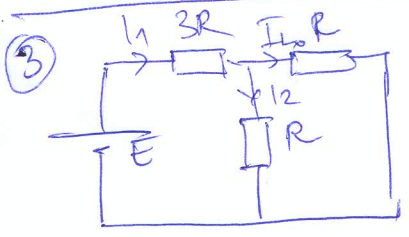c)  $e_{ind}(t) = - \frac{N_2 d\phi(t)}{dt} = - N_2 \frac{N_1 S}{l/\mu + l_0/\mu_0} \frac{di(t)}{dt} = - \frac{M_1 N_2 S}{l/\mu + l_0/\mu_0} \sin \omega t$


$$e_{ind} = - \frac{M_1 N_2 S / \mu \omega}{l/\mu + l_0/\mu_0} \cos \omega t$$



СТАВ. СТАВ. R ≠ 3

$$I_0 = I_2 = \frac{1}{2} I_1 = \frac{1}{2} \frac{E}{3R + R/2} = \frac{1}{2} \frac{2E}{7R} = \frac{E}{7R}$$

OPERAZION R POWER R ≠ 0

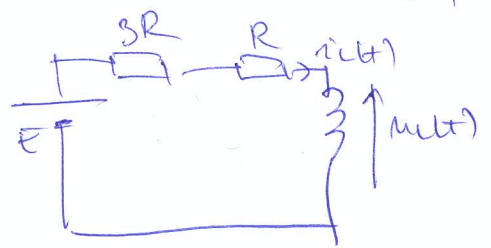

$$E - 4R i(t) - u(t) = 0$$

$$u(t) = L \frac{di}{dt}$$

$$E - 4R i(t) - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{i(t)}{4R} = \frac{E}{L}$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} + \frac{i_L(t)}{L/R} = \frac{E}{L} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{L}{R}$$

$$K = \frac{E}{L}$$

$$i_L(t) = Ae^{-t/\tau} + B$$

$$B = KC = \frac{K}{L/R} \cdot \frac{E}{L} = \frac{E}{4R}$$



$$A + B = I_0 = 0 \Rightarrow A = -I_0 - B = \frac{E}{7R} - \frac{E}{4R} = -\frac{3E}{28}$$

$$i_L(t) = -\frac{3E}{28} e^{-t/\tau} + \frac{E}{4R} = \frac{E}{4R} \left(1 - \frac{3}{7} e^{-t/\tau}\right)$$

$$i_L(t) = \frac{E}{4R} \left(1 - \frac{3}{7} e^{-t/\tau}\right)$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = \frac{L}{4R} \left(-\frac{3}{7}\right) \cdot \frac{-1}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{3KE}{28R} \cdot \frac{L}{K} e^{-t/\tau}$$

$$u_L(t) = \frac{3}{7} E e^{-t/\tau}$$

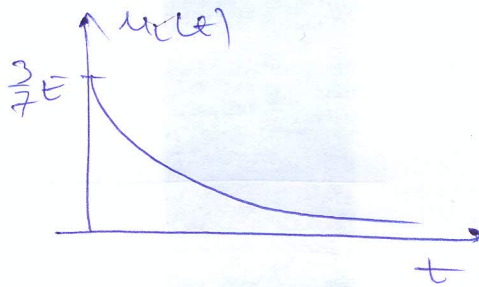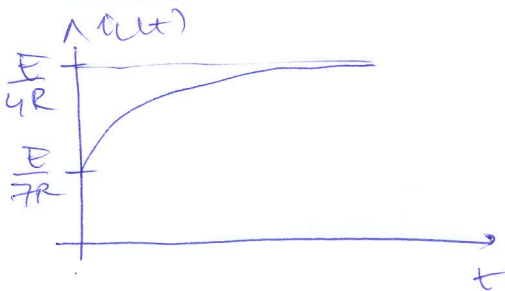


$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$

$$W_{LMAX} = \frac{1}{2} L i_{LMAX}^2(t) = \frac{1}{2} L \cdot \frac{E^2}{16R^2} = \frac{E^2 L}{32R^2}$$

$$W_{LMAX} = \frac{1}{2} L i_{LMAX}^2(t) = \frac{1}{2} L \cdot \frac{E^2}{16R^2} = \frac{E^2 L}{32R^2}$$

7p

2)

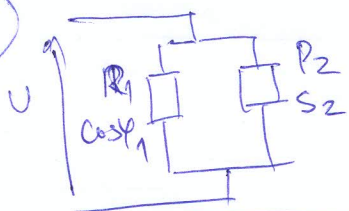

a)  $\bar{z}_1 = R_1 + jX_1$  — оперетно кондугуирван

$$\sin \varphi_1 = \ominus \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = -\sqrt{2}/2$$

$$z_1 = R_1 / \cos \varphi_1 = 25\sqrt{2} = 35,35 \Omega$$

$$\bar{z}_1 = z_1 \cos \varphi_1 + j z_1 \sin \varphi_1 = \boxed{\bar{z}_1 = (25 - j25) \Omega}$$

$$b) I_1 = \frac{U}{z_1} = 10\sqrt{2} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{z_2} = 1,5 \text{ A}$$

$$c) P_1 = R_1 I_1^2 = 5000 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 5600 \text{ W}$$


$$Q_2 = \oplus \sqrt{S_2^2 - P_2} = 450 \text{ VAR}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = -4550 \text{ VAR}$$

$$Q_1 = X_1 I_1^2 = -5000 \text{ VAR}$$


$$\bar{S} = P + jQ = (5600 - j4550) \text{ VA}$$

- a) 1p
- b) 2p
- c) 3p

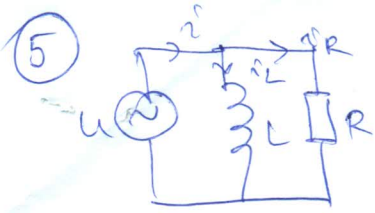

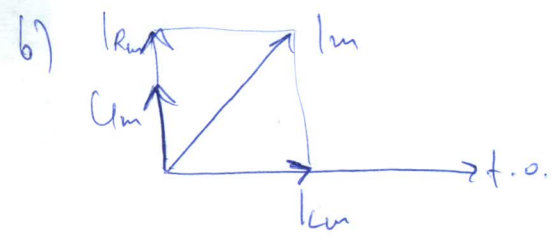a)  $u(t) = 20 \sin(\omega t + \pi/2)$   $\omega = 1000 \text{ rad/s}$   
 $\bar{U} = \frac{20}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2} = 10\sqrt{2} \text{ V}$   
 $\bar{Z}_L = j\omega L = j \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = j10 \Omega$   
 $\bar{Z}_R = R = 10 \Omega$

$\bar{I}_L = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_L} = \frac{10\sqrt{2}}{j10} = \sqrt{2} \text{ A}$   
 $\bar{I}_R = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_R} = \frac{10\sqrt{2}}{10} = \sqrt{2} \text{ A}$   
 $\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_L = \sqrt{2}(1+j) \text{ A}$



c)  $\bar{S} = \bar{U} \bar{I}^* = 10\sqrt{2} \sqrt{2}(1-j) = 20(j-j^2) = 20(1+j) \text{ VA}$

$P = 20 \text{ W}$      $Q = 20 \text{ VAR}$      $S = 20\sqrt{2} \text{ VA}$


d)  $I = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \text{ A} \Rightarrow I_m = 2\sqrt{2} \text{ A}$      $\varphi = \arctan \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \arctan 1 = \pi/4$

$i(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/4)$      $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

$I_R = \sqrt{2} \text{ A} \Rightarrow I_{Rm} = 2 \text{ A}$      $\varphi_R = \pi/2$

$i_R(t) = 2 \sin(\omega t + \pi/2)$     [A]     $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

- a) 3p
- b) 1p
- c) 2p
- d) 3p

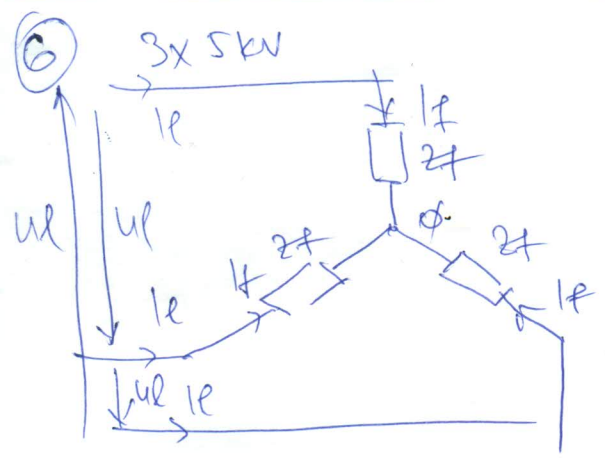

$U_l = 5 \text{ kV}$   
 $\Rightarrow U_f = \frac{U_l}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} \text{ kV}$

$Z_f = \sqrt{300^2 + (-400)^2} = 500 \Omega$

$I_f = \frac{U_f}{Z_f} = \frac{5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 500} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ A}$

$I_l = I_f = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ A} = 5.77 \text{ A}$

$P = 3 U_f I_f \cos \varphi = 30 \text{ kW}$

$Q = 3 U_f I_f \sin \varphi = 40 \text{ kVAR}$

$S = 50 \text{ kVA} = 3 U_f I_f$

$\cos \varphi = \frac{R}{Z_f} = \frac{300}{500} = 0.6$

$\sin \varphi = \frac{X}{Z_f} = \frac{-400}{500} = -0.8$

5p