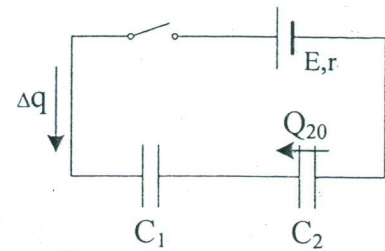


Elektrotehnika

1. septembar 2022.


1. U kolu na Slici 1 poznato je $C_1 = C_2 = 20 \text{ mF}$, $E = 8 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$. Prekidač je otvoren, kondenzator C_1 je neopterećen, dok je kondenzator C_2 opterećen početnom količinom naelektrisanja $Q_{20} = 80 \text{ mC}$. Odrediti količinu naelektrisanja Δq koja će proteći kroz kolo nakon zatvaranja prekidača. Označiti referentne smerove i odrediti napon na kondenzatoru C_2 i količinu naelektrisanja na kondenzatoru C_1 nakon uspostavljanja stacionarnog stanja.

(20 poena)



Slika 1

2. Na Slici 2 prikazana je grupa od šest otpornika poznatih otpornosti: $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R_6 = R = 30 \Omega$, $R_4 = 2R = 60 \Omega$. Odrediti ekvivalentnu otpornost između tačaka B i C. (15 poena)

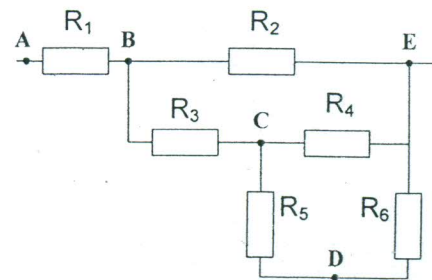


Slika 2

3. Na Slici 3 prikazana su dva pravolinijska, paralelna, veoma dugačka provodnika sa strujama intenziteta $I_1 = 4I$ i $I_2 = 3I$, gde je $I > 0$, koji se nalaze u vazduhu ($\mu = \mu_0$). Rastojanje između provodnika iznosi d .

a) Odrediti i skicirati **vektor** jačine magnetnog polja u tački X. (10 poena)

b) Odrediti zapreminsku gustinu energije magnetnog polja u tački Y. (15 poena)

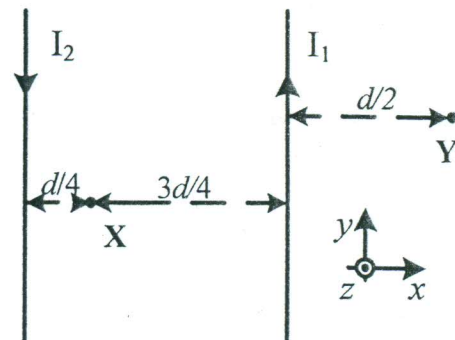


Slika 3

4. U kolu na Slici 4 poznate su parametri elemenata E , R i C . Prekidač je otvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se zatvara.

a) Odrediti izraz za napon i struju kondenzatora nakon zatvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (15 poena)

b) Odrediti vrednost napona u_R u trenutku $t_1 = 6RC$. (5 poena)

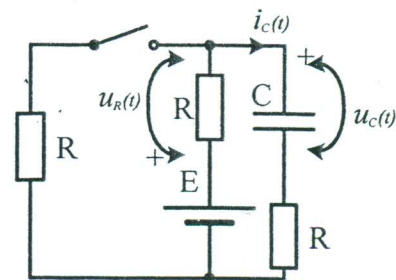

Slika 4

5. Paralelno pretežno kapacitivnom potrošaču aktivne snage $P_1 = 1 \text{ kW}$ i faktora snage $\cos \varphi_1 = 1/\sqrt{2}$, vezan je pretežno induktivni potrošač aktivne snage $P_2 = 3 \text{ kW}$ i faktora snage $\cos \varphi_2 = 0.6$. Ako je napon mreže $U = 100 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, izračunati:


a) ukupnu aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu paralelne veze potrošača; (12 poena)

b) efektivnu vrednost struje koju paralelna veza potrošača uzima iz mreže i kompleksnu impedansu celokupnog potrošača. (8 poena)

①

$n \rightarrow 0$ $Q_{10} = 0$

Q_{20} $\epsilon_1 r$

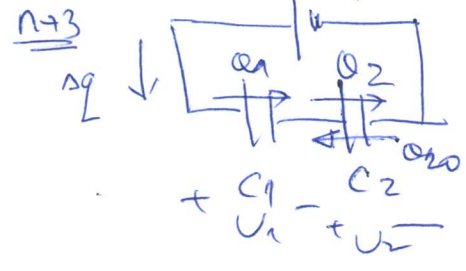

$$\left. \begin{aligned} U_1 + U_2 &= E \\ \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} &= E \\ Q_1 &= \Delta q + Q_{10} = \Delta q \\ Q_2 &= -Q_{20} + \Delta q \\ C_1 = C_2 &= C \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{\Delta q}{C} + \frac{-Q_{20} + \Delta q}{C} &= E \\ \frac{2\Delta q}{C} &= E + \frac{Q_{20}}{C} \end{aligned}$$

$$\Delta q = \frac{CE}{2} + \frac{Q_{20}}{2}$$


$$\Delta q = \frac{20 \cdot 10^{-3} \cdot 8}{2} + \frac{80 \cdot 10^{-3}}{2} = 80 \mu C + 40 \mu C = 120 \mu C$$

$\Delta q = 120 \mu C$

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{-Q_{20} + \Delta q}{C_2} = \frac{-80 + 120}{20} = \frac{40}{20} = 2V$$

$$Q_1 = \Delta q = 120 \mu C$$


②

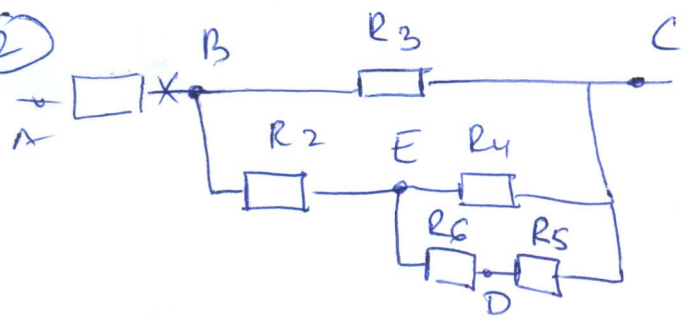

$$R_{BC} = R_3 \parallel (R_2 + R_4 \parallel (R_5 + R_6))$$

$$\begin{aligned} R_{BC} &= R \parallel (R + 2R \parallel (R + R)) \\ &= R \parallel (R + 2R \parallel 2R) = R \parallel (R + R) \\ &= R \parallel 2R = \frac{R \cdot 2R}{3R} = \frac{2}{3}R = 20 \Omega \end{aligned}$$

③

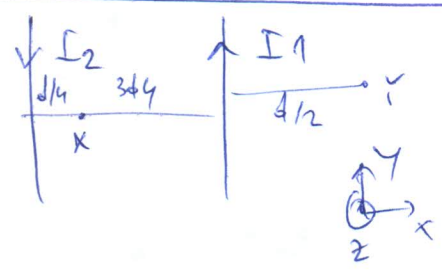

a) $B_x = B_{x1} + B_{x2}$

$$= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot \frac{3d}{4}} \vec{e} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot \frac{d}{4}} \vec{e} = \frac{4\mu_0 I_1}{6\pi d} \vec{e} + \frac{4\mu_0 I_2}{2\pi d} \vec{e}$$

$$= \frac{2\mu_0 I}{\pi d} \vec{e} \left(\frac{1}{3} + 3 \right) = \frac{2\mu_0 I}{\pi d} \cdot \frac{10}{3} \vec{e}$$

$$B_x = \frac{26\mu_0 I}{3\pi d} \vec{e}$$




$$H_x = \frac{B_x}{\mu_0} = \frac{26I}{3\pi d} \vec{e}$$

b) $w_f = \frac{1}{2} B_x H_y = \frac{1}{2} \frac{B_x^2}{\mu_0}$

$$\vec{H}_y = H_{y1} + H_{y2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot \frac{d}{2}} (-\vec{e}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot \frac{3d}{2}} \vec{e} = -\frac{2\mu_0 I_1}{2\pi d} \vec{e} + \frac{2\mu_0 I_2}{3\pi d} \vec{e}$$

$$= -\frac{4\mu_0 I}{\pi d} \vec{e} + \frac{2\mu_0 I}{3\pi d} \vec{e} = -\frac{10\mu_0 I}{3\pi d} \vec{e}$$

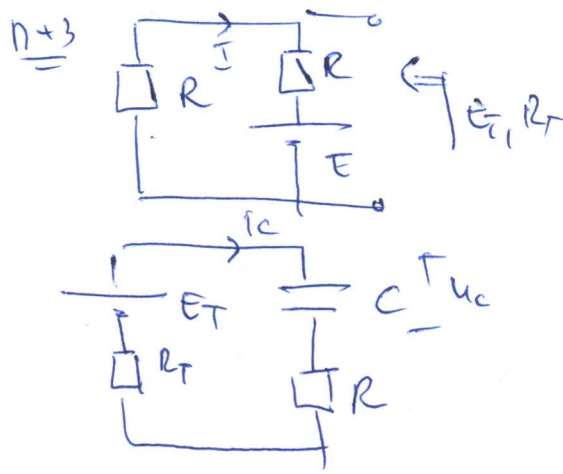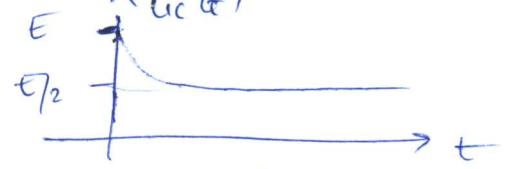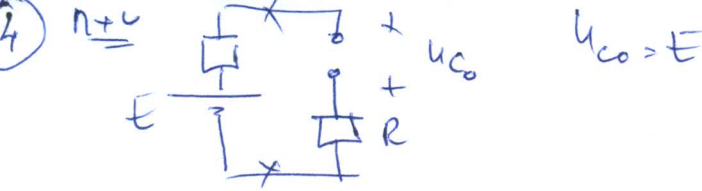
$$w_f = \frac{1}{2} \frac{3^2 \mu_0^2 I^2}{\mu_0 \pi^2 d^2} = \frac{9\mu_0}{2} \left(\frac{I}{\pi d} \right)^2$$



$$I = \frac{-E}{2R}$$

$$E_T = -RI = \frac{E}{2}$$

$$R_T = R \parallel R = R/2$$

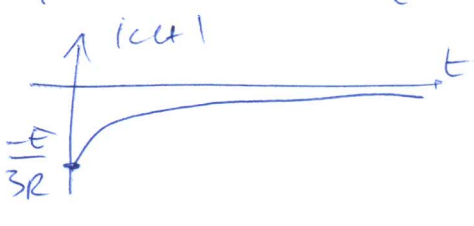

$$E_T - R_T i_C(t) - R i_C(t) + u_C(t) = 0$$

$$\frac{E}{2} - \frac{3R}{2} i_C(t) + u_C(t) = 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$\frac{E}{2} - \frac{3RC}{2} \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = 0$$

$$\tau = \frac{3RC}{2} \quad K = \frac{E}{3RC}$$

$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{3RC/2} = \frac{E}{3RC}$$

$$u_C(t) = \frac{E}{2} (1 + e^{-t/\tau})$$

$$B = K \cdot \tau = \frac{3RC}{2} \cdot \frac{E}{3RC} = E/2$$

$$A + B = U_{C0} \Rightarrow A = E - E/2 = E/2$$

$$i_C(t) = \frac{E}{2} \cdot \frac{-1}{C} \cdot e^{-t/\tau} = \frac{E}{2} \cdot \frac{-1}{3RC} e^{-t/\tau} = \left(-\frac{E}{3R} e^{-t/\tau} = i_C(t) \right)$$

b)

$$u_C(t) + R i_C(t) + E + u_R(t) = 0$$

$$u_C(t) = -R i_C(t) + E - u_C(t)$$

$$u_C(t) = +\frac{E}{3} e^{-t/\tau} + E - \frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{-t/\tau} = +\frac{E}{2} - \frac{E}{6} e^{-t/\tau}$$

$$u_R(t) = +\frac{E}{2} - \frac{E}{6} e^{-\frac{2 \cdot 3RC \cdot 2}{3RC}} = +\frac{E}{2} - \frac{E}{6} e^{-4}$$

5) a) $P_1 = 1 \text{ kW}$ $P_2 = 3 \text{ kW}$ $U = 100 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$
 $\cos \varphi_1 = 1/\sqrt{2}$ $\cos \varphi_2 = 0.6$
 kapazitiv induktiv

$$P = P_1 + P_2 = 4 \text{ kW}$$

$$\sin \varphi_1 = -\sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = -\sqrt{2}/2$$

$$\sin \varphi_2 = +\sqrt{1 - \cos^2 \varphi_2} = 0.8$$

$$Q_1 = -S_1 \sin \varphi_1 = P_1 \tan \varphi_1 = -1 \text{ kVAR}$$

$$Q_2 = P_2 \tan \varphi_2 = 3 \cdot \frac{0.8}{0.6} = 4 \text{ kVAR}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3 \text{ kVAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 5 \text{ kVA}$$

b) $I = \frac{S}{U} = \frac{5000}{100} = 50 \text{ A}$ $Z = \frac{U}{I} = \frac{100}{50} = 2 \Omega$
 $\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{4}{5} = 0.8$ $Z = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi = (1.6 + j 1.2) \Omega$
 $\sin \varphi = \frac{Q}{S} = \frac{3}{5} = 0.6$