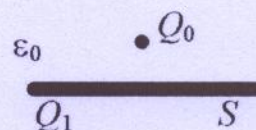


Elektrotehnika – teorijski deo ispita

3.8.2025.


- ispit traje 45 minuta -

1. (6 poena) U vazduhu, iznad velike horizontalne ploče površine S naelektrisane količinom naelektrisanja $Q_1 = Q > 0$ nalazi se tačkasto naelektrisanje $Q_0 = -Q$. Odrediti intenzitet sile kojom ploča deluje na tačkasto naelektrisanje.




2. (6 poena) Dva tačkasta naelektrisanja naelektrisana jednakim količinama naelektrisanja $Q_1 = Q > 0$ i $Q_2 = -Q/2$ nalaze se u vazduhu na rastojanju d . Ako su vrednosti naelektrisanja Q i rastojanja d poznate, odrediti izraz za intenzitet vektora električnog polja u tački koja se nalazi na zamišljenoj pravoj liniji koja povezuje ova dva naelektrisanja i udaljena je od prvog (Q_1) naelektrisanja $2d/3$, a od drugog $d/3$.

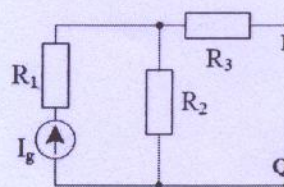3. (6 poena) Za kolo na slici, između tačaka P i Q, nacrtati ekvivalentni Tevenenov generator i odrediti njegove parametre. Poznate su vrednosti parametara: I_g , R_1 , R_2 i R_3 .



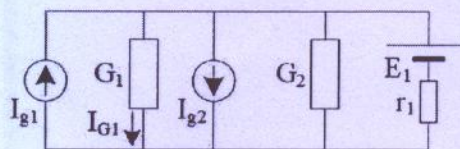4. (7 poena) U električnom kolu na slici poznate su vrednosti parametara: E_1 , I_{g1} , I_{g2} , G_1 , G_2 i r_1 . Odrediti struju I_{G1} .



Studenti koji su položili 1. kolokvijum rade samo zadatke 5, 6, 7 i 8

5. (6 poena) Kroz kalem induktivnosti $L = 500 \mu\text{H}$ protiče naizmenična struja čiji je vremenski oblik $i(t) = 10\cos(1000t + 3\pi/4) \text{ A}$.

- a) Odrediti vremenski oblik napona na kalemu (usvojiti da napon i struja imaju usaglašen referentni smer).
- b) Nacrtati fazorski dijagram napona i struje na kalemu.

6. (8 poena) Kroz potrošač nepoznate impedanse protiče struja intenziteta $i(t) = 10\cos(1000t + 2\pi/3) \text{ A}$, dok napon na njegovim krajevima iznosi $u(t) = 40\cos(1000t + \pi/2) \text{ V}$. Odrediti kompleksnu impedansu potrošača, predstaviti ga rednom vezom dva elementa i odrediti parametre elemenata.


7. (5 poena) Trofazni potrošač, koji se sastoji od tri impedanse $\bar{Z} = 4 - j3 \text{ k}\Omega$ povezane u trougao, priključen je na simetričan sistem trofaznog napona $3 \times 400 \text{ V}$. Odrediti intenzitet linijske struje.

8. (6 poena) Za kompleksnu impedansu $\bar{Z} = 12e^{j\pi/3} \text{ k}\Omega$ odrediti: rezistansu, reaktansu, konduktansu i susceptansu.

1)

$$\vec{F}_{10} = \vec{k}_1 \cdot Q_0 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \vec{j} \cdot (-Q) = -\frac{Q^2}{2\epsilon_0 s} \vec{j}$$

$$|\vec{F}_{10}| = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 s}$$

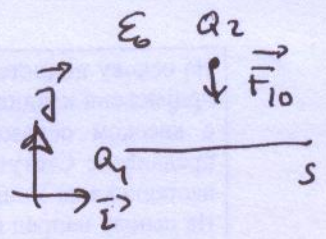


2)




$$\vec{K}_x = \vec{K}_{1x} + \vec{K}_{2x} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{2d}{3}\right)^2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{d}{3}\right)^2}$$

$$\vec{K}_x = \frac{9Q}{16\pi\epsilon_0 d^2} + \frac{9(-Q/2)(-\vec{i})}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$
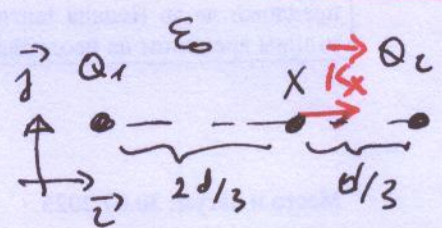
$$\vec{K}_x = \frac{9Q}{16\pi\epsilon_0 d^2} (1+2) \vec{i} = \frac{27Q}{16\pi\epsilon_0 d^2} \vec{i}$$



3)

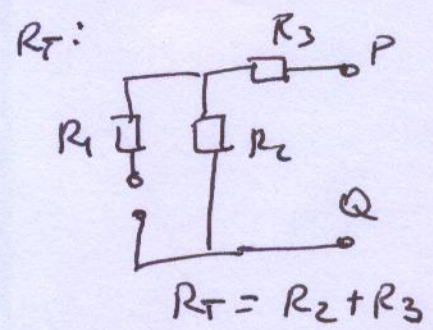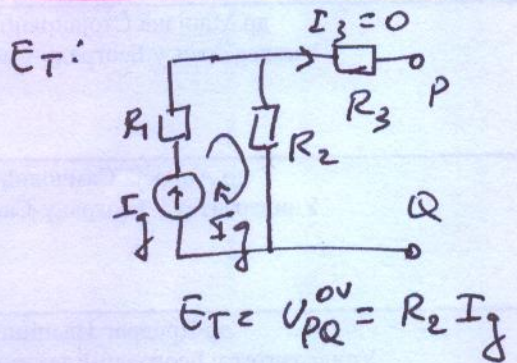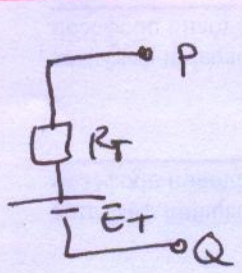


4)

$$(G_1 + G_2 + \frac{1}{r_1}) V_A = I_{g1} - I_{g2} + \frac{E_1}{r_1}$$

$$V_A = \frac{I_{g1} - I_{g2} + E_1/r_1}{G_1 + G_2 + \frac{1}{r_1}}$$
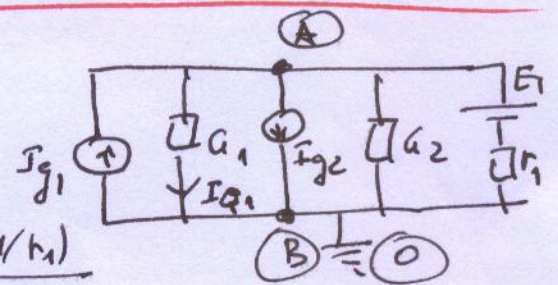
$$I_{G1} = G_1 \cdot V_{AB} = G_1 V_A = \frac{G_1 (I_{g1} - I_{g2} + E_1/r_1)}{G_1 + G_2 + 1/r_1}$$



5)



$$a) \bar{I}_L = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j3\pi/4} A = 5\sqrt{2} e^{j3\pi/4} A$$

$$\bar{Z}_L = j\omega L = j \cdot 1000 \cdot 500 \cdot 10^{-6} = j0.5 \Omega = 0.5 e^{j\pi/2} \Omega$$

$$\bar{U}_L = \bar{Z}_L \bar{I}_L = 2.5\sqrt{2} e^{j5\pi/4} V = 2.5\sqrt{2} e^{-j3\pi/4} V$$

$$u_L(t) = U_m \cos(\omega t + \theta) = 2.5 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(1000t - 3\pi/4) V$$

$$u_L(t) = 5 \cos(1000t - 3\pi/4) V$$

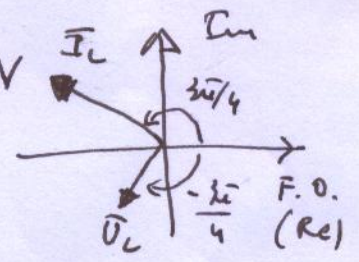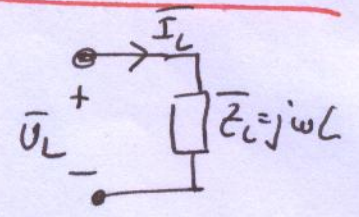

$$\textcircled{6} \quad \left. \begin{aligned} \bar{I} &= \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j\frac{2\pi}{3}} \text{ A} \\ \bar{U} &= \frac{40}{\sqrt{2}} e^{j\frac{4\pi}{3}} \text{ V} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{\frac{40}{\sqrt{2}} e^{j\frac{4\pi}{3}}}{\frac{10}{\sqrt{2}} e^{j\frac{2\pi}{3}}} = 4 e^{-j\frac{\pi}{6}} \Omega$$



$$\bar{Z} = 4 \cos(-\frac{\pi}{6}) + j 4 \sin(-\frac{\pi}{6}) = 4 \frac{\sqrt{3}}{2} - j 4 \cdot \frac{1}{2} = (2\sqrt{3} - j2) \Omega$$

$$\bar{Z} = R + jX \Rightarrow R = 2\sqrt{3} \Omega$$

$$X = -2 \text{ S} \Rightarrow \text{Kondensator}$$

$$X = -\frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{-1}{\omega X} = \frac{-1}{1000 \cdot (-2)}$$

$$C = \frac{1}{2000} = 0,5 \text{ mF}$$

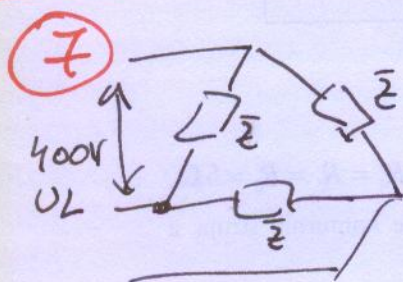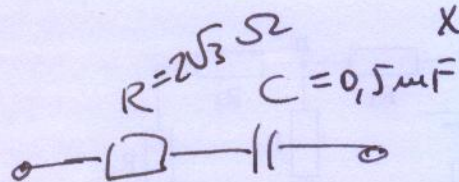

$$U_L = 400 \text{ V}$$

$$\Delta: U_F = U_L = 400 \text{ V}$$

$$I_F = \frac{U_F}{Z} = \frac{400}{5000}$$

$$I_F = 80 \text{ mA}$$

$$I_L = \sqrt{3} I_F = 80\sqrt{3} \text{ mA}$$

$$\bar{Z} = (4 - j3) \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{(4 \text{ k}\Omega)^2 + (-3 \text{ k}\Omega)^2}$$

$$Z = \sqrt{16 + 9} \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{25} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{8} \quad \bar{Z} = 12 e^{j\frac{\pi}{3}} \text{ k}\Omega = 12 [\cos(\frac{\pi}{3}) + j \sin(\frac{\pi}{3})] = 12 [\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}] \text{ k}\Omega$$

$$\bar{Z} = (6 + j6\sqrt{3}) \text{ k}\Omega \Rightarrow \text{Resistor } R = 6 \text{ k}\Omega$$

$$\bar{Z} = R + jX \quad \text{Reaktanz } X = 6\sqrt{3} \text{ k}\Omega$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{12 e^{j\frac{\pi}{3}}} = \frac{1}{12} e^{-j\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{12} [\cos(-\frac{\pi}{3}) + j \sin(-\frac{\pi}{3})] \text{ mS}$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} - j \frac{1}{12} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = (\frac{1}{24} - j \frac{\sqrt{3}}{24}) \text{ mS}$$

$$\bar{Y} = G + jB \Rightarrow \text{Konduktanz: } G = \frac{1}{24} \text{ mS}$$

$$\text{Suszeptanz: } B = -\frac{\sqrt{3}}{24} \text{ mS}$$