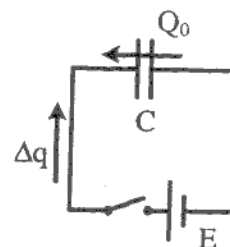


# Elektrotehnika – teorijski deo ispita


27. maj 2026.

1. (6 poena) Odrediti količinu naelektrisanja  $\Delta q$  koja će proteći nakon zatvaranja prekidača, ako je kondenzator kapacitivnosti  $C = 5 \text{ nF}$  prethodno bio opterećen količinom naelektrisanja  $Q_0 = 20 \text{ nC}$ . Ems generatora iznosi  $E = 20 \text{ V}$ . Koliko iznosi rad generatora,  $A_E$ , nakon zatvaranja prekidača?




2. (6 poena) Pločasti kondenzator je priključen na idealni naponski generator elektromotorne sile  $E = 2 \text{ V}$  i pri tome je poznato da energija elektrostatickog polja kondenzatora iznosi  $W_C = 2 \text{ μJ}$ . Ako je kondenzator sve vreme priključen na izvor napajanja, a ploče kondenzatora razmaknu, tako da je rastojanje između njih duplo veće od početnog, odrediti kapacitivnost, naelektrisanje i energiju kondenzatora nakon razmicanja ploča.

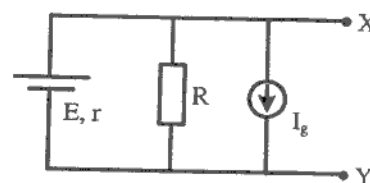3. (6 poena) Za kolo na slici, između tačaka X i Y, nacrtati ekvivalentni Nortonov generator i odrediti njegove parametre,  $I_N$  i  $G_N$ .  
Vrednosti parametara su:  $E = 90 \text{ V}$ ,  $r = 30 \text{ Ω}$ ,  $I_g = 1 \text{ A}$  i  $R = 60 \text{ Ω}$ .




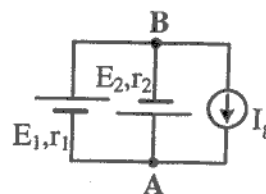4. (7 poena) U električnom kolu na slici poznate su vrednosti parametara:  $E_1 = 20 \text{ V}$ ,  $E_2 = 30 \text{ V}$ ,  $r_1 = r_2 = 10 \text{ Ω}$  i  $I_g = 5 \text{ A}$ .  
Primenom teoreme superpozicije, odrediti najpre napon  $U_{AB}$ , a zatim odrediti snagu strujnog generatora.




*Studenti koji su položili 1. kolokvijum i rade popravni 2. kolokvijum, treba da rade samo zadatke 5, 6, 7 i 8.*

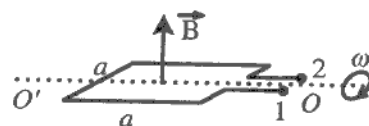5. (6 poena) Kvadratna kontura stranice  $a$  nalazi se u homogenom magnetnom polju konstantnog vektora magnetne indukcije  $\vec{B}$ . Kontura rotira ugaonom brzinom  $\omega$  oko ose  $OO'$  koja se nalazi u ravni konture i upravna je na vektor  $\vec{B}$ , kao što je prikazano na slici. Odrediti indukovanu elektromotornu silu između priključaka konture 1 i 2.



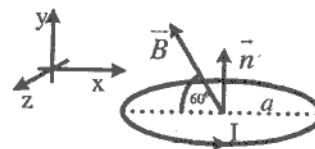
6. (6 poena) Na slici je prikazana kruta ravna kružna provodna kontura, poluprečnika  $a$ , koja se nalazi u horizontalnoj ravni paralelnoj sa X i Z osom. Kroz konturu protiče struja intenziteta  $I$ . Kontura je u homogenom magnetnom polju vektora magnetne indukcije  $\vec{B}$  koji se nalazi u ravni paralelnoj sa X i Y osom, a sa ravni konture zaklapa ugao od  $60^\circ$ , kao na slici. Odrediti vektor momenta sile kojim polje deluje na konturu u skladu sa zadatim koordinatnim sistemom.



7. (6 poena) Trofazni potrošač, koji se sastoji od tri impedanse  $\vec{Z} = 10e^{-j\pi/3} \text{ Ω}$  povezane u trougao, priključen je na simetričan trofazni sistem napona. Odrediti efektivnu vrednost linijske struje i reaktivnu snagu trofaznog potrošača, ako je poznato da je aktivna snaga  $1.5 \text{ kW}$ .

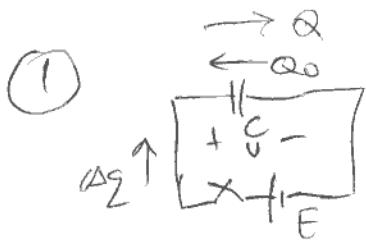8. Kalemu induktivnosti  $L = 5 \text{ mH}$  priključen je na naponski generator  $u(t) = 100\sqrt{2} \cos(2000t + 3\pi/4) \text{ A}$ . Odrediti:

- (1 poen) kompleksnu impedansu i admitansu kalema,
- (3 poena) kompleksni i vremenski oblik struje kalema (referentni smer struje je usaglašen sa naponom),
- (3 poena) aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu kalema.



$$Q = CV = CE$$


$$Q = -Q_0 + \Delta Q$$

$$CE = +\Delta Q - Q_0$$

$$\Delta Q = Q_0 + CE = 20\text{m} + 1\text{m} \cdot 20$$

$$\Delta Q = 120\text{mC}$$
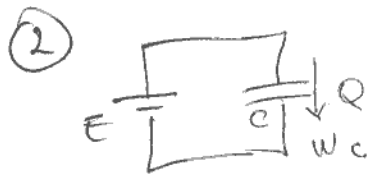
$$A_E = \Delta Q \cdot E = 120\text{m} \cdot 20 = 2400\text{mJ} = 2.4\text{mJ}$$





$$W_C = \frac{1}{2} CE^2$$

$$C = \frac{2W_C}{E^2} = \frac{2 \cdot 2\mu\text{J}}{(2)^2} = 1\mu\text{F}$$

$$C' = \frac{\epsilon S}{d'} = \frac{\epsilon S}{2d} = \frac{C}{2} = 0.5\mu\text{F}$$

$$Q' = C'E = 0.5\mu\text{F} \cdot 2 = 1\mu\text{C}$$
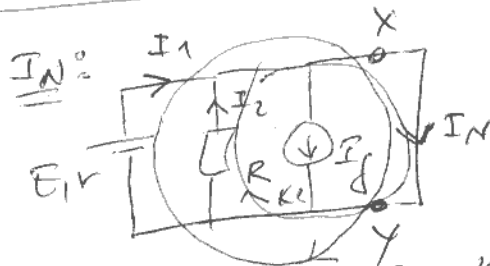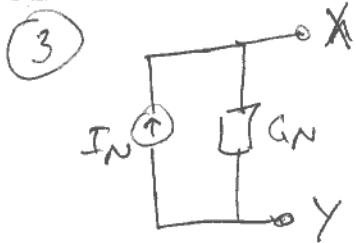
$$W_C' = \frac{1}{2} Q'E = \frac{1}{2} \cdot 1\mu\text{C} \cdot 2 = 1\mu\text{J}$$




$$I_N = I_1 + I_2 - I_g \quad (I_N \text{ is out})$$

$$K1: E - rI_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E}{r} = 3\text{A}$$

$$K2: -RI_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 0$$


$$I_N = \frac{E}{r} - I_g = 3\text{A} - 1\text{A} = 2\text{A}$$
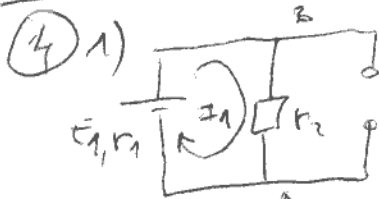
$$G_N: R_N = r \parallel R = \frac{1}{\frac{1}{r} + \frac{1}{R}} = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20\Omega \Rightarrow G_N = \frac{1}{20} = 50\text{mS}$$



$$I_1 = \frac{E_1}{r_1 + r_2} \quad U_{AB} = -r_2 I_1$$

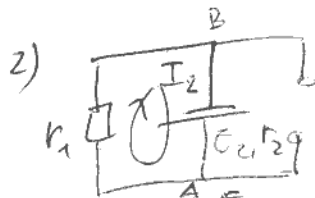
$$U_{AB} = -\frac{r_2}{r_1 + r_2} E_1 = -10\text{V}$$



$$I_2 = \frac{E_2}{r_1 + r_2}$$

$$U_{AB} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} E_2$$

$$U_{AB} = 15\text{V}$$

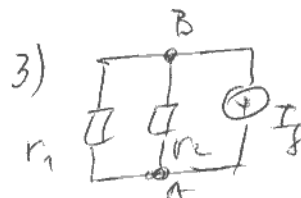

$$U_{AB} = I_g \cdot (r_1 \parallel r_2)$$

$$U_{AB} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} I_g = 25\text{V}$$

$$U_{AB} = U_{AB}^1 + U_{AB}^2 + U_{AB}^3$$

$$U_{AB} = -10 + 15 + 25$$

$$U_{AB} = 30\text{V}$$

$$P_{I_g} = U_{AB} I_g$$

$$P_{I_g} = 30 \cdot 5 = 150\text{W}$$

⑤

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \alpha \quad (\vec{B}, \vec{S}) = Ba^2 \cos(\omega t)$$

$$e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = -Ba^2 \frac{d}{dt} [\cos(\omega t)] = Ba^2 \omega \sin(\omega t)$$

⑥

$$\vec{M} = I \vec{S} \times \vec{B} = |I \vec{S} \times \vec{B}| \cdot \vec{k} = ISB \sin \alpha (\vec{S}, \vec{B}) \cdot \vec{k}$$

$$\vec{M} = I a^2 \sin B \sin \alpha (\vec{n}, \vec{B}) \cdot \vec{k} = \frac{I a^2 \sin B}{2} \cdot \vec{k}$$

⑦

$$\vec{Z} = 10 e^{-j\pi/3} \Omega \Rightarrow Z = 10, \cos \varphi = \cos(-\pi/3) = \frac{1}{2}, \sin(-\pi/3) = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$P = S \cos \varphi \Rightarrow S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{1.5\text{k}}{1/2} = 3\text{kVA} = 3000\text{VA}$$

$$Q = S \sin \varphi \Rightarrow Q = 3\text{k} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -1500\sqrt{3}\text{VAR}$$

(Δ POTROSTKĀ)

$$S = 3Z I_F^2 \Rightarrow I_F = \sqrt{\frac{S}{3Z}} = \sqrt{\frac{3000}{30}} = \sqrt{100} = 10\text{A} \Rightarrow I_L = \sqrt{3} I_F = 10\sqrt{3}\text{A}$$

$$\textcircled{8} \text{ a) } \bar{Z}_L = j\omega L = j2000 \cdot 5 \text{ m} = j10 \Omega = 10 \cdot e^{j\pi/2} \Omega$$

$$\bar{Y}_L = \frac{1}{\bar{Z}_L} = \frac{1}{j10} = -j100 \mu\text{S} = 100 e^{-j\pi/2} \mu\text{S}$$

$$\text{b) } \bar{U} = 100 e^{j2\pi/4} \text{ V} \quad \bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_L} = \frac{100 e^{j2\pi/4}}{10 \cdot e^{j\pi/2}} = 10 e^{j\pi/4} \text{ A}$$

$$i(t) = 10\sqrt{2} \cos(2000t + \pi/4) \text{ A}$$

$$\text{c) } \bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}^* = 100 e^{j2\pi/4} \cdot 10 e^{-j\pi/4} = 1000 e^{j\pi/2} = j1000 \text{ VA}$$

$$P = 0 \text{ W} \quad Q = 1 \text{ KVAR}, \quad S = 1 \text{ KVA}$$


# Elektrotehnika - pismeni ispit

27. maj 2026.


1. Tačkasto naelektrisanje  $Q_1 = Q > 0$  i veoma velika, ravnomerno naelektrisana površ, površinske gustine naelektrisanja  $\sigma_2 = -\sigma < 0$  nalaze se u vazduhu, kao na Slici 1.

a) Odrediti i skicirati **vektor** elektičnog polja u tački P. (4 poena)

b) Odrediti i skicirati **vektor** sile kojom površ deluje na tačkasto naelektrisanje. (4 poena)

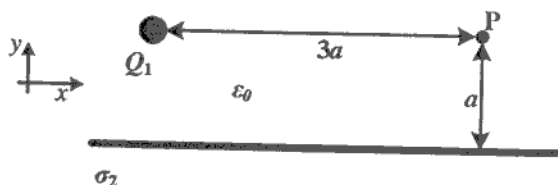

Slika 1

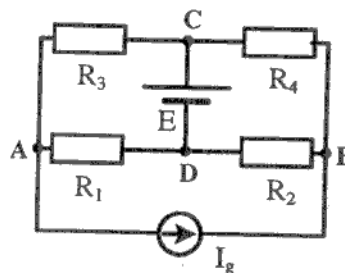

Slika 2


2. U kolu na Slici 2 poznati su parametri:  $R_1 = R_3 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = R_4 = 4 \Omega$ ,  $E = 20 \text{ V}$ ,  $I_g = 10 \text{ A}$ . Rešiti kolo primenom metode potencijala čvorova ili metode konturnih struja, a nakon toga odrediti snagu otpornika  $R_4$  i snagu strujnog generatora  $I_g$ . (12 poena)

3. U kolu na Slici 3 prikazano je magnetno kolo sa dva namotaja. Kroz namotaj sa  $N_1 = 50$  navojaka protiče konstantna struja  $I_1 = 12 \text{ A}$ , a krajevi namotaja sa  $N_2 = 40$  navojaka su otvoreni. Jezgro je površine poprečnog preseka  $S = 10 \text{ cm}^2$ , dužine srednje linije  $l = 50 \text{ cm}$  i magnetne permeabilnosti  $\mu = 2 \cdot 10^{-4} \text{ H/m}$ .


a) Odrediti fluks vektora magnetne indukcije i jačinu magnetnog polja u jezgru. (4 poena)

b) Odrediti energiju magnetnog polja u jezgru. (3 poena)


c) Odrediti indukovanu elektromotornu silu na krajevima otvorenog namotaja. (3 poena)

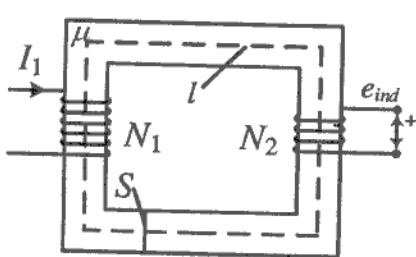

Slika 3

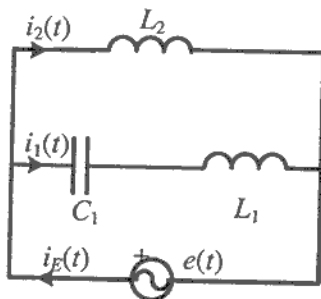

Slika 4

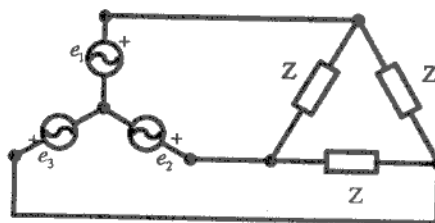

Slika 5

4. U kolu na Slici 4 poznato je:  $e(t) = 100\sqrt{2} \cos(500t - \pi) \text{ V}$ ,  $C_1 = 40 \mu\text{F}$ ,  $L_1 = 50 \text{ mH}$ ,  $L_2 = 40 \text{ mH}$ . Odrediti:


a) kompleksne struje u svim granama i nacrtati njihov fazorski dijagram, (4 poena)

b) vremenski oblik napona na kondenzatoru, (2 poena)

c) aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu i faktor snage celokupnog potrošača, (4 poena)

d) kompleksnu admitansu potrošača. (2 poena)

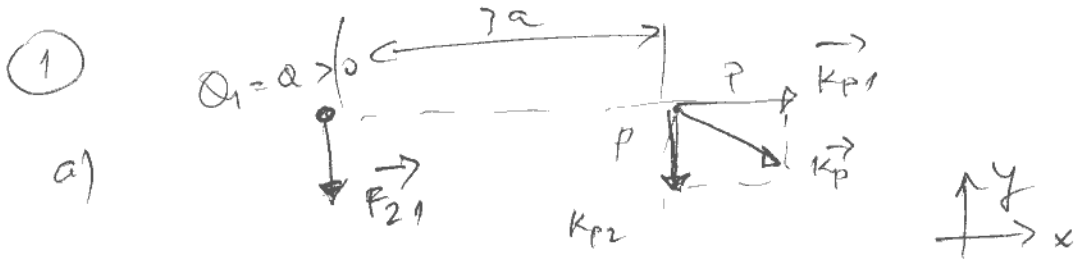5. Na Slici 5 prikazan je trofazni sistem generator-potrošač. Efektivna vrednost elektromotornih sila generatora iznosi  $E = 500 \text{ V}$ , fazna struja potrošača (pretežno kapacitivnog)  $I_f = \sqrt{3} \text{ A}$ , a aktivna snaga  $P = 2.7 \text{ kW}$ . Odrediti faktor snage i kompleksnu impedansu potrošača. (8 poena)




$\sigma_2 = -\delta < 0$

$\vec{K}_P = \vec{K}_{P1} + \vec{K}_{P2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0(3a)^2} \vec{i} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{j}$

$\vec{K}_P = \frac{Q_2}{36\pi\epsilon_0 a^2} \vec{i} - \frac{\delta}{2\epsilon_0} \vec{j}$

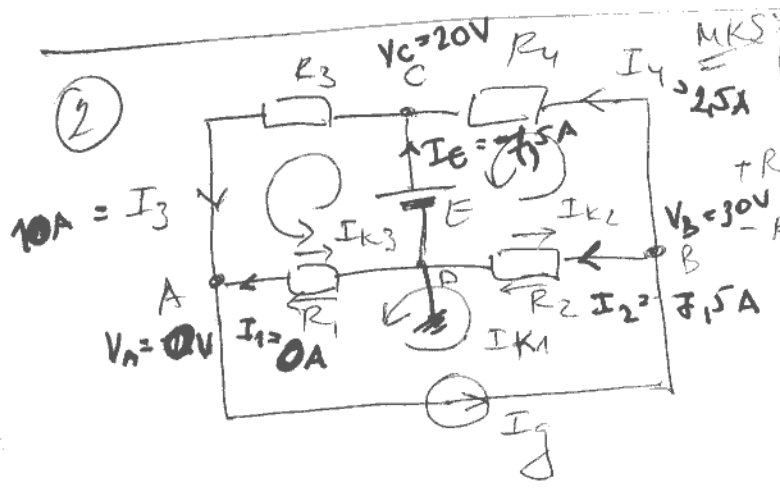b)  $\vec{F}_{21} = \vec{K}_2 \cdot Q_1 = \left(\frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{j}\right) \cdot Q_1 = -\frac{Q\delta}{2\epsilon_0} \vec{j}$



(1)  $I_{K1} = I_g = 10A$

$+R_{21}I_{K1} + R_{22}I_{K2} + R_{23}I_{K3} = \sum E_{K2}$  (2)

$-R_2 I_g + (R_2 + R_4) I_{K2} + 0 = -E$

$8 I_{K2} = -20 + 40 = 20$

$I_{K2} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} = 2.5A$

$R_{31}I_{K1} + R_{32}I_{K2} + R_{33}I_{K3} = \sum E_{K3}$  (3)

$-R_1 I_g + 0 + (R_1 + R_3) I_{K3} = E$

$4 I_{K3} = 20 + 20 = 40$

$I_{K3} = \frac{40}{4} = 10A$

$I_4 = I_{K2} = 2.5A$


$P_{R4} = R_4 \cdot I_4^2 = 4 \cdot 6.25 = 25W$

$I_3 = I_{K3} = 10A$

$U_{BA} = R_4 I_4 + R_3 I_3 = 4 \cdot 2.5 + 2 \cdot 10 = 30V$

$P_{I_g} = U_{BA} \cdot I_g = 300W$

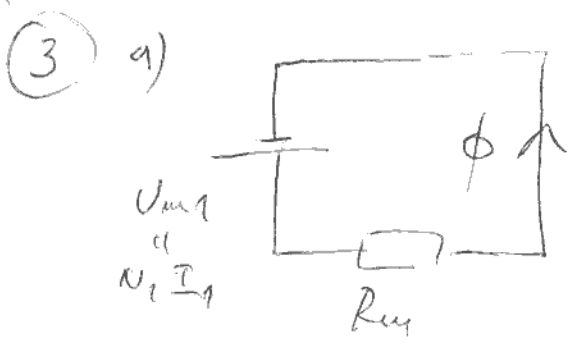KPC:  $V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right) - \frac{1}{R_3} V_C = -I_g$   
 $V_D = 0$   
 $V_B \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) - \frac{1}{R_4} V_C = I_g$   
 $V_C = E$   
 $\Rightarrow V_A = 0, V_B = 30V$



$R_m = \frac{l}{\mu S} = \frac{50 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-4} \cdot 10 \cdot (10^{-2})^2} = 2.5 \cdot 10^6 \frac{\Omega}{\mu}$

$\Phi = \frac{N_1 I_1}{R_m} = \frac{50 \cdot 12}{2.5 \cdot 10^6} = 240 \mu Wb$

$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{240 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-4}} = 0.24 T$

$H = \frac{B}{\mu} = \frac{0.24}{2 \cdot 10^{-4}} = 1.2 \cdot 10^3 A/\mu = 1200 A/\mu$

$$b) w = \frac{1}{2} B \cdot H$$

$$W = w \cdot l \cdot S = \frac{1}{2} B H \cdot l \cdot S = \frac{1}{2} \cdot 0,24 \cdot 1200 \cdot 50 \cdot 10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-4}$$

$$W = 72 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 72 \text{ mJ}$$

$$c) \text{ emf} = - \frac{d(\phi \cdot N_2)}{dt} = 0 \quad (\text{Fluks je konstantan u vremenu!})$$

$$\textcircled{4} \quad \left. \begin{aligned} \bar{Z}_{L1} &= j\omega L_1 = j500 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = j25 \Omega \\ \bar{Z}_{C1} &= -j \frac{1}{\omega C_1} = -j \frac{1}{500 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = -j50 \Omega \end{aligned} \right\} \bar{Z}_1 = \bar{Z}_{L1} + \bar{Z}_{C1} = -j25 \Omega$$


$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j500 \cdot 40 \cdot 10^{-3} = j20 \Omega \Rightarrow \bar{Z}_2 = \bar{Z}_2 = j20 \Omega$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}_1} = \frac{-100}{-j25} = -j4 \text{ A} \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}_2} = \frac{-100}{j20} = j5 \text{ A}$$

$$\bar{E} = 100 e^{-j\omega t} = -100 \text{ V}$$

$$\bar{I}_e = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

$$\bar{I}_e = j \text{ A}$$

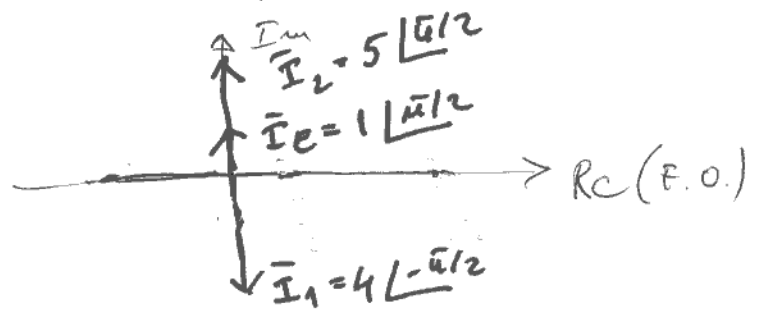

$$b) \bar{U}_{C1} = \bar{Z}_{C1} \bar{I}_1 = (-j50) \cdot (-j4) = -200 \text{ V} = 200 e^{-j\omega t} \text{ V}$$

$$u_{C1}(t) = 200\sqrt{2} \cos(500t - \pi) \text{ V}$$

$$c) \bar{S}_e = \bar{E} \cdot \bar{I}_e^* = (-100) \cdot (-j) = j100 \text{ VA}$$

$$P_e = 0 \text{ W}, \quad Q_e = 100 \text{ VAR}, \quad S_e = 100 \text{ VA}, \quad \cos \varphi = \frac{P_e}{S_e} = 0$$

$$d) \bar{Y}_1 = \frac{1}{\bar{Z}_1} = \frac{1}{-j25} = j40 \text{ mS}$$

$$\bar{Y}_2 = \frac{1}{\bar{Z}_2} = \frac{1}{j20} = -j50 \text{ mS}$$

$$\bar{Y}_e = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 = -j10 \text{ mS}$$

(PARALELNA VEZAJ)

$$\left( \begin{aligned} \bar{Z}_e &= \bar{Z}_1 || \bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = \frac{(-j25)j20}{-j25 + j20} \\ \bar{Z}_e &= \frac{500}{-j5} = j100 \Omega \\ \bar{Y}_e &= \frac{1}{\bar{Z}_e} = \frac{1}{j100} = -j10 \text{ mS} \end{aligned} \right)$$

5

$$U_L = \sqrt{3} E \quad (\text{Y GENERATOR})$$

$$U_L = 500\sqrt{3} \text{ V}$$

$$U_F = U_L = 500\sqrt{3} \text{ V} \quad (\Delta \text{ ПОТРОСЯЧ})$$

$$I_F = \frac{U_F}{Z_F} = \frac{500\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 500 \text{ A}$$

$$S = 3 U_F I_F \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{3 U_F I_F} = \frac{2700}{3 \cdot 500\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = 0,6 = \frac{3}{5}$$

$P = S \cos \varphi$

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}}$$

$$\sin \varphi = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5} = -0,8 \quad (\text{КО КAPAC.})$$

$$\bar{Z}_F = Z_F (\cos \varphi + j \sin \varphi) = 500 \left( \frac{3}{5} - j \frac{4}{5} \right) = (300 - j400) \Omega$$