




PRVI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

26. novembar 2018.

GRUPA 1

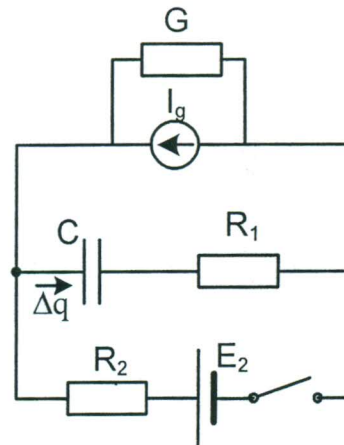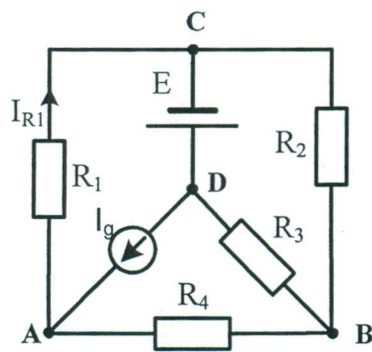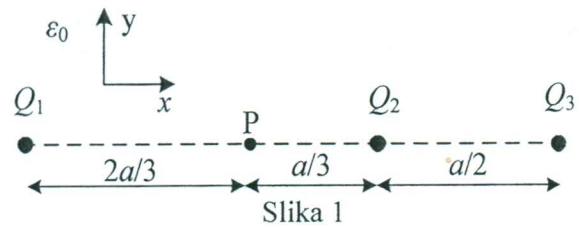1. Na Slici 1 prikazan je sistem sa tri tačkasta naelektrisanja:  $Q_1 = 4Q$ ,  $Q_2 = Q$  i  $Q_3 = -5Q$ ,  $Q > 0$ , koja se nalaze u vazduhu, na istoj pravoj.

- Odrediti i nacrtati vektor električnog polja u tački P. (6 poena)
- Odrediti potencijal električnog polja u tački P. (4 poena)




2. U kolu na Slici 2 poznato je:  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 6 \Omega$ ,  $E = 12V$ ,  $I_g = 6 A$ .

- Primenom Tevenenove teoreme odrediti intenzitet struje  $I_{R1}$  kroz otpornik  $R_1$ . (10 poena)
- Primenom metode superpozicije odrediti napon  $U_{AD}$  (12 poena)

3. U kolu na Slici 3 poznato je:  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 5\Omega$ ,  $E_2 = 5V$ ,  $I_g = 2A$ ,  $G = 0.2S$ ,  $C = 2\mu F$ . Prekidač je otvoren. Odrediti količinu naelektrisanja  $\Delta q$  koja će proteći kroz granu sa kondenzatorom nakon zatvaranja prekidača.

(8 poena)

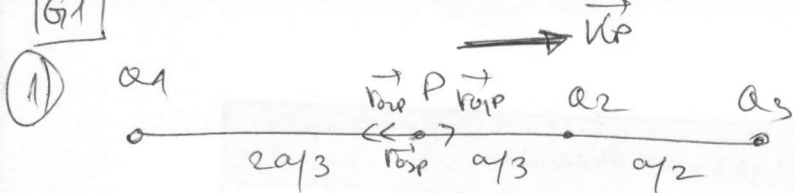**Izrada kolokvijuma traje 90 minuta. Nije dozvoljena upotreba digitrona. Na vežbanci napisati broj grupe zadatka. Papir sa tekstom zadatka predaje se u vežbanci tj. ne sme se izneti.**



a)  $\vec{K}_P = \vec{K}_{P1} + \vec{K}_{P2} + \vec{K}_{P3}$

$$\vec{K}_{P1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0(2a/3)^2} \vec{r}_{01P} = \frac{4Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{4a^2}{9}} \vec{r} = \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{r}$$

$$\vec{K}_{P2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0(a/3)^2} \vec{r}_{02P} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{a^2}{9}} (-\vec{r}) = -\frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{r}$$

$$\vec{K}_{P3} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0(5a/6)^2} \vec{r}_{03P} = \frac{-8Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{25a^2}{36}} (-\vec{r}) = +\frac{9Q}{5\pi\epsilon_0 a^2} \vec{r}$$

$$\vec{K}_P = \frac{9Q}{5\pi\epsilon_0 a^2} \vec{r}$$


b)  $V_P = V_{P1} + V_{P2} + V_{P3}$

$$V_{P1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 2a/3} = \frac{3 \cdot 4Q}{8\pi\epsilon_0 a} = \frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{6Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_{P2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 a/3} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_{P3} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 5a/6} = \frac{-8Q \cdot 6}{4\pi\epsilon_0 \cdot 5a} = \frac{-6Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_P = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

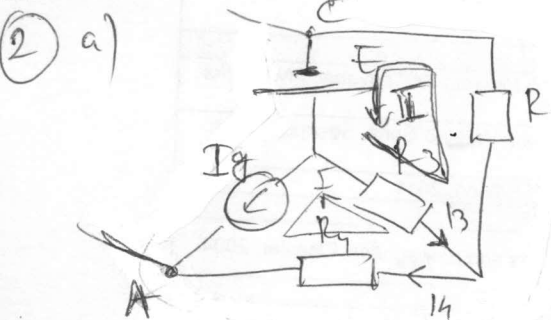

$$E_T = U_{AC}^{ov}$$

$$I_I = I_{II}$$

$$-R_3 I_I + (R_2 + R_3) I_{II} = E$$

$$2R I_{II} = E + R I_I$$

$$I_{II} = \frac{E + R I_I}{2R} = \frac{E}{2R} + \frac{I_I}{2}$$

$$I_3 = -I_I + I_{II} = \frac{E}{2R} - \frac{I_I}{2}$$



$$I_4 = -I_I = -I_I$$



$$E_T = U_{AC}^{ov} = E - R_3 I_3 - R_4 I_4 = E - \frac{E}{2} + \frac{R I_I}{2} + R I_I = \frac{E}{2} + \frac{3R I_I}{2}$$

$$R_T = R_4 + R_2 \parallel R_3 = R + R \parallel R = \frac{3R}{2}$$

$$I_{R1} = \frac{E_T}{R_T + R_1} = \frac{\frac{E}{2} + \frac{3R I_I}{2}}{\frac{3R}{2} + R}$$

$$= \frac{E + 3R I_I}{5R} = I_{R1}$$

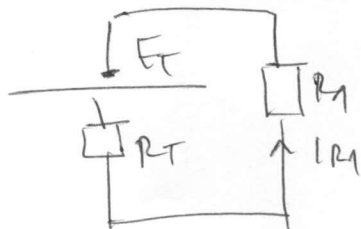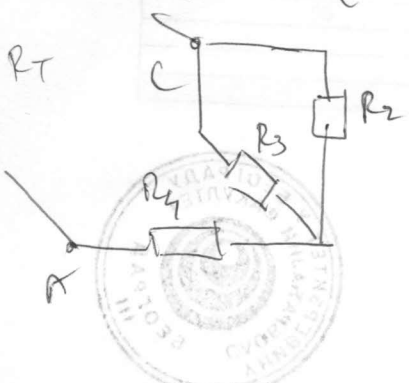


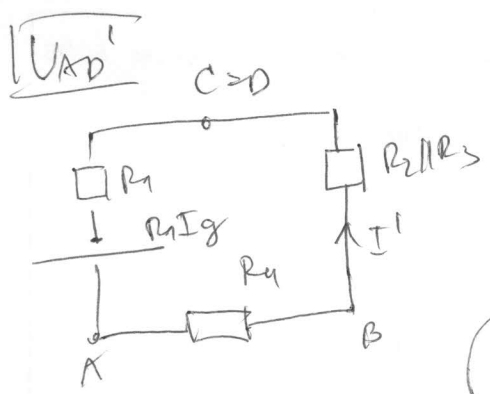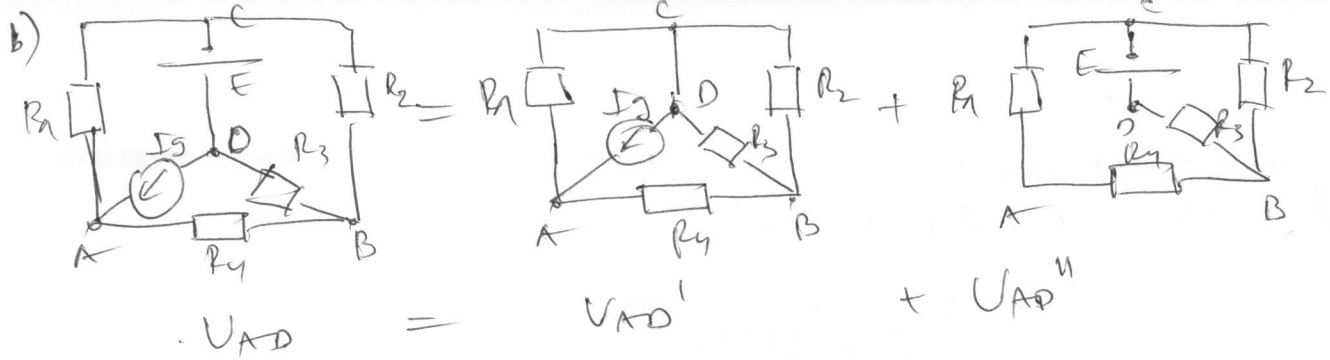

$$I' = \frac{R_1 I_g}{R_1 + R_4 + R_2 \parallel R_3} = \frac{R I_g}{R + R + R/2} = \frac{2 I_g}{5}$$

$$U_{AD}' = (R_4 + R_2 \parallel R_3) I' = (R + R/2) \cdot \frac{2 I_g}{5}$$
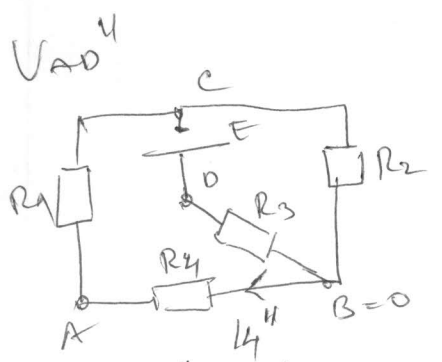
$$U_{AD}' = \frac{3R}{2} \cdot \frac{2 I_g}{5} = \frac{3R I_g}{5}$$



$$\left( \frac{1}{R_1 + R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) U_{C0}'' = \frac{-E}{R_3}$$

$$\left( \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) U_{C0}'' = \frac{-E}{R}$$

$$\frac{5}{2} U_{C0}'' = -E \Rightarrow$$




$$U_{C0}'' = -\frac{2}{5} E$$

$$U_{C0}'' = (R_2 + R_4) I_4'' \Rightarrow I_4'' = \frac{-U_{C0}''}{R_2 + R_4} = \frac{\frac{2}{5} E}{2R} = \frac{E}{5R}$$

$$U_{AD}'' = -E + R_1 I_4'' = -E + \frac{E}{5} = -\frac{4}{5} E$$

$$U_{AD} = U_{AD}' + U_{AD}'' = \frac{3R I_g - 4E}{5} = 12V$$

3

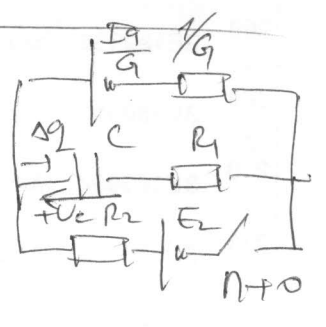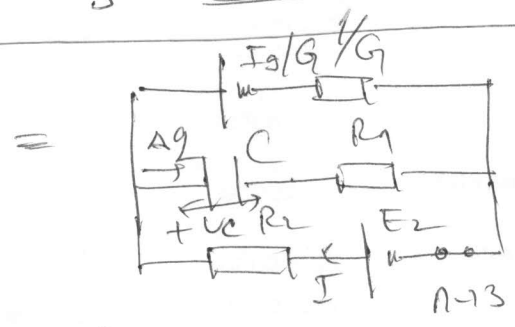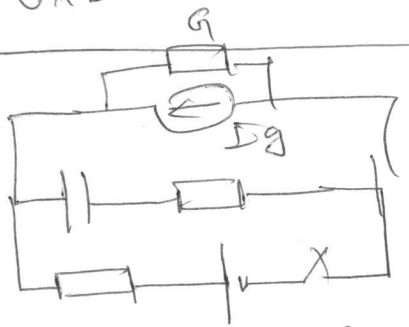

$n \rightarrow 0$   $U_C = \frac{I_g}{G} = \frac{2}{0.2} = 10V$

$n \rightarrow 3$   $I = \frac{E_2 - \frac{I_g}{G}}{R_2 + \frac{1}{G}} = \frac{5 - \frac{2}{0.2}}{5 + \frac{1}{0.2}} = \frac{-5}{10} = -\frac{1}{2} A$

$$U_C = E_2 - R_2 I = 5 + 5 \cdot \frac{1}{2} = 5 + \frac{5}{2} = \frac{15}{2} V = 7.5 V$$

$$\Delta q = C \cdot \Delta U_C = 2 \mu F \left( \frac{15}{2} - 10 \right) = -5 \mu C$$