


PRVI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

26. novembar 2018.


GRUPA 3

1. Na Slici 1 prikazan je sistem sa tri tačkasta naelektrisanja:  $Q_1 = 3Q$ ,  $Q_2 = -Q$  i  $Q_3 = 4Q$ ,  $Q > 0$ , koja se nalaze u vazduhu, na istoj pravoj.


- Odrediti i nacrtati vektor električnog polja u tački M. (6 poena)
- Odrediti potencijal električnog polja u tački M. (4 poena)

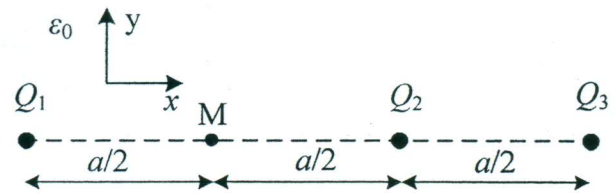

Slika 1

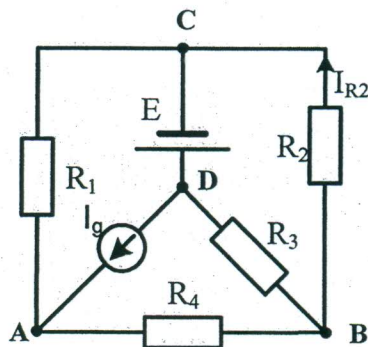

Slika 2

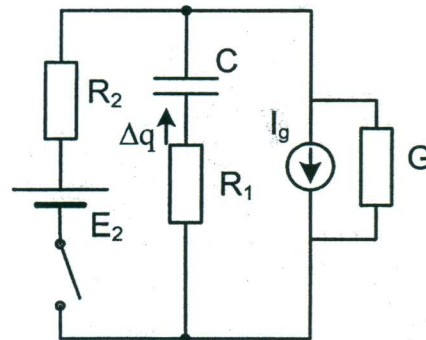


Slika 3

2. U kolu na Slici 2 poznato je:  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 6 \Omega$ ,  $E = 12V$ ,  $I_g = 6 A$ .

- Primenom Tevenenove teoreme odrediti intenzitet struje  $I_{R_2}$  kroz otpornik  $R_2$ . (10 poena)
- Primenom metode superpozicije odrediti napon  $U_{DB}$  (12 poena)

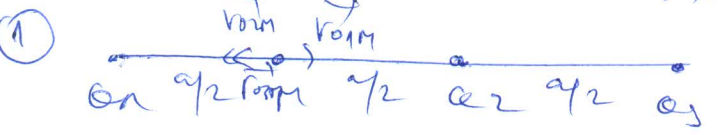3. U kolu na Slici 3 poznato je:  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 5\Omega$ ,  $E_2 = 5V$ ,  $I_g = 1A$ ,  $G = 0.1S$ ,  $C = 2nF$ . Prekidač je otvoren. Odrediti količinu naelektrisanja  $\Delta q$  koja će proteći kroz granu sa kondenzatorom nakon zatvaranja prekidača. (8 poena)

Izrada kolokvijuma traje 90 minuta. Nije dozvoljena upotreba digitrona. Na vežbanci napisati broj grupe zadatka. Papir sa tekstom zadatka predaje se u vežbanci tj. ne sme se izneti.



a)  $\vec{E}_M = \vec{E}_{M1} + \vec{E}_{M2} + \vec{E}_{M3}$

$$\vec{E}_{M1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0(a/2)^2} \vec{v}_{01M} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \frac{a^2}{4}} \vec{l} = \frac{3Q}{\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\vec{E}_{M2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0(a/2)^2} \vec{v}_{02M} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \frac{a^2}{4}} (-\vec{l}) = \frac{-Q}{\pi\epsilon_0 a^2} (-\vec{l}) = \frac{Q}{\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\vec{E}_{M3} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0(a/2+a/2)^2} \vec{v}_{03M} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} (-\vec{l}) = \frac{-4Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l} = \frac{-Q}{\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\boxed{\vec{E}_M = \frac{3Q}{\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}}$$

b)  $V_M = V_{M1} + V_{M2} + V_{M3}$


$$V_{M1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 a/2} = \frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_{M2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 a/2} = \frac{-Q}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_{M3} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{4Q}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{2Q}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{V_M = \frac{4Q}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{2Q}{\pi\epsilon_0 a}}$$

2

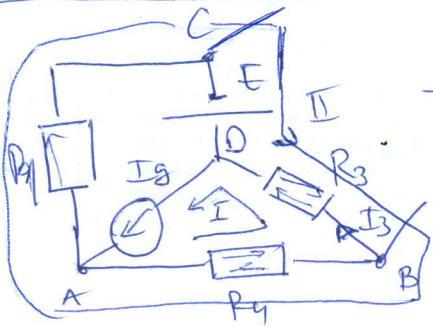

$$I_I = I_g$$


$$-(R_3 + R_4) I_I + (R_1 + R_3 + R_4) I_{II} = E$$

$$-2R I_g + 3R I_{II} = E$$


$$I_{II} = \frac{E + 2R I_g}{3R} = \frac{E}{3R} + \frac{2}{3} I_g$$

$$I_3 = I_I - I_{II} = I_g - \frac{E}{3R} - \frac{2}{3} I_g = \frac{I_g}{3} - \frac{E}{3R}$$
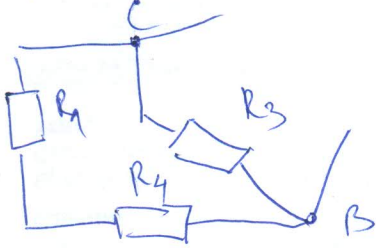
$$E_T = U_{BC} = E + R_3 I_3 = E + R \frac{I_g}{3} - \frac{E}{3} = \boxed{\frac{R I_g + 2E}{3} = E_T}$$





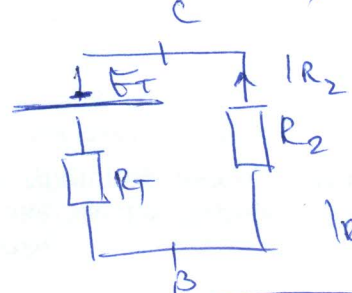
$$R_T = R_3 \parallel (R_1 + R_4) = R \parallel (R + R) = R \parallel 2R = \boxed{\frac{2R}{3} = R_T}$$





$$I_{R2} = \frac{E_T}{R_T + R_2} = \frac{R I_g + 2E}{\frac{2R}{3} + R}$$

$$I_{R2} = \frac{R I_g + 2E}{2R + 3R} = \frac{R I_g + 2E}{5R}$$

$$\boxed{I_{R2} = 2A}$$

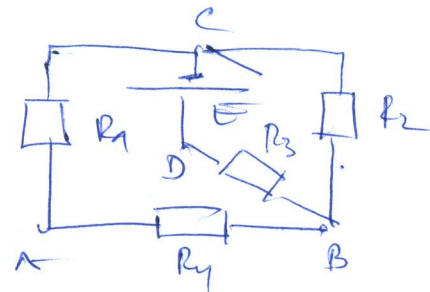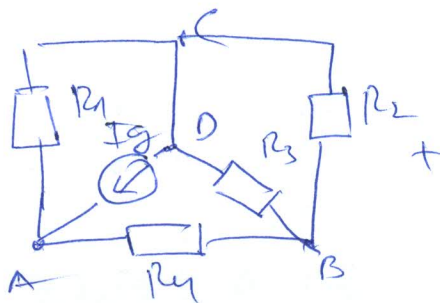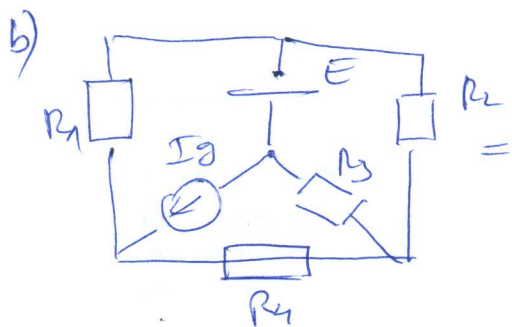

$$U_{DB} = U_{DB}^I + U_{DB}^{II}$$

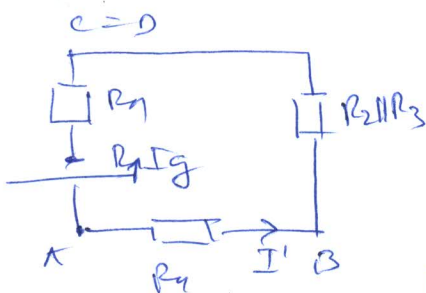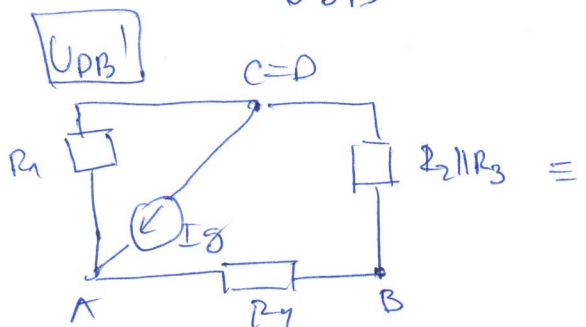


$$I' = \frac{R_1 I_g}{R_1 + R_4 + R_2 \parallel R_3}$$

$$I' = \frac{R I_g}{R + R + R/2}$$

$$I' = \frac{2 I_g}{5}$$
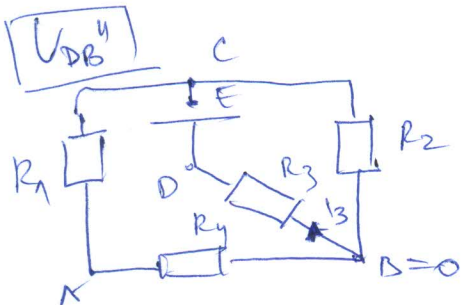
$$U_{DB}^I = -R_2 \parallel R_3 I' = -\frac{R}{2} \cdot \frac{2 I_g}{5} = -\frac{R I_g}{5}$$



$$\left( \frac{1}{R_1 + R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) U_{C0} = \frac{-E}{R_3}$$

$$\left( \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) U_{C0} = \frac{-E}{R}$$

$$\frac{5}{2} U_{C0} = -E \Rightarrow$$


$$U_{C0} = -\frac{2}{5} E$$

$$U_{C0} = R_3 I_3 - E \Rightarrow I_3 = \frac{U_{C0} + E}{R_3} = \frac{-\frac{2}{5} E + E}{R} = \frac{3E}{5R}$$


$$U_{DB}^{II} = R_3 I_3 = R \cdot \frac{3E}{5R} = \frac{3}{5} E$$

$$U_{DB} = U_{DB}^I + U_{DB}^{II} = -\frac{R I_g}{5} + \frac{3E}{5} = \frac{3E - R I_g}{5} = 0V$$

3

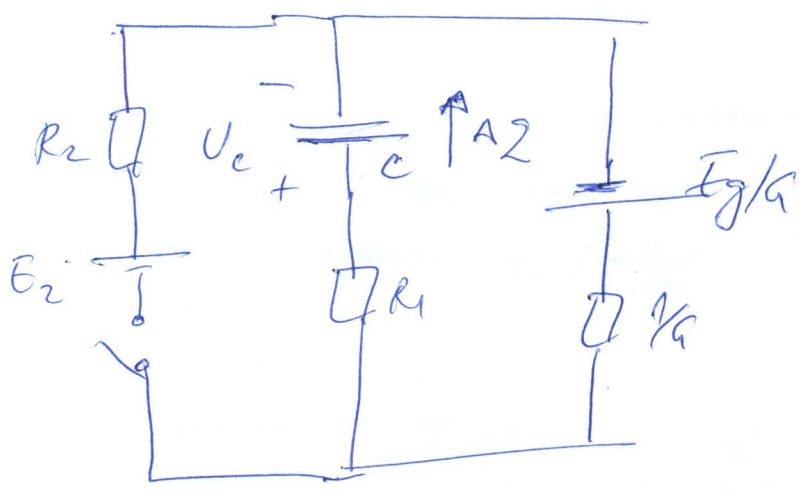

(1)         $\Pi$  ,  $\Pi = OFF$

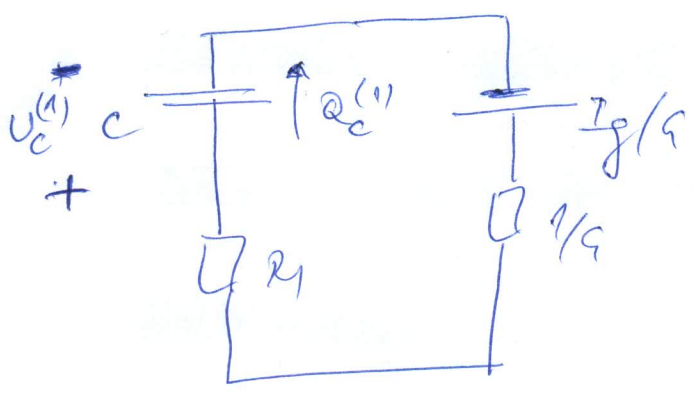


$$V_c^{(1)} = I_g/a = \frac{1}{0.1} = 10V$$

$$Q_c^{(1)} = C \cdot V_c^{(1)} = 20mC$$

$$\Delta Q = Q_c^{(2)} - Q_c^{(1)}$$

$$\Delta Q = 0 - 20mC = -20mC$$

(2)         $\Pi$  ,  $\Pi = ON$

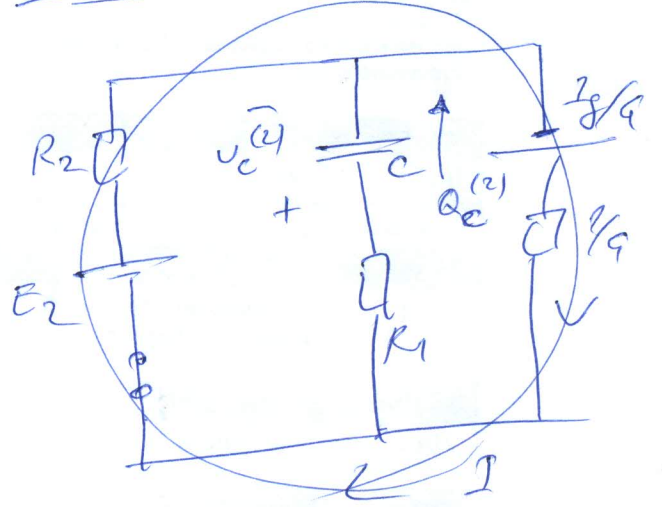

$$I = \frac{E_2 + I_g/a}{R_2 + \frac{1}{g}}$$

$$I = \frac{5 + \frac{1}{0.1}}{5 + \frac{1}{0.1}} = \frac{5 + 10}{5 + 10} = 1A$$

$$V_c^{(2)} = \frac{I_g}{g} - I \cdot \frac{1}{g}$$

$$V_c^{(2)} = \frac{1}{0.1} - 1 \cdot \frac{1}{0.1} = 0V$$

$$Q_c^{(2)} = C \cdot V_c^{(2)} = 0C$$