

PRVI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

26. novembar 2018.


GRUPA 4




Slika 1

1. Na Slici 1 prikazan je sistem sa tri tačkasta naelektrisanja:  $Q_1 = -Q$ ,  $Q_2 = 4Q$  i  $Q_3 = Q$ ,  $Q > 0$ , koja se nalaze u vazduhu, na istoj pravoj.

- Odrediti i nacrtati vektor električnog polja u tački D. (6 poena)
- Odrediti potencijal električnog polja u tački D. (4 poena)

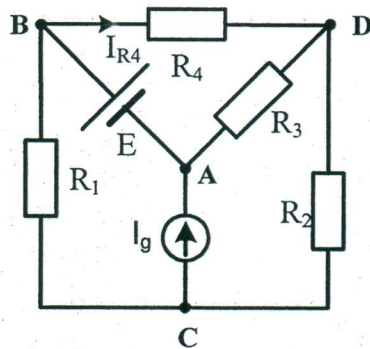

Slika 2

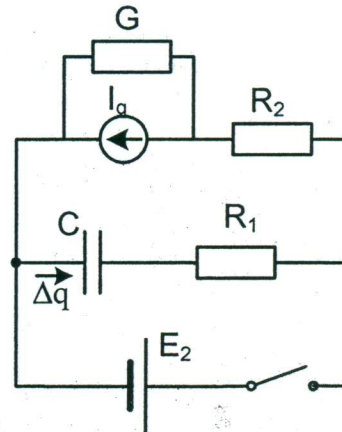

Slika 3

2. U kolu na Slici 2 poznato je:  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 12 \Omega$ ,  $E = 24 \text{ V}$ ,  $I_g = 6 \text{ A}$ .

- Primenom Tevenenove teoreme odrediti intenzitet struje  $I_{R4}$  kroz otpornik  $R_4$ . (10 poena)
- Primenom metode superpozicije odrediti napon  $U_{AC}$  (12 poena)


3. U kolu na Slici 3 poznato je:  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $E_2 = 5 \text{ V}$ ,  $I_g = 2 \text{ A}$ ,  $G = 0.2 \text{ S}$ ,  $C = 20 \text{ nF}$ . Prekidač je otvoren. Odrediti količinu naelektrisanja  $\Delta q$  koja će proteći kroz granu sa kondenzatorom nakon zatvaranja prekidača.

(8 poena)

Izrada kolokvijuma traje 90 minuta. Nije dozvoljena upotreba digitrona. Na vežbanci napisati broj grupe zadataka. Papir sa tekstom zadataka predaje se u vežbanci tj. ne sme se izneti.

GRUPA 4

1

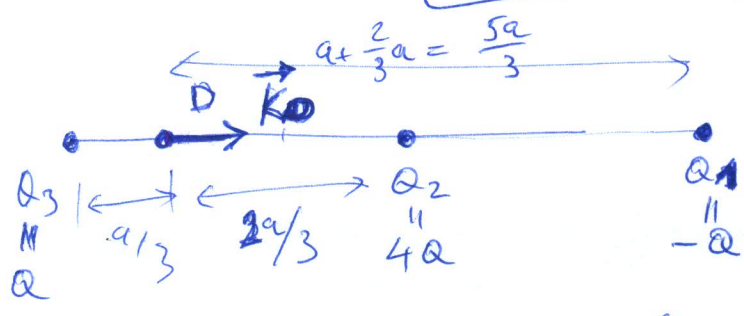

a)

$$\vec{K}_{D1} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{5a}{3}\right)^2} \cdot (-\vec{l}) = \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 25a^2} \vec{l} = \frac{9Q}{100\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\vec{K}_{D2} = \frac{4Q}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{2a}{3}\right)^2} \cdot (-\vec{l}) = -\frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\vec{K}_{D3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{a}{3}\right)^2} \vec{l} = \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

$$\vec{K}_D = \vec{K}_{D1} + \vec{K}_{D2} + \vec{K}_{D3}$$

$$\vec{K}_D = \left( \frac{9Q}{100\pi\epsilon_0 a^2} - \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} + \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \right) \vec{l} = \frac{9Q}{100\pi\epsilon_0 a^2} \vec{l}$$

b)

$$V_{D1} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{5a}{3}} = \frac{-3Q}{20\pi\epsilon_0 a}$$


$$V_{D2} = \frac{4Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{2a}{3}} = \frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_{D3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{3}} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_D = V_{D1} + V_{D2} + V_{D3} = \frac{-3Q}{20\pi\epsilon_0 a} + \frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a} + \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$V_D = \frac{-3Q + 30Q + 15Q}{20\pi\epsilon_0 a} = \frac{42Q}{20\pi\epsilon_0 a} = \frac{21Q}{10\pi\epsilon_0 a}$$

2

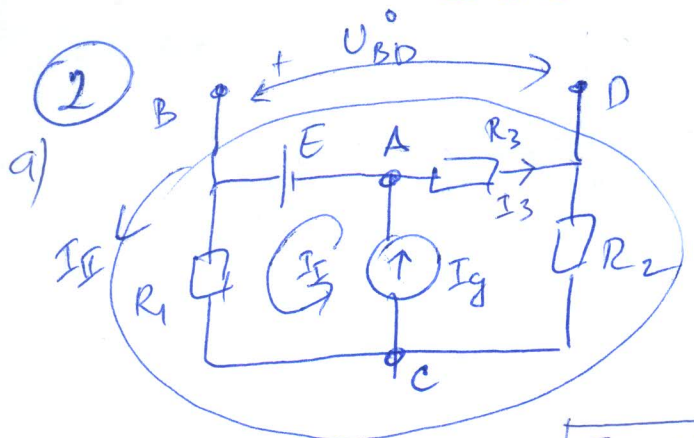

a)

$$E_T = U_{BD}$$


$$I_I = I_g = 6A$$

$$+ R_1 I_I + (R_1 + R_2 + R_3) I_{II} = E$$

$$I_{II} = \frac{E - R_1 I_g}{3R} = -4/3 A$$

$$I_3 = -I_{II} = 4/3 A$$

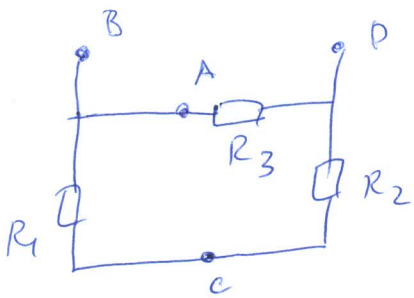
$$E_T = U_{BD} = E + R_3 I_3 = 24 + 12 \cdot \frac{4}{3} = 40V$$





$$\Rightarrow R_T = R_{BD} = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = R \parallel 2R$$

$$R_T = \frac{R \cdot 2R}{3R} = \frac{2}{3}R = \frac{2}{3} \cdot 12$$

$R_T = 8 \Omega$

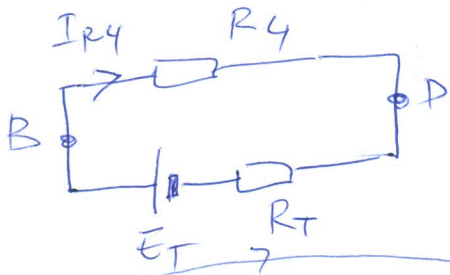

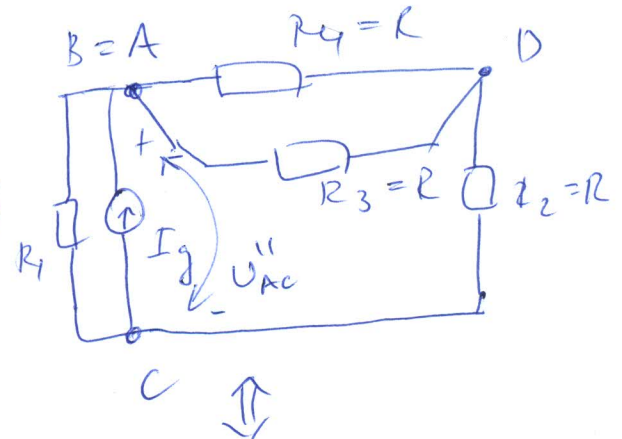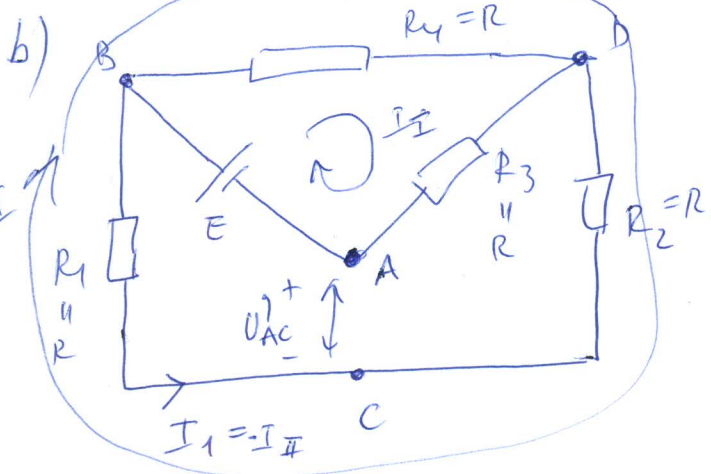$I_{R4} = \frac{E_T}{R_T + R_4} = \frac{40}{8 + 12} = \frac{40}{20} = 2A$



$$(R_4 + R_3) I_I + R_4 I_{II} = E$$

$$R_4 I_I + (R_1 + R_2 + R_4) I_{II} = 0$$

$$2R I_I + R I_{II} = E$$

$$R I_I + 3R I_{II} = 0$$

$$\rightarrow I_I = -3 I_{II}$$

$$2R(-3 I_{II}) + R I_{II} = E$$


$$-6R I_{II} + R I_{II} = E$$

$$I_{II} = \frac{-E}{5R}$$

$$I_1 = -I_{II} = E/5R$$

$$U_{AC}^I = -E + R_1 I_1 = -E + \frac{E}{5}$$

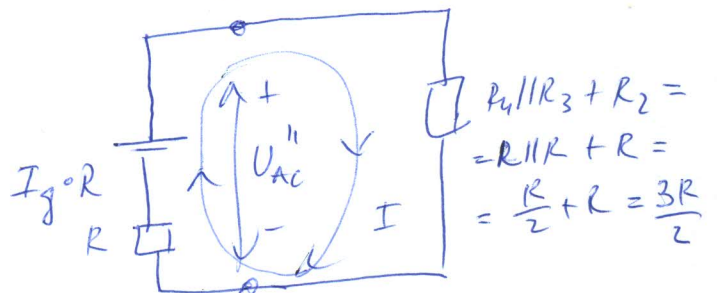$U_{AC}^I = -\frac{4E}{5} = -\frac{4 \cdot 24}{5} = -\frac{96}{5}$



$$I = \frac{I_g R}{R + \frac{3R}{2}} = \frac{I_g R}{\frac{5R}{2}}$$

$$I = \frac{2}{5} I_g$$

$$U_{AC}^{II} = \frac{3R}{2} \cdot I = \frac{3R I_g}{5}$$

$U_{AC}^{II} = \frac{3 \cdot 12 \cdot 6}{5} = \frac{216}{5}$


$$U_{AC} = U_{AC}^I + U_{AC}^{II}$$

$$U_{AC} = -\frac{96}{5} + \frac{216}{5} = \frac{120}{5} = 24V$$

$U_{AC} = 24V$



3

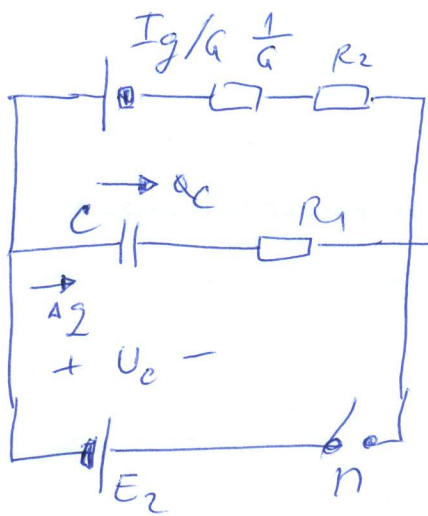


$$\Delta Q = Q_c^{(2)} - Q_c^{(1)}$$

$$\Delta Q = -100 \mu\text{C} - 200 \mu\text{C}$$

$$\boxed{\Delta Q = -300 \mu\text{C}}$$


1)  $n = \text{OFF}$

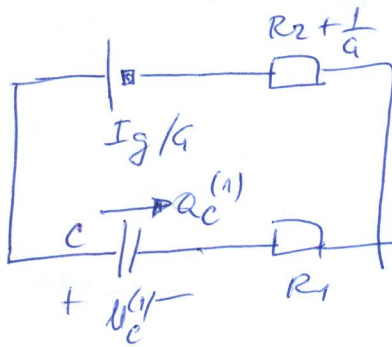

$$U_c^{(1)} = \frac{I_g}{a} = \frac{2}{0,2} = 10\text{V}$$

$$Q_c^{(1)} = C U_c^{(1)} = 200 \mu\text{C}$$

2)  $n = \text{ON}$

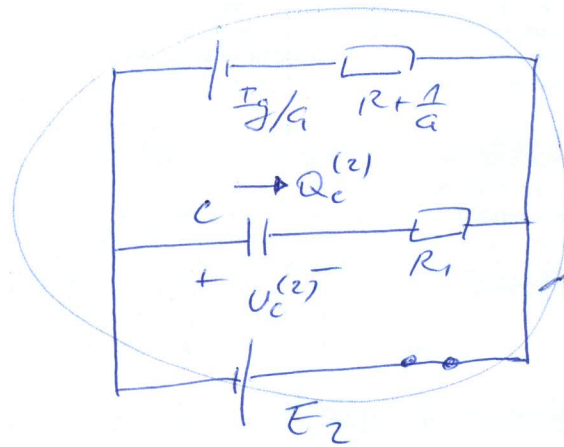

$$U_c^{(2)} = -E_2 = -5\text{V}$$

$$Q_c^{(2)} = C U_c^{(2)} = -100 \mu\text{C}$$