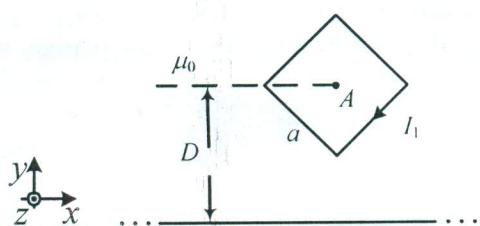


DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


25. januar 2019.

GRUPA 1


1. Na Slici 1 prikazana je kontura oblika kvadrata stranice $a=2\text{m}$, kroz koju protiče struja intenziteta $I_1=1\text{A}$ u označenom smeru. U istoj ravni, u vazduhu, nalazi se beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče nepoznata struja I_2 . Odrediti smer i intenzitet struje I_2 tako da rezultujući vektor jačine magnetnog polja u tački A (na preseku dijagonala kvadrata) bude jednak nuli. Tačka A je udaljena $D=3a/2=3\text{m}$ od pravolinijskog provodnika. (8 poena)



Slika 1

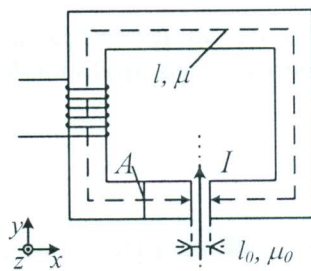

Slika 2

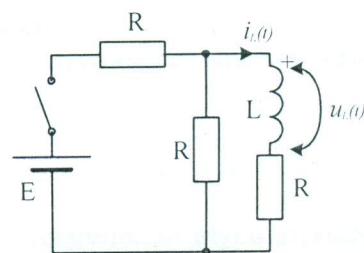

Slika 3

3. U kolu na Slici 3 poznate su parametri elemenata E, R i L. Prekidač Π je otvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se zatvara.


- Odrediti izraz za struju i napon kalema nakon zatvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (7 poena)
- Odrediti intenzitet struje generatora u trenutku $t_1=2L/R$. (3 poena)

4. U kolu naizmjenične struje na Slici 4 poznato je: $u(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{V}$, $L = 1\text{mH}$, $C = 10\mu\text{F}$ i $R = 10\Omega$.


- Prekidač je otvoren, a naponi na otporniku i generatoru su isti, tj. $u_R(t) = u(t)$. Odrediti kružnu učestanost generatora ω , kompleksne oblike struje kroz otpornik \bar{I}_R i napona na kondenzatoru \bar{U}_C i kalemu \bar{U}_L . (8 poena)
- Ako se prekidač zatvori, odrediti kompleksni oblik struje kroz otpornik \bar{I}_R . (5 poena)

5. U kolu na Slici 5 poznato je: $u(t) = 200\sqrt{2} \sin(1000t) \text{V}$, $\bar{Z} = 5e^{j\pi/6}\Omega$, $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = 10e^{j\pi/6}\Omega$.


- Izračunati efektivnu vrednost napona U_z na kompleksnoj impedansi \bar{Z} . (4 poena)
- Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu na kompleksnoj impedansi \bar{Z}_2 . (6 poena)

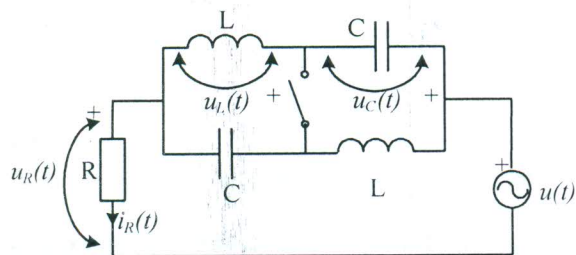

Slika 4

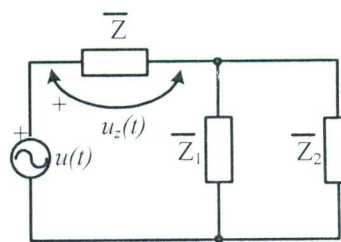

Slika 5

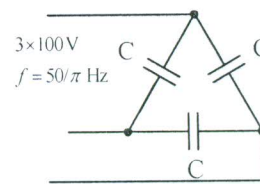


Slika 6

6. Na sistem trofaznog napona $3 \times 100\text{V}$, $f = 50/\pi \text{Hz}$ priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u trougao, koji je sačinjen od tri kondenzatora kapacitivnosti $C = 100\mu\text{F}$ (Slika 6). Odrediti efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu i prividnu snagu potrošača. (7 poena)

51

1

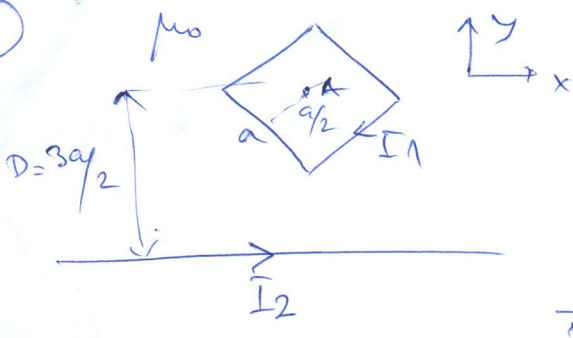

$$\vec{B}_{A_{\square}} = 4 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{4\pi \cdot a/2} (\cos 45^\circ + \cos 45^\circ) (-\vec{k})$$

$$= \frac{2\mu_0 I_1}{\pi a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (-\vec{k})$$


$$= -\frac{2\mu_0 \sqrt{2} I_1}{\pi a} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{A_{\text{P}}} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi D} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{3a}{2}} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_2}{3\pi a} \vec{k}$$

$$\vec{B}_{A_{\square}} + \vec{B}_{A_{\text{P}}} = 0 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_2}{3\pi a} = \frac{2\mu_0 \sqrt{2} I_1}{\pi a}$$

$$I_2 = 6\sqrt{2} I_1 = 8,46 A$$

2

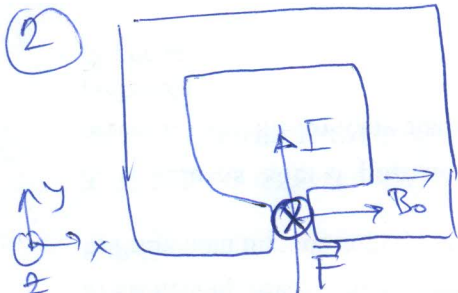

a) $\phi = \text{const}$
 $S = A = \text{const}$ } $\Rightarrow B = \text{const}$
 $B = B_0 = 10^{-3} T$

$$\phi = B \cdot A = 25 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 25 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}$$




$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{B_0}{\mu} = \frac{10^{-3}}{10^{-8}} = 10^5 \text{ A/m}$$

$$b) \vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}_0 = I \cdot \sqrt{A} \cdot \vec{j} \times B_0 \cdot \vec{i} = I B_0 \sqrt{A} \vec{j} \times \vec{i}$$

$$\vec{F} = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-2} (-\vec{k}) \text{ N}$$

$$\vec{F} = -5 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ N}$$

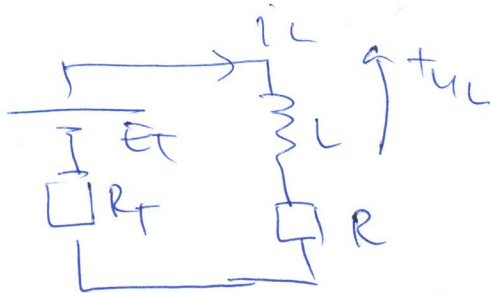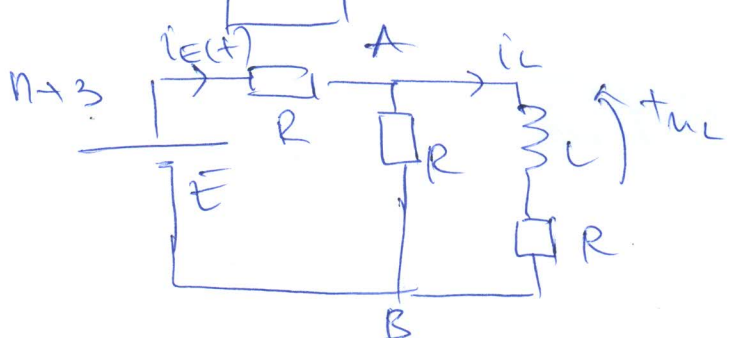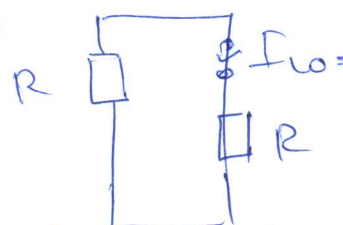③ $n \rightarrow 0$ $I_{L0} = 0$ $U_{L0} = 0$



$$E_T = \frac{E}{R+R} \cdot R = \frac{E}{2}$$

$$R_T = R \parallel R = \frac{R}{2}$$

$$E_T - (R+R_T)i_L - u_L = 0$$


$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$E_T - (R+R_T)i_L - L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{i_L}{\frac{L}{R+R_T}} = \frac{E_T}{L} \Rightarrow$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{i_L}{\frac{2L}{3R}} = \frac{E}{2L}$$
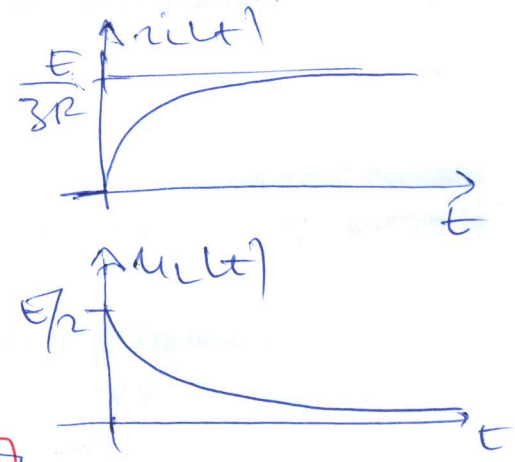
$$k = \frac{E}{2L} \quad \tau = \frac{2L}{3R}$$



$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + B$$

$$B = k \cdot \tau = \frac{E}{3R}$$

$$A + B = 0 \Rightarrow A = -B = -\frac{E}{3R}$$

$$i_L(t) = \frac{E}{3R} (1 - e^{-t/\tau})$$


$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = \frac{LE}{3R} \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{LE}{3R} \frac{3R}{2L} e^{-t/\tau} = \frac{E}{2} e^{-t/\tau}$$

b) $u_{AB}(t) = u_L(t) + R i_L(t) = \frac{E}{2} e^{-t/\tau} + \frac{E}{3} (1 - e^{-t/\tau})$
 $= E \left(\frac{1}{2} e^{-t/\tau} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} e^{-t/\tau} \right) = E \left(\frac{1}{6} e^{-t/\tau} + \frac{1}{3} \right) = \frac{E}{3} \left(\frac{1}{2} e^{-t/\tau} + 1 \right)$

$$u_{AB}(t) = E - R i_E(t) \Rightarrow i_E(t) = \frac{E - u_{AB}(t)}{R}$$

$$i_E(t) = \frac{\frac{E}{3} - \frac{E}{3} \left(\frac{1}{2} e^{-t/\tau} + 1 \right)}{R} = \frac{E}{R} \left(1 - \frac{1}{6} e^{-t/\tau} - \frac{1}{3} \right) = \frac{E}{R} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} e^{-t/\tau} \right)$$

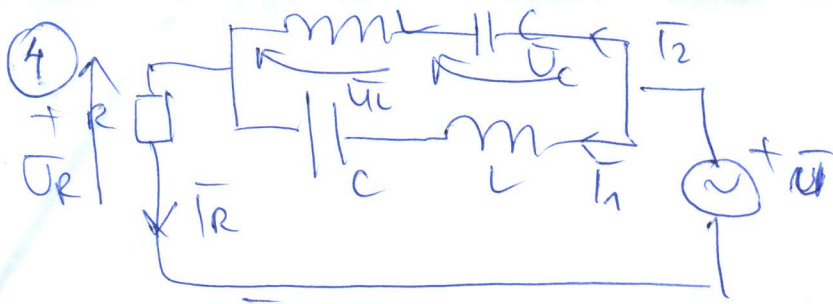
$$i_E(t = \frac{2L}{R}) = \frac{E}{R} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} e^{-\frac{2L/R}{2L/3R}} \right) = \frac{E}{R} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} e^{-3} \right) = \frac{E}{6R} (4 - e^{-3}) = i_E$$



$U_R(t) = U(t) \Rightarrow$
 PAD NAPONA NA
 ZE JE ϕ 17.

$$\bar{U}_{ze} = \bar{z}_e \cdot \bar{I}_R = 0$$

$$\Rightarrow \bar{z}_e = 0$$

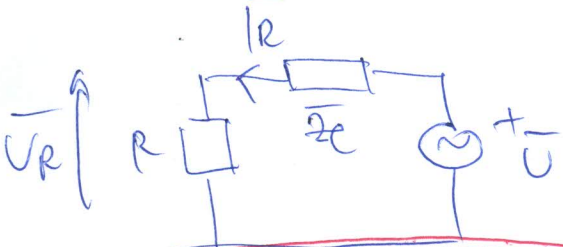

$$\bar{z}_e = (\bar{z}_L + \bar{z}_C) \parallel (\bar{z}_L + \bar{z}_C) = \frac{\bar{z}_L + \bar{z}_C}{2}$$

$$= j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = j \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \cdot 10^{-5}}} = \sqrt{10^8} = 10^4 \text{ rad/s}$$


$$\bar{I}_R = \frac{\bar{U}}{\bar{z}_e} = \frac{100e^{j0}}{10} = \boxed{10A = \bar{I}_R}$$

(kolo je u rezonanciji)

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \frac{\bar{I}_R}{2} = 5A$$

$$\bar{U}_C = -j\frac{1}{\omega C} \bar{I}_2 = -j\frac{1}{10^4 \cdot 10^{-5}} \cdot 5 = \boxed{-j50V = \bar{U}_C}$$
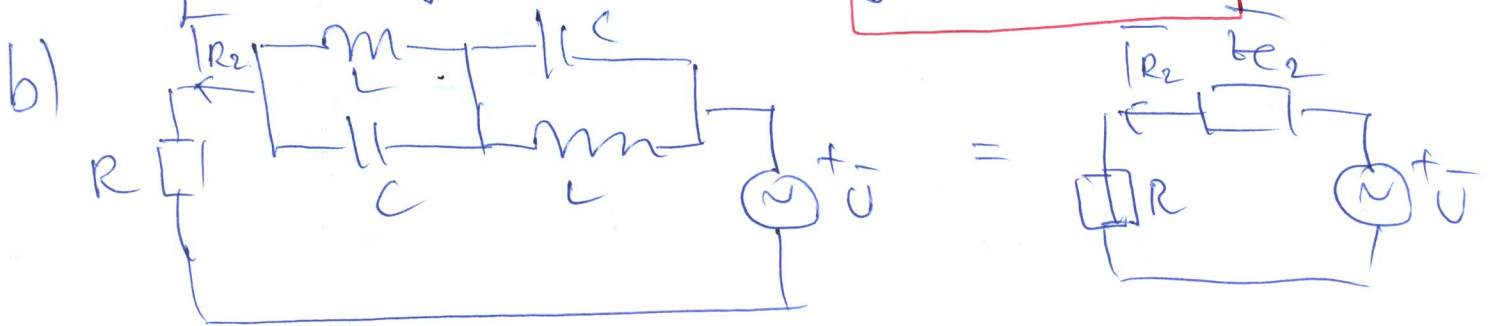
$$\bar{U}_L = j\omega L \cdot \bar{I}_2 = j \cdot 10^4 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = \boxed{j50V = \bar{U}_L}$$




$$\bar{z}_{e2} = \bar{z}_L \parallel \bar{z}_C + \bar{z}_L \parallel \bar{z}_C = 2 \bar{z}_L \parallel \bar{z}_C = 2 \cdot j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C}$$

$$= 2 \cdot \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{2L/C}{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \rightarrow +\infty \Rightarrow \bar{z}_{e2} \text{ je OTVORENA VEZA}$$


\Rightarrow NEMA STRUJE U KOLU \Rightarrow

$$\boxed{\bar{I}_{R2} = 0A}$$

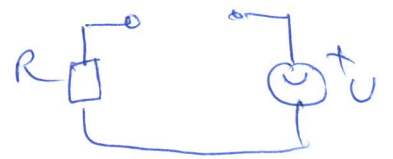

(kolo je u antirezonan.)

5

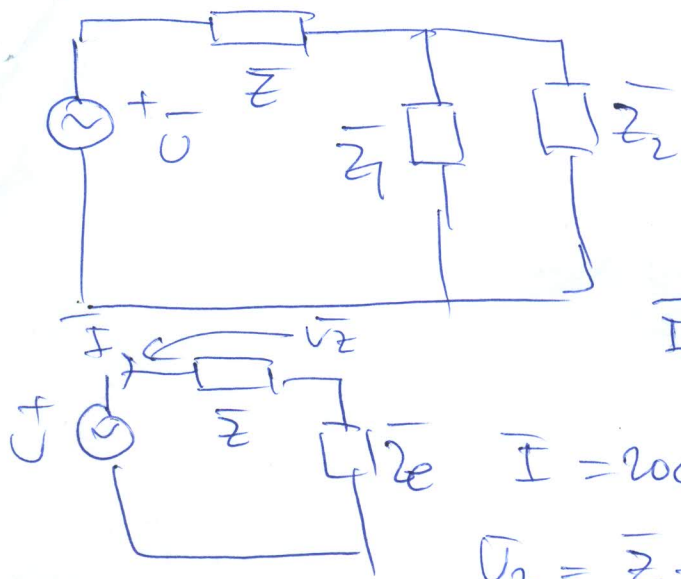

a) $\bar{z}_e = \bar{z}_1 \parallel \bar{z}_2 = \frac{\bar{z}_1}{2} = 5e^{j\pi/6} \Omega$

$\bar{U} = 200e^{j0} V$

$\bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{z} + \bar{z}_e} = \frac{200}{5e^{j\pi/6} + 5e^{j\pi/6}} = \frac{200}{10e^{j\pi/6}}$

$\bar{I} = 20e^{-j\pi/6} A$

$\bar{U}_2 = \bar{z}_2 \cdot \bar{I} = 5e^{j\pi/6} \cdot 20e^{-j\pi/6} = 100 V$

$\bar{U}_{z1} = \bar{U}_{z2} = \bar{U}_{z_e} = \bar{z}_e \bar{I} = 100 V$

$U_{z2} = 100 V$


b) $\bar{S}_{z2} = \bar{U}_{z2} \cdot \bar{I}_{z2}^* = \frac{U_{z2}^2}{z_2^*} = \frac{10000}{10e^{-j\pi/6}} = 1000e^{j\pi/6}$

$S_{z2} = 1000 VA = 1 kVA$

$P_{z2} = S_{z2} \cos \pi/6 = 1000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 500\sqrt{3} W$

$Q_{z2} = S_{z2} \sin \pi/6 = 500 VAR$

6

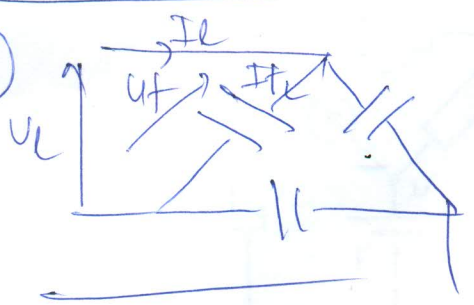

$U_f = U_L = 100 V$

$Z_f = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \frac{50}{\pi} 100 \cdot 10^{-6}}$

$Z_f = \frac{1}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{10^{-2}} = 100 \Omega$

$I_f = \frac{U_f}{Z_f} = 1 A$

$I_1 = I_f \sqrt{3} = \sqrt{3} A$

$S = 3U_f I_f = 300 VA$

$P = 0 W$ (čiste kapacitivnosti)