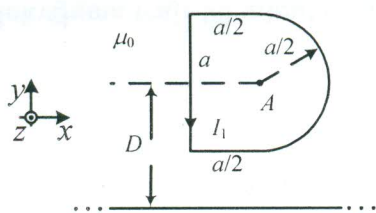


DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE


25. januar 2019.

GRUPA 2


1. Na Slici 1 prikazana je kontura koja se sastoji od kružnog luka, koji predstavlja polovinu kružnice poluprečnika  $a/2$ , i tri pravolinijska provodnika koji predstavljaju polovinu kvadrata stranice  $a=1\text{m}$ . Kroz konturu protiče struja intenziteta  $I_1=1\text{A}$  u označenom smeru. U istoj ravni, u vazduhu, nalazi se beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče nepoznata struja  $I_2$ . Odrediti smer i intenzitet struje  $I_2$  tako da rezultujući vektor jačine magnetnog polja u tački A (centar kružnog luka) bude jednak nuli. Tačka A je udaljena  $D = a=1\text{m}$  od pravolinijskog provodnika. (8 poena)



Slika 1

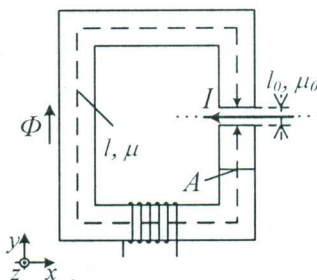

Slika 2

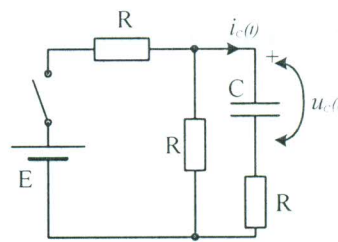

Slika 3

2. Na Slici 2 prikazano je magnetno kolo, koje se sastoji od jezgra, uzdužnog preseka kao na slici 2., magnetne permeabilnosti  $\mu = 2 \cdot 10^{-8} \text{H/m}$  i dužine srednje linije  $l = 50\text{cm}$ . Poprečni presek jezgra je oblika kvadrata stranice  $a = 4\text{cm}$ , a jezgro ima vazdušni procep debljine  $l_0 = 1\text{mm}$ . U procepu se nalazi pravolinijski provodnik, kroz koji protiče struja intenziteta  $I = 3\text{A}$  u označenom smeru. Fluks vektora magnetne indukcije u jezgru je poznat i iznosi  $\Phi = 16 \cdot 10^{-6} \text{Wb}$  u označenom smeru.

- a) Odrediti intenzitet vektora magn. indukcije u vazдушnom procepu i vektora jačine magn. polja u jezgru. (6 poena)
- b) Odrediti i skicirati vektor sile kojom magnetno polje u procepu deluje na provodnik. (6 poena)

3. U kolu na Slici 3 poznate su parametri elemenata  $E$ ,  $R$  i  $C$ . Prekidač  $\Pi$  je otvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku  $t = 0$ , prekidač se zatvara.


- a) Odrediti izraze za napon i struju kondenzatora nakon zatvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (7 poena)
- b) Odrediti intenzitet struje generatora u trenutku  $t_1 = 3RC$ . (3 poena)

4. U kolu naizmenične struje na slici 4 poznato je:  $u(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{V}$ ,  $L = 1\mu\text{H}$ ,  $C = 0.1\text{mF}$  i  $R = 10\Omega$ .


- a) Prekidač je otvoren, a naponi na otporniku i generatoru su isti, tj.  $u_R(t) = u(t)$ . Odrediti kružnu učestanost generatora  $\omega$ , kompleksne oblike struje kroz otpornik  $\bar{I}_R$  i napona na kondenzatoru  $\bar{U}_C$  i kalemu  $\bar{U}_L$ . (8 poena)
- b) Ako se prekidač zatvori, odrediti kompleksni oblik struje kroz otpornik  $\bar{I}_R$ . (5 poena)

5. U kolu na slici 5 poznato je:  $u(t) = 400\sqrt{2} \sin(1000t) \text{V}$ ,  $\bar{Z} = 10e^{j\pi/3} \Omega$ ,  $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = 20e^{j\pi/3} \Omega$ .


- a) Izračunati efektivnu vrednost napona  $U_2$  na kompleksnoj impedansi  $\bar{Z}$ . (4 poena)
- b) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu na kompleksnoj impedansi  $\bar{Z}_1$ . (6 poena)

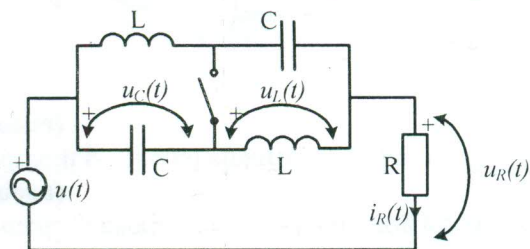

Slika 4

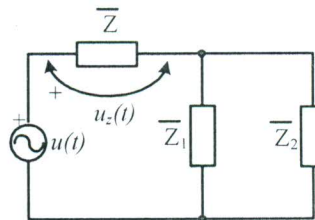


Slika 5

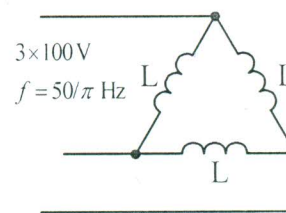

Slika 6

6. Na sistem trofaznog napona  $3 \times 100\text{V}$ ,  $f = 50/\pi \text{Hz}$  priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u trougao, koji je sačinjen od tri kalema induktivnosti  $L = 100 \text{mH}$  (Slika 6). Odrediti efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu i prividnu snagu potrošača. (7 poena)

G2  
①

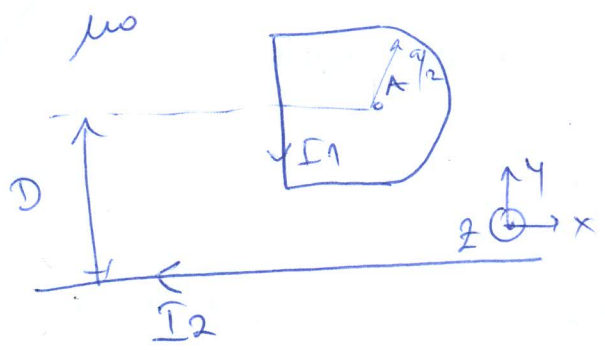

$$\vec{B}_{Ap} = -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi D} \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{B}_A &= \frac{\mu_0 I_1}{2 \cdot 4\pi a} \vec{k} + 2 \cdot \left( \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a} \right) \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{k} + \left( \frac{\mu_0 I_1}{2 \cdot 4\pi a} \right) \sqrt{2} \vec{k} \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2a} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{2\pi a} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{2\pi a} \vec{k} \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2a} \left( 1 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \right) \vec{k} \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2a} \left( 1 + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{B}_A = \vec{B}_{A1} + \vec{B}_{Ap} = 0$$


$$\frac{\mu_0 I_1}{2a} \left( 1 + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi D} = 0$$

$$\frac{I_1 \left( 1 + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right)}{a} = \frac{I_2}{\pi D} \Rightarrow I_2 = I_1 (\sqrt{\pi} + 2\sqrt{2})$$

$$I_2 = 1 \text{ A} (3,14 + 2 \cdot 1,41)$$

$$I_2 = (3,14 + 2,82) \text{ A} = \boxed{5,96 \text{ A} = I_2}$$

②

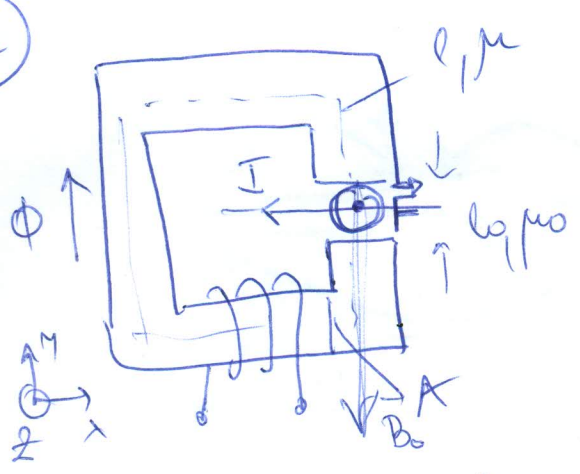

$$\Phi = 16 \cdot 10^{-6} \text{ wb}$$


$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{\Phi}{a^2} = \frac{16 \cdot 10^{-6} \text{ wb}}{16 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \boxed{10^{-2} \text{ T}}$$

$$\begin{matrix} A - \text{const} \\ \Phi - \text{const} \end{matrix} \Rightarrow B_0 = B = 10^{-2} \text{ T}$$



$$H_0 = \frac{B}{\mu} = \frac{10^{-2}}{2 \cdot 10^{-8}} = \boxed{0,5 \cdot 10^6 \text{ A/m} = 4}$$

$$b) \vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}_0 = I \cdot (-\vec{i}) \cdot a \times B_0 \cdot (\vec{j}) = I a B_0 \vec{k}$$
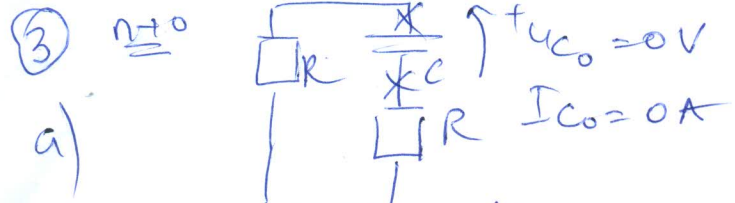
$$\vec{F} = 3 \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2} \vec{k} = 12 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ N} = \boxed{1,2 \text{ mN } \vec{k} = \vec{F}}$$



a)

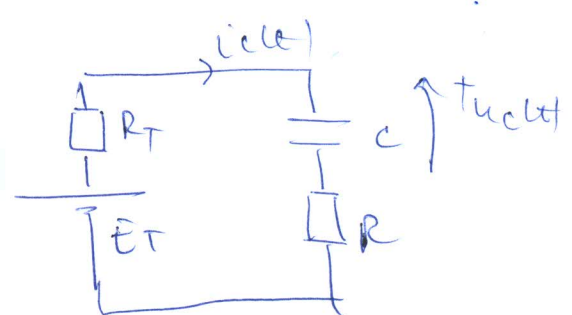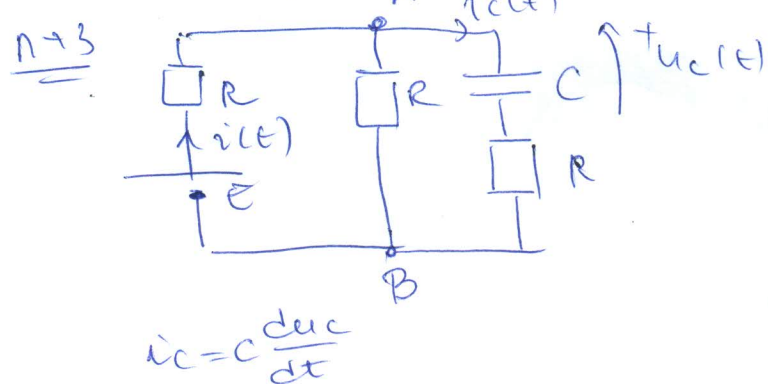

$$E_T = \frac{E}{R+R} \cdot R = \frac{E}{2}$$

$$R_T = R \parallel R = \frac{R}{2}$$

$$E_T - (R_T + R) i_c - u_c = 0$$

$$E_T - (R_T + R) C \frac{du_c}{dt} - u_c = 0$$

$$\tau = C(R_T + R) = \frac{3RC}{2}$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{(R_T + R)C} = \frac{E_T}{(R_T + R)C}$$

$$K = \frac{E_T}{(R_T + R)C} = \frac{E/2}{3RC/2} = \frac{E}{3RC}$$



$$u_c(t) = A e^{-t/\tau} + B$$

$$B - K \cdot \tau = \frac{E}{2}$$

$$A + B = u_{C0} = 0 \Rightarrow A = -B = -\frac{E}{2}$$

$$u_c(t) = \frac{E}{2} (1 - e^{-t/\tau})$$
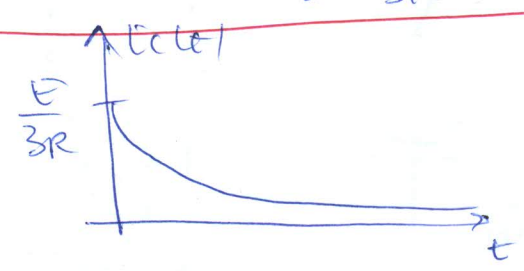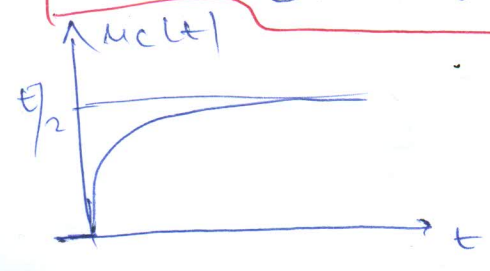
$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt} = \frac{CE}{2} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{CE}{2} \cdot \frac{2}{3RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{3R} e^{-t/\tau}$$



b)


$$u_{AB}(t) = u_c(t) + R i_c(t) = \frac{E}{2} (1 - e^{-t/\tau}) + R \cdot \frac{E}{3R} e^{-t/\tau}$$

$$= E \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-t/\tau} + \frac{1}{3} e^{-t/\tau} \right) = E \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} e^{-t/\tau} \right)$$


$$u_{AB}(t) = \frac{E}{2} (1 - \frac{1}{3} e^{-t/\tau}) = E - R i(t) \Rightarrow i(t) = \frac{E - u_{AB}(t)}{R}$$

$$i(t) = \frac{E - \frac{E}{2} + \frac{E}{2} \cdot \frac{1}{3} e^{-t/\tau}}{R} = \frac{\frac{E}{2} + \frac{E}{6} e^{-t/\tau}}{R} = \frac{E}{2R} (1 + \frac{1}{3} e^{-t/\tau})$$
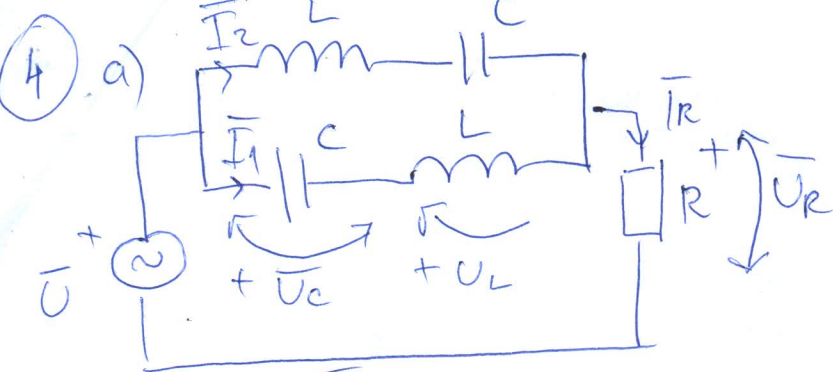
$$i(t_1 = 3RC) = \frac{E}{2R} \left( 1 + \frac{1}{3} e^{-\frac{3RC}{3RC/2}} \right) = \frac{E}{2R} \left( 1 + \frac{1}{3} e^{-2} \right)$$



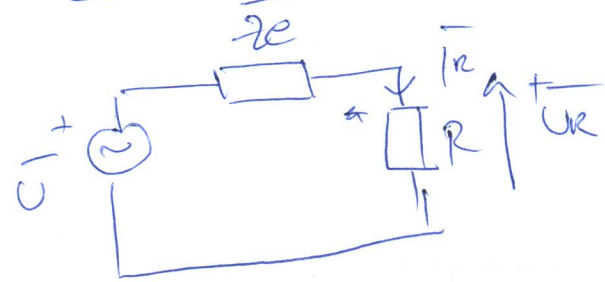Kako je  $u_R(t) = u(t)$   
 i  $\bar{I}_R \bar{U}_R$   
 $\bar{U} - \bar{z}_e \cdot \bar{I} - \bar{U}_R = 0$   
 $\Rightarrow \bar{z}_e \bar{I} = 0 \Rightarrow \bar{z}_e = 0$




$\bar{z}_e = (\bar{z}_L + \bar{z}_C) \parallel (\bar{z}_C + \bar{z}_L)$   
 $\bar{z}_e = \frac{\bar{z}_L + \bar{z}_C}{2} = \frac{j\omega L - j\frac{1}{\omega C}}{2}$   
 $\bar{z}_e = j \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{2} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$   
 (Kako je u rezon.)

$\omega = \frac{1}{\sqrt{10^{-6} \cdot 10^{-4}}} = 10^5 \text{ rad/s}$

$\bar{I}_R = \frac{\bar{U}}{\bar{z}_R} = \frac{\bar{U}}{R} = \frac{100e^{j0}}{10} = 10 \text{ A} = \bar{I}_R$

$\bar{U}_C = -j\frac{1}{\omega C} \cdot \bar{I}_1 = -j \frac{1}{10^5 \cdot 10^{-4}} \cdot 5 = -j95 \text{ V}$      $\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \frac{\bar{I}_R}{2} = 5 \text{ A}$

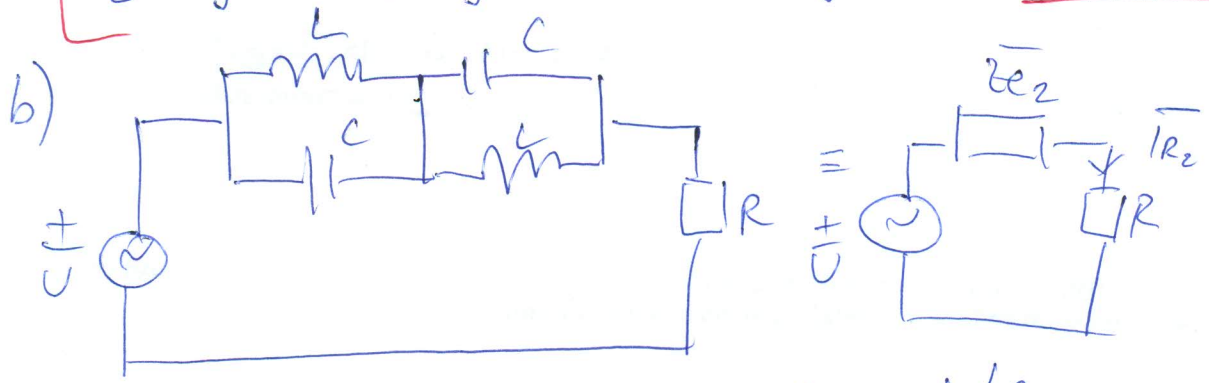$\bar{U}_L = j\omega L \cdot \bar{I}_1 = j \cdot 10^5 \cdot 10^{-6} \cdot 5 = j \cdot 5 \cdot 10^{-1} = j0,5 \text{ V}$




$\bar{z}_e = \bar{z}_C \parallel \bar{z}_L + \bar{z}_C \parallel \bar{z}_L = \frac{-j\frac{1}{\omega C} \cdot j\omega L}{j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{L/C}{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \rightarrow +\infty$   
 $= 1$

$\Rightarrow \bar{I}_R = 0$

(Kako je u antirez.)

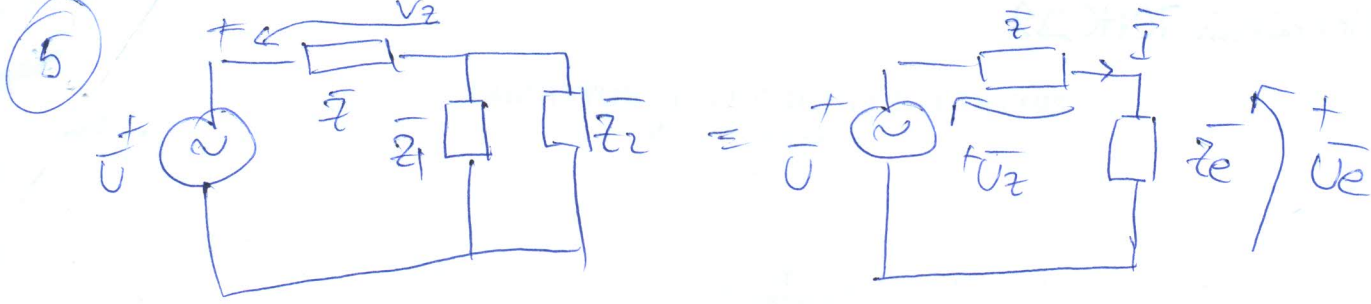
$\bar{z}_e$  predstavlja otvorenu vezu i nema struje kroz nolu



a)  $\bar{U} = 400\text{V}$   
 $\bar{Z}_e = \bar{Z}_1 \parallel \bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = \frac{10e^{j\pi/3}}{2} = 5e^{j\pi/3}$  }  $\Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z} + \bar{Z}_e}$   
 $\bar{I} = \frac{400}{10e^{j\pi/3} + 5e^{j\pi/3}} = \frac{400}{15e^{j\pi/3}} = \frac{80}{3}e^{-j\pi/3}$

$\bar{I} = \frac{80}{3}e^{-j\pi/3}\text{A}$   
 $\bar{U}_2 = \bar{Z}_1 \cdot \bar{I} = 10e^{j\pi/3} \cdot \frac{80}{3}e^{-j\pi/3} = \frac{800}{3}\text{V} \approx 266.7\text{V}$   $U_2 = 200\text{V}$

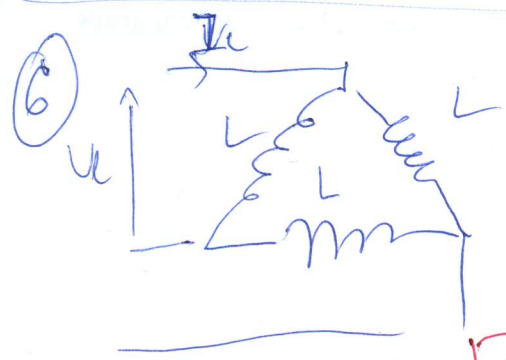b)  $\bar{U}_e = \bar{Z}_e \cdot \bar{I} = \bar{U} - \bar{U}_2 = 200\text{V}$   
 $\bar{U}_1 = \bar{U}_e = 200\text{V}$   
 $\bar{S}_1 = \bar{U}_1 \cdot \bar{I}_1^* = \frac{U_1^2}{\bar{Z}_1^*} = \frac{200^2}{20e^{-j\pi/3}} = \frac{40000}{20}e^{j\pi/3} = 2000e^{j\pi/3}$   
 $S_1 = 2000\text{VA}$   $P_1 = S_1 \cos \pi/3 = 2000 \cdot \cos \pi/3 = 1000\text{W} = P_1$   
 $Q_1 = S_1 \sin \pi/3 = 2000 \sin \pi/3 = 1000\sqrt{3}\text{VAR} = Q_1$



$U_L = 100\text{V}$   
 $U_f = U_L = 100\text{V}$   
 $I_f = \frac{U_f}{Z_f} = 10\text{A}$   
 $I_L = I_f \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}\text{A}$   
 $\bar{Z}_f = j\omega L$   $f = \frac{50}{\pi}$   
 $Z_f = \omega L = 2\pi f L$   
 $= 2\pi \cdot \frac{50}{\pi} \cdot 100 \cdot 10^{-3}$   
 $= 10000 \cdot 10^{-3} = 10\Omega$

$S = 3U_f \cdot I_f = 3 \cdot 100 \cdot 10 = 3\text{ kVA} = S$

$P = 0\text{W}$  (ciste induktivnosti)