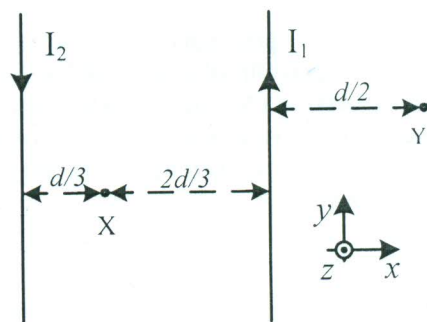


POPRAVNI DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE
6. februar 2019.
GRUPA 1

1. Na Slici 1 prikazana su dva pravolinijska, paralelna, veoma dugačka provodnika sa strujama intenziteta $I_1 = 4I$ i $I_2 = 3I$, gde je $I > 0$, koji se nalaze u vazduhu ($\mu = \mu_0$). Rastojanje između provodnika iznosi d .


- a) Odrediti **vektor** jačine magnetnog polja u tački X. (4 poena)
 b) Odrediti zapreminsku gustinu energije magnetnog polja u tački Y. (6 poena)



Slika 1

2. Na Slici 2 prikazano je magnetno kolo, koje se sastoji od jezgra, magnetne permeabilnosti $\mu = 10^{-8} \text{ H/m}$ i dužine srednje linije $l = 50 \text{ cm}$. Poprečni presek jezgra je površine $A = 25 \text{ cm}^2$ i oblika kvadrata, a jezgro ima vazdušni procep debljine $l_0 = 1 \text{ mm}$. U procepu se nalazi pravolinijski provodnik, kroz koji protiče struja intenziteta $I = 10 \text{ A}$ u označenom smeru. Vektor sile, kojom magnetno polje u procepu deluje na provodnik, iznosi $\vec{F} = 1 \text{ mN} \cdot (-\vec{k})$.


- a) Odrediti i skicirati **vektor** magnetne indukcije u vazдушnom procepu. (4 poena)
 b) Odrediti fluks vektora magnetne indukcije i intenzitet vektora jačine magnetnog polja unutar jezgra. (6 poena)

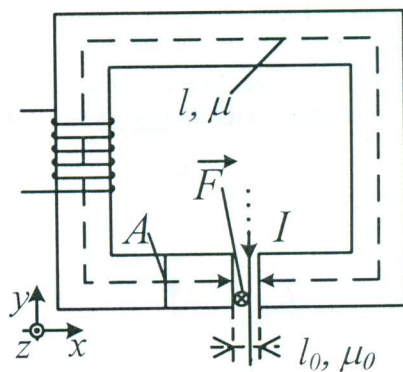

Slika 2

3. U kolu na Slici 3 poznate su parametri elemenata E, R i L. Prekidač Π je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

- a) Odrediti izraz za struju i napon kalema nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (7 poena)
 b) Odrediti vrednost napona u_R u trenutku $t_1 = 4L/R$. (3 poena)

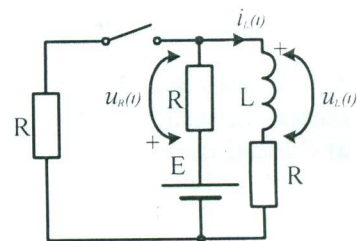


Slika 3

4. Kroz potrošač koji je priključen na izvor naizmeničnog napona $U = 500 \text{ V}$, $\omega = 400 \text{ rad/s}$, protiče struja efektivne vrednosti $I = 10 \text{ A}$. Reaktivna snaga potrošača iznosi $Q = 4000 \text{ var}$. Odrediti kapacitivnost kondenzatora koji treba priključiti paralelno potrošaču da bi se dobio faktor snage $\cos \varphi = 0.8$. (10 poena)


5. U kolu na Slici 4 poznato je: $u(t) = 200 \sin(1000t + \pi/2) \text{ V}$, $\bar{Z} = 5e^{-j\pi/4} \Omega$, $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = 10e^{j\pi/4} \Omega$.

- a) Izračunati efektivnu vrednost napona U_z na kompleksnoj impedansi \bar{Z} . (6 poena)
 b) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu na kompleksnoj impedansi \bar{Z}_2 . (6 poena)

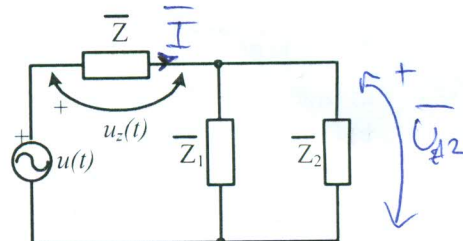


Slika 4

6. Na trofazni sistem napona $3 \times 300 \text{ V}$, $f = 100/\pi \text{ Hz}$ priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u zvezdu, koji je sačinjen od tri kondenzatora kapacitivnosti $C = 50 \mu\text{F}$ (Slika 5). Odrediti efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu i prividnu snagu potrošača. (8 poena)

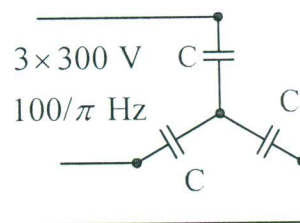

Slika 5

①

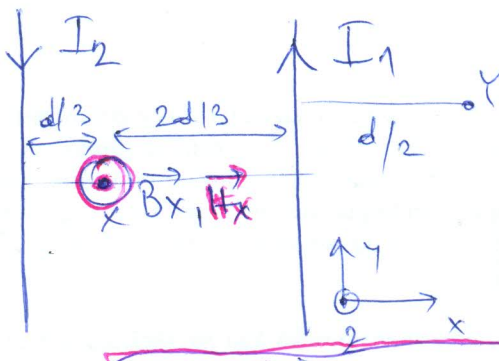

a)
$$\vec{B}_x = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{2d}{3}} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot \frac{d}{3}} \vec{k}$$

$$= 3 \frac{\mu_0 \cdot 4I}{4\pi d} \vec{k} + \frac{3\mu_0 3I}{2\pi d} \vec{k}$$

$$= \left(\frac{12\mu_0 I}{4\pi d} + \frac{2.9\mu_0 I}{4\pi d} \right) \vec{k}$$

$$= \frac{30\mu_0 I}{4\pi d} \vec{k} = \frac{15\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k}$$

$$\vec{H}_x = \frac{\vec{B}_x}{\mu_0} = \frac{15I}{2\pi d} \vec{k}$$

b)
$$\vec{B}_y = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} (-\vec{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot \frac{3d}{2}} \vec{k} = -\frac{\mu_0 \cdot 4I}{\pi d} \vec{k} + \frac{2\mu_0 I}{3\pi d} \vec{k}$$


$$\vec{B}_y = -\frac{3\mu_0 I}{\pi d} \vec{k}$$

$$\vec{H}_y = \frac{\vec{B}_y}{\mu_0} = -\frac{3I}{\pi d} \vec{k}$$

$$w_y = \frac{1}{2} B_y H_y = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{3I}{\pi d} \right)^2$$

$$w_y = \frac{9\mu_0 I^2}{2\pi^2 d^2}$$

②

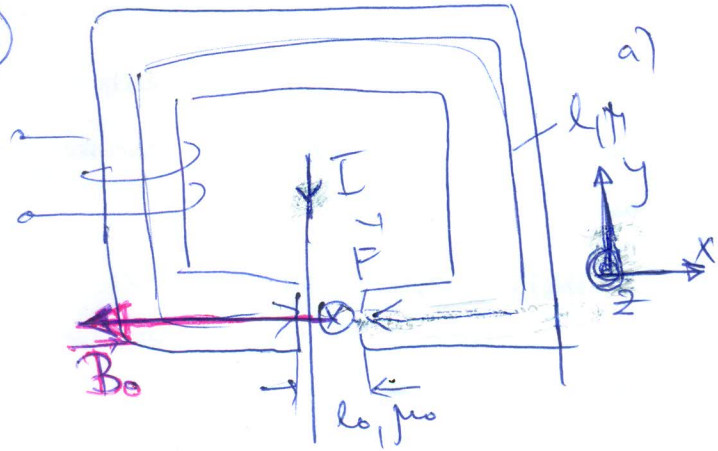

a)
$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}_0 = I \sqrt{A} \vec{j} \times B_0 \cdot \vec{b}_0$$

$$\vec{F} = I \sqrt{A} B_0 \vec{j} \times \vec{b}_0 = -F \cdot \vec{k}$$

$$B_0 = \frac{F}{I \sqrt{A}} = \frac{10^{-3} 10^{-1}}{10 \cdot 5 \cdot 10^{-2}} = \frac{10^{-2}}{5}$$

$$B_0 = 2 \cdot \mu T$$


$$\vec{b}_0 = -\vec{k}$$

$$\vec{B}_0 = -2 \mu T \vec{k}$$

b)
$$\Phi = B \cdot A = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 25 \cdot 10^{-4} = 50 \cdot 10^{-7} = 5 \mu Wb = \Phi$$


$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{B_0}{\mu} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{10^{-8}} = 2 \cdot 10^5 A/m = H$$

③ $n \rightarrow s$

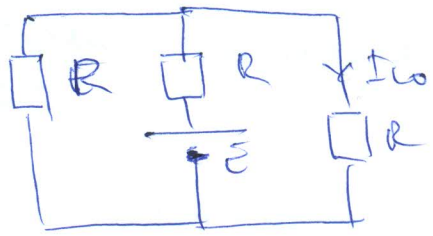

$$I_{00} = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R + R/2} = \frac{E}{3R}$$

$n \rightarrow 0$

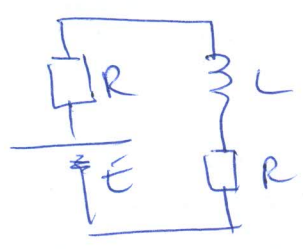

$$E - 2Ri_L(t) - u_L(t) = 0$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$E - 2Ri_L(t) - L \frac{di_L(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} + \frac{i_L(t)}{\tau} = \frac{E}{L}$$

$\tau = \frac{L}{2R}$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + B$$

$$B = K \cdot \tau = \frac{E}{2R}$$


$$A + B = I_{00} = \frac{E}{3R} \Rightarrow A = \frac{E}{3R} - B$$

$$A = \frac{E}{3R} - \frac{E}{2R} = \frac{-E}{6R}$$

$$i_L(t) = -\frac{E}{6R} e^{-t/\tau} + \frac{E}{2R}$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L \cdot \frac{-E}{6R} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} = -k \frac{E}{6R} \cdot \frac{2R}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$u_L(t) = \frac{E}{3} e^{-t/\tau}$$

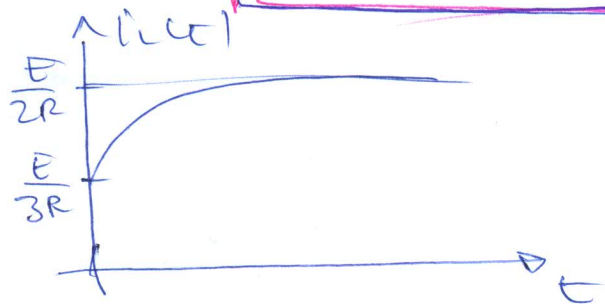

b) $i_R(t) = R \cdot i_L(t) = \frac{E}{2} - \frac{E}{6} e^{-t/\tau}$
 $u_R(t_1 = \frac{4L}{R}) = \frac{E}{2} - \frac{E}{6} e^{-4/\tau} = \frac{E}{2} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-\frac{44R}{4L}} \right)$

$$u_R(t_1) = \frac{E}{2} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-8} \right) V$$

4

$Q = 4000 \text{ VAR}$
 $U = 500 \text{ V}$
 $\omega = 400 \text{ rad/s}$
 $I = 10 \text{ A}$

PRE KONDENZATORA: $S = U \cdot I = 5000 \text{ VA}$

$P = \sqrt{S^2 - Q^2} = 3000 \text{ W}$

SA KONDENZATOROM $P' = P + P_c^0 = P = 3000 \text{ W}$

$S' = \frac{P'}{\cos \varphi} = \frac{3000}{0.8} = \frac{30000}{8} = \frac{15000}{4}$

$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0.6$

$Q' = S' \cdot \cos \varphi = \frac{15000}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{4500}{2}$

$Q' = 2250 \text{ VAR} = Q + Q_c$

$Q' = Q - \omega C U^2 \Rightarrow C = \frac{Q - Q'}{\omega U^2}$

$C = \frac{4000 - 2250}{400 \cdot 250000} = \frac{1750}{100 \cdot 10^6} = 17.5 \mu\text{F} = C$

5

a) $\bar{U} = \frac{200}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2}$

$\bar{Z}_2 = 90 e^{j\pi/4} \parallel 110 e^{j\pi/4} = 5 e^{j\pi/4}$

$\bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z} + \bar{Z}_2} = \frac{100\sqrt{2} e^{j\pi/2}}{5e^{-j\pi/4} + 5e^{j\pi/4}} = \frac{20\sqrt{2} e^{j\pi/2}}{2\cos\frac{\pi}{4}} = \frac{10\sqrt{2} e^{j\pi/2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 20 e^{j\pi/2}$

$\bar{U}_2 = \bar{Z} \cdot \bar{I} = 5 e^{j\pi/4} \cdot 20 e^{j\pi/2} = 100 e^{j3\pi/4}$ $U_2 = 100 \text{ V}$

b) $\bar{U}_{212} = \bar{Z}_2 \cdot \bar{I} = 5 e^{j\pi/4} \cdot 20 e^{j\pi/2} = 100 e^{j3\pi/4}$ $U_{212} = 100 \text{ V}$

$\bar{S}_2 = \frac{U_{212}^2}{\bar{Z}_2^*} = \frac{100^2}{10 e^{-j\pi/4}} = \frac{10000}{10} e^{j\pi/4} = 1000 e^{j\pi/4} \text{ VA}$

$S_2 = 1000 \text{ VA}$
 $P = 500\sqrt{2} \text{ W}$
 $Q = 500\sqrt{2} \text{ VAR}$

6

$Z_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{100}{\pi} \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{10000} = \frac{1000}{10} = 100 \Omega$

$U_f = U_e / \sqrt{3} = 300 / \sqrt{3} \text{ V}$

$I_f = \frac{U_f}{Z_c} = \frac{300/\sqrt{3}}{100} = 3/\sqrt{3} \text{ A}$

$I_L = I_f = 3/\sqrt{3} \text{ A}$ $U_f = 300 \text{ V}$

$I_L = \sqrt{3} \text{ A}$

$P = 0 \text{ W}$

$S = 3 U_f I_f = 3 \cdot 300/\sqrt{3} \cdot 3/\sqrt{3} = 900 = 900 \text{ VA} = S$