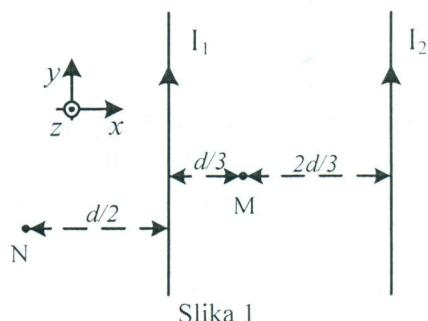


POPRAVNI DRUGI KOLOKVIJUM IZ ELEKTROTEHNIKE

6. februar 2019.
GRUPA 2


1. Na Slici 1 prikazana su dva pravolinjska, paralelna, veoma dugačka provodnika sa strujama intenziteta $I_1 = I$ i $I_2 = 6I$, gde je $I > 0$, koji se nalaze u vazduhu ($\mu = \mu_0$). Rastojanje između provodnika iznosi d .

- a) Odrediti vektor jačine magnetnog polja u tački M. (4 poena)
 b) Odrediti zapreminsку gustinu energije magnetnog polja u tački N. (6 poena)




2. Na Slici 2 prikazano je magnetno kolo, koje se sastoji od jezgra, magnetne permeabilnosti $\mu = 2 \cdot 10^{-8} \text{ H/m}$ i dužine srednje linije $l = 50\text{cm}$. Poprečni presek jezgra je oblika kvadrata stranice $a = 4\text{cm}$, a jezgro ima vazdušni procep debljine $l_0 = 1\text{mm}$. U procepu se nalazi pravolinjski provodnik, kroz koji protiče struja intenziteta $I = 3\text{A}$ u označenom smeru. Vektor sile, kojom magnetno polje u procepu deluje na provodnik, iznosi $\vec{F} = 60\mu\text{N} \cdot (-\vec{k})$.

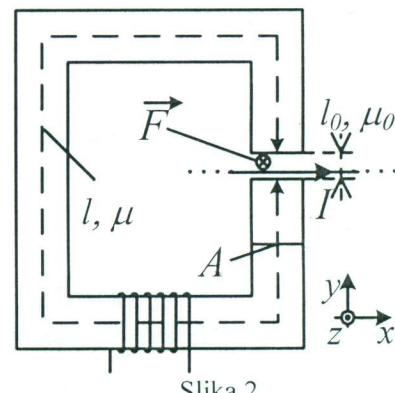- a) Odrediti i skicirati vektor magnetne indukcije u vazdušnom procepu. (4 poena)
 b) Odrediti fluks vektora magnetne indukcije i intenzitet vektora jačine magnetnog polja unutar jezgra. (6 poena)



3. U kolu na Slici 3 poznate su parametri elemenata E , R i C . Prekidač Π je zatvoren i u kolu je uspostavljeno stacionarno stanje. U trenutku $t = 0$, prekidač se otvara.

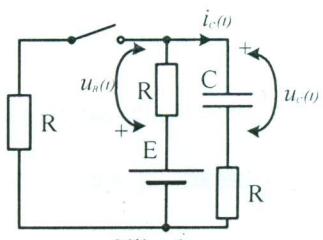
- a) Odrediti izraz za struju i napon kondenzatora nakon otvaranja prekidača i nacrtati odgovarajuće vremenske dijagrame. (7 poena)
 b) Odrediti vrednost napona u_R u trenutku $t_1 = 4RC$. (3 poena)




4. Kroz potrošač reaktanse $X = 16\Omega$, koji je priključen na izvor naizmeničnog napona $U = 100\text{V}$, $\omega = 500\text{rad/s}$, protiče struja efektivne vrednosti $I = 5\text{A}$. Odrediti kapacitivnost kondenzatora koji treba priključiti paralelno potrošaču da bi se dobio faktor snage $\cos\varphi = 0.8$. (10 poena)

5. U kolu na slici 4 poznato je: $u(t) = 400 \sin(1000t - \pi/2)\text{V}$, $\bar{Z} = 10e^{j\pi/4}\Omega$, $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = 20e^{-j\pi/4}\Omega$.

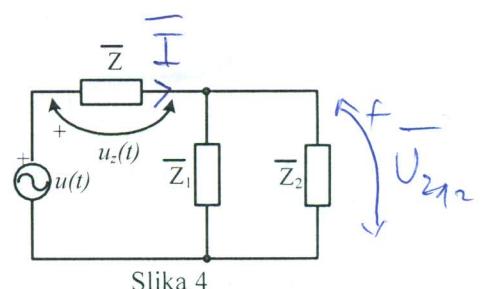- a) Izračunati efektivnu vrednost napona U_z na kompleksnoj impedansi \bar{Z} . (6 poena)
 b) Odrediti aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu na kompleksnoj impedansi \bar{Z}_1 . (6 poena)




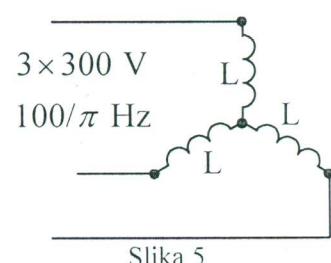6. Na sistem trofaznog napona $3 \times 300\text{V}$, $f = 100/\pi\text{Hz}$ priključen je simetričan trofazni potrošač povezan u zvezdu, koji je sačinjen od tri kalema induktivnosti $L = 100\text{mH}$ (Slika 5). Odrediti efektivnu vrednost linijske struje, aktivnu i prividnu snagu potrošača. (8 poena)



62


(1)

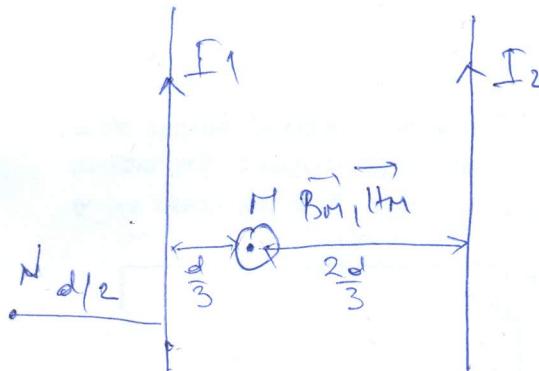

$$\begin{aligned}
 a) \quad \vec{B}_M &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{3}} (-\vec{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot \frac{2d}{3}} \vec{k} \\
 \vec{B}_M &= -\frac{3\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k} + \frac{3\mu_0 6I}{4\pi d} \vec{k} \\
 &= -\frac{3\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k} + \frac{9\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k} = \frac{6\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k} \\
 \vec{B}_M &= \frac{3\mu_0 I}{\pi d} \vec{k} \\
 \boxed{\vec{H}_M = \frac{\vec{B}_M}{\mu_0} = \frac{3I}{\pi d} \vec{k}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad \vec{B}_N &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{3d}{2}} \vec{k} = \frac{\mu_0 I}{\pi d} \vec{k} + \frac{\mu_0 6I}{3\pi d} \vec{k} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{\pi d} \vec{k} + \frac{2\mu_0 I}{\pi d} \vec{k} = \frac{3\mu_0 I}{\pi d} \vec{k} \\
 \vec{H}_N &= \frac{\vec{B}_N}{\mu_0} = \frac{3I}{\pi d} \vec{k} \quad \omega_N = \frac{1}{2} B_N H_N = \frac{1}{2} \frac{9\mu_0 I^2}{\pi^2 d^2} = \boxed{\frac{9\mu_0 I^2}{2\pi^2 d^2} = \omega_N}
 \end{aligned}$$

(2)

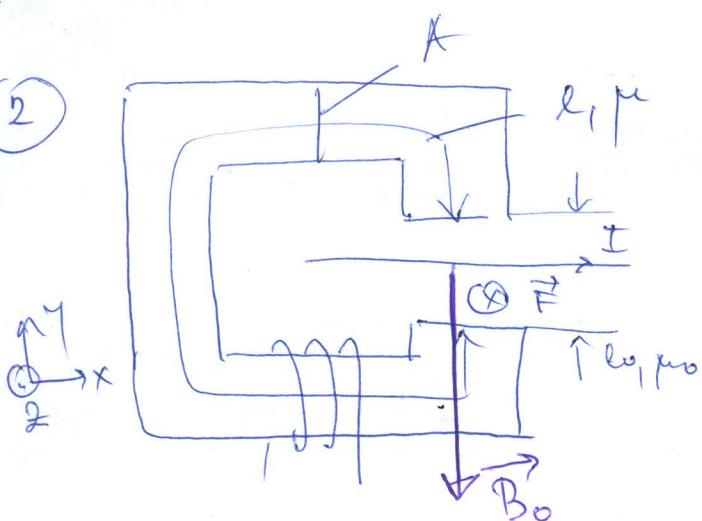


$$\begin{aligned}
 a) \quad \vec{F} &= I \vec{l} \times \vec{B}_0 = I a \vec{i} \times \vec{B}_0 \vec{k} \\
 \vec{F} &= I a \vec{B}_0 \vec{i} \times \vec{b}_0 = -\vec{F} \vec{k} \\
 \Rightarrow \quad \vec{B}_0 &= \frac{\vec{F}}{I a} = \frac{60 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ T} \\
 \vec{b}_0 &= -\vec{j} \Rightarrow \boxed{\vec{B}_0 = -5 \cdot 10^{-4} \vec{j} \text{ T}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad \phi &= B \cdot A \\
 A &= a^2 = 16 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \\
 \left. \begin{array}{l} A = \text{const} \\ \phi = \text{const} \end{array} \right\} \Rightarrow B = \text{const} \Rightarrow B = B_0 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ T}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\phi = B_0 \cdot a^2 = 5 \cdot 16 \cdot 10^{-8} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}}$$


$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-8}} = \boxed{2.5 \cdot 10^4 \text{ A/m} = H}$$

(3)

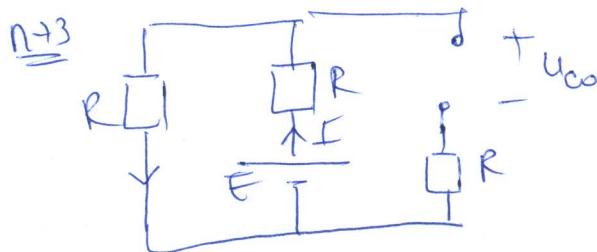

$$I = \frac{E}{R+R} = \frac{E}{2R}$$

$$U_{Co} = R \cdot I = \frac{E}{2}$$

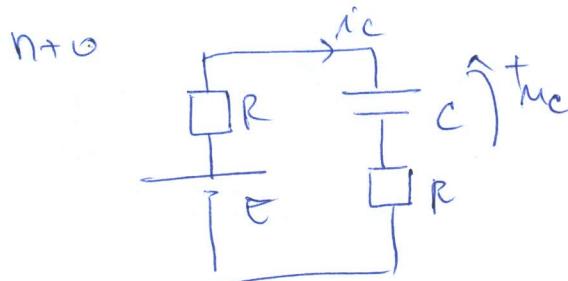

$$E - 2Ri_C(t) - U_C(t) = 0$$

$$i_C(t) = C \frac{dU_C(t)}{dt}$$

$$E - 2RC \frac{dU_C(t)}{dt} - U_C(t) = 0$$

$$\frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{U_C(t)}{2RC} = \frac{E}{2RC}$$

$$U_C(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$$



$$B = k \cdot \tau = E$$

$$A + B = U_{Co} \Rightarrow A = U_{Co} - E$$

$$A = -E/2$$

$$U_C(t) = -\frac{E}{2} e^{-\frac{t}{\tau}} + E$$
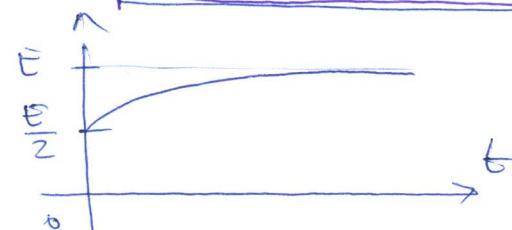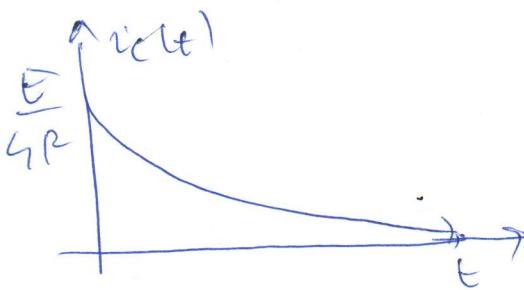
$$U_C(t) = \frac{E}{2} (2 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



b) $U_R(t) = R i_C(t) = \frac{E}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$U_R(t)(=4RC) = \frac{E}{4} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{4} e^{-\frac{4RC}{2RC}} = \frac{E}{4} e^{-2}$$

$$U_R(t) = \frac{E}{4} e^{-2} V$$

④

PRE VIZIVANJA KOND.

$$X = 16 \Omega$$

$$U = 100V$$

$$\omega = 500 \text{ rad/s}$$

$$I = 5A$$

$$S = UI = 500 \text{ VA}$$

$$Q = X I^2 = 16 \cdot 25 = 8 \cdot 50 = 400 \text{ VAR.}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2} = 300 \text{ W}$$

KADA SE VEDI KONDENZATOR: $\Phi' = P + P/c^\circ = P = 300 \text{ W}$

$$Q' = Q + Q_C = Q - \omega C U^2$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow \\ \sin \varphi = \frac{Q'}{S}$$

$$\frac{P}{S} = \operatorname{ctg} \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$$

$$C = \frac{Q - Q'}{\omega U^2}$$

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0.6$$

$$Q' = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \cdot P = \frac{0.6}{0.8} \cdot 300$$

$$Q' = \frac{3}{4} \cdot 300 = \frac{900}{4} = \frac{450}{2} = 225 \text{ VAR}$$

$$C = \frac{Q - Q'}{\omega U^2} = \frac{400 - 225}{500 \cdot 100^2} = \frac{175}{5 \cdot 10^6} = 35 \cdot 10^{-6}$$

$$C = 35 \mu F$$

⑤

$$\bar{U} = \frac{400}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2} = 200\sqrt{2} e^{j\pi/2} \text{ V}$$

$$a) \bar{Z}_2 = \bar{Z}_1 \parallel \bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_1}{2} = 10e^{-j\pi/4} \Omega$$

$$\bar{U}_2 = \bar{Z}_2 \cdot \bar{I} = 10e^{j\pi/4} \cdot 20e^{-j\pi/2}$$

$$\bar{U}_2 = 200e^{-j\pi/4} \quad \boxed{\bar{U}_2 = 200V}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z} + \bar{Z}_2} = \frac{200\sqrt{2} e^{-j\pi/2}}{10e^{j\pi/4} + 10e^{-j\pi/4}}$$

$$\bar{I} = \frac{20\sqrt{2} e^{-j\pi/2}}{2 \cos \pi/4} = \frac{10\sqrt{2} e^{-j\pi/2}}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{\bar{I} = 20e^{-j\pi/2}}$$

$$b) \bar{U}_{12} = \bar{Z}_{12} \cdot \bar{I} = 10e^{-j\pi/4} \cdot 20e^{-j\pi/2} = 200e^{-j3\pi/4} \quad U_{12} = 200 \text{ V}$$

$$\bar{S}_1 = \frac{\bar{U}_{12}^2}{\bar{Z}_1^*} = \frac{200^2}{20e^{j\pi/4}} = \frac{40000}{20} e^{-j\pi/4} = 2000e^{-j\pi/4}$$

$$\boxed{S_1 = 2000 \text{ VA}}$$

$$\boxed{P_1 = 2000 \frac{\sqrt{2}}{2} = 1000\sqrt{2} \text{ W}}$$

$$\boxed{Q_1 = -1000\sqrt{2} \text{ VAR}}$$

⑥

$$U_f = 300V \quad U_f = \frac{U_f}{\sqrt{3}} = \frac{300}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$\bar{Z}_L = j\omega L \quad Z_f = Z_L = \omega L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot \frac{100}{50} \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 20 \Omega$$

$$I_f = \frac{U_f}{Z_f} = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 20} = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ A}$$

$$\boxed{I_L = I_f = \frac{15}{\sqrt{3}} = 5\sqrt{3} \text{ A}}$$

$$\boxed{P = 0 \text{ W}}$$

$$S = 3U_f I_f = 3 \cdot \frac{300}{\sqrt{3}} \cdot \frac{15}{\sqrt{3}} = \boxed{4500 \text{ VA} = 5}$$